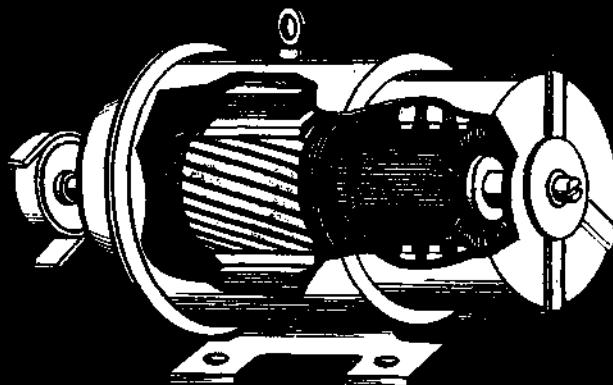


В. Е. Китаєв

ЕЛЕКТРО- ТЕХНІКА з основами промислової електроніки



ББК 31.2я722

К15

УДК 621.3

Рецензент — канд. пед. наук П. М. НОВИКОВ
Переклад з російської мови О. Г. ГРИЦЕНКА

У навчальному посібнику викладено основні закони електротехніки; розглянуто будову електровимірювальних пристрій, трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струму, пристрій і пристрій електроніки; наведено матеріали щодо двигувів і генераторів, польових транзисторів, транзисторних та тирісторних перетворювачів.

Для учнів професійних навчально-виховних закладів.

К 430700000-050 Без оголош.
203-94

ISBN 5-7705-0626-1

- © Видавництво «Вища школа», 1980.
- © Видавництво «Вища школа», 1985, зі змінами.
- © Видавництво «Будівельник», 1994, переклад.

ПЕРЕДМОВА

Електротехніка — це наука, що вивчає способи використання електричних і магнітних явищ для практичних цілей. Однією з найважливіших галузей електротехніки є електроенергетика, яка розглядає питання виробництва електричної енергії (з інших видів енергії), передавання енергії на далекі відстані, розподілу її між споживачами та перетворення електричної енергії в інші види енергії — механічну, теплову, хімічну тощо. Розв'язання цих технічних завдань є основою електрифікації — широкого застосування електричної енергії в народному господарстві та побуті.

Електроніка — це галузь електротехніки, що базується на використанні електричних явищ у вакуумі, газах та інших середовищах. Електроніка розглядає питання технічного використання електронних ламп, напівпровідникових та іонних пристрій, фотодіодів, сонячних батарей і інших пристрій в апаратурі, яка перетворює енергію, керує верстатами, потоковими лініями, а також вдійснює контроль за ними.

Якщо електроніка існує лише кілька десятиліть, то в електротехніці й електроенергетики значно довший термін життя. Швидкого розвитку електроенергетика й електротехнічна промисловість набули з початком ХХ століття. Зараз електрифікація є надійним фундаментом для підвищення продуктивності праці, розвитку народного господарства і зростання добробуту людей.

На основі електрифікації все ширше впроваджуються комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів. Інтенсивно розвивається електротехнологія — електротермічні й електролітні спосіби одержання й обробки металів. З кожним роком стають до ладу все нові й нові автоматичні лінії машин, цехи й заводи-автомати. За допомогою електроенергії здійснюються електрозварювання, загартування сталі струмом високої частоти.

Сучасна електроніка дає змогу створювати мініатюрні пристрій для обчислювальних машин і різноманітних автоматів, для керування виробничими процесами та контролю за ними.

Автоматизація виробничих і технологічних процесів проводиться на базі широкого використання електронних, напівпровідникових та

їонних приладів, які призначені для регулювання, контролю й керування цими процесами. Швидкий розвиток електронної обчислювальної техніки дає змогу удосконалювати роботу автоматичного керування й розв'язувати економічні завдання важливого народногосподарського значення. Електротехнічні пристрой одержання, переробки, передавання й відтворення інформації є найважливішими елементами технічних васобів автоматизованих систем керування.

Широке застосування електротехнічних та електронних пристрій у різних галузях народного господарства неможливе без кваліфікованих кадрів, які повинні знати і з умінням використовувати основні закони електротехніки, будову та принцип дії машин постійного і змінного струму, трансформаторів, електровимірювальних приладів, а також електровакуумних та напівпровідникових приладів. Основні відомості в названих питань викладено у цій книзі.

Розділ I. ПОСТИЙНИЙ СТРУМ. КОЛА ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

§ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

Найпростіше електричне коло (рис. 1) складається із джерела електричної енергії E , приймача енергії P та двох лінійних проводів $L1$ і $L2$, що з'єднують джерело з приймачем енергії. Лінійні проводи приєднуються до джерела електричної енергії за допомогою двох затискачів, які називаються позитивним (+) і негативним (-) полюсами.

Джерело електричної енергії перетворює механічну, хімічну, теплову чи іншу енергію в електричну. У приймачі електрична енергія перетворюється в енергію іншого виду — механічну, теплову, хімічну, світлову та ін. Джерелами електричної енергії служать генератори (електричні машини, що приводяться в рух будь-якими механічними двигунами), акумулятори та гальванічні елементи, умовні позначення яких показано на рис. 2. Приймачами електричної енергії є освітлювальні лампи, електричні двигуни, електронагрівальні прилади тощо.

Гальванічні елементи чи акумулятори з'єднують між собою для складання батареї гальванічних елементів або батареї акумуляторів. Джерело електричної енергії з приєднаними до нього лінійними проводами та приймач енергії утворюють замкнене електричне коло, де відбувається безперервний рух зарядів, який називається електричним струмом.

Постійний струм у металевих провідниках являє собою усталений поступальний рух вільних електронів у замкненому колі. На схемах умовно прийнято позначати позитивні напрямки струму й напруги стрілками від плюса до мінуса.

У двох провідниках, що знаходяться один від одного на певній відстані, струм викликає механічні сили, які діють на ці провідники. Одиниця вимірювання сили струму — ампер (А). У Міжнародній системі одиниць (СІ) ампер — незмінювана сила струму, який, проходячи по двох паралельних прямолінійних провідниках безкінечної довжини та надзвичайно малого круглого перерізу, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликає між цими провідниками силу $2 \cdot 10^{-7}$ Н (ньютон) на кожен метр довжини. Ньютон — це одиниця вимірювання сили за Міжнар одною системою одиниць.

Сила електричного струму являє собою електричний заряд (вимірюваний у кулонах), що проходить крізь поперечний переріз провідника за одиницю часу. Якщо в провіднику протікає струм силою 1 А, то крізь поперечний переріз цього провідника протягом 1 с протікає заряд 1 Кл.

Лінійні проводи та приймач енергії становлять зовнішнє коло, в якому струм виникає від дії різниці потенціалів.

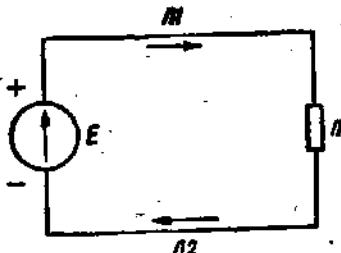


Рис. 1. Найпростіше електричне коло.

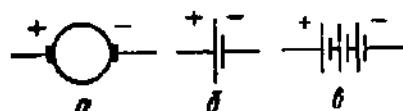


Рис. 2. Умовні позначення:

а — генераторів постійного струму; б — акумуляторів та гальванічних елементів; в — барабанів акумуляторів та гальванічних елементів.

тентціалів на затискачах джерела енергії і спрямовується від точки з вищим потенціалом (позитивного затискача) до точки з нижчим потенціалом (негативного затискача). Потенціал, як і різниця потенціалів, вимірюється у вольтах (В).

§ 2. ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА

У замкненому колі електричний струм протікає під дією електрорушійної сили (ЕРС) джерела енергії. Електрорушійна сила виникає у джерелі і тоді, коли струму в колі немає, тобто коли коло розімкнене. У цьому разі ЕРС дорівнює різниці потенціалів на затискачах джерела енергії. Як і різниця потенціалів, ЕРС вимірюється у вольтах (В).

У замкненому і розімкненому електричному колі ЕРС безперервно підтримує різницю потенціалів на затискачах джерела енергії. Для безперервного протікання струму в замкненому колі потрібен рух зарядів всередині джерела у напрямку, зворотному дії сил електричного поля. Таке переміщення зарядів відбувається під дією сил, прикладених ззовні.

У наявності ЕРС можна переконатись, якщо до полюсів джерела енергії приєднати замість лінійних проводів прилад, який називається вольтметром. Стрілка вольтметра при цьому відхиляється на певний кут. Відхилення буде тим більшим, чим вища ЕРС джерела енергії. Проте вольтметр покаже не ЕРС, а, як ми побачимо нижче, напругу на затискачах джерела струму, яка, як і ЕРС, вимірюється у вольтах (В), кіловольтах (кВ), мілівольтах (мВ).

§ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР

Спрямованому рухові електричних зарядів у будь-якому провіднику перешкоджають його молекули й атоми. Тому і зовнішнє коло, і саме джерело енергії становлять перешкоду для проходження струму. Протидія електричного кола проходженню електричного струму називається електричним опором (або просто опором).

Джерело електричної енергії, що входить в замкнене електричне коло, витрачає енергію на подолання опору зовнішнього та внутрішнього кіл.

Електричний опір позначається літерою R (r) і на схемах зображується так, як показано на рис. 3, а. Пристрої, що входять в електричне коло і мають опір, називаються резисторами.

Одиниця вимірювання опору — ом. Електричний опір лінійного провідника, у якому за незмінної різниці потенціалів 1 В протікає струм силою 1 А, дорівнює 1 Ом, тобто $1 \text{ Ом} = 1 \text{ В}/1 \text{ А}$. У разі вимірювання великих опорів використовують одиниці в тисячу та в мільйон разів більші від ома. Вони називаються кілоомом (кОм) та мегаомом (МОм): $1 \text{ кОм} = 1000 \text{ Ом}$; $1 \text{ МОм} = 1000000 \text{ Ом}$.

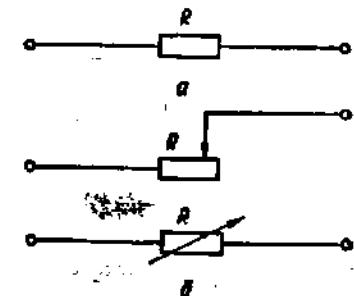


Рис. 3. Умовні позначення:
а — резистора (опору); б — реостата.

Опір провідників електричному струму залежить від матеріалу, з якого вони виготовлені, а також від довжини та площини поперечного перерізу провідника. Якщо порівняти два провідники, виготовлені з одного й того ж матеріалу, то довший провідник матиме більший опір за однакових площин поперечних перерізів, а провідник із більшим поперечним перерізом матиме менший опір за однакових довжин.

Електричні властивості матеріалу провідника оцінюють пілотом опором, тобто опором провідника довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 мм^2 . Питомий опір позначають літерою r .

Якщо провідник, виготовлений із матеріалу з питомим опором r , має довжину l метрів і площу поперечного перерізу з квадратних міліметрів, то опір усього провідника

$$R = \rho l / s,$$

Опір провідників залежить від температури; при цьому опір металевих провідників з підвищением температури збільшується. Для кожного металу існує певний, так званий температурний, коефіцієнт опору α , який виражає приріст опору провідника в разі зміни температури на 1°C , віднесений до 1 Ом початкового опору.

Співвідношення між опорами R_2 та R_1 з різними температурами T_2 та T_1 :

$$R_2 = R_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)].$$

Слід мати на увазі, що це співвідношення справедливе за температур, нижчих від 100 °C.

Регульовані опори називаються реостатами. Їх виготовляють із дроту з великим питомим опором, наприклад з нікруму. Опір реостатів може змінюватись рівномірно або ступенево. На схемах реостати позначають так, як показано на рис. 3, б.

Здатність провідника пропускати електричний струм характеризується провідністю g , значення якої обернено пропорційна опорові. Одниниця вимірювання провідності — сименс ($\text{См} = 1/\Omega\text{м}$).

Співвідношення між опором та провідністю провідника $g = 1/R$; $R = 1/g$.

Величина, обернена питомому опорові матеріалу провідника, називається питомою провідністю і позначається літерою γ . Отже, між питомим опором та питомою провідністю матеріалу існують такі співвідношення: $\gamma = 1/p$; $p = 1/\gamma$.

4. ЗАКОН ОМА

Співвідношення між ЕРС, опором і силою струму в замкненому колі виражається законом Ома, який можна сформулювати так: сила струму в замкненому колі прямо пропорційна електрорушійній силі і обернено пропорційна опорові всього кола.

Струм у колі виникає під дією ЕРС; чим більша ЕРС джерела енергії, тим вища сила струму в замкненому колі. Опір кола перешкоджає проходженню струму, отже, чим більший опір кола, тим менша сила струму.

Закон Ома можна виразити формулою

$$I = E/(R + R_0) \text{ або } E = I(R + R_0),$$

де R — опір зовнішньої частини кола; R_0 — внутрішній опір джерела.

У цих формулах сила струму виражена в амперах, ЕРС — у вольтах, опір — в омах.

Для вимірювання малої сили струму замість ампера застосовують одиницю, в тисячу разів меншу від нього — міліампер (mA); 1 A = 1000 mA.

Опір усього кола $R + R_0 = E/I$.

Закон Ома справедливий не лише для всього кола, але й для будь-якої ділянки. Якщо на ділянці кола немає джерела енергії, то позитивні заряди на цій ділянці переміщуються від точки з вищим потенціалом до точок з нижчим потенціалом. Джерело енергії витрачає певну кількість енергії, підтримуючи різницю потенціалів між почат-

ком і кінцем цієї ділянки. Така різниця потенціалів називається напругою між початком і кінцем ділянки.

Отже, застосовуючи закон Ома для ділянки кола, маємо $I = U/R$.

Закон Ома можна сформулювати таким чином: сила струму на ділянці електричного кола дорівнює напрузі на її затискачах, поділеній на опір цієї ділянки.

Напруга на ділянці кола дорівнює добуткові сили струму на опір цієї ділянки, тобто $U = IR$.

З виразу закону Ома для замкненого кола маємо

$$E = IR + IR_0 = U + IR_0,$$

де IR — спад напруги в опорі R , тобто в зовнішньому колі, або інакше, напруга на затискачах джерела енергії (генератора) U ; IR_0 — спад напруги на опорі R_0 , тобто всередині джерела енергії (генератора).

Для вимірювання сили струму в колі використовують амперметр (міліамперметр). Напругу, як зазначалось вище, вимірюють вольтметром. Щоб приєднати амперметр, електричне коло розривають і в місці розриву кінці провідників з'єднують із затискачами амперметра (рис. 4). Отже, через прилад проходить весь вимірюваний струм. Вольтметр показує спад напруги на даній ділянці. Якщо вольтметр приєднати на початку зовнішнього кола, тобто до позитивного полюса джерела енергії, то він покаже спад напруги у всьому зовнішньому колі, який одночасно буде напругою на затискачах джерела енергії.

Напруга на затискачах джерела енергії (генератора) дорівнює різниці між ЕРС та спадом напруги на внутрішньому опорі цього джерела, тобто $U = E - IR_0$.

Якщо зменшувати опір зовнішнього кола R , то опір усього кола $R + R_0$ також зменшиться, а сила струму в колі збільшиться. Зі збільшенням сили струму спад напруги всередині джерела енергії IR_0 зростатиме, оскільки внутрішній опір R_0 джерела енергії залишається незмінним. Отже, зі зменшенням опору зовнішнього кола напруга на затискачах джерела енергії також зменшиться. Якщо з'єднати затискачі джерела енергії з провідником, опір якого практично дорівнює нулові, то сила струму в колі $I = E/R_0$. Цей вираз визначає найбільшу силу струму, яку можна одержати в колі даного джерела. Режим, за якого опір зовнішнього кола практично дорівнює нулові, називається коротким замиканням.

Для джерел енергії з малим внутрішнім опором, наприклад для електричних генераторів (електромашин) та кислотних акумуляторів,

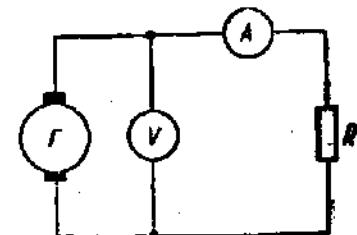


Рис. 4. Схема вимірювання амперметром і вольтметром.

коротке замикання надто небезпечно — воно може вивести з ладу ці джерела. Коротке замикання може виникнути, наприклад, внаслідок пошкодження ізоляції проводів, що з'єднують приймач із джерелом енергії. Позбавлені ізоляцією покриву металеві (звичайно мідні) лінійні проводи, доторкуючись один до одного, утворюють дуже великий опір, який порівняно з опором приймача дорівнює нульові.

Щоб уберегти електротехнічну апаратуру від струмів короткого замикання, застосовують різноманітні захисні пристрої.

§ 5. ПОСЛІДОВНЕ З'ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ

В електричному колі може бути кілька приймачів енергії, які мають різний опір.

Припустимо, що зовнішнє коло генератора (рис. 5) складається з трьох приймачів енергії з опорами R_1 , R_2 , R_3 . Таке з'єднання приймачів, за якого кожен із них почергово ввімкнений в одне замкнене електричне коло, називається послідовним.

Очевидно, що сила струму при цьому в усіх приймачах однакова, а опір зовнішнього кола дорівнює сумі опорів провідників. Для нашого випадку формула закону Ома має такий вигляд: $I = E/(R_0 + R_1 + R_2 + R_3)$.

Отже, в разі наявності трьох послідовно з'єднаних провідників загальний опір кола $R = R_0 + R_1 + R_2 + R_3$,

а опір зовнішнього кола $R' = R_1 + R_2 + R_3$. Напруга на затискачах джерела енергії дорівнює напрузі, прикладений до зовнішнього кола, тобто $U = E - IR_0 = I(R_1 + R_2 + R_3)$, де IR_0 — спад напруги на внутрішньому опорі джерела енергії.

Напруга на затискачах послідовно з'єднаних приймачів енергії дорівнює добуткові сили струму на опір приймача, тобто $U_1 = IR_1$; $U_2 = IR_2$; $U_3 = IR_3$; $U_1 + U_2 + U_3 = U$.

Отже, сума напруг на послідовно з'єднаних приймачах дорівнює напрузі на затискачах джерела енергії.

Оскільки на всіх ділянках кола, що складається з послідовно з'єднаних приймачів, сила струму однаакова, то напруги прямо пропорційні їхнім опорам або обернено пропорційні провідностям, тобто $U_1 : U_2 : U_3 = R_1 : R_2 : R_3 = 1/g_1 : 1/g_2 : 1/g_3$.

У разі незмінної напруги сила струму залежить від опору кола. Тому зміна опору одного з послідовно приєднаних приймачів спричиняє зміну загального опору всього кола і сили струму в ньому. При цьому змінюються напруги на всіх приймачах.

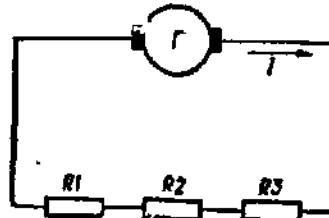


Рис. 5. Послідовне з'єднання резисторів.

Послідовне приєднання додаткових резисторів використовують на практиці для зниження напруги (пускові та регулювальні реостати), а також для розширення меж вимірювання вимірювальних пристріїв, наприклад вольтметрів.

§ 6. ПЕРШИЙ ЗАКОН КІРХГОФА

Для електричного кола, що складається з послідовно з'єднаних джерела та приймача енергії, співвідношення між силою струму, ЕРС та опором усього кола або між силою струму, напругою та опором на якійсь ділянці кола визначається законом Ома. Проте на практиці використовуються переважно такі кола, в яких струм від певного пункту може проходити різними шляхами і в яких, отже, в точках, де сходяться кілька провідників. Ці точки називаються узлами (узловими точками), а ділянки кола, що з'єднують два сусідні вузли, — відгалуженнями кола. В жодній точці замкненого електричного кола не можуть накопичуватися електричні заряди, бо це обумовило б зміну потенціалів у його точках. Тому кількість електричних зарядів, що надходять до якогось вузла за одиницю часу, дорівнює кількості зарядів, що відходять від цього вузла за ту саму одиницю часу.

Припустимо, що у вузлі a (рис. 6) коло розгалужується на чотири відгалуження, які знову сходяться у вузлі b . Силу струму позначимо у нерозгалуженій частині кола через I , а у відгалуженнях — відповідно I_1 , I_2 , I_3 , I_4 . Між цими силами струму буде таке співвідношення: $I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$.

Якщо у вузлі сходиться кілька провідників з різними напрямками струму, то в лівій частині рівності буде сума сил струмів, що підходять до вузла, а у правій — сума сил струмів, що відходять від нього. Цей вираз являє собою перший закон Кірхгофа, який можна сформулювати так: сума сил струмів, що підходять до вузла (узлової точки) електричного кола, дорівнює сумі сил струмів, що відходять від цього вузла, або алгебраїчна сума сил струмів у вузлової точці електричного кола дорівнює нульові, причому струми, що підходять до вузла, вважаються додатними, а ті, що відходять від нього, — від'ємними.

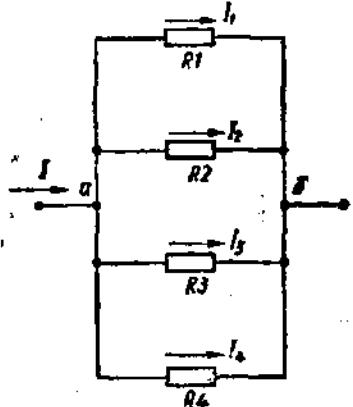


Рис. 6. Розгалужене коло.

§ 7. ПАРАЛЕЛЬНЕ І ЗМІШАНЕ З'ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ

Паралельно з'єднаними називаються елементи електричного кола, що перебувають під однією й тією самою напругою. При паралельному з'єднанні резисторів (див. рис. 6) струм розподіляється по чотирьох відгалуженнях, що зменшує загальний опір або збільшує загальну провідність кола, яка дорівнює сумі провідностей окремих відгалужень. У цьому можна легко переконатися, якщо уявити збільшення кількості паралельно з'єднаних провідників як збільшення площин поперечного перерізу провідника, по якому проходить струм. Отже, позначивши провідність усіх провідників у сукупності літерою g , а кожного окремого провідника — g_1, g_2, g_3 та g_4 , матимемо рівність $g = g_1 + g_2 + g_3 + g_4$.

Оскільки провідність є величиною, оберненою опорові, цей вираз можна записати у вигляді $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + 1/R_4$.

У цьому виразі R являє собою загальний або еквівалентний опір чотирьох паралельно з'єднаних резисторів, який менший від будь-якого з чотирьох заданих.

Доведемо одержане співвідношення. Позначивши силу струму у нерозгалуженій лінії літерою I , сили струмів у окремих відгалуженнях — відповідно I_1, I_2, I_3 та I_4 , напругу між точками a і b — U , а загальний опір між цими точками — R , на основі закону Ома запишемо такі рівності: $I = U/R; I_1 = U/R_1; I_2 = U/R_2; I_3 = U/R_3; I_4 = U/R_4$.

Згідно з першим законом Кірхгофа, $I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$ або $U/R = U/R_1 + U/R_2 + U/R_3 + U/R_4$.

Скоротивши обидві частини одержаного виразу на U , остаточно матимемо $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + 1/R_4$, що й треба було довести.

Таке співвідношення справедливе для будь-якої кількості паралельно з'єднаних резисторів. У окремому випадку, коли в електричному колі є два паралельно з'єднані резистори з опорами R_1 та R_2 , можна записати рівність $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$, звідки опір, яким можна замінити два паралельно з'єднані резистори, $R = R_1R_2/(R_1 + R_2)$.

Цей вираз має велике практичне застосування: його можна сформулювати так: опір двох паралельно з'єднаних приймачів енергії дорівнює добуткові їх опорів, поділеному на суму тих же опорів.

Якщо паралельно з'єднано n одинакових резисторів R , то загальний опір такого кола буде в n разів меншим від опору одного резистора, тобто $R_{\text{зг}} = R/n$.

Повертаючись до рис. 6, валишемо такі співвідношення: $I_1R_1 = U; I_2R_2 = U; I_3R_3 = U; I_4R_4 = U$. Через те що праві частини цих рівностей одинакові, то й ліві також будуть одинаковими: $I_1R_1 = I_2R_2 = I_3R_3 = I_4R_4$.

З цих рівностей маємо такі співвідношення: $I_1/I_2 = R_2/R_1; I_1/I_3 = R_3/R_1$ і т. д.

Ці співвідношення показують, що в електричному колі з паралельно з'єднаними резисторами струм розподіляється обернено пропорційно цим опорам або прямо пропорційно провідності провідників. Отже, чим більше значення приєднаного паралельно опору (резистора), тим менша сила струму в ньому і навпаки.

Якщо напруга між вузлами не змінюється, то сили струму в резисторах, розміщених між цими вузлами, на відміну від їх послідовного з'єднання, не залежні одна від одної. Вимкнення одного або кількох резисторів із кола не відбувається на роботі резисторів, що залишилися. Тому освітлювальні лампи, електродвигуни та інші приймачі електричної енергії приєднують в основному паралельно.

На ділянці електричного кола паралельне з'єднання приводить до зміни сили струму як у всьому колі, так і в розглядуваній ділянці. Наприклад, за послідовного з'єднання резисторів з опорами $R_1 = 10 \Omega$ та $R_2 = 30 \Omega$ у мережі з напругою $U = 120 \text{ В}$ (рис. 7) сила струму в колі $I = U(R_1 + R_2) = 120/(10 + 30) = 3 \text{ А}$. Якщо паралельно резистору з опором R_2 , приєднати резистор з опором $R_3 = 60 \Omega$, то сила струму зміниться в нерозгалуженому колі і в резисторі з опором R_2 . Опір двох паралельних відгалужень $R_{\text{зг}} = R_2R_3/(R_2 + R_3) = 30 \cdot 60/(30 + 60) = 20 \Omega$. Сила струму в нерозгалуженому колі $I_1 = U(R_1 + R_{\text{зг}}) = 120/(10 + 20) = 4 \text{ А}$. Сила струму в резисторі R_2 буде $I_2 = (U - I_1R_1)/R_2 = (120 - 4 \cdot 10)/30 = 2,67 \text{ А}$.

Паралельне приєднання резистора на ділянці електричного кола використовується для зниження сили струму на даній ділянці. Зокрема, такий паралельно з'єднаний резистор, що називається шунтом, застосовується для розширення меж вимірювання сили струму амперметром. За наявності шунту в прилад відгалужується лише частина вимірюваного струму. Шунт в колі вимикають послідовно; паралельно шунту приєднують амперметр.

Якщо в електричному колі резистори, що з'єднані паралельно між собою, ввімкнені послідовно з іншими резисторами, то таке їх з'єднання називають змішаним. Щоб визначити загальний, або еквівалентний, опір кількох резисторів, з'єднаних змішано, спочатку знаходять опір паралельно або послідовно з'єднаних резисторів, а потім замінюють їх одним резистором з опором, що дорівнює знайденому. Наприклад, щоб визначити опір між точками a і b (див. рис. 7), спочатку знаходять опір між точками b і c : $R' = R_2R_3/(R_2 + R_3)$. Потім одержаний опір додають до опору R_1 : $R = R_1 + [R_2R_3/(R_2 + R_3)]$.

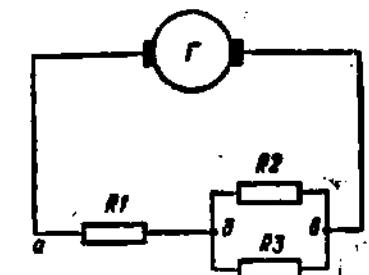


Рис. 7. Змішане з'єднання резисторів.

§ 8. ДРУГИЙ ЗАКОН КІРХГОФА

Другий закон Кірхгофа можна сформулювати так: у всікому замкненому електричному колі алгебраїчна сума всіх ЕРС дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг на опорах, приєднаних послідовно в це коло, тобто

$$E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + \dots + I_n R_n.$$

Для складання рівнянь довільно вибирають напрямок обходу кола і напрямок протікання струму.

Якщо в електричне коло ввімкнено два джерела енергії, ЕРС яких збігаються за напрямком, тобто ввімкнені згідно (рис. 8, а), то ЕРС

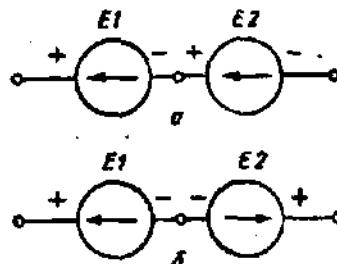


Рис. 8. З'єднання джерел електричної енергії:
а — згідно; б — зустрічно.

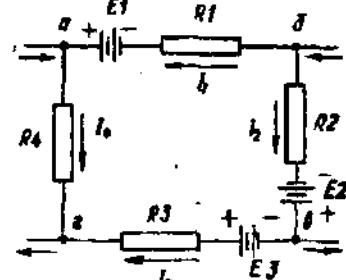


Рис. 9. Замкнене електричне коло.

усього кола дорівнює сумі ЕРС цих джерел: $E = E_1 + E_2$. Якщо ж у коло ввімкнено два джерела, ЕРС яких мають протилежні напрямки, тобто ввімкнені зустрічно (рис. 8, б), то загальна ЕРС кола дорівнює різниці між ЕРС цих джерел: $E = E_1 - E_2$.

У разі послідовного ввімкнення в електричне коло кількох джерел енергії з різними напрямками ЕРС загальна ЕРС дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС усіх джерел. Додаючи, ЕРС одного напрямку беруть зі знаком плюс, а ЕРС протилежного напрямку — зі знаком мінус.

Замкнене коло є частиною складного кола (рис. 9, де замкнене коло позначене літерами a , b , c , d). Оскільки з точок a , b , c , d відходять відгалуження, то сили струмів I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , відрізняючись значеннями, можуть мати різні напрямки. Для такого кола, згідно з другим законом Кірхгофа, можна записати: $E_1 - E_2 - E_3 = I_1 (R_{01} + R_1) + I_2 (R_{02} + R_2) + I_3 (R_{03} + R_3) + I_4 R_4$, де R_{01} , R_{02} , R_{03} — внутрішні опори джерел енергії; R_1 , R_2 , R_3 , R_4 — опори приймачів енергії.

В окремому випадку, за відсутності відгалужень і послідовного з'єднання провідників, загальний опір дорівнює сумі всіх опорів.

Якщо зовнішнє коло джерела енергії з внутрішнім опором R , складається, наприклад, із трьох послідовно з'єднаних резисторів з опорами відповідно R_1 , R_2 , R_3 , то на основі другого закону Кірхгофа можна записати: $E = I (R_0 + R_1 + R_2 + R_3)$. Якби було кілька джерел струму, то ліва частина цього рівняння являла б собою алгебраїчну, суму ЕРС цих джерел.

За паралельного з'єднання двох чи більше джерел енергії сили струмів, що проходять у них, у загальному випадку неоднакові.

Якщо два паралельно з'єднані джерела енергії (рис. 10), які мають ЕРС E_1 та E_2 і внутрішні опори R_1 та R_2 , замкнуті на якийсь зовнішній опір R , то сили струмів у зовнішньому колі I і в джерелах I_1 та I_2 можна визначити з таких виразів: $I = I_1 + I_2$; $I = U/R$; $I_1 = (E_1 - U)/R_1$; $I_2 = (E_2 - U)/R_2$. Звідси сила струму у зовнішньому колі $I = (E_1 R_2 + E_2 R_1)/(R_1 R_2 + R R_1 + R R_2)$. Сили струмів, що протікають через перше і друге джерела енергії $I_1 = (E_1 - IR)/R_1$; $I_2 = (E_2 - IR)/R_2$.

§ 9. РОЗРАХУНОК СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

У складному електричному колі може бути кілька замкнених контурів з будь-яким розміщенням джерел енергії та приймачів. Через те такі складні кола не можна звести до поєднання послідовних і паралельних з'єднань.

Використовуючи закон Ома та два закони Кірхгофа, можна знайти розподіл сил струмів і напруг на всіх ділянках будь-якого складного кола.

Одним із методів розрахунку складних електричних кіл є метод накладання струмів, суть якого полягає в тому, що сила струму в будь-якому відгалуженні являє собою алгебраїчну суму сил струмів, що утворюються в ній кожною окремою ЕРС кола. На рис. 11 зображене коло, у складі якого три джерела з ЕРС E_1 , E_2 та E_3 і чотири послідовно з'єднані резистори R_1 , R_2 , R_3 , R_4 . Якщо захтувати

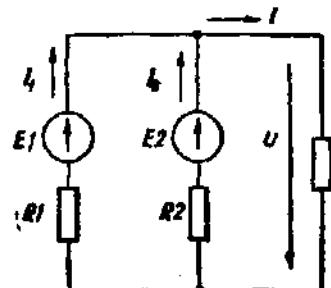


Рис. 10. Паралельне з'єднання джерел енергії.

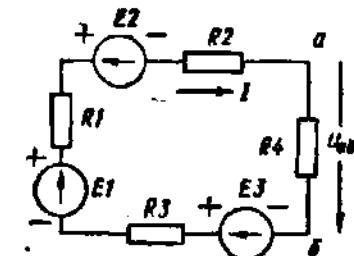


Рис. 11. Електричне коло з трьома джередами енергії.

внутрішнім опором джерел енергії, то загальний опір кола $R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$. Припустимо спочатку, що ЕРС першого джерела $E_1 \neq 0$, а другого й третього $E_2 = 0$ і $E_3 = 0$. Потім візьмемо $E_2 \neq 0$, а $E_1 = 0$ і $E_3 = 0$. І нарешті приймемо $E_3 \neq 0$, а $E_1 = 0$ і $E_2 = 0$. У першому випадку сила струму в колі, який збігається за напрямком з ЕРС E_1 , дорівнює $I_1 = E_1/R$; у другому випадку струм у колі збігається за напрямком з ЕРС E_2 , і $I_2 = E_2/R$; у третьому випадку сила струму $I_3 = E_3/R$ і збігається за напрямком з ЕРС E_3 . Оскільки ЕРС E_1 та E_3 збігаються за напрямком у контурі, то й струми I_1 та I_3 також збігаються, а струм I_2 має протилежний напрямок, через те що ЕРС E_2 спрямована вустрічно відносно ЕРС E_1 та E_3 . Отже, сила струму в колі

$$I = I_1 - I_2 + I_3 = E_1/R - E_2/R + E_3/R = \\ = (E_1 - E_2 + E_3)/(R_1 + R_2 + R_3 + R_4).$$

Напруга на будь-якій ділянці кола, наприклад між точками a і b , $U_{ab} = IR_4$.

Для визначення сили струму у всіх відгалуженнях кола треба знайти опір відгалужень, а також значення і напрямок усіх ЕРС.

Перед складанням рівнянь за законами Кірхгофа треба довільно прийняти напрямки струмів у відгалуженнях і показати їх на схемі стрілками. Якщо дійсний напрямок струму в будь-якому відгалуженні протилежний вибраному, то після розв'язання рівнянь цей струм буде зі знаком мінус. Кількість потрібних рівнянь дорівнює кількості невідомих струмів, причому кількість рівнянь, що складаються за першим законом Кірхгофа, має бути на одиницю менша від кількості вузлів у колі; решта рівнянь складаються за другим законом Кірхгофа, причому слід вибрати найбільш прості контури і так, щоб у кожному з них було б хоч одне відгалуження, яке не входило в раніше складені рівняння.

Розрахунок складного кола з застосуванням рівнянь, складених за законом Кірхгофа, розглянемо на прикладі двох паралельно з'єднаних джерел, замкнених на опір (див. рис. 10). Нехай ЕРС джерел $E_1 = E_3 = 120$ В, їх внутрішній опір $R_1 = 3$ Ом і $R_3 = 6$ Ом, опір навантаження $R = 18$ Ом.

Оскільки невідомо три сили струмів, то потрібно скласти три рівняння. При двох вузлових точках необхідне одне вузлове рівняння за першим законом Кірхгофа: $I = I_1 + I_2$. Друге рівняння запишемо при обході контура, який складається з першого джерела та опору навантаження: $E_1 = I_1 R_1 + IR$. Аналогічно запишемо третє рівняння: $E_3 = I_3 R_3 + IR$. Підставивши цифрові значення, маємо: $120 \text{ В} = 3I_1 + 18I$ та $120 \text{ В} = 6I_3 + 18I$. Оскільки $E_1 - E_3 = I_1 R_1 - I_3 R_3 = 3I_1 - 6I_3 = 0$, то $I_1 = 2I_3$, та $I = 3I_3$. Після підстановки цих значень у вираз для E_1 маємо $120 = 2I_3 \cdot 3 + 18 \cdot 3I_3 = 60I_3$, звідки $I_3 = 120/60 = 2 \text{ А}$, $I_1 = 2I_3 = 4 \text{ А}$, $I = I_1 + I_3 = 6 \text{ А}$.

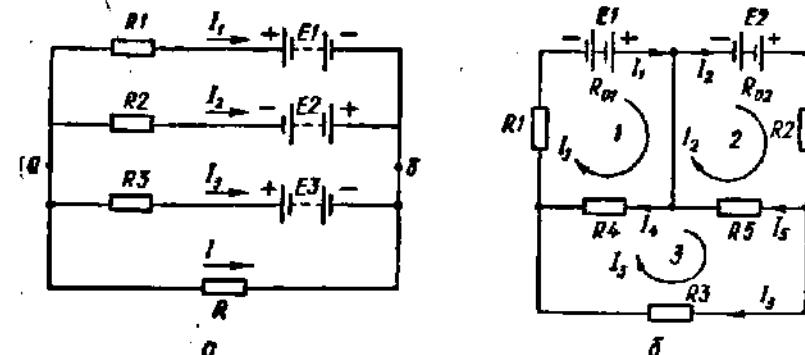


Рис. 12. Схеми для розрахунку складного електричного кола:
а — за методом вузлових напруг; б — за методом контурних струмів.

У складному електричному колі з двома вузловими точками a і b (рис. 12, а) і складеному з кількох паралельно з'єднаних джерел енергії, що працюють на загальний приймач, зручно використати метод вузлових напруг. Позначивши потенціали у вузлових точках через Φ_a і Φ_b , напругу між цими точками U виразимо різницею цих потенціалів: $U = \Phi_a - \Phi_b$.

Якщо взяти за додатній напрямок ЕРС і струмів у відгалуженнях від вузла a до вузла b , то можна записати рівняння: $I_1 = (\Phi_a - \Phi_b - E_1)/R_1 = (U - E_1)g_1$; $I_2 = (\Phi_a - \Phi_b + E_2)/R_2 = (U + E_2)g_2$; $I_3 = (\Phi_a - \Phi_b - E_3)/R_3 = (U - E_3)g_3$; $I = (\Phi_a - \Phi_b)/R = Ug$.

На основі першого закону Кірхгофа для вузлової точки маємо $I_1 + I_2 + I_3 + I = 0$. Підставивши в цю суму значення сил струмів, знайдемо:

$$(U - E_1)g_1 + (U + E_2)g_2 + (U - E_3)g_3 + Ug = 0.$$

Звідси

$$U = (E_1g_1 - E_2g_2 + E_3g_3)/(g_1 + g_2 + g_3 + g) = \Sigma Eg/\Sigma g.$$

тобто вузлова напруга дорівнює алгебраїчній сумі добутків ЕРС і провідностей паралельних відгалужень, поділеній на суму провідностей усіх відгалужень. Обчисливши за цією формулою вузлову напругу і скориставшись виразом для сил струмів у відгалуженнях, легко визначити ці сили струмів.

Для визначення сил струмів у складних колах з кількома вузловими точками та ЕРС, застосовують метод контурних струмів і в, який дає змогу скоротити кількість рівнянь, що підлягають розв'язанню. Припускають, що у відгалуженнях, які входять до складу двох суміжних контурів, протікають два контурні струми, перший з яких являє собою струм одного з суміжних контурів, а другий — другого контуру. Дійсний струм на розглядуваній ділянці кола обумовлює

ється сумою або різницю цих двох струмів залежно від їх взаємного відносного напрямку.

Використовуючи метод контурних струмів, складають рівняння, виходячи з суми опорів, що входять до складу даного контуру, та суми опорів, що входять до складу відгалуження, загального для суміжних контурів. Інершу суму умовно позначають подвійним індексом, наприклад R_{11} , R_{22} і т. д., а другу суму — індексом, який містить номери контурів, для яких дана ділянка кола є спільною, наприклад R_{12} , R_{13} тощо.

Якщо у контурі є кілька джерел з ЕРС E_1 , E_2 , E_3 і т. д., то на основі другого закону Кірхгофа для цього контуру можна записати рівняння $E_1 \pm E_2 \pm E_3 \pm \dots = I_1 R_{11} + I_2 R_{12} + I_3 R_{13} + \dots$. У цьому рівнянні знак «+» або «-» беруть залежно від взаємного відносного напрямку ЕРС і струмів у контурі (при однаковому напрямку — плюс, при протилежному — мінус). Аналогічні рівняння можна записати для всіх контурів, що входять до складного електричного кола. Отже, алгебраїчна сума ЕРС кожного контуру дорівнює алгебраїчній сумі добутку сили струму в даному контурі на суму опорів усіх ланок, які його утворюють, та добутку сил контурних струмів, суміжних з данным контуром, на опори їх спільних ланок.

На рис. 12, б зображене складне електричне коло з трьома контурами. У колі є два джерела з ЕРС $E_1 = 12$ В, $E_2 = 8$ В і внутрішніми опорами $R_{01} = 4$ Ом, $R_{02} = 3$ Ом та п'ять опорами $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 29$ Ом, $R_3 = 40$ Ом, $R_4 = 8$ Ом, $R_5 = 16$ Ом.

Знаходимо опори: $R_{11} = R_1 + R_{01} + R_{15} = 20 + 4 + 8 = 32$ Ом; $R_{22} = R_2 + R_{02} + R_{25} = 29 + 3 + 16 = 48$ Ом; $R_{33} = R_3 + R_{31} + R_{32} = 40 + 8 + 16 = 64$ Ом; $R_{13} = R_{31} = 8$ Ом; $R_{23} = R_{32} = 16$ Ом.

На основі другого закону Кірхгофа складаємо рівняння:

для контуру 1: $E_1 = I_1 R_{11} - I_2 R_{12}; 12 = 32I_1 - 8I_2;$

для контуру 2: $E_2 = I_2 R_{22} - I_3 R_{23}; 8 = 48I_2 - 16I_3;$

для контуру 3: $E_3 = I_3 R_{33} - I_1 R_{31} - I_2 R_{32}; 0 = 64I_3 - 16I_1 - 8I_2.$

Розв'язуючи ці рівняння, знаходимо: $I_1 = 0,4$ А; $I_2 = 0,2$ А; $I_3 = 0,1$ А; $I_4 = I_1 - I_3 = 0,3$ А; $I_5 = I_2 - I_3 = 0,1$ А.

§ 10. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

Здатність тіла виконувати роботу називається енергією цього тіла. Наприклад, піднятій на висоту вантаж має певний запас енергії і, падаючи, виконує роботу. Енергія тіла тим більша, чим більшу роботу воно може виконати під час свого руху. Енергія не зникає, а переходить з однієї форми в іншу. Наприклад, електрична енергія може бути перетворена в механічну, теплову, хімічну, а механічна — в електричну і т. д.

Щоб перенести заряди в замкненому колі, джерело електричної енергії витрачає енергію, що дорівнює добуткові ЕРС джерела на електричний заряд, переданий через це коло, тобто EQ .

Проте не вся ця енергія є корисною, тобто не вся робота, виконана джерелом енергії, передається приймачеві, бо частина її витрачається на подолання внутрішнього опору джерела і провідників. Отже, джерело енергії виконує корисну роботу $A = UQ$, де U — напруга на затисках приймача.

Оскільки електричний заряд (кількість електрики) дорівнює добуткові сили струму в колі на час його проходження ($Q = It$), то формулу роботи можна записати у вигляді

$$A = UIt,$$

тобто електрична енергія, або робота, являє собою добуток напруги на силу струму в колі та на час його проходження.

Якщо напругу на затисках ділянки кола виразити добутком сили струму на опір цієї ділянки ($U = IR$), то формулу роботи можна записати ще так:

$$A = I^2 Rt.$$

Проте жодна з наведених формул не обумовлює розмірів генератора електричної енергії, від якого одержано що роботу, через те що і великий і малий генератори можуть виконати однакову роботу, але за різні проміжки часу. Тому розміри генератора обумовлюються не виконаною роботою, а його потужністю. Це стосується будь-якого електричного апарату й машин — чи такого, що постачає електричну енергію, а чи такого, що споживає її (наприклад, електродвигуни, електричні лампи, нагрівальні прилади тощо).

Потужністю називається робота, яка виконується (або споживається) за одну секунду. Потужність виражається такими формулами:

$$P = A/t = UQ/t = UI = U^2/R = I^2R.$$

Якщо у формулах роботи та потужності напруга виражена у вольтах, сила струму — в амперах, опір — в омах і час — в секундах, то робота виражається в ньютон-метрах або у ват-секундах (Вт · с), тобто у джоулях (Дж), а потужність — у ватах (Вт). Для вимірювання малих потужностей застосовують одиницю, в тисячу разів меншу від одного вата, — міліват (мВт); 1 Вт = 1000 мВт. Великі потужності вимірюють одиницями, в тисячу разів більшими за ват, — кіловатами (кВт); 1 кВт = 1000 Вт.

Оскільки джоуль є малою одиницею, то роботу виражають в більших одиницях — ват-годинах (Вт · год), гектоват-годинах (гВт · год) та кіловат-годинах (кВт · год). Співвідношення між цими одиницями та джоулем такі: 1 Вт · год = 3600 Дж; 1 гВт · год = 100 Вт · год; 1 кВт · год = 1000 Вт · год.

За дуже малого зовнішнього опору R сила струму в колі буде велика, а напруга на затискачах генератора — мала. Якщо опір зовнішнього кола R дорівнює нульові, напруга на затискачах генератора U також дорівнює нульові. Отже, і потужність P , що передається в зовнішнє коло, дорівнює нульові.

За дуже великого зовнішнього опору (коли зовнішнє коло розімкнене, опір його нескінченно великий) сила струму в колі дорівнює нульові і потужність, що передається в зовнішнє коло, теж дорівнює нульові.

Отже, зі збільшенням опору зовнішнього кола потужність спочатку збільшується від нуля до якогось максимального значення, а потім зменшується до нуля.

Щоб одержати максимальну потужність у зовнішньому колі, опір його повинен дорівнювати внутрішньому опорові генератора. Проте слід мати на увазі, що, коли внутрішній опір генератора дорівнює опорові зовнішнього кола, корисна дія генератора незначна і робота за таких умов не економічна, через те що половина всієї потужності, яку може розвинути генератор, використовується на подолання внутрішнього опору:

Потужність, яку віddaє джерело енергії в зовнішнє коло, є корисною потужністю P_s , а потужність, одержувана джерелом зовні (від джерела енергії механічної, хімічної тогцо) — споживаною P_1 . Приймач електричної енергії, споживаючи енергію з мережі джерела електричної енергії, перетворює її в енергію іншого виду — механічну, теплову та ін.

Відповідно до закону збереження енергії корисна потужність джерела або приймача електричної енергії менша від потужності P_1 , споживаної ним, оскільки в процесі роботи джерела або приймача неминуче втрачається частина перетворюваної ним енергії. У перетворювачах енергії втрата її відбувається внаслідок нагрівання проводів їхніх обмоток струмами, що протікають в них, внаслідок перемагнічування сталі, від вихрових струмів і т. д.

Для оцінки властивостей перетворювача енергії (джерела або приймача електричної енергії) служить коефіцієнт корисності дії (ККД, або видатність), який дорівнює відношенню корисної потужності джерела або приймача енергії P_s до споживаної ним потужності P_1 :

$$\eta = P_s/P_1 = P_s/(P_s + \Delta P),$$

де ΔP — потужність, витрачувана на подолання втрат у джерелі чи приймачі енергії.

Цей вираз показує, що ККД джерела або приймача електричної енергії тим більший, чим менші втрати енергії в ньому.

§ 11. ЗАКОН ЛЕНЦА—ДЖОУЛЯ

Під час проходження електричного струму через металевий провідник електрони стикаються з нейтральними молекулами та з молекулами, що втратили електрони. Рухомий електрон або відщеплює від нейтральної молекули новий електрон, втрачаючи свою кінетичну енергію й утворюючи новий позитивний іон, або з'єднується з молекулою, яка втратила електрон (з позитивним іоном), утворюючи нейтральну молекулу. Під час зіткнення електронів з молекулами витрачається енергія, яка перетворюється в теплоту. Будь-який рух, за якого переворюється опір, вимагає витрати певної енергії. Наприклад, для переміщення якогось тіла долається опір тертя, і робота, витрачена на це, перетворюється в теплоту. Електричний опір провідника відіграє таку ж роль, що й опір тертя. Отже, для проходження струму через провідник джерело струму витраче деяку енергію, яка перетворюється в теплоту. Перехід електричної енергії в теплову відображає закон Ленца — Джоуля, або закон теплової дії струму.

Російський учений Ленц та англійський фізик Джоуль одночасно і незалежно один від одного встановили, що під час проходження електричного струму по провіднику кількість теплоти, що виділяється провідником, пропорційна квадратові сили струму, опорові провідника та часі, протягом якого електричний струм протікає по провіднику. Це положення називається законом Ленца — Джоуля.

Якщо позначити кількість теплоти, що утворюється струмом, літерою Q , силу струму, що протікає по провіднику, — I , опір провідника — R і час, протягом якого струм протікає по провіднику, — t , то закону Ленца — Джоуля можна надати такого виразу: $Q = I^2 R t$. Оскільки $I = U/R$ і $R = UI$, то

$$Q = UIt = U^2 It/R.$$

§ 12. НАГРІВАННЯ ПРОВІДНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

На нагріванні провідників електричним струмом ґрунтуються влаштування електричного освітлення, будова електронагрівальних пристадів, електричних печей, багатьох типів вимірювальної, медичної апаратури тощо.

З усіх видів штучного освітлення найбільш поширенна електрична лампа розжарення з металевою ниткою, винайдена О. М. Лодигіним у 1873 р. У такій лампі провідник під дією струму нагрівається до білого жару і внаслідок цього випромінює світло.

Основними частинами сучасної лампи розжарення є нитка розжарення та скляний балон (колба). Матеріалом для виготовлення нитки розжарення освітлювальних ламп служить вольфрам (з домішками оксиду торію та інших елементів). Цей метал має високу температуру плавлення (3660°C) і велику механічну міцність.

Електричне нагрівання провідників не завжди знаходить корисне застосування. Так, у проводах ліній електропередач нагрівання пов'язане з некорисною витратою електричної енергії, а при великій силі струму може створювати небезпеку виникнення пожеж. Щоб запобігти надмірному нагріванню лінійних проводів, а також різних обмоток електричних машин та апаратів з ізольованого дроту, для електричної апаратури встановлено норми максимальних сил струмів, що пропускаються по проводу чи обмотці.

Під час проходження струму по провіднику температура його швидко підвищується, бо різниця температур провідника й оточуючого середовища мала. Тому теплота, що випромінюється в середовище, позначає і витрачається переважно на нагрівання провідника. Зі збільшенням температури проводу зростає різниця температур проводу й оточуючого середовища, а також теплота, яку віддає провід в оточуюче середовище, тобто підвищення температури проводу сповільнюється. За деякої усталеної температури проводу наступає рівновага поміж теплотою, що виділяється струмом, та теплотою, що віддається в оточуюче середовище. Сила струму, за якої встановлюється найбільша допустима температура проводу, називається допустимою силою струму. Найбільша допустима температура залежить від ізоляції проводу та способу його прокладання.

Розрахунок провідників за формулами, що ґрунтуються на законах нагрівання, дуже складний. Допустиму для даної сили струму площину перерізу провідника на практиці визначають за таблицями допустимих навантажень струму на проводи та кабелі, наведеними у Правилах устаткування електроустановок (ПУЕ). Прикладом цього може служити табл. 1.

Таблиця 1. Допустимі струмові навантаження для ізольованих проводів

Площа попре- ченого пе- рерізу про- відників, мм^2	Допустима сила струму, A , для проводів		Площа попре- ченого пе- рерізу прові- дників, мм^2	Допустима сила струму, A , для проводів	
	мідних	алюмініє- вих		мідних	алюмінієвих
0,5	11	—	6	50	36
1	17	—	10	80	55
2,5	30	24	25	140	105
4	41	32	50	215	165

Провідники вибирають такого перерізу, щоб допустима сила струму його дірівнювала заданій чи розрахунковій силі струму або була більшою від неї.

Струм, протікаючи по провідниках, крім нагрівання їх, створює спад напруги, оскільки провідники мають опір. Якщо відстань між джерелом енергії та споживачем становить l , то довжина двох провідників, що з'єднують джерело енергії зі споживачем, дорівнює $2l$.

Опір провідників з площею перерізу s із матеріалу з питомим опором ρ становить $R = 2\rho l/s$, спад напруги в провідниках $\Delta U = I R = I \rho \cdot 2l/s$. Отже, напруга на затискачах споживача U_0 буде меншою від напруги на початку лінії (джерела) $U_{\text{дж}}$. Різниця напруг на початку і в кінці лінії, яка дорівнює спаду напруги в провідниках, називається втратою напруги: $U_{\text{дж}} - U_0 = \Delta U = IR$.

Будь-який приймач енергії дуже чутливий до змін напруги, тобто до відхилень $\bar{\Delta}$ від номінального значення. Наприклад, яскравість лампи розжарення прямо пропорційна приблизно четвертому степеню напруги, тобто зі зниженням напруги на 5 % світловий потік лампи розжарення зменшується на 18,5 %, а з підвищеннем напруги на 5 % понад номінальне значення термін служби її скорочується вдвічі.

Коливання напруги для освітлювального навантаження не повинні перевищувати $-2,5...+5\%$, а для силового ± 5 , інколи $\pm 10\%$ її номінального значення. Отже, втрата напруги в лінії не повинна перевищувати тих же значень. Завдання розрахунку зводиться до вибору такої площини перерізу провідника, за якої забезпечується нормальні робочі напруги на затискачах споживачів електричної енергії, тобто потрібна площа перерізу провідників

$$s = 2\rho l / \Delta U.$$

Знайдена за цією формулою площа перерізу, заокруглена до найближчої більшої стандартної, повинна бути перевірена на допустиме нагрівання.

Для відносно коротких ліній (освітлювальні мережі промислових підприємств, громадських та житлових будинків) площину перерізу провідників вибирають на основі нагрівання, оскільки втрата напруги завжди виявляється меншою за допустиму.

Втрата потужності в лінії електропередачі

$$\Delta P = \Delta UI = I^2 R.$$

Для захисту апаратів, машин та пристріїв від надміру великої сили струму встановлюють запобіжні пристрої (запобіжники, реле, автомати). Вони автоматично розривають коло, по якому надходить струм, як тільки сила струму перевищить норму.

§ 13. НЕЛІНІЙНІ ОПОРЫ

Коло, опір якого не залежить від сили струму, що протікає по ньому, називається лінійним, а коло, опір якого залежить від сили струму, що протікає, називається нелінійним.

Розрахунок сили струму і напруг у нелінійних колах виконують за допомогою вольт-амперних характеристик нелінійних опорів цих кіл. Вольт-амперна характеристика, що являє собою залежність між силою струму та прикладеною до нелінійного опору напругою, зобра-

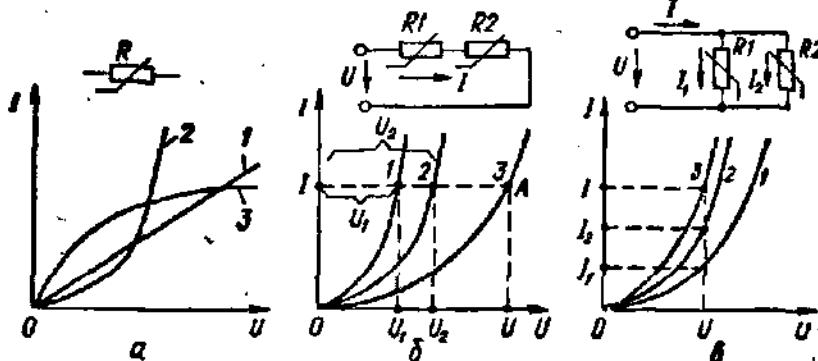


Рис. 13. Вольт-амперні характеристики та умовні позначення нелінійних опорів:
а — для різних типів опорів; б — для двох послідовно з'єднаних опорів; в — для двох паралельно з'єднаних опорів.

жується графіком, побудованим на основі експериментальних даних (рис. 13, а).

Для лінійного опору вольт-амперна характеристика являє собою пряму I , оскільки опір сталій і, згідно з законом Ома, між силою струму й напругою існує прямо пропорційна залежність. Для нелінійного опору вольт-амперна характеристика не прямолінійна і має вигляд або кривої 2, якщо опір елемента зменшується зі збільшенням сили струму (наприклад, електронні лампи, напівпровідникові ліоди та стабілітрони), або кривої 3, якщо опір елемента збільшується зі збільшенням сили струму (нагрівальні прилади, лампи розжарення, батареї).

При послідовному з'єднанні двох нелінійних опорів R_1 та R_2 з вольт-амперними характеристиками I_1 і I_2 (рис. 13, б) сила струму в колі I є спільною для обох опорів, а прикладена напруга U в будь-який момент дорівнює сумі напруг на першому U_1 та другому U_2 , нелінійних опорах, тобто $U = U_1 + U_2$. Беручи різні значення сили струму I визначаючи за кривими I_1 і I_2 відповідні їм значення напруг U_1 та U_2 , після їх додавання знаходимо напругу U , значення якої відповідають цим же значенням сили струму. Таким чином можемо побудувати вольт-амперну характеристику 3 для всього кола.

Якщо відома прикладена напруга U й потрібно визначити силу струму в колі та напругу на кожному нелінійному опорі, то на горизонтальній осі треба відкласти значення цієї напруги й поставити перпендикуляр до перетину з кривою 3 у точці А. Ця точка визначить силу струму в колі I , а відрізки на прямій, що паралельна горизонтальній осі, від осі сили струму до перетину з кривими I_1 і I_2 відповідатимуть напругам на опорах R_1 і R_2 .

При паралельному з'єднанні нелінійних опорів R_1 і R_2 з вольт-амперними характеристиками I_1 і I_2 (рис. 13, в) сила струму в нерозгалуженій частині кола в будь-який момент дорівнює сумі сил струмів у цих опорах ($I = I_1 + I_2$), а напруга на затискачах кола U є спільною для обох опорів. Відкладаючи на горизонтальній осі значення напруги джерела енергії U і ставлячи перпендикуляр до перетину з кривими I_1 і I_2 , знайдемо значення сил струму I_1 та I_2 , а їх сума визначить силу струму в нерозгалуженій частині кола.

Розглянутий метод розрахунку нелінійних кіл можна застосувати до будь-якої кількості послідовно або паралельно з'єднаних нелінійних опорів. У разі змішаного з'єднання нелінійних опорів все роблять так, як і в розрахунку лінійних кіл, тобто спочатку знаходить опір паралельно або послідовно з'єднаних нелінійних опорів, замінюючи їх одним загальним.

Контрольні запитання

1. У яких одиницях вимірюють ЕРС, напругу та силу струму?
2. Від чого залежить опір металевого провідника?
3. Сформулюйте закон Ома для замкненого електричного кола та для його ділянки.
4. Яке співвідношення між ЕРС та напругою на затискачах джерела енергії?
5. Як визначається сила струму в разі короткого замикання затискачів джерела енергії?
6. Сформулюйте перший та другий закони Кірхгофа.
7. Як визначається загальний опір при послідовному, паралельному та змішаному з'єднанні споживачів енергії?
8. Чому дорівнюють робота й потужність електричного струму та в яких одиницях вони вимірюються?
9. Сформулюйте закон Ленца — Джоуля.
10. Як розрахувати площу поперечного перерізу провідника?
11. Який опір називається нелінійним?

Розділ II. ХІМІЧНА ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 14. ЕЛЕКТРОЛІЗ

Розчини солей і кислот у воді або в якомусь іншому розчиннику проводять електричний струм і називаються електролітами або провідниками другого роду на відміну від металевих провідників, що звуться провідниками першого роду.

Електричний струм може протікати через середовища з електрично зарядженими частками, які мають здатність переміщуватися.

У процесі розчинення солей і кислот у воді або в якомусь іншому розчиннику (етиловому спирті, бензині, бензолі тощо) певна кількість молекул розпадається на дві частини, що звуться іонами, причому одна частина має позитивний заряд, друга — негативний.

Отже, на відміну від металевих провідників, у яких електрику переносять електрони, в електролітах це роблять іони. Іони можуть бути простими й складними. Простий іон утворений одним атомом речовини. Іони, що складаються з кількох атомів, називаються складними.

Розпад хімічних сполук на іони під дією розчинника називається електролітичною дисоціацією і виражається звичайними хімічними рівняннями, у лівій частині яких розміщаються хімічні символи речовин, що розпадаються, а у правій — іони, утворювані з цих речовин. Наприклад, рівняння дисоціації кухонної солі (хлористого натрію) записується так: $\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. Для складніших сполук процес дисоціації може протікати в кілька стадій.

Якщо в посудину з електролітом занурити дві металеві пластини, що звуться електродами, які дротянами провідниками приєднані до джерела енергії постійного струму, то внаслідок різниці потенціалів між електродами через електроліт протікатиме струм. Проходження струму через електроліт супроводжується хімічним процесом, що зв'язується з електролізом. Іони, що знаходяться в електроліті, притягуючись до електродів, рухаються в протилежних напрямках: позитивні — до катода, негативні — до анода. Підійшовши до катода, позитивні іони одержують від нього електрони, яких їм невистачає, і утворюють електрично нейтральні атоми. На аноді відбувається зворотний процес: негативні іони віддають йому свої надлишкові електрони. Наприклад, під час електролізу розчину кухонної солі на катоді відкладаються позитивні іони натрію, а на аноді — негативні іони хлору. Внаслідок безперервного переходу електронів з катода на іони та надходження їх на анод підтримується рух електронів у провідниках, які з'єднують джерело електричної енергії з електродами.

§ 15. ЗАКОНИ ФАРАДЕЯ

Під час проходження електричного струму через електроліт на електродах виділяються певні маси речовин, що містяться у вигляді хімічної сполуки в електроліті. Залежність маси речовини, що виділилася, від сили струму встановлюється двома законами Фарадея.

Перший закон Фарадея сформульовано так: *маса речовини, що виділилася на електродах під час проходження струму через електроліт, прямо пропорційна значенню електричного заряду, що пройшов через електроліт*. Якщо через електроліт проходить один кулон електричного заряду, то з електроліту виділяється певна маса речовини, яка називається *електрохімічним еквівалентом* даної речовини.

У практичних розрахунках для визначення електричного заряду зручніше користуватися не кулонами, а ампер-годинами ($\text{A} \cdot \text{год}$).

Оскільки один кулон дорівнює ампер-секунді, то між ампер-годиною та кулоном існує таке співвідношення: $1 \text{ A} \cdot \text{год} = 60 \cdot 60 = 3600 \text{ A} \cdot \text{s} = 3600 \text{ Кл}$.

Електрохімічний еквівалент K виражається в грамах, віднесених до однієї ампер-години електричного заряду ($\text{g}/\text{A} \cdot \text{год}$), тобто це маса речовини в грамах, що виділяється з електроліту під час проходження через нього однієї ампер-години електричного заряду.

Позначивши літерою I незмінну силу струму, що протікає через електроліт протягом певного часу t , і вважши до уваги електрохімічний еквівалент даної речовини K , визначимо масу даної речовини q , що виділилася за цей час: $q = KIt$. Наприклад, якщо внаслідок проходження через міднокислий електроліт струму силою 1 А протягом 1 год на катоді виділяється 1,186 г міді, то при струмі силою 10 А із такого самого розчину за 10 год виділиться $1,186 \cdot 10 \cdot 10 = 118,6 \text{ г}$.

Другий закон Фарадея має таке формулювання: *при однакових електрических зарядах, що протікають через різні електроліти, маси речовин, які виділяються на електродах, прямо пропорційні їх хімічним еквівалентам*.

Атомна маса одновалентного елемента дорівнює його хімічному еквіваленту; хімічний еквівалент n -валентного елемента в n разів менший за його атомну масу, тобто $a = A/n$, де a — хімічний еквівалент речовини; A — атомна маса; n — валентність. Наприклад, атомна маса алюмінію $A = 27$, валентність $n = 3$, отже, його хімічний еквівалент $a = 27/3 = 9$.

Співставляючи перший і другий закони Фарадея, можна зробити висновок, що електрохімічні еквіваленти речовин прямо пропорційні їх хімічним еквівалентам, тобто $K_1/a_1 = K_2/a_2 = K_3/a_3 = \dots$ Відношення електрохімічних еквівалентів до хімічних є величиною сталою: $K/a = 3,72 \cdot 10^{-2} = 0,0372 = 1/26,8$. Отже, другий закон Фарадея можна виразити так: $K = a/26,8 = A/26,8n$.

Електроліз набув широкого застосування в різних галузях промисловості.

Вперше його використали для гальванопластики, яка являє собою одержання копії з рельєфів. Для цього гіпсовий відбиток (негатив) з рельєфа, який знімають, покривають шаром графіту і занурюють у розчин солі металу, який осідає на відбитку, як на катоді. На вийнятому з розчину гіпсі матимемо металеву копію рельєфа.

За допомогою електролізу насягається відносно тонкі покриття одних металів на інші (гальваностегія). Гальваностегія використовується для надання виробу декоративного вигляду та для захисту його від корозії. Таким способом виконують позолочення, сріблення, пікелювання та ін.

Електроліз слугує також для очищення (рафінування) металів, наприклад міді. Пластини літої міді, одержаної шляхом випалювання руди, опускають як аноди в ванни з розчином мідного купоросу, підкисленого сірчаною кислотою для підвищення провідності електроліту. Катодами в цих ваннах служать тонкі мідні пластини, на яких відкладається електролітична мідь, а домішки осідають на дні ванни.

Досить поширеній електролітичний спосіб одержання ідтия лугів натрію, ка-
лю та хлору, а також кисню й водню розкладанням води, підкисленої сірчаною
кислотою.

Явище електролізу небезпечне для ряду підземних споруд. Під дією електролі-
зу блукаючими струмами може бути зруйнована броня кабелів, водопровідних і
газових труб та інших металевих споруд. Головним джерелом цих струмів є електро-
обладнання транспорту — трамваї і електрифікованих залізниць. Надзвичайно
швидко діють блукаючі струми на підземні телефонні кабелі, які покриті неза-
хищеною свинцевою оболонкою.

§ 16. ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Під час роботи гальванічних елементів в них відбувається рух
іонів та осідання на електродах речовин, що виділяються з елек-
троліту.

Найпростішим гальванічним елементом є мідно-цинковий. У скляну
посудину, наповнену розчином сірчаної кислоти у воді, вміщено мід-
ну й цинкову пластини, які являють собою позитивний і негативний
полюси елемента. Якщо коло елемента замкнути будь-яким провідни-
ком, то всередині цього елемента протікатиме струм від цинкової
негативної пластини до мідної позитивної, а в зовнішньому колі — від
мідної до цинкової. Під дією струму позитивні іони водню всередині
елемента рухаються в напрямку проходження струму, а негативні
іони кислотного залишку — у протилежному напрямку. Стикаючись
їз мідною пластинкою, позитивні іони водню віддають їй свої заряди,
а водень у вигляді газових бульбашок накопичується на її поверхні.
У цей самий час негативні іони залишку сірчаної кислоти віддають
свої заряди цинковій пластині. Так відбувається безперервне заряд-
жання пластин елемента, яке підтримує різницю потенціалів (напругу)
на його затискачах.

Видлення водню на мідній пластині елемента послаблює його
дію — поляризує елемент. Явище поляризації полягає в тому, що
накопичуваний на позитивному електроді водень разом з металом
електрода створює додаткову різницю потенціалів, яка називається
електрорушійною силою поляризації і спря-
мована проти електрорушійної сили елемента. Крім того, бульбашки
водню, що вкривають частину мідної пластини, зменшують площину й
діючої поверхні, а це збільшує внутрішній опір елемента.

Поляризація в розглянутому елементі настільки значна, що ро-
бить його непридатним для практичних цілей. Щоб уникнути явища
поляризації, до складу елемента вводять поглинач, який називається
деполяризатором і призначений для поглинання водню
та перешкоджання накопиченню його на позитивному полюсі елемен-
та. Деполяризаторами можуть бути хімічні препарати, збагачені кис-
нем або хлором.

Електрорушійна сила гальванічного елемента залежить від хіміч-
них і фізичних властивостей речовин, які є в його складі, і не залежить

ні від форми й розмірів елемента, ні від його внутрішньої будови. Але
внутрішня будова й розміри окремих частин елемента мають великий
вплив на його внутрішній опір, оскільки він залежить від відстані
між полюсами (при зменшенні цієї відстані внутрішній опір елемента
зменшується), від площин поверхні полюсів, зануреної в рідину (при
збільшенні цієї площині внутрішній опір зменшується), та від хіміч-
ного складу рідини елемента. Внутрішній опір гальванічних елементів
не є сталим і в міру роботи елемента він поступово зростає.

Залежно від способу деполяризації гальванічні елементи можна
поділити на два типи: елементи, в яких деполяризатором є розчин
якої-небудь солі (наприклад, мідно-цинкові), та елементи, в яких анод
оточений перекисом марганцю (наприклад, вугільно-цинкові). Галь-
ванічні елементи цих двох типів широко застосовуються в електротех-
нії.

Електрорушійна сила мідно-цинкового елемента становить 1,1 В,
а внутрішній опір залежно від тривалості роботи — 5...10 Ом.

У вугільно-цинковому елементі позитивним полюсом служить ву-
гільна пластина, а негативним — цинковий стержень. Деполяризатором
у цьому елементі є спресована під великим тиском суміш, що нази-
вається агломератом. Вона складається з перекису марганцю та графі-
ту. Електролітом у вугільно-цинковому елементі служить водний роз-
чин хлористого амонію. Електрорушійна сила цього елемента — 1,4...
1,5 В на початку розряджання при середньому значенні 0,9...1,1 В,
а внутрішній опір залежно від конструкції елемента — 0,25...0,7 Ом на
початку розряджання та 1,4...5 Ом — у кінці.

Вугільно-цинкові елементи випускаються у вигляді так званих
сухих елементів стаканчикового та га-
летного типів, досить зручних для пе-
ренесення й перевезення.

У сухих елементах стаканчикового
типу (рис. 14) позитивний полюс 8 з аг-
ломератом 2 розміщують всередині цин-
кової коробки 9, яка слугує негатив-
ним полюсом елемента. Простір між
стінками цинкової коробки та агломера-
том заповнюють пастою 1, що складається
з розчину хлористого амонію та кар-
топляного борошна. Над агломератом
укладають картонку прокладку 3, а на
ней насипають шар тирси 4, яку закри-
вають прокладкою 5. Потім елемент за-
ливають смолою 7, в яку вставляють
трубку 6. Призначения цієї трубки —
виведення утворюваних всередині еле-
ментів газів.

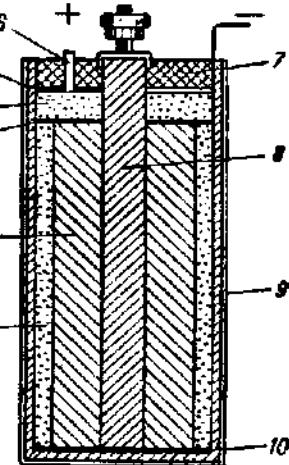


Рис. 14. Сухий гальванічний
елемент.

На вугільний електрод, що виходить із смоли, насаджують мідний ховпачок із гвинтом та гайкою для приєднання провідника. До верхньої частини цинкової коробки (негативного полюса) припають ізольований гнучкий провід. На дно коробки укладають ізоляцію прокладку 10.

У галетному елементі негативним електродом є цинкова пластини, позитивним — спресований у вигляді галети порошок діоксиду марганцю з вугіллям. Між електродами розміщують картонну пластинку, наскрізну розчином нашатирного спирту. Зовнішня поверхня цинкової пластини акрила шаром каніфолі з частками графіту для електропровідності. Ізоляцію служать хлорвінілові плівки. Галетні елементи компактні, і їх активні матеріали (вугілля й особливо цинк) використовуються краще, ніж у стаканчикових елементах.

§ 17. АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятором називається пристрій, що має здатність накопичувати й зберігати протягом певного часу електричну енергію.

В акумуляторі, як і в гальванічному елементі, електричний струм є наслідком хімічних процесів. Але на відміну від акумулятора у гальванічному елементі одержувані хімічні сполуки не можуть бути повторно розкладені й приведені у початковий стан струмом стороннього джерела. Тому гальванічні елементи називаються першими, а акумулятори — вторинними, або обертими. Повторні заряджання й розряджання не тільки не відрізняють акумуляторові, але навіть поліпшують його властивості, оскільки в роботі беруть участь усе глибші шари електродних пластин.

Залежно від складу електроліту й матеріалу пластин акумулятори можуть бути кислотними й лужними.

Найпростіший кислотний акумулятор складається з двох свинцевих пластин (електродів), занурених в електроліт, яким служить вода з невеликою додатковою сірчаною кислотою. Постійний струм стороннього джерела, проходячи через електроліт, розкладає його на складові частини. Всередині електроліту виникає рух позитивних іонів водню до пластини, з'єднаної з негативним затискачем джерела струму, та негативних іонів кисню — до пластини, з'єднаної з позитивним затискачем. Внаслідок електролізу окислюється свинець на позитивному електроді й утворюється губчастий свинець на негативному. Так електрична енергія перетворюється в хімічну й акумулятор стає зарядженим. Хімічна енергія певний час може зберігатися й у разі потреби легко переходити в електричну.

Якщо акумулятор від'єднати від джерела струму й замкнути на будь-який приймач енергії, то він сам стане джерелом струму аналогічно гальванічному елементові, у якого електродами служать пластини, що відрізняються одна від одної хімічним складом.

Електролітом у кислотних акумуляторах служить розчин сірчаної кислоти певної густини. Густину розчину називається цифра, що показує, у скільки разів маса цього розчину більша від маси води такого ж об'єму.

Для стаціонарних акумуляторів застосовують розчин сірчаної кислоти густиною 1,21 при 15 °C, для переносних — густиною 1,26.

Густину електроліту визначають ареометром, який являє собою запаяну з обох кінців скляну трубку, всередині якої є шкала з поділками. У нижній розширеній частині ареометра знаходитьсь ртуть або дріб, через що трубка плаває вертикально. Ареометр опускають у посудину з електролітом. Чим більша густина електроліту, тим вище піднімається ареометр із рідини. Поділка ареометра, що збігається з рівнем розчину, показує густину електроліту.

Готову розчин для акумуляторів, сірчану кислоту тонким струменем вливують у воду. Не можна вливати воду в сірчану кислоту, бо відбудеться бурхливе розбризкування кислоти, яке призведе до опіків. Вода для електроліту має бути дистильюваною.

Внутрішній опір акумуляторів дуже малий порівняно з внутрішнім опором гальванічних елементів. Це дає змогу вважати, що напруга на затискачах акумуляторної батареї приблизно дорівнює її ЕРС. Проте внутрішній опір не є величиною сталою. Він обумовлюється складом пластин, відстанню між ними, густиною й температурою електроліту, ступенем зарядженості акумулятора. Так, опір розрядженого акумулятора приблизно в півтора-два рази більший, ніж зарядженого.

Електрорушійна сила акумулятора залежить від густини електроліту і не залежить від його розмірів та номінальної ємності. При густині електроліту $d = 1,1 \dots 1,35$ ЕРС акумулятора $E = 0,85 + d$.

Під час заряджання й розряджання акумулятора густина електроліту не залишається сталою, у зв'язку з чим змінюються його ЕРС і напруга на затискачах (рис. 15).

У процесі заряджання акумулятора збільшується густина електроліту, внаслідок чого напруга на затискачах підвищується (крива 1). У процесі розряджання кислотного акумулятора напруга на його затискачах швидко спадає до 1,85...1,8 В і після цього швидко знижується до нуля (крива 2). Зниження напруги в процесі розряджання акумулятора пояснюється тим, що при цьому густина його електроліту зменшується. Коли напруга на акумуляторі досягає 1,8 В (за коротко-часного розряджання — 1,75 В), то вся запасена в ньому енергія втрачена (на обох пластинах утворюється сульфат свинцю, який є по-тім провідником струму). Подальше розряджання призводить до того, що напруга швидко знижується до нуля. Якщо акумулятор від'єднати від навантаження, його напруга знову зросте приблизно до 2 В, оскільки електроліт проходить вглибину пластин у пори активної маси. Проте, якщо ввімкнути такий акумулятор знову на навантаження, напруга на його затискачах знову швидко зменшиться до нуля.

На практиці розрядження доводять лише до 1,8 В, оскільки в разі розрядження нижче 1,8 В акумулятор робиться непридатним — пластини його частково покриваються білим нальотом крупнокристалічного сульфату свинцю, який являє собою настільки поганий провідник, що зарядження акумулятора до мінімальної ємності стає неможливим. Це явище називається сульфатацією пластин акумулятора.

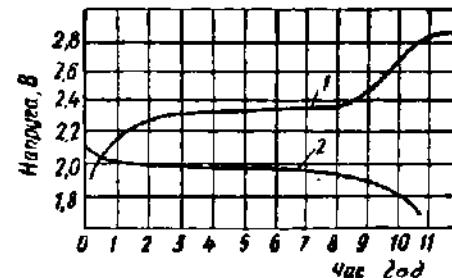


Рис. 15. Графік зміни напруги кислотного акумулятора:
1 — у процесі зарядження; 2 — у процесі розрядження.

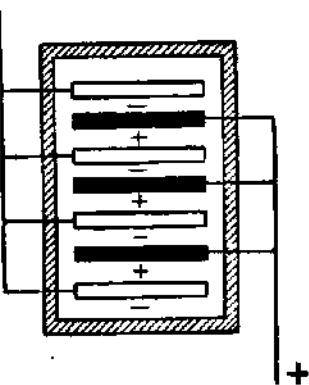


Рис. 16. Схема з'єднання пластин кислотного акумулятора.

Кількість електрики, яку акумулятор може віддати в процесі розрядження певною силою струму до низької допустимої напруги, називається його ємністю. Вона дорівнює добуткові сили розрядного струму в амперах на тривалість розрядження в годинах і виражається в ампер-годинах. Ємність акумулятора залежить від активної маси, сили розрядного струму й температури. Під номінальною ємністю розуміють ту кількість електрики, яку віддає повністю розряджений акумулятор за 10-годинного режиму розрядження і температури 25 °C. Отже, акумулятор відає номінальну ємність, розряджаючись протягом 10 год силою струму, що становить 0,1 його номінальної ємності. Зі збільшенням сили розрядного струму ємність акумулятора зменшується, через те що поверхня пластин покривається сульфатом свинцю й утруднює доступ електроліту до внутрішніх шарів активної маси. Зі зниженням температури збільшується в'язкість електроліту, що також утруднює його доступ до внутрішніх шарів активної маси та зменшує ємність акумулятора.

У вимкненому стані заряджений акумулятор втрачає частину заряденої ним ємності. Це явище називається саморозряджанням. Саморозряджання акумулятора підсилюється з підвищеннем температури й густини електроліту.

Щоб збільшити ємність акумулятора, з'єднують паралельно кілька одніменних пластин (рис. 16). Кожна група позитивних і негативних

пластина працює як одна велика пластина, площа якої дорівнює сумі їхніх площ. Оскільки позитивні пластини мають знаходитися між негативними, негативних пластин завжди на одну більше, ніж позитивних. За цієї умови обидва боки позитивної пластини вступають у взаємодію з електролітом (якщо робота однобічна, позитивні пластини ж лобляться, і під час зіткнення їх з негативними може статися коротке замикання).

Стаціонарні кислотні акумулятори виготовляють у скляній або керамічній посудині. У акумуляторів великої ємності така посудина дерев'яна. Всередині вона викладена свинцем або кислотостійким ізоляційним матеріалом. Кислотні акумулятори застосовують в електротехнічних установках стаціонарного типу та на автотранспорті.

Переносними акумуляторами є переважно лужні. Посудину лужного акумулятора зварюють із тонкої листової сталі і з зовнішнього боку пікеляють. У центрі кришки передбачено отвір для заливання в акумулятор електроліту.

Електрорушійна сила лужних акумуляторів залежить від стану активної маси пластин. Від температури та густини електроліту ЕРС залежить незначною мірою і лише за низьких температур, що наближаються до нуля, вона різко зменшується. Напруга в кінці заряджання акумулятора становить 1,8 В, по закінченні заряджання — 1,5...1,55 В; ЕРС розрядженого акумулятора — 1,3 В.

Внутрішній опір лужного акумулятора набагато більший від внутрішнього опору кислотного.

Перевагою лужних акумуляторів є те, що вони не потребують стаціонарного догляду, не бояться струсів, можуть тривалий час залишатися в розрядженному стані, переносять короткі замикання, які для кислотних акумуляторів є надто небезпечними. Ступінь саморозрядження у лужних акумуляторів менший, ніж у кислотних.

Роботу акумулятора характеризують його видатність за ємністю і видатність за енергією.

Кількість електрики Q , яку акумулятор одержав під час заряджання, називається ємністю акумулятора при заряджанні: $Q = I_s T$, де I_s — сила струму під час заряджання, А; T — тривалість заряджання, год.

Кількість електрики q , яку акумулятор відав під час розрядження, називається ємністю акумулятора при розряджанні. Якщо позначити силу розрядного струму I_p , а тривалість розрядження — t , то ємність акумулятора при розряджанні $q = I_p t$.

Відношення ємності при розряджанні до ємності при заряджанні називається видатністю акумулятора за ємністю або за кількістю електрики:

$$\eta_1 = q/Q = I_p t / (I_s T)$$

Середнє значення η_1 для кислотних акумуляторів — 0,85, для лужних — 0,65.

Якщо позначити середню напругу акумулятора під час його зарядження U_s і тривалість зарядження T , то при силі зарядного струму I_p електрична енергія, або робота, витрачена на зарядження акумулятора (Вт · год), $A_1 = U_p I_p t$.

Відповідно електрична енергія, одержана від розрядження акумулятора при середній напрузі U_p і силі розрядного струму I_p протягом часу t , становить $A_2 = U_p I_p t$.

Відношення енергії, одержаної від акумулятора під час його розрядження, до енергії, витраченої на його зарядження, називається **видатністю акумулятора за енергією**:

$$\eta_2 = A_2 / A_1 = U_p I_p t / (U_s I_p T).$$

Середнє значення η_2 для кислотних акумуляторів — 0,65, для лужних — 0,45.

Залежно від матеріалу електродів лужні акумулятори бувають кадмієво-нікелеві, заліzonікелеві, срібно-цинкові, золоточинкові та газові. Масове застосування золоточинкових акумуляторів обмежується їх високою вартістю. Газові акумулятори відрізняються легкістю й дешевизною, але технологія їх виробництва недостатньо розроблена.

Найбільш поширені кадмієво-нікелеві та заліzonікелеві акумулятори. Електролітом для них служить розчин їдкого калію у воді, густина електроліту — 1,2. За своюю будовою й електричними даними акумулятори цих типів не дуже відрізняються один від одного. Активну масу запресовують у брикети (пакети), а потім із брикетів складають окремі пластини. У заліzonікелевих акумуляторів негативних пластин на одну більше, ніж позитивних. У кадмієво-нікелевих акумуляторів позитивних пластин на одну більше, ніж негативних. Один полюс акумулятора з'єднується з посудиною (у заліzonікелевих — негативний, у кадмієво-нікелевих — позитивний).

У кадмієво-нікелевих акумуляторів активна маса позитивних пластин складається з гідрату оксиду нікелю, який для кращої провідності перемішують з графітом. Активна маса негативних пластин являє собою гідрат оксиду кадмію та заліза.

У заліzonікелевих акумуляторів активною масою позитивних пластин є гідрат закису нікелю, змішаний з графітом, а негативних пластин — спеціально приготований залізний порошок.

Завдяки високим експлуатаційним показникам почали широко застосовуватись срібно-цинкові акумулятори. Такий акумулятор являє собою пластмасову посудину, в якій розміщені позитивні й негативні електроди, зібрани з окремих пластин. Негативні електроди, що виготовлені з пластин оксиду цинку, поміщені в захисні пакети

в матеріалу, який добре пропускає електроліт, але затримує металеві частки. Позитивні пластини виготовлені зі срібла.

Електролітом срібно-цинкових акумуляторів служить водний розчин їдкого калію. Для нормальної роботи акумулятора потрібна невелика кількість електроліту: це дає змогу використовувати акумулятор напівсухим і експлуатувати його в будь-якому положенні (вертикально й горизонтально). Трубка, якою закривається посудина, водонепроникна і відкривається лише під час зарядження. У процесі зарядження акумулятор має перебувати у вертикальному положенні. ЕРС повністю зарядженого акумулятора становить 1,82...1,86 В, напруга під час розрядження — приблизно 1,5 В.

Перевагами срібно-цинкових акумуляторів є невеликий внутрішній опір і мала маса. Срібно-цинкові акумулятори працюють при температурі до -59°C , тобто до замерзання електроліту. Верхня межа температури $+80^{\circ}\text{C}$. Вони переносять відносно великі перелади тиску навколошнього середовища.

Щоб зібрати акумуляторну батарею або батарею гальванічних елементів, кілька елементів з'єднують послідовно, тобто катод першого акумулятора з'єднується з анодом другого, катод другого — з анодом третього і т. д. Одержані таким чином вільні електроди (анод першого елемента і катод останнього) — це відповідно позитивний і негативний полюси акумуляторної батареї. Якщо батарея складається з n акумуляторів чи гальванічних елементів з ЕРС одного елемента E_0 і внутрішнім опором R_0 , ЕРС батареї $E = nE_0$, а внутрішній опір $R = nR_0$.

Послідовне з'єднання елементів використовується для збільшення напруги. Щоб одержати за невеликої напруги силу струму, що перевищує допустиму силу струму одного акумулятора чи елемента, застосовують кілька паралельно з'єднаних акумуляторів або елементів. Для цього позитивні й негативні полюси всіх елементів з'єднують між собою окремо й одержані загальні позитивний і негативний полюси є полюсами батареї. Якщо батарея зібрана з m паралельно з'єднаних елементів, то її ЕРС $E = E_0$, а внутрішній опір $R = R_0/m$. Якщо n — кількість груп чи елементів у групі, з'єднаних послідовно, а m — кількість груп чи елементів у групі, з'єднаних паралельно, то ЕРС батареї $E = nE_0$, а її внутрішній опір $R = nR_0/m$.

Контрольні запитання

1. У чому полягає процес електролізу?
2. Як сформульовано перший закон Фарадея?
3. Як сформульовано другий закон Фарадея?
4. Поясніть будову вугільно-цинкового елемента.
5. Поясніть будову й принцип роботи кислотного акумулятора.

Розділ III. МАГНЕТИЗМ ТА ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

§ 18. МАГНІТИ І ВЛАСТИВОСТІ

Магнетизм — це особливий прояв руху електричних зарядів всередині атомів і молекул, який полягає в тому, що деякі тіла здатні притягувати до себе й утримувати частки заліза, нікелю та інших металів. Ці тіла називаються магнітними.

Стрілка компаса, яка є магнітом, установлюється в магнітному полі Землі так, що один її кінець показує напрям на північ і називається північним полюсом (N), а протилежний кінець — південним полюсом (S). Залежно від призначення магнітам надають різної форми: прямокутної, ромбичної, круглої тощо. Магніт будь-якої форми має два полюси — північний і південний.

Якщо намагнічений стержень запурити в залізні ошурки і потім вийняти, то найбільше ошурок буде притягнуто до кінців магніту, а в його середній частині, що називається нейтральною, їх не буде. З намагніченого стержня, поділеного на дві частини, утворюються два магніти з двома різноїменними полюсами на кінцях. Якщо стержень і далі дробити на частини, то одержуватимемо окремі магніти з північним і південним полюсами на кінцях. Отже, одержати магніт з яким-небудь одним полюсом (N або S) неможливо.

Якщо недалеко від північного N (або південного S) полюса якого-небудь магніту помістити сталевий брускок, то він набуде властивості притягувати залізні предмети, причому близький до магнітного полюса кінець бруска буде південним полюсом S , а протилежний — північним N . Між полюсами двох магнітів, розташованих на певній відстані один від одного, виникає сила взаємодії, спрямована так, що однійменні полюси взаємно відштовхуються, а різноїменні — притягуються.

Навколо будь-якого намагніченого тіла виникає магнітне поле, яке є матеріальним середовищем, де виявляється дія магнітних сил.

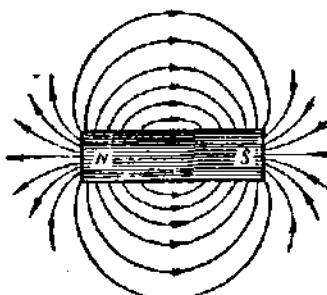


Рис. 17. Магнітне поле постійного магніту.

Магнітне поле зображують у вигляді магнітних ліній, спрямованих від північного полюса до південного (рис. 17).

Будь-яка магнітна лінія не має ні початку, ні кінця і являє собою замкнену криву, оскільки північний і південний полюси магніту не віддільні один від одного.

Будь-яке внесене в магнітне поле тіло пронизується магнітними лініями і певним чином впливає на поле. При цьому різні матеріали по-різному діють на магнітне поле. У намагнічених тілах

магнітне поле утворюється від руху електропів, що обертаються навколо ядра атома й навколо власної осі. Орбіти та осі обертання електронів в атомах можуть перебувати в різних положеннях один відносно іншого, отже, й магнітні поля, що породжуються рухомими електропівами, теж знаходяться в різних положеннях. Залежно від взаємного розташування магнітні поля можуть додаватися або відніматися. У першому випадку атом матиме магнітне поле або магнітний момент, у другому — не матиме. Матеріали, атоми яких не мають магнітного моменту і намагнітити які неможливо, називаються діамагнітними. До них належить абсолютна більшість речовин, що зустрічаються в природі, та деякі метали (мідь, свинець, цинк, срібло тощо).


Матеріали, атоми яких мають магнітний момент і можуть намагнічуватися, називаються парамагнітними. До них належать алюміній, олово, марганець та ін. Виняток становлять феромагнітні матеріали, атоми яких мають великий магнітний момент і які легко піддаються намагнічуванню. До таких матеріалів належать залізо, сталь, чавун, никель, кобальт, гадоліній та інші сплави.

§ 19. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

Навколо провідника зі струмом утворюється магнітне поле, і розміщені поблизу провідника магнітна стрілка, яка вільно обертається, прагнучи зайняти положення, перпендикулярне до площини, що проходить вздовж провідника. У цьому легко переконатися, провівши такий дослід. В отвір у горизонтально розміщенному листі картону вставляють прямолінійний провідник і пропускають по ньому струм. На картон насилають залізні ошурки й переконуються в тому, що вони розташовуються концентричними колами зі спільним центром у точці перетину провідником картонного листа (рис. 18, а). Магнітна стрілка, підвішена на нитці порід з провідником, займе положення, показане на рис. 18, а. Зі зміною напрямку струму у провіднику, магнітна стрілка повернеться на кут 180° , залишаючись у положенні, перпендикулярному до площини, що проходить вздовж провідника. Залежно від напрямку струму у провіднику напрямок магнітних ліній утвореного ним магнітного поля визначається правилом свердліка, яке формулюється так: якщо поступальний рух свердліка збігається з напрямком струму у провіднику, то обертовий рух його ручки показує напрямок магнітних ліній поля, що утворюється навколо цього провідника.

Якщо по дроту, зігнутому у вигляді кільця, пропустити струм, то під дією його також виникає магнітне поле. Зігнутий спірально дріт, що складається з кількох витків, розташованих так, що їхні осі збігаються (рис. 18, б), називається соленоїдом. Під час проходження струму через обмотку соленоїда або через один виток дроту

Рис. 18. Магнітне поле:
а — прямого провідника зі струмом; б — соленоїда.

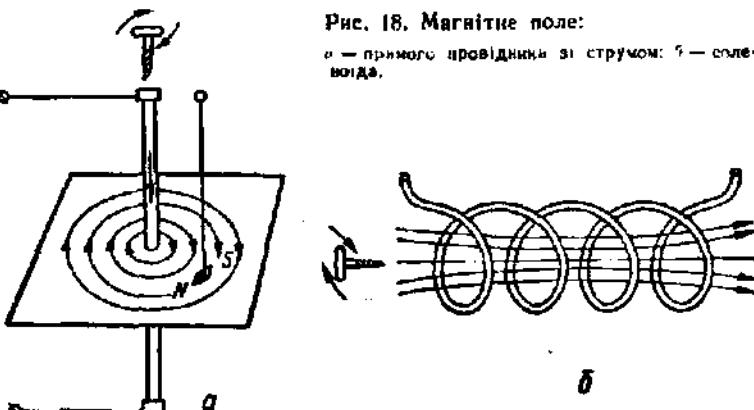

збуджується магнітне поле, напрямок якого також визначається правилом свердліка. Якщо розмістити вісь свердліка перпендикулярно до площини кільцевого провідника або вздовж осі соленоїда й обертали ручку свердліка за напрямком струму, то поступальний рух свердліка покаже напрямок магнітних ліній поля соленоїдного кільчя.

Магнітне поле, викликане струмом соленоїдної обмотки аналогічне магнітному полю постійного магніта, тобто кінець соленоїда, з якого виходять магнітні лінії, є його північним полюсом, а протилежний кінець — південним. Напрямок магнітного поля залежить від напрямку струму і в разі зміни напрямку струму в прямолінійному провіднику або в катушці зміниться також напрямок магнітних ліній поля, яке збуджується цим струмом. Однорідне магнітне поле в усіх точках має одинаковий напрямок і одинакову інтенсивність. В іншому випадку поле називається неоднорідним. Однорідне магнітне поле графічно зображають паралельними лініями однакової густини, наприклад у повітряному зазорі між двома різномінними паралельно розміщеними полюсами магніту.

§ 20. ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Якщо провідник, по якому протікає електричний струм, внести в магнітне поле магніту, то внаслідок взаємодії магнітного поля та провідника зі струмом провідник буде переміщуватись у той чи той бік. Напрямок переміщення провідника залежить від напрямку струму в ньому і від напрямку магнітних ліній поля.

Припустимо, що в магнітному полі магніту $N - S$ (рис. 19, а) знаходиться провідник, розміщений перпендикулярно до площини рисунка: по провіднику протікає струм у напрямку від нас за площину

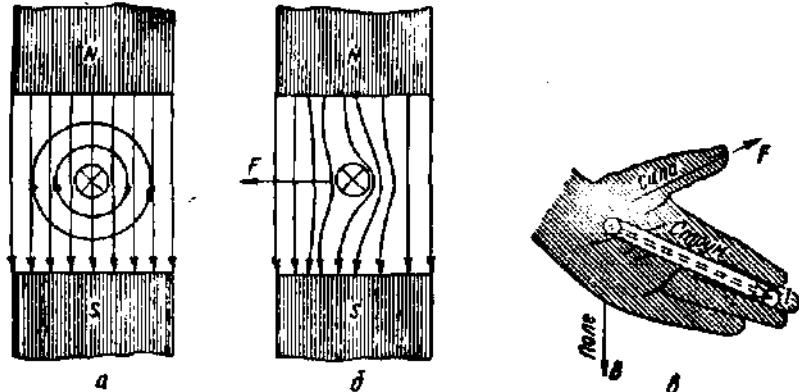


Рис. 19. Рух провідника зі струмом у магнітному полі та правило лівої руки:

а — магнітні поля полюсів і струму провідника; б — результатуюче магнітне поле;
в — правило лівої руки,

рисунка. Струм, що йде від площини рисунка до спостерігача, позначається умовно точкою, а струм, що направляється за площину рисунка від спостерігача, — хрестом. Від дії струму навколо провідника утворюється своє магнітне поле. Застосувавши правило свердліка, легко переконатися, що в розглядуваному випадку напрямок магнітних ліній цього поля збігається з напрямком руху годинникової стрілки. Від взаємодії магнітного поля магніту і поля, утвореного струмом, утворюється результатуюче магнітне поле (рис. 19, б). Густота магнітних ліній результатуючого поля з обох боків провідника різна. Справа від нього магнітні поля, маючи одинаковий напрямок, додаються, а зліва спрямовані зустрічно поля частково взаємно знищуються. Отже, на провідник діятиме сила, яка буде більшою справа і меншою зліва. Під дією більшої сили провідник переміщуватиметься в напрямку сили F . Зміна напрямку струму в провіднику обумовить зміну напрямку магнітних ліній навколо нього, внаслідок чого зміниться і напрямок переміщення провідника.

Для визначення напрямку руху провідника в магнітному полі можна скористатися правилом лівої руки, яке формулюється так: якщо ліву руку розмістити так, щоб магнітні лінії пронизували долоню, а витягнуті чотири пальці показували напрямок струму в провіднику, то відігнутий великий палець покаже напрямок руху провідника (рис. 19, в).

Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, залежить від сили струму у провіднику та інтенсивності магнітного поля. Інтенсивність магнітного поля характеризується магнітною індукцією B . одиниця вимірювання магнітної індукції — тесла ($T\text{л} = B \cdot \text{с/м}^2$).

Про магнітну індукцію можна судити за силою дії магнітного поля на провідник зі струмом, що розміщений у цьому полі. Якщо на провідник довжиною l м зі струмом силою I А, розміщений перпендикулярно до магнітних ліній у рівномірному магнітному полі, діє сила F Н (ニュ顿), то магнітна індукція такого поля становить H Тл. Магнітна індукція є величиною векторною, її напрямок збігається з напрямком магнітних ліній, причому в кожній точці поля вектор магнітної індукції спрямований по дотичній до магнітної лінії. Сила F , що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна магнітній індукції B , силі струму в провіднику I та довжині провідника l : $F = BIl$. Ця формула справедлива лише в тому випадку, коли провідник зі струмом розміщений перпендикулярно до магнітних ліній рівномірного магнітного поля. Якщо провідник зі струмом знаходиться в магнітному полі під якимсь кутом α відносно магнітних ліній, то сила, що діє на провідник,

$$F = BIl \sin \alpha.$$

Якщо провідник буде розміщений вздовж магнітних ліній, то сила F дорівнюватиме нульові, оскільки $\alpha = 0$.

§ 21. НАПРУЖЕНІСТЬ МАГНІТНОГО ПОЛЯ. ЗАКОН ПОВНОГО СТРУМУ

Властивість струму збуджувати магнітне поле характеризується магніторушійною силою, яку позначають літерою F . Магніторушійна сила розподіляється вздовж замкненої магнітної лінії. Вона дорівнює силі струму, що утворює магнітне поле, й вимірюється в амперах, як і сила струму. Магніторушійна сила прямолінійного провідника зі струмом дорівнює силі цього струму: $F = I$. Щоб утворити сильніше поле, струм пропускають по катушці з кількістю витків ω , і оскільки кожен виток катушки має магніторушійну силу I , то МРС катушки $F = \omega I$.

Магніторушійна сила, що припадає на одиницю довжини магнітної лінії, називається напруженістю магнітного поля, позначається літерою $H = F/l$ (де l — довжина магнітної лінії) і вимірюється в амперах на метр (A/m) або частіше в одиницях, у 100 разів більших: $A/cm = 100 A/m$.

Напруженість магнітного поля, як і магнітна індукція, є векторною величиною. В ізотропному середовищі (з однаковими магнітними властивостями в усіх напрямках) вектор напруженості магнітного поля збігається з напрямком магнітної лінії в даній точці.

Якщо фізичні умови вздовж усіх магнітної лінії одинакові, то напруженість поля визначити дуже просто. Зокрема, навколо прямолінійного провідника лінії магнітного поля являють собою геометричні кола (див. рис. 18, а) кожне довжиною $l = 2\pi x$, де x — радіус кола з центром на осі провідника, проведений через розглядувану точку

поля. Умови в усіх точках вибраного кола однакові, і напруженість поля $H = l/2\pi x$, тобто з віддаленням від провідника напруженість поля зменшується. Це можна записати у вигляді $I = Hl = H \cdot 2\pi x$.

Якби магнітне поле було утворене не одним, а ω провідниками зі струмом силою I , то магніторушійна сила

$$\Sigma I = \omega I = \omega l = Hl = H \cdot 2\pi x.$$

Отже, намагнічувальна сила вздовж контура дорівнює силі повного струму, який пронизує поверхню, обмежену цим контуром. Одержане співвідношення називається законом повного струму.

Якщо найпростіший контур довжиною $l = 2\pi x$ пронизується n провідниками зі струмом силою I_1 , одного напрямку та m провідниками зі струмом силою I_2 , протилежного напрямку, то закон повного струму матиме такий вигляд: $F = nI_1 - mI_2 = Hl = H \cdot 2\pi x$.

У більшості електротехнічних пристроїв напруженість магнітного поля вздовж магнітної лінії змінюється залежно від матеріалу та площині перерізу ділянок, через які воно проходить. У цьому випадку магнітна лінія поділяється на k ділянок: в межах кожної ділянки напруженість магнітного поля можна вважати сталою. Якщо магнітне поле збуджується струмом силою I , що протікає по катушці з кількістю витків ω , то закон повного струму для таких пристроїв виражатиметься загальною формулою

$$\Sigma I = \omega I = H_1 l_1 + H_2 l_2 + \dots + H_k l_k,$$

тобто магніторушійна сила дорівнює сумі добутків напруженості поля на довжину відповідних ділянок магнітного кола. Закон повного струму у наведеній загальній формі широко використовується для розрахунку магнітних полів електричних машин та апаратів.

§ 22. МАГНІТНА ПРОНИКНІСТЬ. МАГНІТНИЙ ПОТОК

Напруженість магнітного поля залежить не тільки від сили струму, що утворює його, але й від середовища, в якому це поле існує. Провідник зі струмом утворює магнітне поле напруженістю H , яка за незмінною силою струму буде також незмінна. Якщо цей провідник помістити в сталеву трубу, то при тій же сили струму в провіднику магнітне поле підсиливиться в багато разів під дією молекулярних струмів сталі, тобто внаслідок зміни стану середовища.

Магнітна індукція, як і напруженість магнітного поля, — векторна величина, причому в переважній більшості випадків вектори магнітної індукції та напруженості мають однаковий напрямок. Між магнітною індукцією та напруженістю поля існує пряма пропорційна залежність, тобто $B = \mu_0 H$, де μ_0 — абсолютна магнітна проникність.

Абсолютна магнітна проникність, що дорівнює відношенню магнітної індукції до напруженості магнітного поля, вимірюється в генрі на метр [$\text{Гн}/\text{м} = \text{В} \cdot \text{с}/(\text{А} \cdot \text{м})$] і для вакууму становить $4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн}/\text{м}$. Це значення називається магнітною сталою μ_0 .

Число, що показує, у скільки разів абсолютна магнітна проникність μ даного середовища більша від магнітної сталі μ_0 , називається в ідносною магнітою проникністю або скорочено магнітною проникністю: $\mu = \mu/\mu_0$. Для повітря магнітну проникність беруть $\mu = 1$, як і для всіх тіл, крім феромагнітних. Що стосується феромагнітних тіл, то для них магнітна проникність значно більша від одиниці і для одного й того самого матеріалу не має сталої значення, а залежить від магнітного стану цього матеріалу, тобто від магнітної індукції феромагнітного тіла, яке підлягає намагнічуванню.

Магнітні властивості феромагнітних матеріалів характеризуються залежністю між B і H , зображену графічно у вигляді кривої, що називається кривою намагнічування. Щоб одержати криву намагнічування якого-небудь матеріалу, будують графік, на горизонтальній осі якого відкладають напруженість поля, а на вертикальній — магнітну індукцію випробуваного матеріалу. Добуток магнітної індукції на площину будь-якої поверхні у магнітному полі, розміщеної перпендикулярно до напрямку магнітних ліній, називається магнітним потоком, який проізує що поверхню. Отже, магнітний потік $\Phi = BS$, де S — площа поверхні, що проізується магнітним потоком.

Якщо магнітна індукція B виражена у теслах, а площа поверхні S — у квадратних метрах, то магнітний потік вимірюватиметься у веберах (Вб), тобто $1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot 1 \text{ м}^2$. Вебер — це магнітний потік, при зменшенні якого до нуля за одну секунду в контурі, зв'язаному з цим потоком, індукується ЕРС, що дорівнює одному вольту: $\text{Вб} = \text{В} \cdot \text{с}$.

§ 21. ВЗАЄМОДІЯ ПРОВІДНИКІВ ЗІ СТРУМАМИ

Якщо два або декілька провідників, через які протікають електричні струми, розмістити паралельно, то ці провідники, залежно від напрямку струму в них, будуть взаємно притягуватись або відштовхуватись. Така взаємодія провідників відбувається внаслідок виникнення магнітного поля навколо кожного з провідників.

Уявімо два провідники ab та cd (рис. 20, а), через які протікають струми протилежних напрямків. Навколо провідників маємо магнітні поля. Згідно з правилом свердліка магнітні лінії цих полів спрямовані так, як показано в нижній частині рисунка. Якщо дивитися відзовж провідників згори, то навколо провідника ab магнітні лінії будуть спрямовані за годинниковою стрілкою, а навколо провідника

cd — проти годинникової стрілки. Отже, ці лінії у просторі між провідниками матимуть однакові напрямки і провідники взаємно відштовхуватимуться, так само як і одноіменні полюси магнітів. Якщо через провідники пропустити струми однакових напрямків (рис. 20, б), то лінії магнітних полів, що виникають навколо провідників, у просторі між провідниками будуть спрямовані у протилежні боки, тому провідники будуть взаємно притягуватись.

Сила взаємодії провідників, через які протікають струми, прямо пропорційна добуткові сил цих струмів I_1 та I_2 на абсолютну магнітну проникність μ , та на довжину l (довжину зближення), протягом якої провідники проходять паралельно, й обернено пропорційна відстані між провідниками a , тобто $F = \mu_s I_1 I_2 l/a$. Якщо провідники перебувають у немагнітному середовищі, тобто коли $\mu_s = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ В} \cdot \text{с}/(\text{А} \cdot \text{м})$, то сила взаємодії провідників у ньютонах (N)

$$F = (2I_1 I_2 l/a) \cdot 10^{-7}.$$

§ 24. ГІСТЕРЕЗИС

Початкова крива намагнічування визначає співвідношення між магнітною індукцією та напруженістю (B і H) лише для феромагнітного матеріалу, який не зазнає намагнічування. Соленоїд, у якому є залізне осердя, називається електромагнітом.

Якщо електричне коло (рис. 21, а), що складається із джерела B (наприклад, акумуляторної батареї), перемикача P на два положення (1—2 та 3—4), реостата R і електромагніту E , розімкнене, то струму в обмотці електромагніту E немає. Установимо перемикач P на контакт 1—2 і введемо повністю опір реостата. У колі з'явиться невеликої сили струм, який протікатиме в такому напрямку: плюс батареї B — контакт 1 — реостат R — обмотка електромагніту E — контакт 2 — мінус батареї B .

Відповідно до сили цього струму в електромагніті виникає магнітне поле з певною напруженістю H_s та магнітною індукцією B_s . Застосувавши правило свердліка, знайдемо, що магнітний потік в осерді електромагніту спрямований справа наліво, тобто лівий кінець осердя є північним, а правий — південним полюсом електромагніту E . Відкладемо на горизонтальній осі (рис. 21, б) у масштабі напруженість поля H_s , а на вертикальній — індукцію B_s . Установивши перпен-

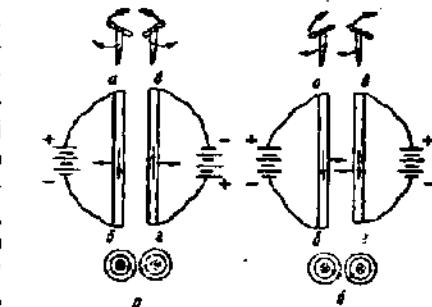


Рис. 20. Взаємодія провідників зі струмами:
а — різних напрямків; б — однакових напрямків.

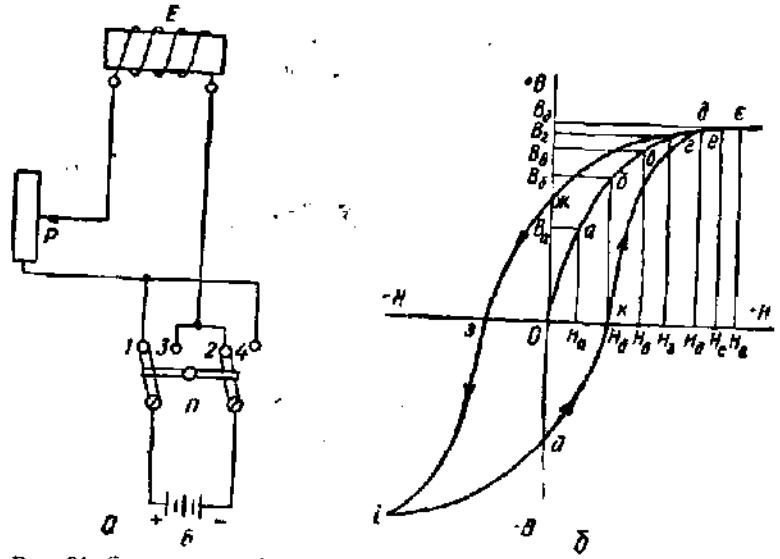


Рис. 21. Схема намагнічування сталевого осердя (а) та погляг гістерезису (б).

дикуючи з точок відкладених значень H_a і B_a на горизонтальній і вертикальній осіх, матимемо точку перетину a , яка буде першою точкою кривої початкового намагнічування осердя електромагніту.

Пересуваючи повзунок реостата R донизу, зменшуватимемо його опір. Внаслідок цього збільшиться сила струму в обмотці електромагніту і напруженість магнітного поля. Знайшовши зазначеніше вище способом точки b , c та d і з'єднавши їх між собою, матимемо криву початкового намагнічування осердя. Ця крива показує, що магнітна індукція на початку намагнічування збільшується пропорційно напруженості поля (ділянка Oa), потім зростання її сповільнюється, крива перегинається (точка b) і знову наближається до прямолінійної, але вже з невеликим нахилом до горизонтальної осі. На цій останній ділянці збільшення напруженості поля обумовлює невелике зростання магнітної індукції; з подальшим пересуванням повзунка реостата R магнітна індукція в електромагнітному осерді практично не підвищується. У цьому разі кажуть, що осердя досягло магнітного насищенння.

З зменшенням напруженості магнітного поля електромагніту магнітна індукція залізного осердя також починає зменшуватись, але залишається дещо більшою, ніж у процесі намагнічування, при одних і тих же значеннях напруженості. З розірванням кола струм в електромагніті припиниться, а індукція все-таки матиме деяке значення, що визначається відрізком Ox (див. рис. 21, б). Це свідчить

про те, що в осерді зберігається певний залишковий магнетизм. Якщо припинити розмагнічування, то залізне осердя залишиться штучним (постійним) магнітом і матиме залишкову магнітну індукцію. Розглянуте відставання зменшення магнітної індукції від зниження напруженості магнітного поля називається гістерезисом.

Щоб залізне осердя не мало залишкового магнетизму, потрібно його перемагнітити, тобто здійснити намагнічування у зворотному напрямку. Для цього перемикач P (див. рис. 21, а) треба перевести на контакти 3—4. Тоді в обмотці електромагніту виникне струм протилежного напрямку, а саме: плюс батареї B — контакт 3 — обмотка електромагніту E — реостат R — контакт 4 — мінус батареї B . Згідно з правилом свердлівика під дією цього струму в електромагніті виникне магнітне поле, спрямоване зліва направо, тобто протилежне магнітному потокові залишкового магнетизму, яке розмагнічує осердя. Поступово, пересуваючи повзунок реостата, досягнемо положення, за якого напруженість магнітного поля електромагніту матиме значення, що визначається відрізком Ox (див. рис. 21, б). Такому значенню напруженості відповідатиме магнітна індукція в осерді електромагніту, яка дорівнює нулеві, тобто осердя перестане бути магнітом. Напруженість поля, за якої осердя розмагнічується, називається коефіцієнтом (зтримуючою) силовою.

Якщо провести повний цикл перемагнічування, тобто знизити силу струму в обмотці електромагніту від якогось найбільшого значення до нуля, потім, змінниши напрямок струму, збільшити його, після чого знову зменшити і т. д., то магнітна індукція змінюватиметься по кривій, яка називається петлею гістерезису.

Під час перемагнічування на подолання тертя між молекулярними магнітниками витрачається деяка кількість енергії, що називається втратами на гістерезис. Ця енергія, перетворюючись у теплоту, нагріває перемагнічувані феромагнітні матеріали (частини електричних апаратів). Феромагнітні матеріали мають велику магнітну проникливість і характеризуються властивостями намагнічуватись, що можна пояснити ось чим. Безперервний рух електронів у будь-якій речовині можна розглядати як винутрішньомолекулярні струми, що збуджують магнітне поле. Оскільки електрони не тільки рухаються навколо ядра, але й обертаються навколо власної осі, виникає також магнітне поле, обумовлене обертанням електронів, причому воно значно сильніше від поля, що утворилося внаслідок руху електронів навколо ядра. У неферомагнітних речовинах магнітні поля, утворені обертанням електронів навколо власної осі, у кожному атомі взаємно зрівноважуються і тіло позбавлене властивості намагнічуватись. У феромагнітних матеріалах магнітні поля, обумовлені обертальним рухом електронів, не зрівноважені завдяки особливій будові атомів. Під дією цих полів у тілі утворюються намагнічені ділянки, що нага-

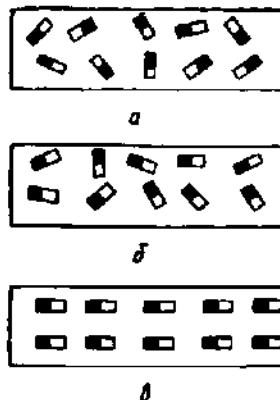


Рис. 22. Схема феромагнітного матеріалу:

a — поза магнітним полем;
b — у магнітному полі; *c* — при насиченні.

Залізне або сталеве осердя, поміщене всередині соленоїда, під час пропускання струму через соленоїд набуває магнітних властивостей. Осердя з магнітотвердої сталі внаслідок великої коерцитивної сили, властиво цьому матеріалові, значною мірою зберігає магнітні властивості і після зникнення магнітного поля. У такий спосіб виготовляють штучні магніти.

Полярність електромагніту визначають за правилом свердліка. Для цього можна використати ще й інше правило: північний полюс електромагніту знаходитьться з того боку, де струм для спостерігача, який дивиться на кінець електромагніту, спрямований проти годинникової стрілки, а південний — де напрямок струму збігається з напрямком руху годинникової стрілки.

Електромагніти широко застосовуються в підіймальних та гальмівних механізмах, у верстатах для обробки сталевих деталей, в електроавтоматах, реле та інших пристроях.

§ 25. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Уявімо два паралельні провідники *ab* і *ag* (рис. 23, *a*), розміщені на невеликій відстані один від одного. Провідник *ab* приєднано до затискачів батареї *B*; коло замикається ключем *K*, з замиканням якого через провідник протікає струм у напрямку від *a* до *b*. До кінців провідника *ag* приєднано чутливий амперметр *A*, за відхиленням стрілки якого роблять висновок про наявність струму в цьому провіднику.

Якщо у складеній таким чином схемі замкнути ключ *K*, то в момент замикання кола стрілка амперметра відхилиться. Це буде свідченням наявності струму в провіднику *ag*. Через невеликий проміжок часу (долі секунди) стрілка амперметра займе вихідне (нульове) положення.

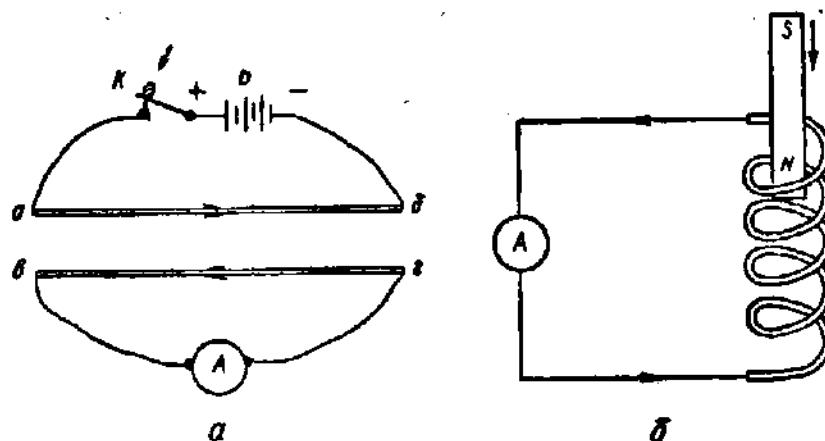


Рис. 23. Схема виникнення індукційного струму:

a — у разі зміни сили струму в одному з паралельних провідників; *b* — у разі зміни магнітного поля

Розімкнення ключа *K* знову обумовить короткочасове відхилення стрілки амперметра, але вже в інший бік, і це буде свідченням виникнення струму протилежного напрямку. Аналогічне відхилення стрілки амперметра можна спостерігати і в тому випадку, коли при ввімкненному ключі *K* наблизимо провідник *ab* до провідника *ag* або віддалимо від нього. Наближення провідника *ab* до *ag* обумовить відхилення стрілки амперметра в той самий бік, що й під час ввімкнення ключа *K*; віддалення провідника *ab* від провідника *ag* спричинить відхилення стрілки амперметра, аналогічне відхиленню під час вимкнення ключа *K*.

При нерухомих провідниках і замкнутому ключі *K* струм у провіднику *ag* можна викликати зміною сили струму у провіднику *ab*. Аналогічні явища відбуваються і в тому випадку, якщо провідник, який живиться струмом, замінити магнітом або електромагнітом. Так, на рис. 23, *b* схематично зображено котушку (соленоїд) з ізольованого дроту, до кінців якої приєднано амперметр *A*. Якщо всередину обмотки швидко ввести постійний магніт (або електромагніт), то в момент його введення стрілка амперметра *A* відхилиться. При виведенні магніту також спостерігатиметься відхилення стрілки амперметра, але в інший бік. Електричні струми, що виникають за подібних обставин, називаються індукційними, а причина, що обумовлює появу індукційних струмів, — електродинамічна сила (ЕДС).

Напрямок ЕДС індукції у провіднику, що переміщується в магнітному полі, можна визначити за правилом правої руки (рис. 24), яке


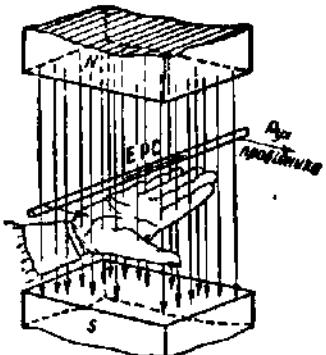


Рис. 24. Правило правої руки.

Рис. 25. Переміщення замкненого контуру в магнітному полі.

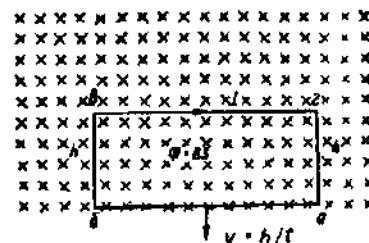

формулюється так: якщо праву руку поставити долонею до північного полюса так, щоб відігнутий великий палець показував напрямок руху провідника, то чотири інші пальці показуватимуть напрямок ЕРС індукції.

Напрямок ЕРС індукції в нерухомому замкненому провіднику, контур якого пронизується змінним магнітним потоком, можна висловити, застосувавши правило Максвелла, яке формулюється так: якщо замкнений контур провідника пронизується магнітним потоком, що зменшується, то ЕРС індукції спрямована в той бік, у який доводиться обертати ручку свердліка, що загвинчується поступально за напрямком магнітних ліній. Якщо ж магнітний потік, що пронизує контур провідника, збільшується, то напрямок ЕРС індукції зворотний за напрямком магнітних ліній.

Нарешті, напрямок індукційного струму, а отже, й ЕРС індукції визначають за правилом Ленца, яке можна сформулювати так: ЕРС індукції має завжди такий напрямок, за якого створений нею індукційний струм перешкоджає причині, що викликає цю ЕРС.

ЕРС індукції, що виникає в замкненому провіднику, прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує контур цього провідника. Отже, якщо магнітний потік, що пронизує контур замкненого провідника, зменшився на $\Delta\Phi$ протягом часу Δt , то швидкість зменшення магнітного потоку становить $\Delta\Phi/\Delta t$. Це відношення і являє собою ЕРС індукції: $e = -\Delta\Phi/\Delta t$. Знак мінус означає, що струм, утворений ЕРС індукції, перешкоджає причині, що викликала ЕРС.

Виникнення ЕРС індукції в замкненому контурі відбувається як у процесі руху цього контура в магнітному полі, так і під час зміни магнітного потоку, що пронизує нерухомий контур.

Якщо контур має ω послідовно з'єднаних витків, то індукована ЕРС $e = -\omega\Delta\Phi/\Delta t$.

Добуток кількості витків на інтенсивність магнітного потоку, що пронизує ці витки, називається потокозчлененням ψ —

= $\omega\Phi$, отже, індукована в контурі ЕРС

$$e = -\Delta\Phi/\Delta t.$$

Ця формула виражає закон електромагнітної індукції і є вихідною для визначення ЕРС, індукованих в обмотках електротехнічних апаратів та електрических машин.

Коли контур охоплюється лише частиною магнітного потоку, то ЕРС індукції залежить від швидкості зміни не всього потоку, а тільки частини його.

Припустимо, що прямокутний замкнений контур провідника $abga$ (рис. 25), сторони якого дорівнюють l та h (метрів), перебуває у магнітному полі, магнітна індукція якого в усіх точках становить B (тесла) і спрямована за площину рисунка. Нехай контур, залишаючись у площині рисунка, переміщується з рівномірною швидкістю згори до низу і протягом часу t (секунд) виходить за межі магнітного поля. Оскільки контур провідника $abga$ переміщується донизу, то магнітний потік, що пронизує контур, зменшується. Отже, напрямок ЕРС індукції збігається з обертальним рухом ручки свердліка, який загвинчується вздовж магнітних ліній, тобто за годинниковою стрілкою. Цю ЕРС індукції визначають, виходячи з таких міркувань. Площа, обмежена контуром провідника, $S = lh$. Магнітний потік, що пронизує контур провідника, $\Phi = BS$. Щоб вийти за межі магнітного потоку, треба щоб змінити магнітний потік від Φ до нуля або на величину $\Delta\Phi = \Phi$, треба, щоб $\Delta t = t$. Отже, $E = \Delta\Phi/\Delta t = \Phi/t$ або $E = Blh/t$.

Частка від ділення шляху h , пройденого провідником, на час t є швидкістю руху цього провідника. Позначивши її літерою v , матимемо $E = Blv$. Якщо в цій формулі магнітна індукція B виражена в теслах, довжина l — в метрах і швидкість v — в метрах на секунду (м/с), то ЕРС індукції виразиться в вольтах. Ця формула справедлива тільки в тому разі, якщо провідник переміщується в магнітному полі в напрямку, перпендикулярному до магнітних ліній цього поля.

Якщо провідник перетинає магнітні лінії під якимсь кутом, то $E = Blv \sin \alpha$, де α — кут між напрямком руху провідника і напрямком вектора магнітної індукції (магнітних ліній).

Індукційні струми виникають не тільки в ізольованих провідниках і обмотках, але і в суцільних металевих масах генераторів, електромагнітних апаратів і механізмів, на які діють змінні магнітні поля. Ці струми, названі вихровими, обумовлюють додаткові витрати енергії, що перетворюється в теплову, яка нагріває частини приладів. Очевидно, що в таких випадках робота цих струмів є не тільки непотрібною, але й шкідливою.

Щоб послабити вплив вихрових струмів, застосовують спеціальне складання осердя з ізольованих сталевих пластин. Осердя електромагнітних пристрій (трансформаторів, дроселів, електродвигунів

тощо) складають із тонких сталевих листів, укритих папером, окалиною або ізоляючим лаком. Проте повністю уникнути нагрівання, обумовленого вихровими струмами, неможливо, і в таких випадках, коли нагрівання може досягти високого ступеня, застосовують штучне охолодження приладів. Наприклад, потужні трансформатори розміщають в баках з маслом, яке добре відводить теплоту.

Втрати енергії від вихрових струмів залежать не тільки від властивостей матеріалу, в якому вони виникають, та товщини сталевих пластин, з яких складено магнітопровід апарату чи машини, але також від **магнітної індукції та швидкості й змішування**. У деяких випадках виникнення вихрових струмів виявляється бажаним. Зокрема, на використанні вихрових струмів ґрунтуються робота індукційних електродвигунів, індукційних електропечей для плавлення металів, індукційних електровимірювальних приладів (лічильники електроенергії), а також сушіння деревини, гартування металів тощо.

§ 26. САМОІНДУКЦІЯ

У разі зміни магнітного потоку, який пронизує виток провідника, у цьому витку виникає ЕРС індукції. Подібне явище простежується і в тому випадку, коли струм, що протікає по витку, змінюється за силою чи за напрямком. Такий процес виникнення електрорушійної сили індукції називається **самоіндукцією**. Самоіндукцію можна спостерігати, наприклад, під час замикання і розмикання електричного кола. У момент розмикання внаслідок зникнення магнітного потоку в колі індукується ЕРС самоіндукції, яка прагне підтримувати незмінну силу струму. Під час замикання магнітний потік, утворюваний струмом, що протікає по колу, збільшується, а ЕРС самоіндукції, що появляється, перешкоджає нарощанню сили струму.

Отже, якщо коло замикається, то внаслідок протидії ЕРС самоіндукції, сила струму не може миттєво змінюватися, а якщо коло розмикається, то також внаслідок протидії ЕРС самоіндукції зникнення струму в колі наступає не миттєво, а поступово.

Явище самоіндукції властиве не тільки обмоткам, але й прямолінійним провідникам. У цьому випадку ЕРС самоіндукції обумовлюється магнітним потоком, що виникає в контурі, обмеженому двома провідниками або провідником і землею, якщо земля є елементом кола.

Припустимо, що два прямолінійні провідники *ab* та *bc* (рис. 26) приєднані до батареї *B* за допомогою ключа *K*. З увімкненням ключа в колі виникає струм. В перші моменти після ввімкнення ключа *K* контур, складений з провідників *ab* та *bc*, пронизуватиметься наростиючим магнітним пото-

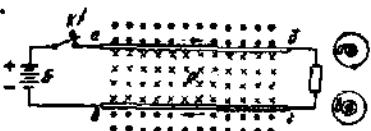


Рис. 26. Схема виникнення ЕРС самоіндукції.

ком Φ , магнітні лінії якого (за правилом свердліка) будуть спрямовані в межах контуру за площину рисунка, а поза контуром — із-за площини рисунка.

Під дією наростиючого магнітного потоку Φ у замкненому колі виникає ЕРС самоіндукції, яка буде спрямована проти обертального руху ручки свердліка, тобто назустріч струмові батареї *B*.

Якщо замкнений провідник складається з одного витка, то магнітний потік Φ , який пронизує контур цього провідника, за постійної магнітної проникності прямо пропорційний силі струму I , що протікає через провідник. Позначивши коефіцієнт пропорційності літерою L , можемо записати таку рівність: $\Phi = LI$ або $L = \Phi/I$, де L — індуктивність даного провідника. Якщо розглядуваній замкнений провідник складається не з одного витка, а являє собою обмотку з w витків, що охоплюють один і той же магнітний потік Φ , то індуктивність такої обмотки $L = w\Phi/I = \psi/I$, де $\psi = w\Phi$ — потокозчеплення.

Одиницею індуктивності є генрі (Гн). Один генрі — це індуктивність такого кола, в якому за рівномірної зміни сили струму на один ампер за секунду індукується ЕРС самоіндукції один вольт.

Якщо в колі з індуктивністю L сила струму протягом часу Δt змінюється на величину ΔI , то в такому колі виникає ЕРС самоіндукції $e = -L\Delta I/\Delta t$. Знак мінус у цій формулі показує, що зі зниженням сили струму (приріст ΔI — від'ємна величина) ЕРС самоіндукції буде додатна і навпаки.

Магніторушійна сила $F = \omega l$ збуджує магнітне поле, яке на своєму шляху зустрічає магнітний опір $R_m = U/\mu_0 S$, де l — довжина магнітного шляху, м; S — площа перерізу цього шляху, м²; μ_0 — абсолютна магнітна проникність середовища, в якому замикається магнітний потік.

Аналогічно електричному колу закон Ома для магнітного кола можна записати у такому вигляді: $\Phi = F/R_m = \omega l/R_m$ та $\psi = \omega\Phi = \omega^2 l/R_m$.

Отже, індуктивність

$$L = \psi/I = \omega^2 l/R_m = \mu_0 S \omega^2 / l.$$

Магнітне коло катушки складається з двох частин: тієї, що всередині катушки, і тієї, що зовні. Магнітний опір також складається з двох частин: внутрішнього $R_{m, \text{вн}}$ та зовнішнього $R_{m, \text{з}}$. Визначення $R_{m, \text{з}}$ для магнітного потоку, що розходиться у просторі, надзвичайно складне.

Якщо довжина катушки l значно більша від її діаметра d ($l \gg d$), то магнітним опором зовнішньої частини можна знектувати і вважати індуктивність катушки

$$L = (4\pi S \omega^2 / l) \cdot 10^{-7}.$$

Якщо катушка розміщена на замкненому сталевому магнітопроводі (дросель), відносна магнітна проникність матеріалу якого дорів-

яє μ , то індуктивність дроселя

$$L = (4\pi S w^2/l) \mu \cdot 10^{-7}.$$

У випадку, коли в магнітопроводі дроселя зроблено немагнітний зазор довжиною l_s , індуктивність дроселя

$$L = 4\pi S w^2/(l_s + l_c/\mu) \cdot 10^{-7},$$

де l_c — довжина середньої магнітної лінії по сталі дросельного осердя m .

§ 27. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

З увімкненням кола, у складі якого є опір та індуктивність, сила струму не одразу досягає свого усталеного значення $I = U/R$, оскільки індукована ЕРС самоіндукції $e_L = -L \Delta I / \Delta t$ протидіє зміненню сили струму, затримуючи її збільшення (рис. 27). При поступовому нарощанні сили струму в оточуючому просторі накопичуються частки енергії, витраченої джерелом струму.

Коли сила струму в колі досягає усталеного значення $I = U/R$, її нарощання припиняється і ЕРС самоіндукції зникає. Отже, з увімкненням напруга джерела електроенергії витрачається не тільки на по-долання опору R , але й на подолання ЕРС самоіндукції, тобто $U = iR + (-e_L) = (iR + L \Delta I / \Delta t)$.

Після множення цього рівняння напруги на $i \Delta t$ маємо енергетичне рівняння кола: $Ui \Delta t = i^2 R \Delta t + Li \Delta t$. Ліва частина цього рівняння виражає енергію, яку віддає джерело електричного кола протягом часу Δt . Перший член правої частини рівняння показує енергію, витрачену на нагрівання опору R за цей же час Δt . Другий член правої частини рівняння визначає енергію, яка накопичується в магнітному потоці за час Δt при збільшенні сили струму на ΔI , тобто $\Delta W_m = Li \Delta I = \Phi \Delta I$.

Якщо в магнітному полі немає феромагнітних матеріалів, то магнітний потік Φ , а отже, й потокозчеплення ψ прямо пропорційні сили струму I . Лінійна залежність потокозчеплення від сили струму на рис. 28 зображена прямою лінією, що проходить через початок координат і утворює з віссю сили струму кут α , який залежить від вибраного масштабу для Φ та I . На графіку зміна енергії магнітного поля $\Phi \Delta I$ зобразиться заштрихованою площею. В момент, коли магнітний потік досягне значення $\Phi = \omega I / R_m$, яке відповідає усталеному значенню сили струму $I = U/R$, ЕРС самоіндукції зникне і накопичення енергії в магнітному полі припиниться. Накопичена в магнітному полі енергія W_m зі збільшенням сили струму в колі виразиться на графіку сумою всіх площ $\Phi \Delta I$ і при зміні сили струму від 0 до усталеного значення I , тобто площею прямокутного трикутника з катетами Φ та I , тобто $W_m = \Phi I / 2 = LI^2 / 2$.

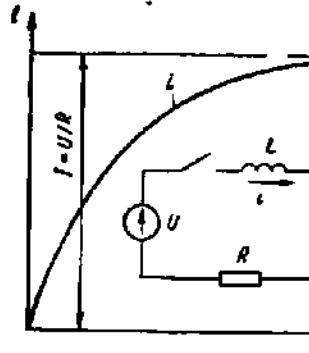


Рис. 27. Графік нарощання сили струму в колі з індуктивністю та умовне позначення такого кола.

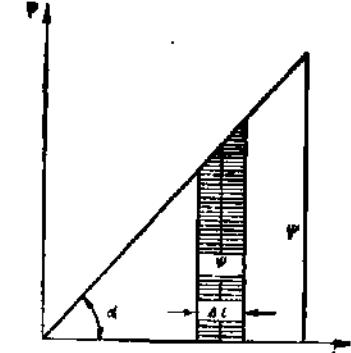


Рис. 28. Графічне зображення накопичення енергії в магнітному полі.

Для деяких розрахунків потрібен запас енергії в одиниці об'єму магнітного поля, який називається питомою енергією магнітного поля. Якщо в попередній формулі замінити $\Phi = \omega \Phi = \omega B S$ та $\omega I = HI$, то матимемо $W_m / IS = W_m V = BH^2 / 2$, де $V = IS$ — об'єм, який займає рівномірне магнітне поле.

§ 28. ВЗАЄМОІНДУКЦІЯ

Розглянуте явище виникнення індукційних струмів у паралельних провідниках називається взаємоіндукцією.

Взаємоіндукція простежується не лише в моменти виникнення та зникнення струму, але й за всякої його зміни. ЕРС, що виникає в таких випадках у колі, яке безпосередньо не має джерел струму, називається ЕРС взаємоіндукції. Появлення ЕРС взаємоіндукції пояснюється тим, що контур замкненого провідника пронизується змінним магнітним потоком, який утворюється струмом, що протікає по сусідньому провіднику.

Кожен з контурів I_1 і I_2 (рис. 29) складається з одного замкненого витка провідника. Під час протікання струму силою I_1 по колу I_1 від якогось джерела (на рисунку не показано) збуджується магнітний потік Φ_1 , який частково пронизує й контур кола I_2 . Очевидно, що

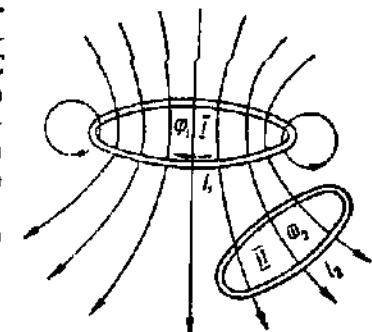


Рис. 29. Схема виникнення ЕРС взаємоіндукції у замкнених витках.

весь магнітний потік Φ , і його частина Φ_2 , яка пронизує контур кола II , прямо пропорційні силі струму I_1 . Отже, співвідношення між магнітним потоком Φ_2 та силою струму I_1 можна подати у вигляді рівності $\Phi_2 = M I_1$, де M — коефіцієнт, що залежить від геометричних розмірів контурів та їх взаємного розташування. Цей коефіцієнт називається **взаємною індуктивністю**. Взаємна індуктивність так само, як і індуктивність, вимірюється в генрі, мілігенрі та мікрогенрі. Взаємну індуктивність один генрі мають два контури в тому разі, коли в одному з них виникає ЕРС взаємноїндукції один вольт за рівномірної зміни сили струму на один ампер за секунду у другому контурі.

Взаємну індуктивність M між двома контурами можна виразити індуктивністю цих контурів. Якщо індуктивність одного кола L_1 , а другого — L_2 , і магнітний потік, що виникає в контурі першого кола (яке впливає), повністю пронизує контур другого кола (на яке впливає), то $M = \sqrt{L_1 L_2}$. Оскільки частина магнітних ліній першого кола практично завжди замикається поза другим колом або, як кажуть, завжди відбувається **розсіяння магнітного потоку**, то $M < \sqrt{L_1 L_2}$.

Отже, в попереднє рівняння має бути введений певний множник k , який менший від одиниці: $M = k \sqrt{L_1 L_2}$. Множник k називається **коєфіцієнтом з'язку**.

Явище взаємоіндукції використовується в трансформаторах. У ряді випадків явище взаємоіндукції проявляє шкідливий вплив. Наприклад, у разі наближення проводів високовольтного кола до лінії зв'язку взаємоіндукція може бути не лише джерелом перешкод, але й небезпечних перенапруг у лініях зв'язку.

Контрольні запитання

1. Як визначити напрямок магнітних ліній поля, збудженого навколо провідника зі струмом?
2. Що називається магнітною індукцією?
3. Що називається напруженістю магнітного поля?
4. Як формулюється закон повного струму?
5. Що називається абсолютною та відносною магнітною проникністю?
6. Сформулюйте правило лівої руки.
7. У чому полягає суть взаємодії провідників зі струмом?
8. Які процеси виникають під час перемагнічування сталі?
9. Сформулюйте правило правої руки.

Розділ IV. ЗМІННИЙ СТРУМ І КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

§ 29. ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОЇ ЕЛЕКТРОРУШИНОЇ СИЛІ

Як відомо, постійний струм в металах являє собою усталений поступальний рух вільних електронів. Якщо ж ці електрони замість поступального здійснюють коливальний рух, то струм періодично, через рівні проміжки часу, змінюється як за силою, так і за напрямком і називається **змінним**.

Для змінного струму характерна здатність трансформуватися (змінювати напругу за допомогою трансформаторів), що забезпечує економне передавання електричної енергії на великі відстані. Крім того, двигуни змінного струму відрізняються простотою будови й малими габаритами. Тому змінний струм застосовується дуже широко і майже вся електрична енергія виробляється генераторами змінного струму.

Схему будови найпростішого генератора змінного струму наведено на рис. 30. У магнітному полі електромагніту NS , яке збуджується постійним струмом у його обмотці, поміщені витоки із провідників 1 і 2. Кінці витка з'єднані з металевими кільцями, які ізольовані одно від одного та від корпуса й обертаються разом з витком. На кільцях установлені нерухомі щітки 3, якими виток можна замкнути на опір навантаження.

Припустимо, що магнітне поле між полюсами N і S рівномірне, тобто магнітна індукція за значенням і напрямком всюди однаакова. За час одного обертута площа витка описує кут 360° . Розіб'ємо цей кут на вісім рівних частин, по 45° кожна, і розглянемо, як змінюватиметься магнітний потік, що пронизує контур витка, під час його переходу з одного положення в інше у процесі обертання. Окремі положення витка відносно магнітного поля показані у верхній частині рис. 31.

Почнемо розглядати зміну ЕРС з того моменту, коли площа витка розташована перпендикулярно до напрямку магнітних ліній (положення 1). У цей момент контур витка пронизується найбільшим магнітним потоком, який позначимо Φ_1 ; рух виткових провідників проходить у вертикальному напрямку, який збігається з напрямком магнітних ліній, отже, провідники не перетинають магнітних ліній, а тому магнітний потік, що пронизує контур витка, не змінюється і ЕРС дорівнює нульові.

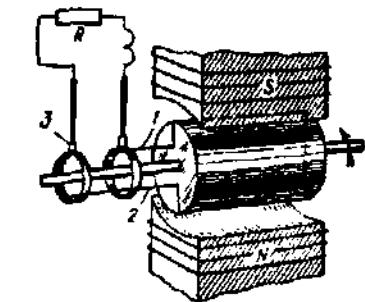


Рис. 30. Схема будови найпростішого генератора змінного струму.

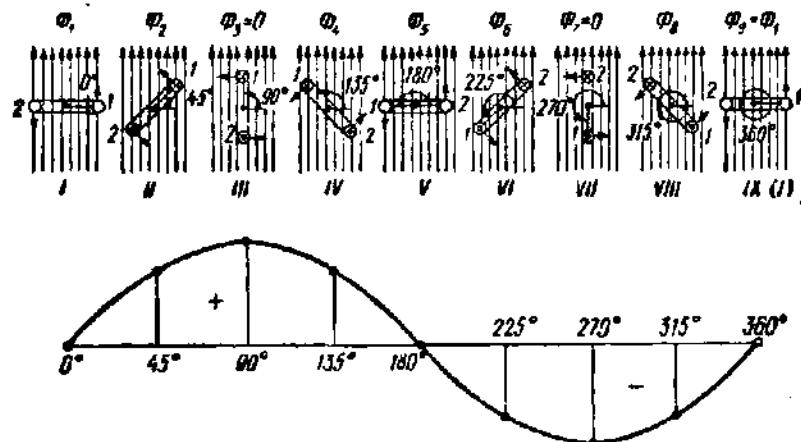


Рис. 31. Часова діаграма.

Починаючи з цього положення, виткові провідники 1 і 2, рухаючись по колу, переміщуються під кутом до напрямку магнітних ліній і перетинають їх. Перетнути магнітні лінії опиняються поза витком і, отже, магнітний потік, що пронизує витковий контур, зменшується. Оскільки цей магнітний потік змінюється, то на основі закону електромагнітної індукції у витку виникає ЕРС індукції. Під час переходу площини витка з положення I в положення II, тобто під час повороту на кут 45° , ЕРС індукції зростає до певного значення, яке визначається відповідним змінами магнітного потоку від Φ_1 до Φ_2 , тобто $\Phi_1 - \Phi_2$, до часу Δt , протягом якого відбувається зміна. Електрорушійна сила у витку має такий напрямок (положення II): у проводі 1 — за площину рисунка, у проводі 2 — із-за площини рисунка. Умовимося вважати цей напрямок ЕРС додатним. У такому разі значення ЕРС у замкненому колі витка в момент проходження його через положення II маємо відкласти у вигляді деякого відрізка, як це показано на діаграмі в нижній частині рис. 31.

Під час переходу площини витка з положення II в положення III, тобто під час повороту ще на кут 45° , магнітний потік, що пронизує контур витка, зменшившись до нуля, зміниться на $\Phi_2 - 0 = \Phi_3$. Оскільки в цьому випадку магнітний потік зміниться більше, ніж під час переходу витка з положення I в положення II, то ЕРС у витку, коли він перебуває у положенні III, більша від ЕРС, яка відповідає положенню II. Тому значення ЕРС, яке відповідає положенню III витка, коли площа його знаходиться під кутом 90° до напрямку вихідного положення, маємо відкласти у вигляді відрізка більшої величини, ніж попередній. Цей відрізок, як і попередній, зобразимо на діаграмі вище від горизонтальної осі, тому що в обох проводах

1 і 2 електрорушійна сила має позитивний напрямок, тобто у проводі 1 — за площину рисунка, у проводі 2 — із-за площини рисунка, в чому неважко переконатися, застосувавши правило правої руки.

З подальшим обертанням площини витка ЕРС у ньому зменшується, залишаючись додатною. Коли площа витка повернеться на 180° відносно початкового положення і займе положення V, ЕРС у ньому зменшиться до нуля, незважаючи на те, що магнітний потік, який пронизує контур витка, має найбільше значення, як і в положенні I.

Після переходу площини витка через положення V напрямок ЕРС індукції в ньому зміниться: у проводі 1 — із-за площини рисунка, у проводі 2 — за площину рисунка. В міру обертання витка ЕРС у ньому за абсолютним значенням збільшується. У момент проходження витка через положення VII ЕРС буде найбільшою, однаковою за абсолютним значенням, але протилежною за знаком ЕРС у витку в положенні III. З подальшим обертанням витка на 360° від початкового положення ЕРС у його площині дорівнює нулеві. З цього моменту процес зміни ЕРС повторюється.

Якщо з'єднати вершини відрізків, які виражають собою значення ЕРС для певних положень площини витка, плавною лінією, то одержимо часову діаграму у формі синусоїди. Змінна ЕРС і сила струму, що змінюються згідно з зазначеною кривою, називаються синусоїдними.

Отже, значення ЕРС, індукованої у провіднику, що переміщується з рівномірною швидкістю в однорідному полі, залежать від кута між напрямком магнітних ліній і напрямком руху цього провідника.

6.30. СИНУСОЇДНА ЕЛЕКТРОРУШІЙНА СИЛА

Змінний синусоїдний струм виникає в електричному колі під дією синусоїдної електрорушійної сили. Електрорушійна сила індукції у прямолінійному провіднику, який перетинає магнітні лінії (рис. 32), виражається формулою $e = Blv \sin \alpha$, де B — магнітна індукція, l — довжина провідника, v — швидкість його переміщення.

При обертанні замкненого провідника в магнітному полі легко підрахувати значення ЕРС, індукованої в цьому провіднику, якщо знати кут α , на який повернулась площа провідника з вихідного положення. Максимального значення, або амплітуди, ЕРС досягає в той момент, коли кут $\alpha = 90^\circ$. Позначивши амплітуду ЕРС через E_m , знайдемо $E_m = Blv$.

Через амплітуду можна виразити міттєве значення ЕРС у довільний момент, коли сторона замкненого провідника перетинає магнітні лінії під кутом α : $e = E_m \sin \alpha$. Кут α в даному випадку називається фазовим кутом ЕРС, або фазою.

Електрорушійна сила генератора змінного струму, як і в електричному колі постійного струму, зрівноважується спадами напруги на


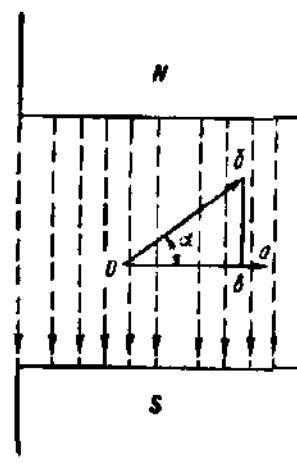


Рис. 32. Схема переміщення провідника під кутом до напрямку магнітних ліній.

Рис. 33. Векторна діаграма ЕРС.

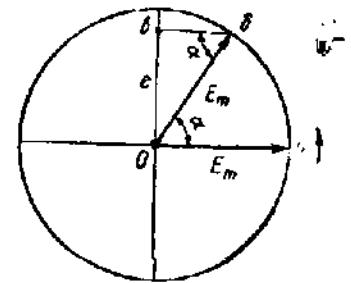

внутрішньому опорі генератора та опорі зовнішнього кола. Ту частину ЕРС, яка зрівноважується у зовнішньому колі, називають **напругою генератора** і її миттєве значення позначають літерою e , а максимальне значення (амплітуду) — літерою E_m .

Щоб визначити миттєве значення електрорушійної сили e , амплітуду E_m треба помножити на синус фазового кута (фази) α . Отже, якщо побудувати відрізок Ob (рис. 33), який дорівнює (у масштабі напруги) амплітуді E_m , і обертати його проти годинникової стрілки зі сталою частотою обертання (цей напрямок обертання прийнято вважати додатним), то кінець вектора описане коло з радіусом E_m .

Припустимо, що через певний час t (в секундах) вектор повернувся на кут α і зайняв напрямок Ob . Провівши перпендикуляр з кінця відрізка Ob на вертикальний діаметр, матимемо прямокутний трикутник Oeb . З цього трикутника знаходимо $Ob = E_m \sin \alpha$. Співставляючи одержане рівняння з рівнянням $e = E_m \sin \alpha$, переконуємося, що відрізок Ob являє собою миттєве значення ЕРС, яке відповідає фазовому кутові α .

Спосіб зображення ЕРС, сили струму й напруги у вигляді прямих ліній певної довжини та певного напрямку, або векторів, широко застосовується в теорії змінних струмів. Співвідношення між окремими електричними параметрами та їх взаємне розташування на площині, виражене графічно у формі векторів, називається **векторною діаграмою**.

Проміжок часу, потрібний для здійснення змінною ЕРС повного циклу своїх змін, називається **періодом коливання**, або скорочено **періодом**. Період позначають літерою T і вимірюють у секундах.

Кількість періодів за одну секунду або величина, обернена періодичі, називається **частотою коливання**, або скорочено **частотою**. Частота позначається літерою $f = 1/T$ і вимірюється в герцах (Гц). Оскільки в розглядуваній діаграмі радіус $Ob = E_m$ протягом одного періоду T описує кут $\alpha = 2\pi = 360^\circ$, то відношення $2\pi/T$ є кутом, що описується тим самим радіус-вектором за одну секунду. Огже, відношення $2\pi/T$ являє собою кутову частоту обертання радіус-вектора. Кутову частоту позначають літерою ω (омега) і виражається вона формулою $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$. Якщо ω являє собою кут, що описується радіус-вектором за одну секунду, то за час t кут α , що описується тим самим радіус-вектором і називається **фазою**, становитиме $\alpha = \omega t = 2\pi f t = 2\pi t$.

§ 31. АКТИВНИЙ ОПІР У КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Розглянемо явища, які виникають у зовнішньому колі з резистором. Якщо опір постійному струмові кола дорівнює R_1 , то під час протікання по цьому колу змінного струму опір зросте і дорівнюватиме деякій величині R . Досвід показує, що зі збільшенням частоти змінного струму опір R зростає. Опір провідника (який не має ні індуктивності, ні ємності) змінному струмові називається **активним опором**. Оскільки активний опір провідника зростає зі збільшенням частоти, то це явище, що виникає переважно внаслідок поверхневого ефекту, має суттєве значення при високих частотах.

Щоб пояснити поверхневий ефект, уявно поділимо прямолінійний провід по всій його довжині на ряд концентричних циліндрів з рівновеликими кільцевими поперечними перерізами (рис. 34). Якщо по такому проводу протікає постійний струм, то, очевидно, густина струму, тобто кількість ампер на один квадратний сантиметр площи перерізу в усіх кільцевих буде однакова і навколо кожного з них утвориться постійне магнітне поле. Отже, уявлені нами концентричні провідники будуть оточені замкненими магнітними потоками, причому в міру наближення до осі проводу потоки, що охоплюють ці провідники, додаючись, збільшуватимуться. Припустимо тепер, що по тому ж провіднику протікає змінний струм. У цьому випадку магнітні потоки, що виникають навколо уявлюваних нами циліндричних провідників, також будуть змінними. Згідно з законом електромагнітної індукції, в кожному з циліндричних провідників з'являтимуться ЕРС самоіндукції, які збільшуватимуться в міру наближення цих провідників до осі проводу.

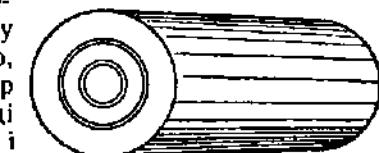


Рис. 34. Провідник, поділений на концентричні цилінди.

Отже, в разі змінного струму змінні магнітні потоки у проводі наводять електромагнітні сили, які протидіють основній напрузі, прикладеній до кінців проводу. Ця протидія буде тим більшою, чим більше розглядуваній переріз до осі проводу. Внаслідок цього струм у перерізі проводу розподіляється з густинною, яка збільшується від осі до поверхні проводу.

Явище поверхневого ефекту немов би зменшуве корисну площину перерізу проводу, а отже, збільшує опір R .

При частоті струму 50 Гц, яка застосовується в промисловій електротехніці, і невеликій площині поперечного перерізу провідника поверхневий ефект незначно збільшує опір, а тому на практиці активний опір провідників можна вважати однаковим з їхнім опором постійному струмові. У разі струмів високих частот різниця між цими опорами стає значною.

Припустимо, що до затискачів кола (рис. 35, а) від генератора змінного струму I подається змінювана за синусоїдним законом напру-

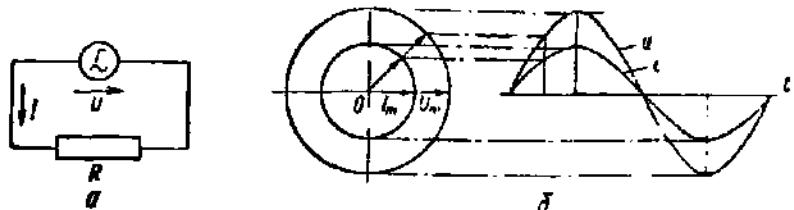


Рис. 35. Коло змінного струму з активним навантаженням:
а — схема; б — векторна й часова діаграми для напруги та сили струму в колі з активним опором.

га, тобто $u = U_m \sin \alpha = U_m \sin \omega t$. Сила струму, що протікає в будь-який момент, визначиться за законом Ома як частка від ділення миттєвого значення напруги на активний опір R : $i = u/R = (U_m/R) \sin \omega t$. Це рівняння показує, що силу струму можна зобразити графічно як вектором, так і синусоїдною кривою (рис. 35, б). Якщо амплітуда сили струму $I_m = U_m/R$, то миттєве значення сили струму $i = I_m \sin \omega t$. Для початкового моменту (початок періоду), коли $t = 0$, фаза $\omega t = 0$. Тому $u = U_m \sin \omega t = 0$ та $i = I_m \sin \omega t = 0$.

Отже, початки синусоїд, що зображують напругу та силу струму, збігаються з початком періоду. Вектор напруги U_m і вектор сили струму I_m мають бути накреслені горизонтально, з правого боку від точки O , причому вектор U_m — у масштабі напруги, а вектор I_m — у масштабі сили струму.

Як бачимо з часових діаграм, сила струму і напруга одночасно дірівнюють нульеві, одночасно досягають своїх максимальних значень (амплітуд) і одночасно змінюють знак, переходячи через нульові значення. Такі одночасні зміни напруги і сили струму свідчать про те,

що вони збігаються за фазою. Отже, якщо у зовнішньому колі є лише активний опір і немає ні катушок індуктивності, ні конденсатора, то напруга, прикладена до цього кола, і сила струму, що протікає в ньому, збігаються за фазою ($u = U_m \sin \omega t$ та $i = I_m \sin \omega t$), являючи собою миттєві значення напруги та сили струму, що стосуються окремих моментів, і не визначають значення напруги та сили струму за певний проміжок часу. Тому, щоб оцінити силу змінного струму, її прирівнюють до еквівалентної сили постійного струму, який, протікаючи по такому ж опору, що і змінний струм, здійснює однакову з ним теплову дію, тобто протягом того самого проміжку часу (одного або кількох періодів T) виділяє однакову кількість теплоти. Таке значення сили змінного струму називається діючим.

Очевидно, що діюче значення сили струму менше від амплітудного. Відношення між максимальним значенням сили змінного струму I_m та її діючим значенням I дорівнює $\sqrt{2} = 1,414$, тобто $I_m/I = \sqrt{2}$ або $I_m = I/\sqrt{2} = 1,414I$ та $I = I_m/\sqrt{2} = 0,707I_m$.

Такі співвідношення стосуються діючих значень напруги U та ЕРС E , тобто $U_m = U\sqrt{2} = 1,414U$ та $E_m = 1,414E$ або $U = 0,707U_m$ та $E = 0,707E_m$.

Прилади, призначенні для вимірювання напруги та сили струму (вольтметри та амперметри), показують дійсні значення цих величин. Наприклад, якщо вольтметр показує напругу змінного струму 220 В, то максимальне значення цієї напруги $U_m = 220\sqrt{2} = 311$ В.

§ 32. КОТУШКА ІНДУКТИВНОСТІ В КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Припустимо, що змінну напругу з амплітудою U_m прикладено до затискачів катушки індуктивності L з таким малим активним опором R , що ним можна знехтувати (рис. 36, а). Якщо замість змінної напру-

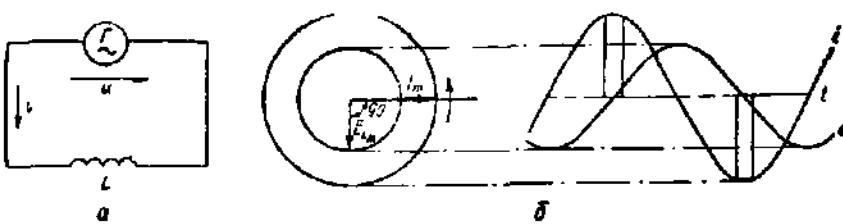


Рис. 36. Котушка індуктивності в колі змінного струму:
а — схема; б — векторна й часова діаграми для сили струму та ЕРС.

ги прикладти до цієї катушки постійну напругу, то, зважаючи на зовсім незначний активний опір, сила струму в колі досягне дуже величого значення. У разі змінної напруги сила струму в катушці буде меншою. Це пояснюється тим, що в цьому випадку (за змінної напруги)

в котушці виникає змінна ЕРС самоіндукції, яка геометрично додається до прикладеної напруги і в результаті впливає на силу струму.

Як відомо, ЕРС самоіндукції виражається формулою

$$e_L = -L(\Delta i/\Delta t).$$

Струм у колі з індуктивністю L , протікає під дією напруги енергетичного джерела u та ЕРС самоіндукції e_L , що виникає в колі внаслідок зміни сили струму, тобто $i = (u + e_L)/R$, звідки $u = (-e_L) + iR$. Через те що у нашому випадку $R = 0$, то $u = -e_L = L\Delta i/\Delta t$, де $\Delta i/\Delta t$ — швидкість зміни сили струму в часі.

У момент t сила струму в колі $i = I_m \sin \omega t$, а через певний відрізок часу Δt сила струму буде $i + \Delta i = I_m \sin \omega(t + \Delta t)$. Отже, за цей відрізок часу сила струму зміниться на $\Delta i = I_m [\sin \omega(t + \Delta t) - \sin \omega t]$. Синус суми $\sin(\omega t + \omega \Delta t) = \sin \omega t \cos \omega \Delta t + \cos \omega t \sin \omega \Delta t$, причому косинус дуже малого кута $\omega \Delta t$ дорівнює одиниці ($\cos \omega \Delta t = 1$), а синус цього кута дорівнює відповідній дузі ($\sin \omega \Delta t = \omega \Delta t$). На основі цього маємо: $\Delta i = I_m (\sin \omega t + \omega \Delta t \cos \omega t - \sin \omega t) = I_m \omega \Delta t \cos \omega t$; швидкість зміни сили синусоїдного струму $\Delta i/\Delta t = I_m \omega \cos \omega t$; прямо пропорційні цій швидкості ЕРС самоіндукції та напруга джерела енергії $u = -e_L = I_m \omega L \cos \omega t = I_m \omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$.

Векторна діаграма показує, що між силою струму та ЕРС самоіндукції існує різниця фаз (зсув фази). Сила струму випереджає ЕРС самоіндукції на кут $\varphi = 90^\circ$ (рис. 36, б).

Амплітуда ЕРС самоіндукції E_{Lm} , прямо пропорційна швидкості зміни сили струму в часі, залежно від кутової частоти ω та амплітуди сили змінного струму I_m виражається формулою $E_{Lm} = \omega L I_m$. З цієї формулі видно, що за незмінної індуктивності L ЕРС самоіндукції збільшується зі збільшенням кутової частоти ω , тобто зі збільшенням частоти змінного струму f . Діюче значення ЕРС самоіндукції $E_L = \omega L I_m / \sqrt{2} = \omega L I$, де I — діюче значення сили струму.

Оскільки ЕРС самоіндукції відстає за фазою від сили струму на кут 90° і напруга, прикладена до затискачів котушки, доляє дію ЕРС, тобто спрямована до ЕРС протилежно, то ця напруга випереджає силу струму за фазою на кут 90° , що зображене на векторній діаграмі (рис. 37). Векторна діаграма показує, що в колі з котушкою індуктивності без активного опору напруга, прикладена до цього кола, випереджає силу струму за фазою на кут $\varphi_1 = 90^\circ$, причому сила струму також

випереджає ЕРС самоіндукції за фазою на кут $\varphi_2 = -90^\circ$.

Діюче значення напруги, прикладеної до кола з котушкою індуктивності, $U = \omega L I$, звідки $I = U/(\omega L)$.

Ця формула виражає собою закон Ома для кола змінного струму з котушкою індуктивності. Добуток ωL називається індуктивним опором, який позначається літерою $X_L = \omega L$ і вимірюється в омах. Як видно з цього виразу, індуктивний опір зростає зі збільшенням частоти струму.

§ 33. КОЛО ЗМІННОГО СТРУМУ

З АКТИВНИМ ТА ІНДУКТИВНИМ ОПОРДАМИ

Електричне коло з самим лише індуктивним опором в дійсності неможливе, бо будь-яка обмотка, крім індуктивного опору, має й активний опір. Тому розглянемо випадок, коли приймає, ввімкнений в коло змінного струму, має активний опір R та індуктивність L , тобто індуктивний опір (рис. 38, а).

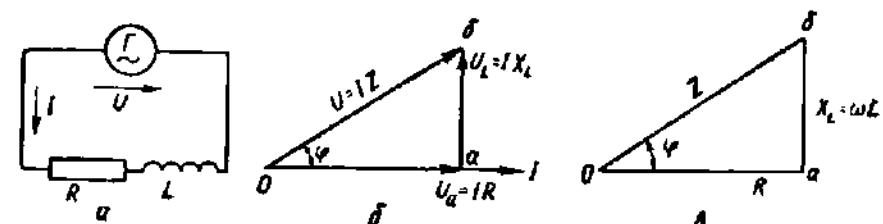


Рис. 38. Коло змінного струму з активним опором та котушкою індуктивності:

а — схема; б — векторна діаграма; в — трикутник опорів.

Припустимо, що по колу проходить змінний струм частотою, що відповідає кутовій частоті $\omega = 2\pi f$; діюче значення сили струму — I , а початкова фаза цього струму — нулеві; сила струму зображується вектором I , розташованим горизонтально (рис. 38, б). Струм силою I , проходячи через активний опір R , утворює спад напруги $U_R = IR$. Напруга на активному опорі збігається за фазою з силою струму. Тому вектор напруги U_R на діаграмі побудовано за напрямком вектора сили струму I . Напруга U_R називається активним спадом напруги. Через те що в розглядуваному колі є й котушка індуктивності, для подолання ЕРС самоіндукції потрібна напруга $U_L = IX_L$, яка називається індуктивним спадом напруги. Напруга на котушці індуктивності випереджає за фазою силу

струму на кут 90° . Тому вектор напруги U_L побудовано під кутом 90° в бік виникнення (проти годинникової стрілки).

Отже, напруга на затискачах кола дорівнює геометричній сумі векторів $U_g = IR$ та $U_L = IX_L$. Додавши ці вектори геометрично, матимемо вектор напруги U , який визначає своїм напрямком і величиною діюче значення напруги генератора в колі.

Вектор I відстає від вектора U на певний кут ϕ . Крім того, вектор U є гіпотенузою прямокутного трикутника Oab (рис. 38, б), який називається трикутником напруг. Катет $trikutnika$ $Oa = U_g$, а катет $ab = U_L$. Тому можна записати: $U^2 = U_g^2 + U_L^2$ або $U^2 = (IR)^2 + (IX_L)^2 = I^2(R^2 + X_L^2)$. Добуваючи квадратний корінь з обох частин останньої рівності, дістаемо $U = I\sqrt{R^2 + X_L^2}$, звідки $I = U/\sqrt{R^2 + X_L^2}$. Ця формула виражає собою закон Ома для кола змінного струму з активним та індуктивним опорами. Знаменник у цьому виразі позначається літерою Z і називається повним опором кола:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}.$$

Грунтуючись на цій рівності, можемо побудувати прямокутний трикутник (рис. 38, в) з катетами R та $X_L = \omega L$ і гіпотенузою Z , який називається трикутником опорів кола з активним та індуктивним опорами. З трикутника опорів можна визначити кут зсуву фаз ϕ між напругою, прикладеною до кола, та силою струму в ньому: $\cos \phi = R/Z$. Знаючи R і Z , неважко за $\cos \phi$ визначити кут ϕ .

§ 34. КОНДЕНСАТОР У КОЛІ ЗМІННОГО СТРУМУ

З увімкненням конденсатора емністю C (рис. 39, а) під постійну напругу U він заряджається і на його обкладках накопичуються однакові, але протилежні за знаком кількості зарядів $Q = CU$. Якщо заряджений конденсатор від'єднати від джерела струму, то він, зберігаючи заряд, матиме деяку напругу U_C . З'єднавши обкладки зарядженого конденсатора між собою через якийсь опір R (рис. 39, б), можна переконатися (за допомогою вимірювального приладу) в тому, що конденсатор, розряджаючись, дає короткотерміновий струм через опір R . Напрямок струму в колі під час розрядження конденсатора протилежний його напрямкові під час зарядження.

Якщо розглядати процеси, які відбуваються в колі з конденсатором та джерелом змінного струму з синусоїдною напругою $u = U_m \sin \omega t$, то неважко помітити, що ці процеси зводяться до періодичного заряджання та розрядження конденсатора.

Припустимо, що генератор змінного струму замкнений на конденсатор. Зобразимо зміну напруги на затискачах генератора на часовій діаграмі (рис. 39, в) у вигляді синусоїдної кривої $abed$, а вектор

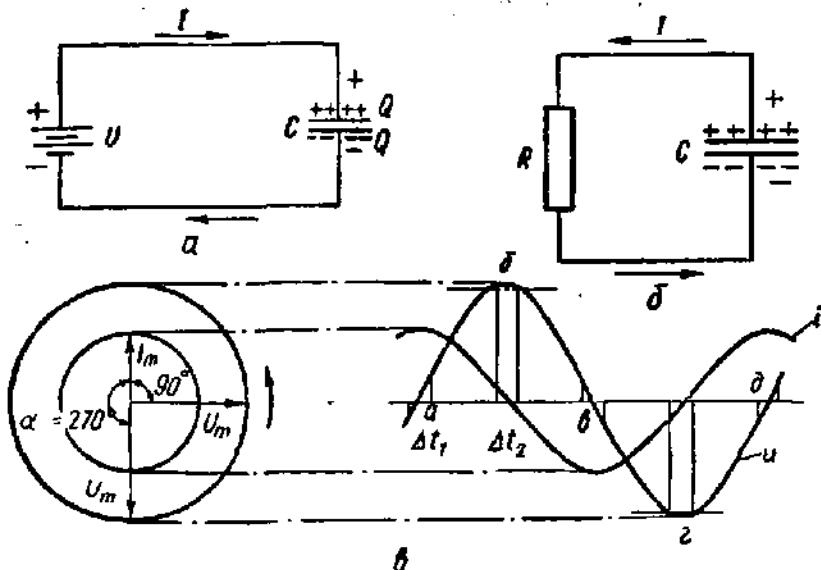


Рис. 39. Електричне коло з конденсатором:
а — зарядження конденсатора; б — розрядження конденсатора; в — векторна та часові діаграми напруги та сили струму.

напруги U_m на векторній діаграмі розмістимо горизонтально. Звернемося до формул $Q = CU$ і застосуємо її до розглядуваного випадку зарядження конденсатора змінним струмом. Очевидно, що за дуже короткий проміжок часу Δt напруга на затискачах генератора зміниться незначною мірою — на Δu . За цей же проміжок часу Δt генератор віддасть конденсатору кількість зарядів ΔQ . Отже, ця формула для дуже малого відрізку часу Δt матиме вигляд $\Delta Q = C \Delta u$. Поділивши обидві частини рівності на Δt , дістанемо $\Delta Q / \Delta t = C \Delta u / \Delta t$. Ліва частина цієї рівності являє собою відношення кількості зарядів ΔQ , що перейшли від генератора до конденсатора протягом часу Δt , до цього проміжку часу. Якщо ΔQ виразити в кулонах, а Δt — в секундах, то відношення $\Delta Q / \Delta t$ являтиме собою кількість зарядів у кулонах, перенесених за одну секунду, тобто буде миттєвим значенням струму i в амперах. Отже, останню рівність можна записати у вигляді $i = C \Delta u / \Delta t$.

Якщо напруга синусоїдна ($u = U_m \sin \omega t$), то за час Δt вона зміниться на $\Delta u = U_m [\sin \omega(t + \Delta t) - \sin \omega t]$. У цьому виразі $\sin \omega(t + \Delta t) = \sin \omega t \cos \omega \Delta t + \cos \omega t \sin \omega \Delta t$, і оскільки кут $\omega \Delta t$ дуже малий, то його синус дорівнює дузі, а косинус — одиниці ($\sin \omega \Delta t = \omega \Delta t$; $\cos \omega \Delta t = 1$). На основі цого $\Delta u = U_m (\sin \omega t + \omega \Delta t \cos \omega t - \sin \omega t) = U_m \omega \cos \omega t$. Отже, через конденсатор

протікає змінний струм $I = C\Delta u/\Delta t = U_m \omega C \cos \omega t = U_m \omega C \sin X \times (\omega t + \pi/2)$, тобто струм синусоїдний і випереджає за фазою прикладену напругу на чверть періоду ($\pi/2 = 90^\circ$).

Максимальне значення сили змінного струму, що протікає через конденсатор, $I_m = U_m \omega C$, діюче значення сили струму в колі з конденсатором $I = \omega C U_m / \sqrt{2} = \omega C U = U / (1/(i\omega C))$.

Ця формула виражає закон Ома для кола змінного струму з конденсатором. Відношення $1/(i\omega C)$ називається **емнісним опором**, позначається X_C і вимірюється в омах; $X_C = 1/(i\omega C)$.

§ 35. КОЛО ЗМІННОГО СТРУМУ З АКТИВНИМ І ЕМНІСНИМ ОПОРАМИ

Припустимо, що в колі (рис. 40, а) з активним опором R та конденсатором ємністю C протікає змінний струм з кутовою частотою ω і діючою силою I . Нехай початкова фаза сили струму дорівнює нулеві і сила струму зображенняться вектором I (рис. 40, б), розміщеним горизонтально. Струм силою I , проходячи через активний опір R , утворює спад напруги $U_a = IR$, яка збігається за фазою з силою струму. Вектор напруги U_a , як відомо, називається активним спадом напруги.

Оскільки розглядуване коло, крім активного опору, має ще й ємнісний опір $X_C = 1/(i\omega C)$, то струм силою I , проходячи через конденсатор з опором X_C , створює ще напругу $U_C = IX_C$, яка називається **ємнісним спадом напруги**. Як відомо, напруга на конденсаторі відстає за фазою від сили струму на кут 90° . Тому на векторній діаграмі вектор напруги U_C побудований під кутом 90° у бік відставання (за годинниковою стрілкою). Отже, напруга на затисках кола має дорівнювати геометричній сумі векторів U_a та U_C . В результаті геометричного додавання цих векторів матимемо вектор U , який своєю величиною та напрямком визначає діюче значення напруги.

Вектор I випереджає вектор U на певний кут ϕ . Крім того, вектор U є гіпотенузою прямокутного трикутника Oab , який називається **трикутником напруг**. Катет трикутника $Oa = U_a = IR$, а

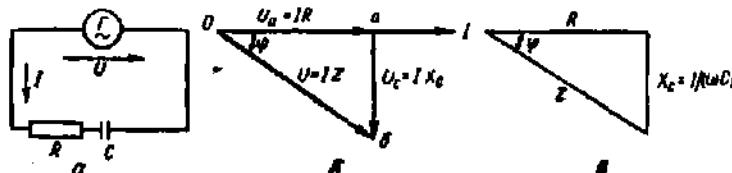


Рис. 40. Активний опір і конденсатор у колі змінного струму:

а — схема; б — векторна діаграма напруги й сили струму; в — трикутник опорів.

катет $ab = U_C = IX_C$, тобто $U^2 = U_a^2 + U_C^2$ або $U^2 = (IR)^2 + (IX_C)^2 = I^2 (R^2 + X_C^2)$. Добуваючи квадратний корінь з обох частин останнього рівняння, дістаємо $U = I \sqrt{R^2 + X_C^2}$, звідки $I = U / \sqrt{R^2 + X_C^2}$.

Остання формула виражає закон Ома для кола змінного струму з активним та ємнісним опорами. Знаменник цього виразу, позначений літерою Z , називається **повним опором кола**:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}$$

Грунтуючись на цьому рівнянні, можемо побудувати прямокутний трикутник (рис. 40, в) з катетами R та $X_C = 1/(i\omega C)$ і гіпотенузою Z , який називається **трикутником опорів кола з активним та ємнісним опорами**. З трикутника опорів можна визначити кут зсуву фаз ϕ між силою струму в колі та напругою, прикладеною до нього: $\cos \phi = R/Z = R/\sqrt{R^2 + (1/\omega C)^2}$.

§ 36. КОЛО ЗМІННОГО СТРУМУ З АКТИВНИМ, ІНДУКТИВНИМ ТА ЄМНІСНИМ ОПОРАМИ

Розглянемо коло змінного струму, що складається із з'єднаних послідовно активного опору R , катушки індуктивності L та конденсатора ємністю C (рис. 41, а). Під дією прикладеної напруги U проті-

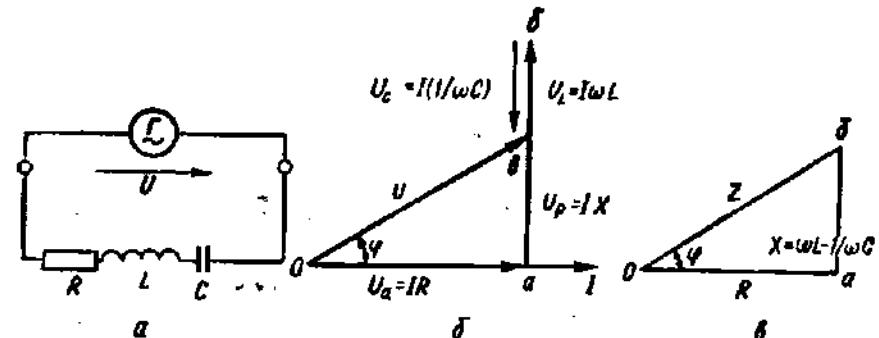


Рис. 41. Активний опір, катушка індуктивності та конденсатор у колі змінного струму:

а — схема; б — векторна діаграма; в — трикутник опорів.

кає струм силою I . Напруга U має компенсувати спад напруги на активному опорі $U_a = IR$, на індуктивному опорі $U_L = i\omega L$ та ємнісному опорі $U_C = I(1/i\omega C)$.

Побудуємо векторну діаграму для цих напруг (рис. 41, б). Відкладемо силу струму I у вигляді горизонтального відрізка і за його

напрямком відкладемо активну складову напруги $U_a = IR$, маючи на увазі, що вона збігається за фазою з силою струму. Оскільки індуктивна складова напруги U_L випереджає силу струму I за фазою на кут 90° , поставимо до напрямку сили струму перпендикуляр і відкладемо на ньому індуктивний спад напруги $U_L = I\omega L$ у вигляді відрізка ab . Ємнісний спад напруги U_C відстae від сили струму I за фазою на кут 90° , тому з кінця відрізка ab (з точки b) опустимо до напрямку сили струму перпендикуляр і на ньому відкладемо $U_C = I(1/\omega C)$ у вигляді відрізка ba . Тепер, з'єднавши точки O та a , матимемо сумарний вектор Oa , який своєю величиною й напрямком визначить напругу U , прикладену до кінців розглядуваного кола.

Прямоугольний трикутник Oab називається трикутником напруги для кола з послідовно з'єднаними активним, індуктивним та ємнісним опорами. Катет ab являє собою різницю між індуктивним U_L та ємнісним U_C спадами напруг. Отже, можемо записати рівність $U^2 = U_a^2 + (U_L - U_C)^2 = I^2 [R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2]$, звідки

$$U = I \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}, \quad I = U / \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}.$$

Остання формула виражає закон Ома для кола змінного струму з активним, індуктивним та ємнісним опорами. Знаменник у ній позначається літерою Z і називається повним опором кола:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}.$$

Грунтуючись на цьому рівнянні, побудуємо прямоугольний трикутник Oab (рис. 41, б) з катетами R та $\omega L - 1/\omega C$ і гіпотенузою Z , який називається трикутником опорів кола з активним, індуктивним та ємнісним опорами. З трикутника опорів можна визначити кут зсуву фаз між напругою й силою струму в колі:

$$\cos \varphi = R/Z = R/\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}.$$

Розглянемо окремий випадок послідовного з'єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів, коли різниця між індуктивним та ємнісним опорами дорівнює нулеві, тобто $X_L - X_C = \omega L - 1/\omega C = 0$ або $\omega L = 1/\omega C$.

Розв'язавши рівняння відносно кутової частоти ω , яку для цього випадку позначимо ω_0 , дістанемо $\omega_0 LC = 1$ або $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Кутова частота ω_0 називається резонансною кутовою частотою. За цієї частоти сила струму в колі обумовлюється самим лише активним опором R , тобто $I = U/R$ і досягає найбільшого значення. Кут зсуву фаз між напругою та силою струму при резонансі дорівнює нулеві, оскільки $\cos \varphi = 1$, а саме $\cos \varphi = R/R = 1$.

Розглянутий нами випадок називається резонансом напруг, бо при цьому напруги на затисках конденсатора U_C та індуктивного опору U_L можуть значно перевищувати напругу, прикладену до кола. Напруги U_L та U_C однакові і зсунуті за фазою на половину

ну періоду, тобто в будь-який момент часу вони однакові і протилежні за знаком. Отже, в будь-який момент часу миттєвої потужності в реактивних ділянках однакові і протилежні за знаком, тобто збільшення енергії магнітного поля в катушці індуктивності відбувається внаслідок зменшення електричної енергії, що є в конденсаторі, а генератор витрачає енергію на активний опір.

§ 37. ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ РЕАКТИВНИХ ОПОРІВ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ

Припустимо, що два паралельні відгалуження приєднані до затискачів генератора змінного струму (рис. 42, а) з напругою U . Одне відгалуження має активний опір R_1 та індуктивність L_1 , друге — відповідно R_2 та L_2 .

Якщо кутова частота генератора $\omega = 2\pi f$, то повні опори Z_1 і Z_2 першого та другого відгалужень дорівнюють:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2};$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + (\omega L_2)^2}.$$

Сили струмів I_1 та I_2 відповідно до закону Ома визначаються з виразів

$$I_1 = U / \sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}; \quad I_2 = U / \sqrt{R_2^2 + (\omega L_2)^2}.$$

Оскільки в кожному відгалуженні, крім активних опорів, є й індуктивні, то сили струмів у відгалуженнях відстають за фазою від напруги U на кути φ_1 та φ_2 , які визначаються з рівностей $\cos \varphi_1 = R_1/Z_1$ та $\cos \varphi_2 = R_2/Z_2$.

Відповідно до цього на рис. 42, б побудовано векторну діаграму, на якій напругу U показано у вигляді відрізка Oa , а сили струмів I_1 та I_2 — у вигляді відрізків Ob та Oe .

Сила струму в нерозгалуженій частині кола являє собою геометричну суму сил струмів I_1 та I_2 . Тому для визначення сили струму I на діаграмі сили струмів I_1 та I_2 , додані геометрично. В результаті додавання одержали вектор сили струму у вигляді відрізка Og , який своєю величиною й напрямком обумовлює величину й напрямок струму I в нерозгалуженій частині кола. Кут φ є кутом зсуву фаз між напругою U та силою струму I .

Силу струму I та кут зсуву фаз φ можна вирахувати. Для цього кожну силу струму I_1 та I_2 розкладають на дві складові, одна з яких

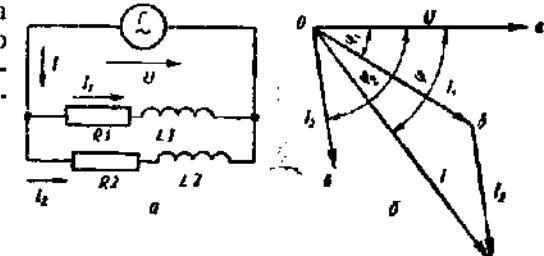


Рис. 42. Паралельне з'єднання опорів:
а — схема; б — векторна діаграма.

спрямована за вектором напруги U (рис. 43), а друга — перпендикулярно до першої. Першу складову називають активною складовою сили струму, другу — реактивною складовою сили струму. Позначивши складові сили струму I_1 — активну I_{1a} та реактивну I_{1p} , а складові сили струму I — активну I_{2a} та реактивну I_{2p} , запишемо: $I_{1a} = I_1 \cos \varphi_1$; $I_{1p} = I_1 \sin \varphi_1$; $I_{2a} = I_2 \cos \Phi_2$; $I_{2p} = I_2 \sin \Phi_2$.

Сила струму в нерозгалуженій частині кола $I = \sqrt{(I_{1a} + I_{2a})^2 + (I_{1p} + I_{2p})^2} = \sqrt{I_a^2 + I_p^2}$, де $I_a = I_{1a} + I_{2a}$; $I_p = I_{1p} + I_{2p}$; I_a та

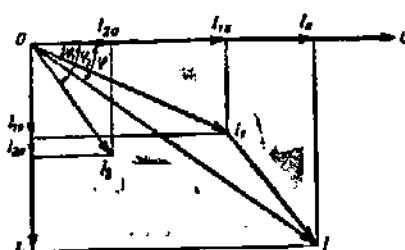


Рис. 43. Активні та реактивні складові сили струму.

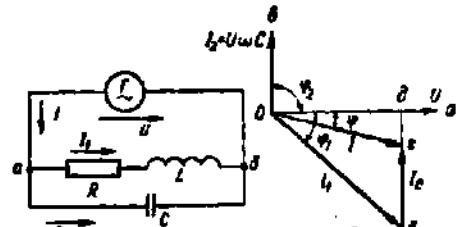


Рис. 44. Паралельне з'єднання катушки індуктивності та конденсатора:
а — схема; б — векторна діаграма.

I_p — відповідно активна та реактивна складові сили струму I в нерозгалуженій частині кола.

Косинус кута зсуву фаз ϕ між напругою U та силою струму I визначається з рівності $\cos \phi = I_a/I$.

Розглянемо дуже важливий випадок паралельного з'єднання двох відгалужень, коли в одному з них є активний опір R та катушка індуктивності L , а у другому — конденсатор ємністю C (рис. 44, а). Напруга генератора G , прикладена до точок a і b , дорівнює U при кутовій частоті ω . Очевидно, що у відгалуженні з катушкою індуктивності сила струму $I_1 = U/\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ і відстає за фазою від напруги U на кут φ_1 . У відгалуженні з конденсатором сила струму $I_2 = U/1/\omega C = U\omega C$. Оскільки у відгалуженні з конденсатором немає активного опору, то сила струму I_2 випереджає напругу U за фазою 90° , що зображене на векторній діаграмі (рис. 44, б). На горизонтальній осі відкладено напругу у вигляді відрізка Oa . Під кутом φ_1 у бік відставання (за годинниковою стрілкою) від напруги U побудуємо відрізок Ob , на якому відкладемо силу струму I_1 . Далі під кутом $\Phi_2 = 90^\circ$ у бік випередження (проти годинникової стрілки) від напруги U побудуємо відрізок Oc і на ньому відкладемо силу струму I_2 . Геометрично додавши вектори сил струму I_1 та I_2 , дістанемо вектор сили струму I в нерозгалуженій частині кола. Відрізок Og визна-

чає силу струму I , а кут ϕ — кут зсуву фаз між напругою U та силою струму I в нерозгалуженій частині кола.

З цієї діаграми видно, що якби не було відгалуження з конденсатором C , приєднаного паралельно відгалуженню з активним опором R та катушкою індуктивності L , то сила струму в колі дорівнювала б I_1 . Наявність же конденсатора знижила силу струму в нерозгалуженій частині кола до $I < I_1$. Якщо підібрати ємність C так, щоб $Ob = b\delta$, тобто щоб $U\omega C = I_1 \sin \varphi_1$, то сила струму I в нерозгалуженій частині кола досягне мінімального значення, а кут ϕ дорівнюватиме нулю. Такий випадок називається резонансом струмів.

Через те що в разі резонансу струмів у нерозгалуженій частині кола сила струму має мінімальне значення, втрати в з'єднувальних проводах та в обмотках генераторів змінного струму також мінімальні. Приєднання конденсатора паралельно колу з активним та індуктивним опорами підвищує cos φ.

За паралельного з'єднання конденсатора ємністю C та катушки індуктивності L з малим активним опором, яким можна знехтувати ($R = 0$), сила струму у відгалуженні визначатиметься за такими формулами: у відгалуженні з індуктивністю — $I_L = U/\omega L$; у відгалуженні з конденсатором — $I_C = \omega C U$.

Підберемо індуктивність L та ємність C такими, щоб сили струмів I_L та I_C були одинакові, тобто щоб $U/\omega L = U\omega C$. Звідси визначаємо: резонансну кутову частоту $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ і резонансну частоту $f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$.

У відгалуженні з конденсатором сила струму I_C випереджає напругу U за фазою на кут 90° , а у відгалуженні з катушкою індуктивності сила струму I_L відстає від напруги U за фазою на кут 90° . Сила струму I в нерозгалуженій частині кола дорівнює нулю, оскільки сили струмів I_C та I_L , одинакові за значенням, спрямовані в протилежних напрямках. За ідеального резонансу сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює нулю. У цьому разі вхідний опір кола, що складається з паралельно з'єднаних катушки індуктивності та конденсатора, має безкінечно велике значення.

Якщо конденсатор зарядити до деякої напруги U й замкнути на індуктивну катушку (рис. 45, а), то у замкненому контурі виникне струм і конденсатор розряджатиметься через катушку. При цьому електрична енергія, що є в запасі у конденсаторі, переходить в енергію магнітного поля катушки. У початковий момент, коли напруга на конденсаторі велика, сила струму й магнітне поле катушки швидко зростають. У катушці виникає ЕРС самоіндукції E_L , яка зрівноважує напругу U на конденсаторі. У процесі розрядження конденсатора напруга на ньому знижується і в момент, коли вона зменшиться до нуля, сила струму в контурі досягне максимального значення, тобто магнітне поле катушки стане найбільшим. Потім сила струму в колі

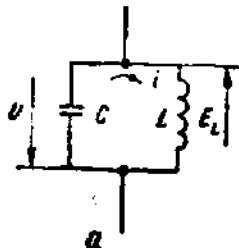


Рис. 45. Коливальний контур:
а — схема; б — часова діаграма.

почне зменшуватися й ЕС самоіндукції, змінивши напрямок, заряджає конденсатор (з протилежною полярністю) до найбільшого значення ЕС самоіндукції, яке відповідає моментові, коли сила струму зменшується до нуля. При цьому енергія магнітного поля катушки знову повертається конденсатору. Після цього починається розрядження конденсатора, але напрямок сили струму розрядження буде протилежний початковому, через те що напруга на конденсаторі змінила полярність.

Отже, в колі відбувається процес періодичної зміни сили струму й напруги з резонансною частотою $f_0 = 1/2\pi \sqrt{LC}$ (рис. 45, б). Таке коло називається коливальним контуром.


Сила струму в контурі і напруга на ньому з часом змінюються, бо крім реактивних опорів у колі є й активний опір проводу, який є обмоткою індуктивної катушки. В активному опорі проводу виділяється енергія, яка перетворюється в теплоту й нагріває провід. Тому енергія, яка є в конденсаторі і переходить в енергію магнітного поля індуктивної катушки, а потім знову в конденсатор, з кожним періодом поступово зменшується, що призводить до затухання коливань.

§ 38. ПОТУЖНІСТЬ ЗМІННОГО СТРУМУ

Як відомо, потужність постійного струму є добутком напруги на силу струму. У разі змінного струму і напруга і сила струму періодично змінюються в часі. Отже, в будь-який момент потужність, яка дорівнює добуткові миттєвих значень напруги на силу струму ($\psi = ui$), є також змінною величиною.

За активного навантаження, коли немає зсуву фаз між напругою та силою струму ($\phi = 0$ або $\cos \phi = 1$), потужність є добутком діючих значень напруги на силу струму і вимірюється у ватах (або кіловатах, мегаватах тощо), тобто $P = UI$.

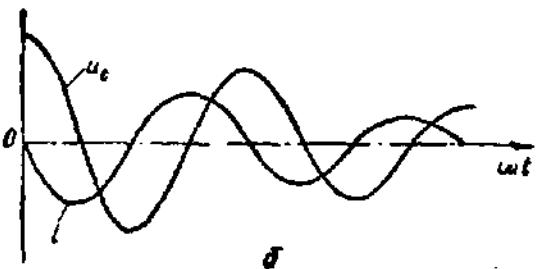У колі з активним опором та катушкою індуктивності сила струму відстає за фазою від напруги на кут ϕ (рис. 46) і миттєве значення по-



тужності виходить як додатним, так і від'ємним, тобто павантаження споживає енергію протигою однієї частині періоду й повертає її в мережу протягом другої частини. Потужність змінного струму можна подати у вигляді активної та реактивної потужності. Активна потужність споживається активним опором, де відбувається перетворення електричної енергії в енергію іншого виду (механічну, світлову, теплову і т. д.).

Активна потужність $P = I^2 R$. Оскільки $I^2 R = U_s = U \cos \phi$, то $P = UI \cos \phi$, де U та I — діючі значення напруги й сили струму, U_s — спад напруги на активному опорі.

Реактивна потужність накопичується катушкою індуктивності при зростанні сили струму в колі у вигляді магнітного поля. Під час зменшення сили струму в колі енергія, накопичена в магнітному полі, перетворюється в електричну і повертається джерелу енергії. Добуток діючих значень U , I та $\sin \phi$ називають реактивною потужністю: $Q = UI \sin \phi = U_s I = I^2 X_L$. Вона вимірюється в вольтамперах (або кіловольт-амперах) реактивних (вар або квар). Реактивна потужність не споживається приймачем енергії і не бере участі в процесі перетворення електричної енергії в енергію іншого виду. Ця потужність циркулює між джерелом і приймачем енергії, навантажуючи проводи їхніх обмоток і ліній, що з'єднують приймач енергії з джерелом, а також збільшуючи втрати енергії в них.

Добуток діючих значень напруги на силу струму називається повною потужністю S , що вимірюється в вольт-амперах або кіловольт-амперах ($V \cdot A$ або $kV \cdot A$), тобто

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

Габарити електричних апаратів і машин обумовлюються повною потужністю, оскільки площа перерізу проводів обмотки залежить від сили струму, що протікає через них, а ізоляція струмопровідних частин — від напруги, під якою вони перебувають.

Відношення активної потужності до повної $P/S = \cos \phi$ показує, яка частина повної потужності споживається електричним колом, і називається коефіцієнтом потужності, який дорівнює косинусу кута зсуву фаз між напругою й силою струму. У разі активного навантаження $\cos \phi = 1$ і $S = P$, тобто електричний апарат чи машина мають найбільшу активну потужність.

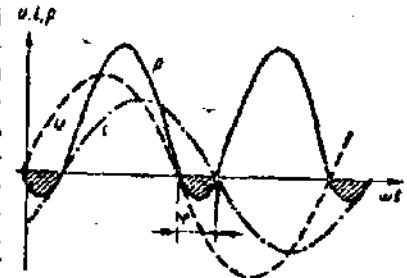


Рис. 46. Графік миттєвих значень напруги, сили струму та потужності.

§ 39. ТРИФАЗНА СИСТЕМА ЗМІННОГО СТРУМУ

Вище розглянуто властивості однофазного змінного струму. Проте однофазна система неекономічна через недосконалість однофазних електрических машин. Наприклад, за однакових габаритів, мас активних матеріалів (сталі та міді) і втрат енергії потужність однофазної машини в 1,5 раза менша від потужності трифазної машини. Тому для електрифікації використовують трифазну систему змінного струму.

Трифазною системою змінного струму (або просто трифазною системою) називається електричне коло або мережа змінного струму, в якій діють три ЕРС однакової частоти, але взаємно зміщені за фазою на одну третину періоду. окрім кола, з яких складається трифазна система, називаються фазами.

Якщо ЕРС у всіх трьох фазах мають однакову амплітуду і зміщені за фазою на одинаковий кут, то така трифазна система називається симетричною.

Вперше передачу трифазного струму здійснив у 1891 р. російський учений М. О. Доліво-Добровольський.

На рис. 47 показано схему будови найпростішого двополюсного трифазного генератора. У пазах статора (нерухома частина машини) розміщені катушки $A - X$, $B - Y$ та $C - Z$, зсунуті у просторі на одну третину довжини кола (на 120°). Всередині статора розміщено ротор (обертову частину машини) — двополюсний електромагніт, що живиться постійним струмом, який збуджує магнітне поле. Ротор обертається від буль-якого двигуна. Магнітні лінії, обертаючись разом з ротором, перетинають провідники катушок, закладених у пазах статора, й індукують у цих катушках електромагнітні сили, які змінюються синусоїдно. Проте синусоїди ЕРС фаз e_A , e_B та e_C будуть зміщені одна відносно одної на третину періоду.

Некай додатний максимум електромагнітної сили E_m у катушці $A - X$ настає в той момент, коли бік A знаходиться напроти центра північного полюса, а бік X — напроти центра південного полюса. Додатний максимум ЕРС E_m у катушці $B - Y$ настає у той момент, коли центр північного полюса буде під провідником B . Для цього ротор має повернутися на третину довжини кола (на 120°), що відповідає відтинку часу, який дорівнює третині періоду. Додатний максимум ЕРС E_m у катушці $C - Z$ настає через третину періоду

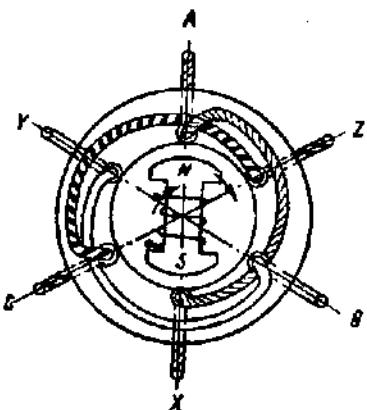


Рис. 47. Схема будови трифазного генератора.

після такого ж максимуму в катушці $B - Y$, що відповідає дальнішому повертанню ротора на третину довжини кола.

На рис. 48 показано криві зміни ЕРС у катушках $A - X$, $B - Y$ та $C - Z$ і положення ротора, які відповідають додатному максимуму ЕРС E_m у цих катушках.

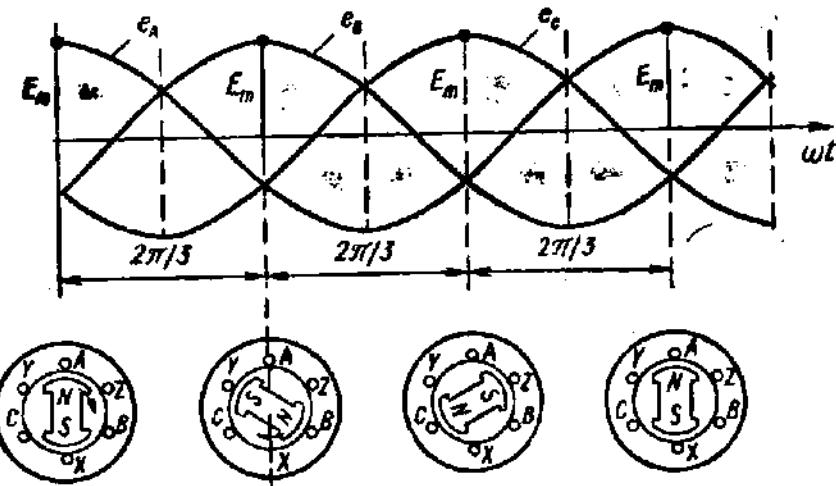


Рис. 48. Криві зміни ЕРС у трифазній обмотці генератора.

Якщо генератор навантажений, на затискачах катушок $A - X$, $B - Y$ та $C - Z$ установлюються напруги, які називаються фазними. У разі відсутності навантаження (холостий хід) фазні напруги дорівнюють ЕРС, що індукуються в катушках статора.

§ 40. З'ЄДНАННЯ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА

У трифазному генераторі електромагнітні сили трьох незалежних однофазних кіл однакові за амплітудою і зміщені за фазою на третину періоду. До кожної пари затискачів обмотки статора можна приєднати проводи, що підводять струм до навантаження, їх одержати нез'явлену трифазну систему (рис. 49, а). Проте всі три фази вигідніше об'єднати в одну загальну трифазну систему. Для цього обмотки генератора з'єднують між собою зіркою або трикутником.

У разі з'єднання обмоток генератора зіркою (рис. 49, б) кінці трьох фаз з'єднують у спільній точці O , а до початків фаз приєднують проводи, які відводять електричну енергію в мережу. Ці три проводи називаються лінійними, а напруга між будь-якими двома лінійними проводами — лінійною напругою U_L . Від спільної точки з'єднання кінців (або початків) трьох фаз (від нульової точки

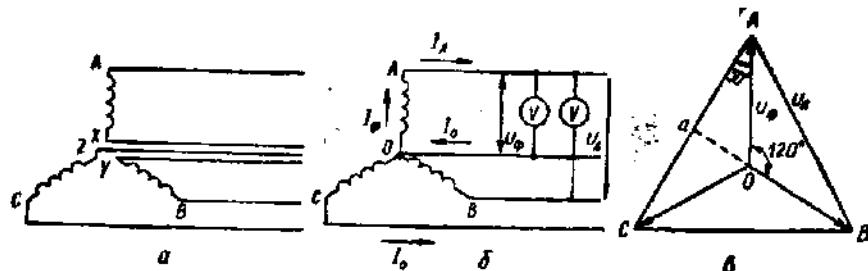


Рис. 49. Схеми з'єднання обмоток трифазного генератора:
а — незв'язаної системи; б — зіркою; в — векторні діаграми напруг.

зірки) можна відвести четвертий провідник, який називається нульовим. Напруга між будь-яким лінійним провідником і нульовим дорівнює напрузі між початком і кінцем однієї фази, тобто фазній напрузі U_ϕ .

Усі фази обмотки генератора виконують однаковими, отже, діючі значення ЕРС у фазах однакові, тобто $E_A = E_B = E_C$. Якщо в колоожної фази генератора ввести навантаження, то через ці кола протікатимуть струми. У разі одинакового за значенням і характером опору всіх трьох фаз приймача, тобто при рівномірному навантаженні, сили струмів у фазах будуть однакові за значенням і зміщені за фазою відносно своїх напруг на той самий кут φ .

Максимальні й діючі значення фазних напруг за рівномірного навантаження однакові, тобто $U_A = U_B = U_C$. Ці напруги зсунуті за фазою на 120° , як показано на векторній діаграмі (рис. 49, в). Напруги між будь-якими точками схеми (див. рис. 49, б) відповідають векторам (див. рис. 49, в) між тими самими точками. Наприклад, напруга між точками A і O схеми (фазна напруга U_A) відповідає вектору $A - O$ діаграми, а напруга між лінійними провідниками A і B схеми — вектору лінійної напруги $A - B$ діаграми. За векторною діаграмою легко визначити співвідношення між лінійними та фазними напругами. З трикутника AOa можна записати такі співвідношення: $U_a/2 = U_\phi \cos 30^\circ = U_\phi \sqrt{3}/2$, звідки $U_a = \sqrt{3} U_\phi$ або $U_\phi = U_a/\sqrt{3}$, тобто у разі з'єднання обмотки генератора зіркою лінійна напруга в $\sqrt{3} = 1,73$ раза більша від фазної (за рівномірного навантаження).

Зі схеми (див. рис. 49, б) видно, що в разі з'єднання обмоток генератора зіркою сила струму в лінійному проводі дорівнює склі струму у фазі генератора: $I_L = I_\phi$. Згідно з першим законом Кірхгофа можна записати, що сила струму в нульовому проводі дорівнює геометричній сумі сил струмів у фазах генератора.

За симетричного навантаження сили струмів у фазах генератора однакові між собою і зсунуті за фазою на третину періоду. Геометрич-

на сума сил струмів трьох фаз у цьому випадку дорівнює нулеві, тобто у нульовому проводі струм відсутній. Тому за симетричного навантаження нульового провода може й не бути. У разі несиметричного навантаження сила струму в нульовому проводі не дорівнює нулеві. Площа поперечного перерізу нульового проводу завжди менша, ніж лінійних проводів.

Якщо обмотки генератора з'єднані трикутником (рис. 50, а), то початок однієї фази з'єднується з кінцем другої. Отже, три фази гене-

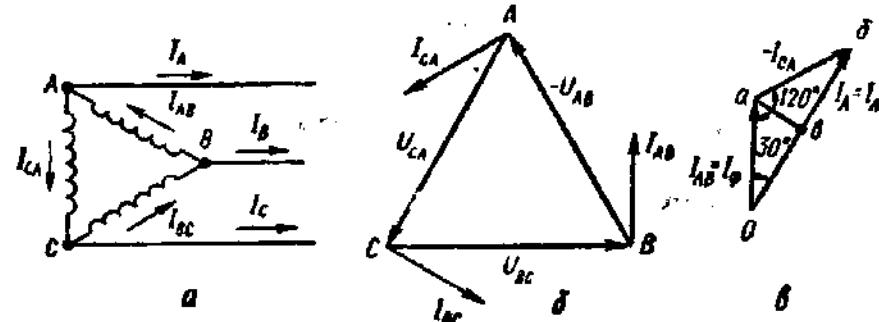


Рис. 50. Схема з'єднання обмоток генератора трикутником (а), векторні діаграми напруг і сил струмів у фазах (б) та векторна діаграма сил фазних і лінійних струмів (в).

ратора утворюють замкнений контур, у якому діє ЕРС, що дорівнює геометричній сумі ЕРС, індукованих у фазах генератора. Оскільки ЕРС у фазах генератора однакові і зсунуті на третину періоду за фазою, то їхня геометрична suma дорівнює нулеві, отже, у замкненому контурі трифазної системи, з'єднаної трикутником, за відсутності зовнішнього навантаження струму не буде.

У разі з'єднання трикутником лінійні проводи приєднуються до точок з'єднання початку однієї фази і кінця іншої. Напруга між лінійними проводами дорівнює напрузі між початком і кінцем однієї фази. Отже, в разі з'єднання обмоток генератора трикутником лінійна напруга дорівнює фазній: $U_L = U_\phi$.

За рівномірного навантаження у фазах обмоток генератора проходять струми однакової сили: $I_{AB} = I_{BC} = I_{CA}$. Ці сили струмів зсунуті відносно фазних напруг на однакові кути φ .

На рис. 50, б зображене векторну діаграму, на якій показано вектори фазних напруг і сил струмів. Зі схеми видно, що сили лінійних струмів не дорівнюють силам фазних струмів. Якщо прийняти напрямок фазних і лінійних струмів, показаний на рис. 50, а, за додатний, то згідно з першим законом Кірхгофа для мінливих значень сил струмів можна записати такі вирази:

$$I_A = I_{AB} - i_{CA}; \quad I_B = I_{BC} - i_{AB}; \quad I_C = I_{CA} - i_{BC}.$$

чів з'єднують трикутником так, щоб вони були ввімкнені тільки між лінійними проводами і перебували під лінійною напругою, яка в $\sqrt{3}$ разів більша від фазної.

Чотирипровідна система широко використовується для електропостачання змішаних освітлювально-силових навантажень. Освітлювальні навантаження вимикають на фазну напругу, а силові (електродвигуни) — на лінійну.

Для трифазних систем справедливі співвідношення, виведені для однофазного змінного струму: $I_\phi = U_\phi/Z_\phi$; $\cos \varphi = R_\phi/Z_\phi$, де U_ϕ , Z_ϕ та R_ϕ — відповідно напруга, повний та активний спірі розглядуваної фази.

5.42. ПОТУЖНІСТЬ ТРИФАЗНОГО СТРУМУ

Потужність, яку споживає навантаження від мережі трифазного струму, дорівнює сумі потужностей в окремих фазах: $P = P_A + P_B + P_C$.

У разі рівномірного навантаження потужність, яку споживає кожна фаза, $P_\phi = U_\phi I_\phi \cos \varphi$, де U_ϕ — фазна напруга; I_ϕ — сила фазного струму; $\cos \varphi$ — коефіцієнт потужності навантаження.

Потужність, споживана трьома фазами,

$$P = 3U_\phi I_\phi \cos \varphi.$$

Якщо приймачі енергії з'єднані зіркою, співвідношення між лінійними та фазними напругами й силами струмів такі: $U_a = \sqrt{3}U_\phi$; $I_a = I_\phi$. Звідси потужність, споживана навантаженням від трифазної мережі,

$$P = \sqrt{3}U_a I_a \cos \varphi.$$

У разі з'єднання приймачів енергії трикутником співвідношення між лінійними та фазними напругами й силами струмів будуть такими: $U_a = U_\phi$; $I_a = \sqrt{3}I_\phi$. Звідси потужність, споживана навантаженням,


$$P = \sqrt{3}U_a I_a \cos \varphi.$$

Отже, в разі рівномірного навантаження потужність, яка споживається від трифазної мережі, незалежно від способу ввімкнення навантаження виражається формулою $P = \sqrt{3}U_a I_a \cos \varphi$. При цьому джерело електричної енергії, яке живить споживачів, має бути розраховане на повну потужність: $S = \sqrt{3}U_a I_a$.

Для вимірювання потужності застосовують спеціальні вимірювальні прилади — ватметри. Якщо навантаження симетричне, або рівномірне, то потужність, яка споживається від трифазної системи, можна визначити одним однофазним ватметром. У чотирипровідній системі (з нульовим проводом) струмова обмотка ватметра вмик-

Рис. 54. Вимірювання потужності у трифазній системі:

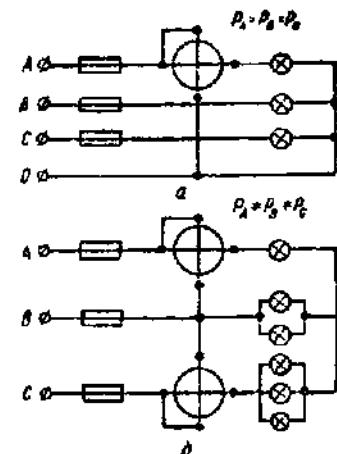a — у чотирипровідній мережі за різномірного навантаження; *b* — у трипровідній мережі за нерівномірного навантаження.



ється послідовно в один із лінійних проводів, а обмотка напруги — між тим самим лінійним і нульовим проводами (рис. 54, *a*). За такого ввімкнення ватметр показує потужність в одній фазі P_ϕ , а оскільки при рівномірному навантаженні потужності фаз одинакові, то сумарна потужність трифазної системи $P = 3P_\phi$.

У трипровідній системі коло напруги ватметра ввімкнено на лінійну напругу мережі, а по його струмовій обмотці протікає лінійний струм. Тому потужність трифазної системи в $\sqrt{3}$ разів більша від показів ватметра P_W , тобто $P = \sqrt{3}P_W$.

У разі несиметричного навантаження недостатньо одного ватметра для визначення потужності трифазної системи. У чотирипровідній системі треба застосовувати три ватметри, обмотки напруги яких вмикуються між нульовим і відповідним лінійним проводами. Кожен ватметр вимірює потужність однієї фази. Потужність трифазної системи дорівнює сумі показів трьох ватметрів: $P = P_1 + P_2 + P_3$. У трипровідній системі за несиметричного навантаження найчастіше використовується схема двох ватметрів (рис. 54, *b*), яку не можна застосовувати у чотирипровідній системі. У схемі двох ватметрів обмотки напруги кожного ватметра з'єднані з вхідним затискачем струмової обмотки та лінійним проводом, що залишився вільним. Потужність трифазної системи дорівнює сумі показів ватметрів: $P = P_1 + P_2$.

У лабораторійній практиці для цієї схеми вимірювання потужності застосовують один ватметр і спеціальний перемикач, який без розриву струмового кола дає змогу вимикати ватметр в один і в другий лінійний проводи.

Якщо кут зсуву фаз між напругою й силою струму великий, то покази ватметра в одній із фаз можуть бути від'ємними, і для вимірювання потужності треба буде змінити напрямок струму у струмовій обмотці, перемкнувши її. У цьому випадку сумарна потужність дорівнюватиме різниці між показами ватметрів: $P = P_1 - P_2$.

Енергія у трифазній системі вимірюється одно- і трифазними лічильниками електричної енергії. Однофазні лічильники вимикають у трифазну мережу так само, як і ватметри. Трифазні лічильники збирають в одному корпусі з двох чи трьох однофазних зі спільним лічильним

механізмом. Називають їх відповідно дво- чи триелементними. У трипровідній системі (без нульового проводу) застосовують двоелементні лічильники, а в чотиривідній системі (з нульовим проводом) — триелементні. Схему вмикання лічильника електричної енергії показано на знімній кришці, якою закривається панель затискачів.

§ 43. ОБЕРТОВЕ МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Робота багатофазної машини змінного струму ґрунтуються на використанні обертового магнітного поля. Обертове магнітне поле створює будь-яка багатофазна система змінного струму, тобто система з кількістю фаз дві, три і т. д.

Вище зазначалося, що найбільшого поширення набув трифазний змінний струм. Тому розглянемо обертове магнітне поле трифазної системи машини змінного струму. На рис. 55, а показано найпрості-

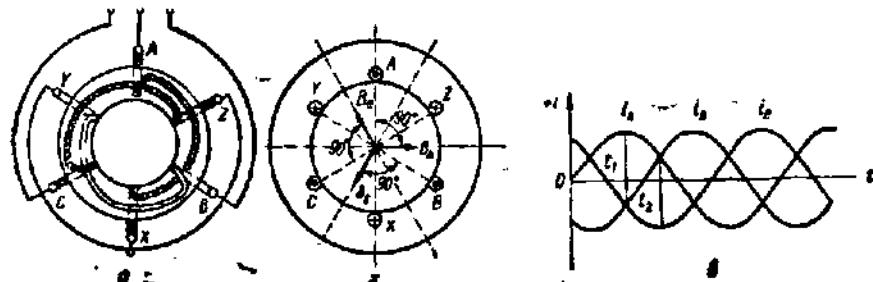


Рис. 55. Найпростіша трифазна обмотка:
а — схема; б — розріз; в — криві зміни сил струмів у фазах.

шу трифазну систему, ввімкнену в мережу трифазного струму. У статорі, зібраниму з листової сталі, як це робиться у всіх машинах змінного струму, розміщено три котушки, осі яких зсунуті взаємно на кут 120° . Кожну котушку для наочності зображенено такою, що складається з одного витка, розміщеного у двох пазах (западинах) статора. Насправді котушки мають більшу кількість витків. Літерами A, B, C позначені початки обмоток, а літерами X, Y, Z — їхні кінці. Фази з'єднуються зіркою або трикутником.

По обмотках протікають синусоїдні струми з однаковими амплітудами їхніх сил (I_m) і з однаковою кутовою частотою ($\omega = 2\pi f$), фази яких зміщені на третину періоду (рис. 55, в). Струми, що протікають у котушках, збуджують змінні магнітні поля, які пронизують котушки обмотки в напрямку, перпендикулярному до їхніх площин. Отже, середня магнітна лінія, або вісь магнітного поля, створюваного котушкою $A — X$, спрямована під кутом 90° до площини цієї котушки

(рис. 55, б). Напрямки магнітних полів усіх трьох котушок показано векторами B_A, B_B, B_C , зміщеними один відносно одного також на кут 120° .

Умовимося вважати додатними напрямки струмів у котушках від початку до кінця обмотки кожної фази. При цьому у провідниках статора, приєднаних до початкових точок A, B і C , струми будуть спрямовані із-за площини рисунка, а у провідниках, приєднаних до кінцевих точок X, Y, Z , — за площину рисунка. Додатним напрямкам струмів відповідатимуть додатні напрямки магнітних полів, які показані на рис. 55, б і визначаються за правилом свердліка.

Напрямок результаantuого магнітного поля, утвореного трифазною системою, для різних моментів часу визначимо так. У момент часу $t = 0$ сила струму в котушці $A — X$ дорівнює нулеві, у котушці $B — Y$ — від'ємна, у котушці $C — Z$ — додатня. Отже, в цей момент струму в провідниках A і X немає, у провідниках C і Z він має додатний напрямок, а у провідниках B і Y — від'ємний (рис. 56, а). Іншими сло-

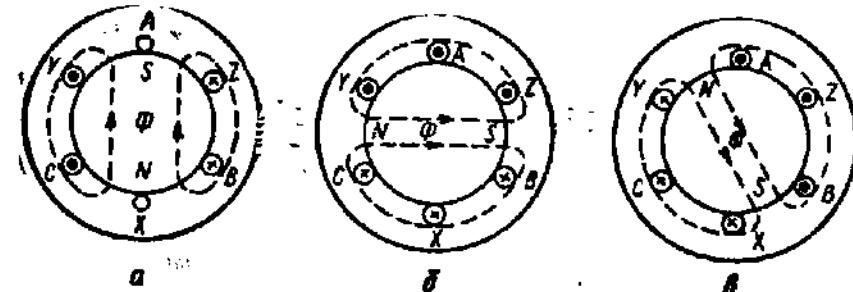


Рис. 56. Магнітне поле трифазної обмотки в різні моменти часу:
а — $t = 0$; б — $t = t_1$; в — $t = t_2$.

вами, у вибраний нами момент $t = 0$ у провідниках C і Y струм спрямований на глядача, а у провідниках B і Z — від глядача. За такого напрямку струму, згідно з правилом свердліка, утворене магнітне поле спрямоване знизу вгору, тобто у нижній частині всередині статора знаходитьться північний полюс, а у верхній — південний.

У момент t_1 струм у фазі A додатний, у фазах B і C — від'ємний. У провідниках Z, A і Y струми спрямовані на глядача, у провідниках C, X і B — від глядача (рис. 56, б), і магнітне поле повернуто на 90° за годинниковою стрілкою відносно свого початкового напрямку.

У момент t_2 струми у фазах A і B додатні, а у фазі C — від'ємний. У провідниках A, Z і B струми спрямовані на глядача, а у провідниках Y, C і X — від глядача, і магнітне поле повернуто ще на більший кут відносно початкового положення (рис. 56, в).

Отже, з часом відбувається безперервна й рівномірна зміна напрямку магнітного поля, утвореного трифазною обмоткою, тобто магнітне

поле обертатиметься зі сталою швидкістю. У нашому випадку магнітне поле обертається за годинниковою стрілкою.

Якщо помінити чергування трифазних обмоток, тобто змінити приєднання до мережі будь-яких двох котушок, то зміниться й напрямок обертання магнітного поля. На рис. 57 показано трифазну систему,

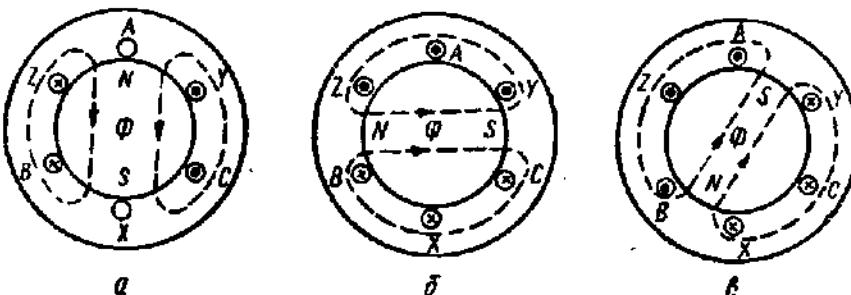


Рис. 57. Магнітне поле трифазної обмотки в різні моменти часу після зміни чергування фаз:

$$a - t = 0; b - t = t_1; c - t = t_2.$$

у якої змінено приєднання котушок B і C до мережі. Якщо розглянути магнітне поле для вибраних до цього моментів часу $t = 0$, $t = t_1$ і $t = t_2$, то побачимо, що магнітне поле обертається тепер проти годинникової стрілки.

Магнітний потік, створюваний трифазною системою змінного струму за симетричного розміщення котушок, є сталим і в будь-який момент часу дорівнює полуторному значенню максимального потоку однієї фази: $\Phi = 1,5\Phi_m$. Це можна довести, визначивши результуючий магнітний потік Φ_p для будь-якого моменту часу. Наприклад, для моменту t_1 , коли $\omega t_1 = 90^\circ$, сили струмів у котушках мають такі значення: $i_A = I_m \sin 90^\circ = I_m$; $i_B = I_m \sin (90^\circ - 120^\circ) = -I_m/2$; $i_C = I_m \sin (90^\circ - 240^\circ) = -I_m/2$. Отже, магнітний потік Φ_A котушки A у вибраний момент має найбільше значення і спрямований по осі цієї котушки у додатному напрямку (рис. 58). Магнітні потоки котушок B і C вдвічі менші від максимального і від'ємні, тобто спрямовані у від'ємному напрямку вздовж осей цих котушок.



Рис. 58. Результуючий магнітний потік трифазної обмотки.

Знайдемо геометричну суму потоків Φ_A , Φ_B і Φ_C . Наприклад, для моменту t_1 результуючий магнітний потік $\Phi_p = \Phi_A + \Phi_B \cos 60^\circ + \Phi_C \cos 60^\circ$, оскільки в цей момент результуючий потік збігається з потоком Φ_A ізміщений відносно потоків Φ_B і Φ_C на 60° . Маючи

на увазі те, що в момент t_1 магнітні потоки котушок набувають значень $\Phi_A = \Phi_m$, $\Phi_B = \Phi_C = \Phi_m/2$, результуючий магнітний потік можна виразити так: $\Phi_p = \Phi_m + 0,5\Phi_m \cos 60^\circ + 0,5\Phi_m \cos 60^\circ = 1,5\Phi_m$.

В момент $t = 0$ результуюче магнітне поле було спрямоване вздовж вертикальної осі (див. рис. 56, а). За час, що дорівнює одному періодовій зміні струму в котушках, магнітний потік повернеться на один повний оберт у просторі і знову буде спрямований вздовж вертикальної осі, як і в момент $t = 0$. Якщо частота струму f , тобто струм зазнає f змін за одну секунду, то магнітний потік трифазної обмотки зробить f обертів за секунду або $60f$ обертів за хвилину, тобто $n = 60f$, де n — частота обертання магнітного поля за хвилину. Ми розглянули найпростіший випадок, коли обмотка має одну пару полюсів.

Якщо обмотку статора виконати так, щоб проводи кожної фази були розбиті на 2, 3, 4 і т. д. одинакові групи, симетрично розташовані на обводі статора, то кількість пар полюсів буде відповідно 2, 3, 4 і т. д.

На рис. 59 показано обмотку однієї фази, яка складається з трьох симетрично розташованих по обводу статора котушок і утворює шість полюсів або три пари полюсів. У багатополюсних обмотках магнітне поле за один період зміни струму повертається на кут, що відповідає відстані між двома однайменними полюсами. Отже, якщо обмотка має 2, 3, 4 і т. д. пари полюсів, то магнітне поле за один період зміни струму повертається на $1/2$, $1/3$, $1/4$ і т. д. обводу статора. Позначивши літерою p кількість пар полюсів, знайдемо шлях, пройдений полем за один період зміни струму. Цей шлях становитиме $1/p$ обводу статора. Отже, частота обертання магнітного поля за хвилину обернено пропорційна кількості пар полюсів: $n = 60/p$.

Звісно виходить, що частота обертання магнітного поля за хвилину — величина стала й дорівнює частоті струму, помноженій на 60 і поділеній на кількість пар полюсів.

Робота електричних двигунів змінного струму малої потужності, а також вимірювальних приладів індукційної системи (лічильників електричної енергії) ґрунтуються на використанні обертового магнітного поля, що збуджується двофазною системою змінного струму $A - X$ і $B - Y$, осі яких зміщені у просторі на кут 90° . Якщо через ці котушки, що мають однакову кількість витків, пропустити однакові за силою і зміщені на чверть періоду (90°) синусоїдні струми $i_A = I_m \sin \omega t$; $i_B = I_m \sin (\omega t + 90^\circ) = I_m \cos \omega t$, то магнітні поля, які збуджуються струмами цих котушок, будуть також синусоїдними і зміщеними за фазою на чверть періоду: $B_A = B_m \sin \omega t$; $B_B = B_m \cos \omega t$. При цьому вектор максимуму магнітної індукції B_A спрямований вздовж осі котушки $A - X$, а вектор B_B — вздовж осі котушки $B - Y$. У будь-який момент результуюче магнітне поле

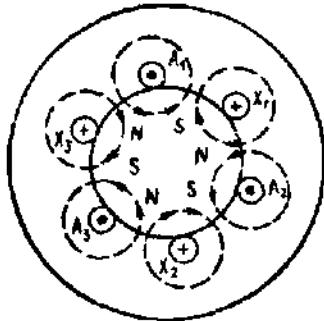


Рис. 59. Схема обмотки статора багатополюсної машини.

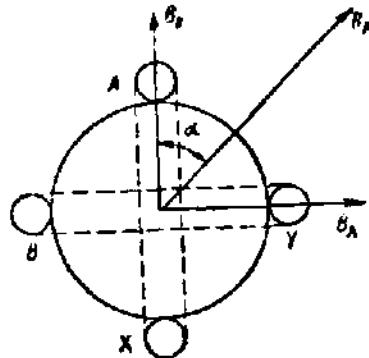


Рис. 60. Магнітне поле двофазної симетричної системи змінного струму.

B_p буде виражене як геометрична сума магнітних полів котушок A і B :

$$B_p = \sqrt{B_A^2 + B_B^2} = \sqrt{(B_m \sin \omega t)^2 + (B_m \cos \omega t)^2} = B_m.$$

Отже, у будь-який момент результуюче магнітне поле двофазної обмотки буде незмінним і дорівнюватиме амплітуді магнітної індукції однієї фази.

Можна записати:

$$\operatorname{tg} \alpha = B_A / B_B = \sin \omega t / \cos \omega t = \operatorname{tg} \omega t,$$

звідки $\alpha = \omega t$, тобто кут між вектором B_p і віссю ординат лінійно змінюється у часі, а отже, повертався зі сталою частотою обертання. За один період зміни струму в котушках вектор B_p повернеться на один повний оберт і кінець цього вектора опише коло. У загальному випадку для багатополюсної машини частота обертання магнітного поля за хвилину $n = 60f/p$.

Щоб змінити напрямок обертання магнітного поля, треба змінити напрямок струму в одній із котушок, помінявши місцями провідники, що приєднують що котушку до мережі, або помінявши місцями провідники, що приєднують до мережі котушки A і B .

Колове обертове магнітне поле зі сталою амплітудою матимемо в разі виконання таких трьох умов: рівність амплітуд $B_{A_m} = B_{B_m}$; протисторовий зсув осей котушок на кут 90° ; зсув за фазою сил струмів i_A та i_B на 90° . Якщо хоч одна з цих умов не буде виконана, то амплітуда результуючого поля не залишатиметься сталою і кінець вектора B_p опише не коло, а еліпс.

На практиці двигуни малої потужності живляться від однофазної мережі змінного струму і для того, щоб утворити фазний зсув між струмами двох котушок, одну з них вмикають у мережу безпосередньо, а другу — через конденсатор.

Контрольні запитання

- Яка будова найпростішого генератора змінного струму?
- Які значення ЕРС називаються миттєвими, амплітудним і діловим?
- Поясніть явище поверхневого ефекту.
- Яке співвідношення між силою струму і напругою при активному та індуктивному опорах у колі?
- Як визначається повний опір кола з активним опором і конденсатором?
- Як знайти повний опір кола з R , L , C ?
- Як визначаються сили струмів у паралельно з'єднаних привідних енергії?
- Поясніть резонанс напруг і резонанс струмів.
- Що називається активною, реактивною та повною потужністю і в яких одиницях вона вимірюється?
- Поясніть схеми з'єднання обмоток трифазного генератора.
- До чого призведе обрив нульового приводу у разі несиметричного навантаження?
- Яке співвідношення між фазними й лінійними напругами та силами струмів за різних схем з'єднання споживачів?
- Як вимірюють потужність і енергію трифазної системи, якщо навантаження симетричне і несиметричне?
- Як визначається частота обертання магнітного поля, вбуджуваного трифазною симетричною системою котушок?

Розділ V. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

§ 44. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЛАДІВ

У процесі експлуатації апаратури вимірюють силу струму, напругу, опір, потужність, частоту й витрату електричної енергії. Для цього застосовують різні електровимірювальні прилади.

Вимірювання — це визначення розмірів фізичної величини дослідним шляхом за допомогою вимірювальних приладів.

Багато електровимірювальних приладів мають рухому й нерухому частини. Рухома частина, до якої входять котушка або сталевий якір, механічно об'єднана зі стрілковим покажчиком та зворотними пружинами з фосфористої бронзи (рис. 61).

Принцип дії вимірювальних приладів незалежно від їхнього призначення зводиться ось до чого: електричний струм, проходячи через прилад, обумовлює появу обертаючого моменту, який дає змогу подолати протидію спіральних пружин 2 (див. рис. 61), рухома частина повертається на певний кут α . При цьому стрілка 3, перемістившись по шкалі 4, покаже значення вимірюваної величини. Коли прилад вимикається, обертаючий момент зникає і рухома частина завдяки пружності спіральних пружин 2 повертається у вихідне положення.

У разі зміни температури навколошного середовища пружність зворотних пружин теж змінюється, а це призводить до деякого повороту рухомої частини. Проте перед початком вимірювань стрілка приладу


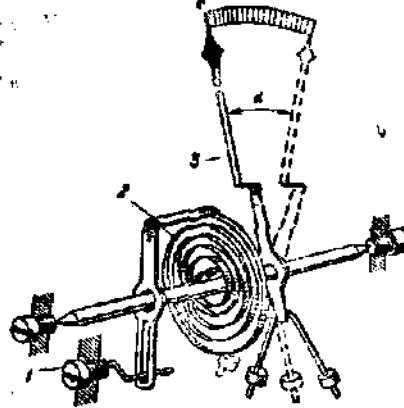


Рис. 61. Будова рухомої частини електровимірювального приладу.

Рис. 62. Будова заспокоювача:
1 — повітряного; 2 — магнітного;
3 — камера повітряного заспокоювача; 4 — поршень;
5 — постійний магніт.

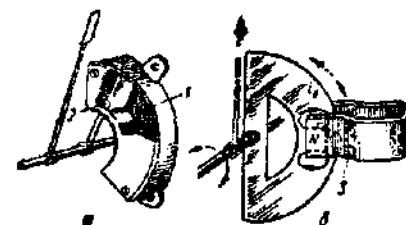

має знаходитись напроти вихідної (нульової) поділки шкали. Стрілку встановлюють у це положення коректором 1.

Згідно з умовами експлуатації рухома частина приладу повинна швидко заспокоюватися, що забезпечується застосуванням повітряного або магнітного заспокоювача. У повітряному заспокоювачі (рис. 62, а) використовується гальмування рухомої системи внаслідок стиснення або розріженні повітря в камері заспокоювача, а в магнітному (рис. 62, б) застосовано принцип магнітного гальмування (під дією вихрових струмів силою I_B). Щоб зменшити тертя й підвищити точність вимірювання, у деяких приладах вісь рухомої частини закріплюють на кернах у під'ятниках із високотвердих каменів (рубіну, сапфіру, агату).

Вимірювальні прилади розрізняють за призначенням, родом вимірюваного струму, принципом дії, класом точності, а також за формою корпусу, положенням під час вимірювання та характером застосування.

За призначенням прилади поділяються на амперметри, вольтметри, омметри, вагметри, лічильники, частотоміри тощо.

Вимірювальні прилади можна застосовувати в колах змінного або постійного струму. Але є прилади, призначенні для вимірювання в колі і змінного і постійного струмів.

За принципом дії електровимірювальні прилади належать до таких найпоширеніших систем: електромагнітної, магнітоелектричної, електродинамічної, індукційної, електростатичної, термоелектричної та вібраційної.

У зв'язку з тим що абсолютно точних приладів немає, їх покази дещо відрізняються від дійсних значень вимірюваної величини.

Різниця між показом приладу і дійсним значенням вимірюваного параметра називається абсолютною похибкою. Наприклад, якщо напруга джерела становить 100 В, а вольтметр зі шкалою на 150 В, ввімкнений в це коло, показує 103 В, то абсолютноя похибка $\Delta A = U_n - U_{\text{ді}} = 103 - 100 = 3$ В.

Відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірюваного параметра називається відносною похибкою приладу: $\gamma_{\text{від}} = (\Delta A / A) \cdot 100\%$. Якщо абсолютноя похибка дорівнює 3 В, а значення вимірюваної величини становить 50 і 100 В, то відносна похибка для першого вимірювання буде $(3/50) \cdot 100\% = 6\%$, а для другого вимірювання $(3/100) \cdot 100\% = 3\%$. Виходить, що відносна похибка на початку шкали більша, ніж у кінці. Це треба враховувати, вибираючи межу вимірювань в універсальних вимірювальних приладах (авометрах). Найменша похибка у вимірюваннях — при використанні останньої третини шкали.

Отже, точність стрілкових вимірювальних приладів (найпоширеніших) оцінюють за їх відносною похибкою незручно, оскільки абсолютноя похибка у них приблизно однакова вздовж усієї шкали. Зі зменшенням значення вимірюваного параметра швидко зростає відносна похибка. Для оцінки точності стрілкових вимірювальних приладів слугує їх зведенна похибка, яка дорівнює відношенню абсолютної похибки показів ΔA до значення, що відповідає найбільшому (номінальному) показу приладу A_n у процентах: $\gamma_{\text{зв}} = (\Delta A / A_n) \cdot 100\%$.

У нашому випадку абсолютноя похибка — 3 В, найбільший показ приладу — 150 В і зведенна похибка $\gamma_{\text{зв}} = (3/150) \cdot 100\% = 2\%$. За нормальних експлуатаційних умов (температура 20 °C, правильне встановлення, відсутність зовнішніх магнітних полів і великих феромагнітних мас) зведенна похибка називається основною похибкою приладу.

За ступенем точності вимірювальні прилади поділяються на вісім класів: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Цифри означають основну похибку в процентах.

Прилади класів точності 0,05 та 0,1 вважаються кон'рольними; 0,2 і 0,5 — лабораторними; 1, 1,5 і 2,5 — технічними; 4 — навчальними. Контрольні прилади обладнані дзеркальною шкалою та пожевидною стрілкою. Лабораторні прилади мають пожевидну стрілку, але дзеркальної шкали у них може й не бути. У технічних та навчальних приладів є списоподібна стрілка, але немає дзеркальної шкали.

Дзеркальна шкала, яка являє собою пластину з посрібленим склом, розташовану під дугоподібним вирізом шкали, забезпечує високу точність зняття показів приладу. Під час визначення показів приладу із дзеркальною шкалою око спостерігача має бути розташоване так, щоб стрілка закривала своє зображення у дзеркальній шкалі.

Таблиця 2. Умовні позначки на шкалах електровимірювальних приладів

Система приладу	Умовна позначка	Знак на шкалі приладу
Електромагнітна		Струм: постійний змінний трифазний
Магнітоелектрична		
Електродинамічна		Затискач: загальний
Індукційна		з'єднаний з корпусом
Вібраційна		для заземлення
Випрямка		Встановлення приладу: вертикальне
Термоелектрична		горизонтальне
Феродинамічна		під кутом
Електростатична		Вимірювальне коло ізольоване від корпусу й випробуване напругою 2 кВ

За формою корпусу прилади бувають круглі, квадратні, прямокутні та секторонодібні; за характером застосування — стаціонарні (жорстко закріплені на місці встановлення) та переносні; за положенням під час вимірювання — вертикальні (\perp), горизонтальні ($-$) або такі, що встановлюються під певним кутом ($<$).

Промисловість випускає електровимірювальні прилади трьох експлуатаційних груп (А, Б та В), що характеризують допустиму

температуру навколошнього середовища, за якої можна експлуатувати. Допустима температура навколошнього середовища для групи А — 0...+35 °C; групи Б — 30...+40 °C; групи В₁ — 40...+50 °C; групи В₂ — 50...+60 °C. Належність приладу до експлуатаційних груп В і В зазначається на шкалі. Прилади експлуатаційної групи А позначок на шкалі не мають. Умовні позначення деяких приладів наведено в табл. 2.

На шкалі вимірювальних приладів умовними позначками Й цифрами наводяться такі дані: рід струму, для якого призначений прилад, система приладу, напруга ізоляції, положення під час вимірювань, клас точності, а також рік випуску, номер приладу та його належність до експлуатаційної групи. Наприклад, вимірювальний прилад, шкалу якого зображені на рис. 63, можна охарактеризувати так: вольтметр (V) для вимірювання змінної напруги в межах від 0 до 150 В, електромагнітної системи, вертикального положення, класу точності 1,0. Ізоляція приладу випробувана на напругу 2 кВ; рік випуску 1975; заводський номер 3275; експлуатаційна група Б.

Експлуатуючи прилади, потрібно дотримуватись таких основних правил: перед ввімкненням приладу стрілку треба встановити коректором на нульову поділку шкали; прилад слід вимкнати в коло того роду струму, для якого він призначений; під час вимірювань корпус приладу повинен займати положення, яке відповідає його нормальному встановленню.

§ 45. ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СИСТЕМИ

Електромагнітні вимірювальні прилади застосовують для вимірювання сили струму або напруги в колах змінного чи постійного струму. Прилади цього типу промисловість випускає у двох конструктивних варіантах: з плоскою та круглою котушкою.

Дія електромагнітного приладу з плоскою котушкою ґрунтуються на принципі втягування феромагнітного осердя в котушку зі струмом. Такий прилад (рис. 64) являє собою котушку 1, намотану на каркас з щілиноподібним отвором. Рухома частина приладу складається з осі 2; стрілкою, несиметрично закріпленого осердя 3 та зворотної пружини 4. Для швидкого заспокоєння стрілки відносно положення рівноваги служить власкопоювач із повітряним гальмуванням 5.

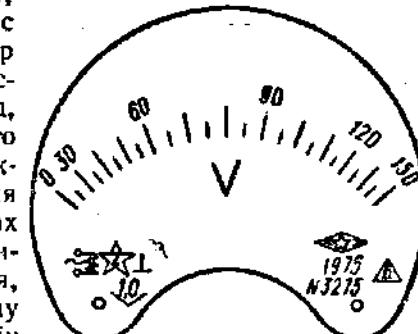


Рис. 63. Шкала вольтметра.


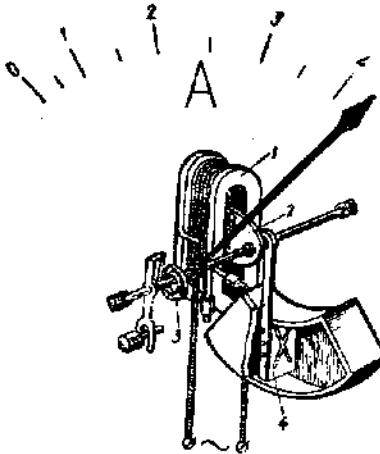


Рис. 64. Будова електромагнітного приставу з плоскою катушкою.

Рис. 65. Будова електромагнітного приставу з круглою катушкою.

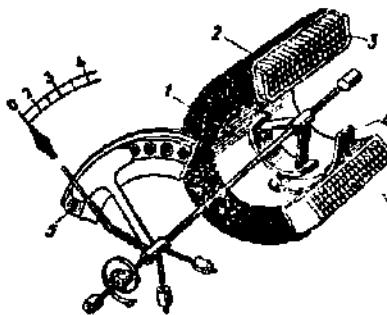

Якщо пристав увімкнути в мережу, то по катушці пройде струм і магнітне поле, яке виникає при цьому, втягне осердя всередину катушки. Осердя закріплене на осі несиметрично, тому рухома частина приставу повертається на деякий кут. Рухома частина повертатиметься доти, поки обертаючий момент, утворений струмом, не зрівноважиться протидіючим моментом спіральної пружини.

Кут повороту рухомої частини залежить від сили, з якою осердя втягується всередину катушки. Ця сила прямо пропорційна силі струму I та магнітній індукції B поля катушки: $F = kBI$, де k — коефіцієнт пропорційності.

Оскільки за відсутності насичення магнітна індукція пряма пропорційна силі струму, то кут повороту рухомої частини буде прямо пропорційний квадратові сили струму. У цьому разі шкала приставу має бути квадратичною. Проте наявність у приставі феромагнітного осердя ускладнює цю залежність, внаслідок чого шкала електромагнітних вимірювальних приставів перівномірна. Надаючи осердю спеціальної форми та змінюючи його розташування відносно катушки, можна добитися деякого зменшення перівномірності шкали в більшій її частині, крім початкових поділок, які залишаються дуже стисненими.

У катушках електромагнітних вольтметрів велика кількість (2000...10 000) витків проводу діаметром 0,08...0,1 мм. У катушках амперметрів невелика кількість витків товстого мідного проводу круглого або стрічкового перерізу. Зовнішні магнітні поля виявляють великий вплив на роботу електромагнітного приставу, але завдяки феромагнітному кіжухові цей вплив значно послаблюється.

У приставі з круглою катушкою (рис. 65) всередині неї розміщені два осердя: рухоме I , жорстко закріплене на осі приставу разом зі

стрілкою, та нерухоме 3 . Коли по катушці 3 протікає струм, який збуджує магнітне поле, кінці осердя намагнічуються з однаковою полярністю і відштовхування їхніх однотипних полюсів створює обертаючий момент. Рухоме осердя I , відштовхуючись від нерухомого 3 , повертає вісь зі стрілкою на деякий кут. Для послаблення впливу зовнішніх магнітних полів катушка забезпечена феромагнітним екраном 2 . Пристав обладнано магнітним заслінником 5 .

У магнітному полі електромагнітного приставу відносно невелика кількість сталі, і велика частина магнітного потоку проходить у повітрі. Через це вимірювальний механізм електромагнітної системи має малу чутливість, отже, важко виготовити амперметр на низьку силу струму (до 0,5 А) або вольтметр на низьку напругу (менше 10 В).

Задати приставу працювати в колах змінного і постійного струму пояснюється тим, що зміна напрямку струму в катушці призводить до перемагнічування осердя, внаслідок чого напрямок обертаючого моменту не міняється. У разі змінного струму пристав показує діючі значення струму або напруги. Потужність, яку споживають електромагнітні пристави від мережі, становить від 2 до 8 Вт.

До переваг електромагнітних приставів слід віднести їхню простоту, дешевизну, надійність в експлуатації, здатність витримувати короткочасні перевантаження, а також придатність для вимірювання в колах змінного й постійного струму.

Недоліками приставів електромагнітної системи є порівняно низька точність (клас точності — 1; 1,5; 2,5), нерівномірність шкали, досить велика споживана потужність, залежність показів від частоти струму та впливу зовнішніх магнітних полів.

§ 46. ПРИЛАДИ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

Пристави магнітоелектричної системи застосовують для вимірювання сили струму й напруги в колах постійного струму. Робота приставів магнітоелектричної системи ґрунтується на взаємодії магнітного поля та провідника зі струмом.

Нерухома частина приставу (рис. 66) складається з постійного магніту 3 та сталевого циліндра 2 . Між полюсами магніту й сталевим циліндром є кільцевий повітряний зазор, у якому утворюється сильне й практично однорідне магнітне поле. Рухома частина приставу являє собою катушку, виконану з тонкого проводу на легкій алюмінієвій рамці 1 , яка вільно обертається (на двох напівосях) у кільцевому повітряному зазорі. До передньої напівося приставу прикріплена стрілка з противагами 4 , призначеними для зрівноважування рухомої системи приставу. Протидіючий момент утворюється двома спіральними пружинами, через які на рамку підводиться електричний струм.

Якщо ввімкнути прилад, то по котушці пройде струм і виникне механічна сила, яка згідно з правилом лівої руки повернеть рамку на певний кут. Ця сила залежить від магнітної індукції B , сили струму в котушці I , кількості витків $ω$ та активної довжини l провідника: $F = 2BIl\omega$.

Через те що магнітна індукція, активна довжина та кількість витків — у кожному конкретному типі приладу величини сталі, то кут повороту рамки обумовлюватиметься лише силою струму, що протікає по котушці приладу, та протидіючим моментом поворотних пружин. Тому у приладів магнітоелектричної системи шкала рівномірна.

Коли рамка повертається у магнітному полі, в її витках індукується ЕРС, напрямок якої визначається за правилом Ленца. Струм, що виникає під впливом ЕРС, обумовлює появу протидіючої сили, яка сприяє швидкому заспокоюванню рухомої частини приладу. Завдяки цьому відпадає потреба в заспокоювачі.

Прилади магнітоелектричної системи полярні (тобто мають додатній і від'ємний затискачі), а в колі змінного струму не дають показів. У разі протікання по котушці змінного струму обертаючий момент із частотою струму змінює свій напрямок. Внаслідок інерції рухома частина не встигатиме коливатися з частотою струму, тому залишиться нерухомою і прилад не дасть показів.

Завдяки високій точності, чутливості, рівномірній шкалі, невеликому споживанню енергії ($10^{-4} \dots 10^{-6}$ Вт), швидкому заспокоєнню рухомої частини та низькій чутливості до зовнішніх полів широко застосовуються такі прилади цієї системи, як вольтметри, мілі- та мікроамперметри, а також універсальні прилади (авометри).

До недоліків приладів цієї системи належать порівняно висока вартість, чутливість до неревантажень та придатність тільки для кіл постійного струму. Останній недолік можна усунути, якщо ввімкнути прилад через напівпровідниковий вентиль, але в цьому разі прилад уже відноситься до випрямленої системи.

§ 47. ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Прилади електродинамічної системи застосовують для вимірювання напруги, сили струму та потужності в колах змінного і постійного струму.

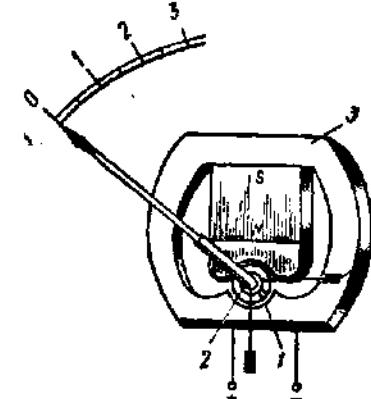


Рис. 66. Будова приладу магнітоелектричної системи.

Робота електродинамічних приладів ґрунтуються на взаємодії провідників зі струмами. У складі приладу (рис. 67) є нерухома котушка 1 з невеликою кількістю витків товстого дроту та рухома котушка 2 з великою кількістю витків тонкого дроту, розміщена всередині нерухомої. На осі рухомої котушки закріплена стрілка 5 і пружина 4, призначенні для підведення струму і створення протидіючого моменту. Нижній кінець стрілки закінчується поршнем 3 повітряного заспокоювача. У зв'язку з чутливістю приладу до зовнішніх магнітних полів застосування заспокоювача в цій системі неприпустиме.

Якщо прилад ввімкнути в коло, то по котушках протікатиме струм, і магнітні поля, що виникають при цьому, обумовлюватимуть появу електродинамічної сили, яка прагнутиме повернути рухому частину так, щоб магнітні поля обох котушок збігалися за напрямком. Припустимо, що через котушки приладу протікають струми однакової сили. Тоді сила взаємодії котушок (і обертаючий момент) будуть прямо пропорційні квадратові сили струму: $F = KI^2$. Тому в електродинамічних амперметрів шкала нерівномірна.

У приладі, ввімкненому в мережу змінного струму, напрямок обертаючого моменту не зміниться, оскільки напрямок струму змінюється одночасно в обох котушках. У колах змінного струму прилади цієї системи показують діючі значення вимірюваної величини.

У разі використання приладу для вимірювання напруги рухому і нерухому котушкам з'єднують послідовно. Таке ж з'єднання застосовують для вимірювання невеликих сил струмів (до 0,5 А). Щоб вимірювати великі сили струмів, котушки приладу з'єднують паралельно. Коли вимірюють потужність, нерухому котушку вмикають послідовно, а рухому — паралельно. У останньому випадку через нерухому котушку протікатиме струм навантаження, а через рухому — струм, сила якого прямо пропорційна напрузі на навантаженні, що обумовить виникнення обертаючого моменту, прямо пропорційного потужності, що споживається навантаженням ($P = UI$). З цієї причини шкала електродинамічних ватметрів рівномірна.

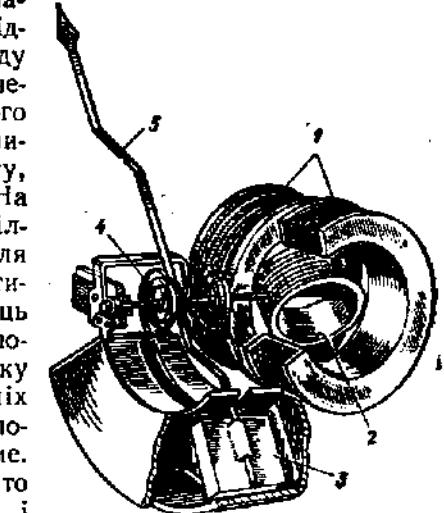


Рис. 67. Будова приладу електродинамічної системи.

Переваги електродинамічних приладів: придатність для вимірювання в колах змінного й постійного струму; можливість використання для вимірювання напруги, сили струму та потужності; висока точність; рівномірність шкали (у ватметрів). Недоліки: порівняно велике споживання потужності (при вимірюванні сили струму й напруги); чутливість до зовнішніх магнітних полів і перевантажень; висока вартість.

Електродинамічні прилади зі сталевим осердям називаються феродинамічними. Проте з застосуванням сталі знижується точність приладу внаслідок впливу гістерезису та вихрових струмів. Тому прилади феродинамічної системи для точних вимірювань непридатні. Вони застосовуються переважно як реєструючі прилади та щитові ватметри.

§ 48. ПРИЛАДИ ІНДУКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Прилади індукційної системи служать для вимірювання витрат електричної енергії в колах змінного струму. Робота індукційного лічильника ґрунтуються на взаємодії вихрових струмів з обертовим магнітним полем. Основними деталями індукційного лічильника (рис. 68) є два електромагніти 1 і 2, рухомий алюмінієвий диск 5, редуктор 3, лічильний механізм 4 та гальмівний магніт 6.

У магнітної системі електромагнітів 1 і 2 є повітряні зазори, приводно, а котушка електромагніту 1 з'єднується з навантаженням послідовно, а котушка електромагніту 2 — паралельно. За певного розміщення електромагнітів між їхніми полюсами утворюється обертове магнітне поле, в якому вільно обертається алюмінієвий диск. Обертове магнітне поле, пронизуючи алюмінієвий диск, індукує в ньому вихрові струми. Внаслідок взаємодії вихрових струмів з обертовим магнітним полем виникає механічна сила, яка обертає диск 5. Сила взаємодії між вихровими струмами й обертовим магнітним полем пропорційна добуткові миттєвих значень сили струму на напругу, тобто потужності струмоприймачів: $M = kP$, де k — сталій коефіцієнт.

Щоб швидкість обертання диска була прямо пропорційна потужності струмоприймачів, застосовано гальмівний магніт 6. У диску під час обертання його між полюсами гальмівного магніту індукуються вихрові струми, які, взаємодіючи з магнітним полем магніту, утворюють протидіючий момент, прямо пропорційний частоті обертання диска. Чим швидше обертається диск, тим більша сила його гальмування. Частота обертання диска стає сталою, коли обертаючий момент зірівноважується гальмівним моментом. Лічильний механізм приладу вимірює кількість обертів диска, тобто параметр, прямо пропорційний енергії, витрачуваній на роботу струмоприймача.

Рис. 68. Лічильник електричної енергії.


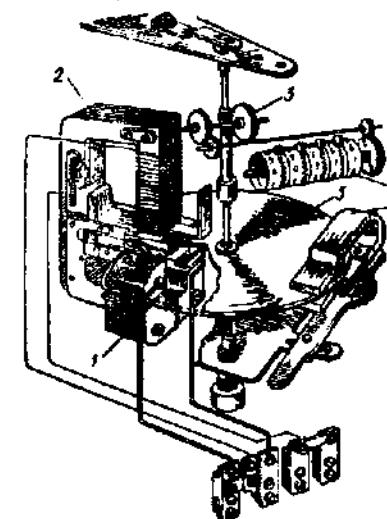


Рис. 69. Будова частотоміра вібраційної системи.

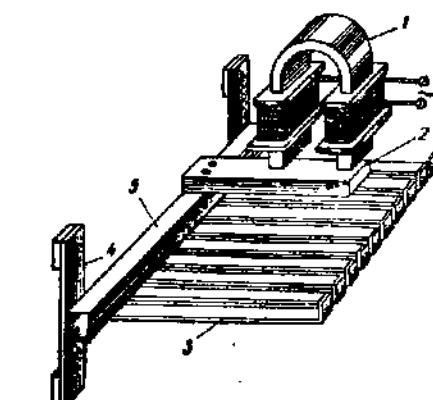

§ 49. ПРИЛАДИ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Прилади вібраційної системи призначаються для вимірювання частоти змінного струму. Дія вібраційних приладів ґрунтуються на використанні явищ електромагнетизму й механічного резонансу. Кожна механічна система, яка здатна виконувати коливальні рухи, має певну частоту власних коливань, яка обумовлюється масою та пружністю системи. У разі резонансу, тобто коли збігаються частоти власних коливань системи і коливань зовнішнього джерела, амплітуда коливань даної механічної системи різко збільшується. Ця властивість використовується у вимірювальних приладах вібраційної системи.

Вібраційний частотомір (рис. 69) складається з електромагніту 1, сталевого якоря 2, закріпленого на бруску 5, та кількох вібраторів 3 з різною довжиною або масою. Кінці вібраторів відігнуті під прямим кутом і розміщені горизонтально в щілині на шкалі частотоміра. Бруск 5 прикріплений до пластинчастих пружин 6 і це забезпечує певну рухомість механічної системи.

Якщо по обмотці електромагніту пропустити змінний струм, то якір 2 дужче притягуватиметься до полюсів у ті моменти, коли сила струму буде найбільшою, тобто два рази за період. Коливання якоря передаються вібраторам. З найбільшою амплітудою коливатиметься вібратор, власна частота коливань якого збігається з частотою коливань якоря. Цифра, яка знаходитьться на шкалі напроти вібратора, що коливається з найбільшою амплітудою, покаже частоту струму в межах.

Більшість частотомірів вібраційної системи призначені для вимірювання частот 45...55 Гц. Проте є й частотоміри, розраховані на вимірювання більш високих частот (1550...1650 Гц).

Перевагою приладів вібраційної системи є незалежність показів від напруги в мережі. Недоліки цих приладів полягають у залежності показів від механічних вібрацій, неможливість вимірювання високих частот і переривність шкали, внаслідок чого утруднюються вимірювання на проміжних частотах, коли одночасно коливаються кілька вібраторів.

§ 50. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ СТРУМУ ТА НАПРУГИ

Для вимірювання сили струму та напруги використовуються вимірювальні прилади різних систем — амперметри та вольтметри, умовні позначення і схеми приєднання яких наведені на рис. 4.

Малі сили струму вимірюють гальванометрами, мілі- та мікроамперетрами, а низькі напруги — мілі- та мікровольтметрами.

Приєднання амперметра послідовно з навантаженням не повинно впливати на вимірювану силу струму в колі, тому опір амперметра має бути малим порівняно з опором приймача енергії. За малого опору амперметра R_a мала і споживана ним потужність $P_a = I_a^2 R_a$.

Ввімкнення вольтметра не повинно впливати на вимірювану напругу, тому опір вольтметра має бути більшим від опору приймача, паралельно якому він приєднаний. За великого опору вольтметра R_v сила струму I_v в ньому мала і споживана ним потужність $P_v = I_v^2 R_v$ теж невелика.

Для вимірювання сил струмів і напруг, які перевищують верхню межу вимірювання приладу, застосовують при постійному струмі шунти й додаткові опори, а при змінному — вимірювальні трансформатори сил струму й напруги (див. § 62).

Якщо амперметром потрібно виміряти силу струму, яка перевищує межі шкали, то паралельно амперметрові приєднують шунт R_w . Насправді шунт приєднують послідовно з навантаженням, а амперметр — паралельно шунтові. Шунт являє собою товсту константанову або манганинову пластину. Використання для цього манганину і константану пояснюється тим, що опір цих металів незначною мірою залежить від температури. Якщо опір шунта в 9 разів менший від опору обмотки амперметра, то 0,9 сили струму пройде через шунт і лише 0,1 — через прилад. При цьому межі вимірювань приладу розширяються в 10 разів.

Опір шунта визначають за формулою $R_w = R_a / (n - 1)$, де R_a — опір обмотки амперметра; n — число, що показує, у скільки разів розширяються межі вимірювань приладу. Після приєднання шунта на шкалі приладу треба проставити множник (у даному випадку

$\times 10$). У разі ввімкнення амперметра з шунтом фактична сила струму в колі визначається добутком показів приладу на множник n .

Шунт повинен мати чотири контакти: до двох приєднують прилад, а до інших двох — з'єднувальні проводи електричного кола. Таке приєднання виключає залежність показів приладу від перехідних опорів контактів.

У тих випадках, коли вольтметром потрібно виміряти напругу, яка перевищує межі шкали, то послідовно з вольтметром приєднують додатковий резистор опором R_d . Якщо в додатковому резисторі опір R_d буде в 9 разів більший від опору обмотки вольтметра, то 0,9 загальної напруги припадатиме на додатковий резистор R_d , і лише 0,1 — на опір обмотки вольтметра R_v . При цьому межі вимірювання приладу розширяться в 10 разів. Опір додаткового резистора розраховують за формулою $R_d = R_v (n - 1)$, де n — число, яке показує, у скільки разів розширяються межі вимірювань приладу.

Очевидно, що після приєднання додаткового резистора потрібно виготовити нову шкалу або на тій шкалі, яку має прилад, поставити відповідний множник. Оскільки опір додаткових резисторів у щитових приладах може досягати кількох тисяч омів, їх виконують у вигляді котушок з тонкого дроту з великим питомим опором.

Шунти та додаткові резистори можна монтувати всередині приладу або приєднувати до його затискачів на час вимірювань. В останньому випадку на шкалі приладу зазначають: «З окремим шунтом» або «З окремим додатковим резистором».

§ 51. ВИМІРЮВАННЯ ОПОРІВ

Для вимірювання опорів можна використати метод амперметра і вольтметра. Частка від ділення показів вольтметра, приєднаного до випробуваного резистора, на покази амперметра, приєднаного послідовно з цим резистором, визначає його опір $R = U/I$. Для більшої точності в разі вимірювання малих опорів прилади слід приєднати за схемою (рис. 70, a) так, щоб опір амперметра не вносив похибки в покази вольтметра, а в разі вимірювання великих опорів (рис. 70, b) — так, щоб сила струму вольтметра не впливала на покази амперметра. Додатковий резистор R_d введено для обмеження сили струму.

Для безпосереднього вимірювання опорів використовують омметри та мегаометри, які можна вмикати в схему послідовно або паралельно.

Омметр являє собою вимірювальний прилад магнітоелектричної системи з внутрішнім $R_{d\text{ж}}$ та додатковим R_d резисторами. Послідовно з омметром приєднують вимірювальний резистор R_x (рис. 70, a). Якщо резистор R_x від'єднати і кнопку K розімкнути, то струму в колі не буде і стрілка приладу покаже нескінченно великий опір ($R_x = \infty$).

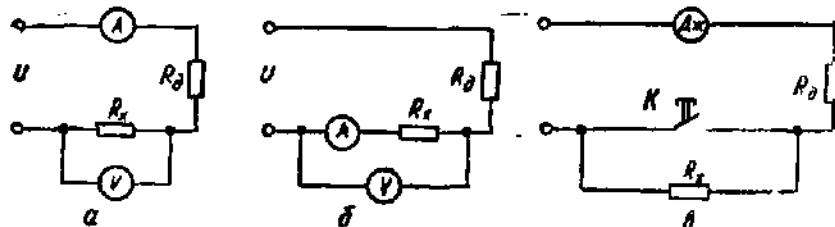


Рис. 70. Схеми приєднання амперметра та вольтметра для вимірювання опор: а — малих; б — великих; в — послідовна схема омметра.

Якщо кнопку K замкнути, то опір кола $(R_d + R_{\text{дж}})$ буде мінімальним, тобто сила струму буде максимальною [$I_{\max} = U/(R_d + R_{\text{дж}})$], і стрілка приладу відхилиться на найбільший кут, показуючи нульовий опір ($R_x = 0$). Якщо приєднати вимірюваний резистор R_x , сила струму в колі зменшиться [$I = U/(R_x + R_d + R_{\text{дж}})$], і стрілка приладу відхилиться на менший кут, показуючи на шкалі приладу значення опору R_x . Омметр має самостійне джерело живлення у вигляді сухих елементів. Недоліком такого омметра є залежність його показів від напруги джерела живлення.

Одним із методів вимірювання опору та інших електрических параметрів (індуктивності, емності) є застосування моста постійного та змінного струму. Міст для вимірювання опору (рис. 71) складається з трьох плечей з регульованими резисторами R_1 , R_2 , R_3 (магазинів опорів), які разом з четвертим вимірюваним резистором R_x утворюють замкнений контур $AGBA$. До точок B і G приєднується джерело живлення, а до точок A і B — гальванометр G . Регульованим резистором R_1 , R_2 та R_3 добивається нульового відхилення стрілки гальванометра. У цьому разі потенціали точок A і B однакові (міст звільнено), тобто $U_{AB} = U_{BB} - U_{AA} = 0$, або $I_1R_1 = I_2R_2$, і $I_2R_3 = I_1R_1$. Поділивши одну рівність на другу, матимемо $I_1R_1/I_2R_2 = I_2R_3/I_1R_1$, звідки $R_x = R_1R_2/R_3$.

Коли вимірюються малі опори, велику похибку вносять опори контактів і з'єднувальних провідників. У цих випадках використовуються складніші схеми (подвійні мости).

У разі незмінних напруги живлення та опорів R_1 , R_2 і R_3 трьох плечей моста покази гальванометра залежать від опору R_x , що дає змо-

гу на шкалу гальванометра нанести значення вимірюваного опору або значення того параметра, від якого залежить опір (температури, тиску, вологості тощо). Такі мости називаються незрівноваженими.

Справна робота будь-якої електротехнічної установки великою мірою залежить від стану ізоляції між проводами та між струмоведучими частинами та землею. Ця ізоляція відносно легко зазнає старіння від дії вологої, високої температури і т. д.; тому опір ізоляції потрібно періодично вимірювати.

Опір ізоляції мережі, яка не перебуває під робочою напругою, вимірюють мегаометром, один затискач якого (позначений літерою L) приєднують до випробуваного провідника, а другий його затискач (позначений літерою Z) з'єднують із землею. Обертаючи ручку індуктора мегаометра, який являє собою маленький магнітоелектричний генератор, на шкалі приладу відлічують значення вимірюваного опору. Для вимірювання опору ізоляції між двома проводами до них приєднують затискачі L і Z мегаометра. Згідно з Правилами устаткування електроустановок найменший допустимий опір ізоляції освітлювальних та силових електропроводок становить 0,5 МОм.

§ 52. ЛОГОМЕТРИ

Логометрами (від грецького слова «*λόγος*» — відношення) називаються прилади, у яких кут повороту вимірювальних механізмів залежить від відношення сил струмів.

У більшості електровимірювальних приладів безпосереднього відліку відхилення рухомої частини залежить від сили струму, що протікає через прилад. Під час вимірювання певного електричного чи неелектричного параметра X (переміщення, тиск, кут повороту тощо) потрібно, щоб сила струму, що протікає через прилад, залежала від параметра, який має бути виміряний. Проте сила струму прямо пропорційна напрузі і покази приладу для вимірювання певного параметра X стають залежними від двох змінних — вимірюваного параметра та напруги U джерела струму. У разі відсутності прямої залежності між X та U залежність показів приладу від напруги виключає можливість градуування шкали в одиницях X (наприклад, в омах), оскільки зміна напруги призведе до похибок у вимірюваннях. Щоб уникнути впливу змін напруги на покази приладу, в логометрах положення рівноваги рухомої частини обумовлюється відношенням сил струмів.

Електровимірювальний прилад будь-якої системи є логометром, якщо в ньому не тільки обертаючий, але й протидіючий моменти утворюються електричним шляхом, тобто для логометрів характерна відсутність механічного протидіючого моменту (пружин). Спрощену схему магнітоелектричного логометра для вимірювання опору наведено

на рис. 72. Рухома частина приладу складається з двох рамок, установлених на спільній осі і жорстко скріплених між собою під чевним кутом. Струм катушок, намотаних на рухомі рамки, підводиться через три м'які срібні спіралі, які не утворюють механічного моменту. Якщо рухома частина добре збалансована, то за відсутності струмів вона перебуватиме у стані індиферентної рівноваги. Рухомі катушки приєднуються до спільного джерела струму, а їхні кола замикаються через резистори: R — змонтований всередині приладу; R_x , опір якого вимірюється, — зовні приладу. Струми, що протікають по катушках приладу, взаємодіючи з магнітним полем полюсів, утворюють два моменти: $M_{\text{об}}$ — обертаючий та $M_{\text{пр}}$ — протидіючий. Ці моменти протилежні за напрямком, причому повертання рухомої частини в напрямку одного з моментів обумовлює зменшення цього моменту, бо катушка, що утворює цей момент, входить у розрідженішу частину магнітного поля; одночасно з цим збільшується момент протилежного напрямку.

Отже, автоматично встановлюється рівновага моментів ($M_{\text{об}} = M_{\text{пр}}$), і будь-якому відношенню сил струмів у катушці приладу відповідає деяке положення рівноваги за певного відхилення стрілки приладу. Кут відхилення стрілки приладу залежить від відношення сил струмів у катушках I_1/I_2 .

Оскільки сили струмів у паралельних відгалуженнях оберено пропорційні опорам, тобто $I_1/I_2 = R/R_x$, а опір R відомий, то кут повороту стрілки приладу залежить тільки від вимірюваного опору R_x і на нього не впливає напруга джерела. Тому шкала приладу може бути градуована в одиницях опору (в омах) і тоді логометр стане омметром. Якщо вимірюваний опір R_x виготовлений із провідного матеріалу з великим температурним коефіцієнтом, то цей же прилад можна використати як електричний термометр. Якщо за R_x взяти стоячок з вугільних пластин, опір якого значною мірою залежить від сили їх стиснення, то прилад можна використати для вимірювання тиску та інших параметрів.

§ 53. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ

Для вимірювання потужності в колі постійного струму спеціальний прилад не потрібен, оскільки потужність $P = UI$ можна легко підрахувати за показами вольтметра й амперметра.

У колі змінного струму потужність залежить не тільки від напруги й сили струму, але й від зсуву фаз між ними: $P = UI \cos \phi$. Тому для вимірювання потужності в цьому випадку потрібен спеціальний прилад — ватметр електродинамічної або феродинамічної системи. В електродинамічному ватметрі нерухома катушка з'єднується послідовно з навантаженням R_u , а рухома забезпечується додатковим

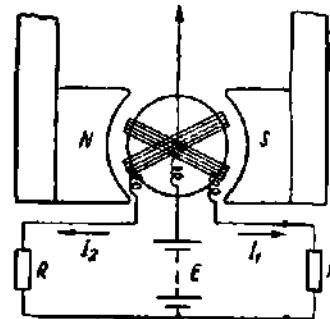


Рис. 72. Схема магнітноелектричного логометра.

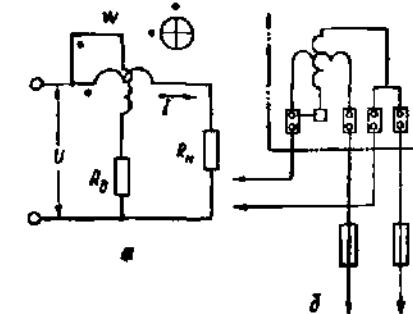


Рис. 73. Схема приєднання:
а — ватметра; б — лічильника.

резистором R_d і приєднується паралельно навантаженню (рис. 73, а). Отже, миттєве значення сили струму нерухомої катушки дорівнює силі струму навантаження, а сила струму рухомої катушки прямо пропорційна напрузі на затискачах приймача і повинна збігатися з напругою за фазою. Щоб сила струму збігалася за фазою з напругою, додатковий активний опір R_d має бути набагато більшим від індуктивного опору самої обмотки, що дає змогу вважати опір кола напруги активним.

Обертаючий момент у електродинамічного ватметра прямо пропорційний добуткові напруги на силу струму. У разі введення ватметра в коло змінного струму на обертаючий момент не впливає одночасна зміна напрямку сили струму в обох катушках, але якщо поміняти місцями затискачі однієї з катушок ватметра, то це змінить фазу сили струму в цій катушці на 180° і напрямок обертаючого моменту. Щоб запобігти можливості неправильного приєднання ватметра, відносні «початки» двох його катушок (генераторні затискачі), приєднані до одного й того ж полюса джерела, позначаються біля затискачів приладу знаком \times ; кінці цих катушок приєднані до різних полюсів навантаження. Електродинамічні ватметри використовуються в колах змінного й постійного струму.

Для феродинамічних ватметрів характерна менша точність вимірювання і для кіл постійного струму вони непридатні через вплив гістерезису.

Витрати електричної енергії змінного струму вимірюють лічильниками індукційної системи. Схема ввімкнення лічильника в мережу (рис. 73, б) аналогічна схемі приєднання ватметра, тобто одна обмотка лічильника з'єднується послідовно з навантаженням, а друга — паралельно йому. На відміну від ватметрів у колі паралельної обмотки жодних додаткових резисторів немає, бо для створення обертового магнітного поля сили струмів у двох катушках мають бути зсунуті

за фазою на кут, що наближається до 90° . На таблиці лічильника за-значено напругу, силу струму, частоту, на які він розрахуваний, у яких одиницях вимірюється енергія, якій кількості обертів диска відповідає витрата енергії 1 кВт · ч.

§ 54. ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Широко застосовується вимірювання неелектричних параметрів електричними методами, які дають змогу виконувати дистанційні, безперервні, високої точності й чутливості вимірювання. Для вимірювання неелектричний параметр перетворюють у залежний від нього електричний, який визначається за показами електровимірювального приладу. Елемент, який перетворює неелектричний вимірюваний параметр у залежний від нього електричний, називається перетворювачем. Перетворювачі поділяються на дві групи: параметричні, що перетворюють неелектричну величину в один із параметрів електричного кола R , L або C , та генераторні, в яких неелектрична величина перетворюється в ЕРС.

Вище зазначалось (див. § 52), що під час вимірювання опору, який залежить від температури (терморезистор), логометр стає термометром і його шкалу можна проградуювати в градусах. Якщо за чутливий елемент використовують тензорезистор, то прилад вимірює силу стиснення або тиск. Якщо ж чутливим елементом є реостат (реостатний перетворювач), повзун якого переміщується під дією вимірюваної неелектричної величини, змінюючи опір реостата, то в цьому випадку логометр можна використати для визначення рівня рідини, лінійного або кутового переміщення деталі тощо.

Індуктивні та ємнісні параметричні перетворювачі служать для вимірювання сили, тиску, лінійного або кутового переміщення деталі. У цих перетворювачах індуктивність або ємність змінюється залежно від положення однієї з частин перетворювача під дією вимірюваної величини.

У генераторних перетворювачах індукційного типу вимірювана неелектрична величина (наприклад, швидкість, лінійні або кутові переміщення) перетворюється в ЕРС. Зокрема, індукційний тахометр, який служить для вимірювання частоти обертання, перетворює вимірювану величину в пропорційну їй ЕРС.

Тахометр являє собою генератор малої потужності, якір якого обертається в магнітному полі постійного магніту і ЕРС якого прямо пропорційна частоті обертання якоря. Якір механічно з'язаний з валом машини, частота обертання якої вимірюється, тому покази вольтметра V , з єднакого з затискачами якоря, прямо пропорційні вимірюваній величині.

Крім індукційних, до перетворювачів генераторного типу належать термоелектричні, п'єзоелектричні та ін. У п'єзоелектричних

перетворювачах використовується виникнення ЕРС у деяких кристалах під дією механічних сил (п'єзоелектричний ефект) для вимірювання цих сил або тиску.

Пристрій для вимірювання неелектричних параметрів у своєму складі повинні мати перетворювач, з'єднувальні проводи та електровимірювальний прилад, шкала якого проградуйована в одиницях вимірюваної величини. Насправді ці пристрої значно складніші, бо в них є ще джерела живлення, стабілізатори, випрямлячі, підсилювачі і т. д.

§ 55. ЦИФРОВІ ПРИЛАДИ

У сучасній вимірювальній техніці використовуються прилади з цифровою шкалою, або цифрові прилади. У цифрових приладах вимірюваний параметр, що безперервно змінюється, перетворюється в дискретний (переривистий) параметр у вигляді цифри, яка зображується на його відліковому пристрой. У цих приладах вимірюваний параметр порівнюється з заданим, тобто для вимірювання застосовується нульовий метод. Вимірюваний параметр спеціальною електронною схемою автоматично перетворюється в цифри, які висвітлюються на панелі цифрової індикації. Наприклад, у цифровій лампі розміщується десять катодів, які відповідають цифрам десяткового ряду 0..9 і висвітлюють будь-яку цифру цього ряду, коли на них подається відповідний сигнал.

Цифровими приладами поступово замінюють стрілкові, оскільки для першого характерні вищі експлуатаційні показники. Наприклад, п'ятизначний цифровий прилад В7-18 можна використати для вимірювання сили струму, напруги, опору та частоти струму. Тривалість одного вимірювання не перевищує кількох мілісекунд із похибкою 0,01...0,1 %.

Цифрові прилади в поєднанні з обчислювальними машинами використовуються для автоматичного контролю керування виробничими процесами.

Недоліками цифрових приладів є їхня складна будова й порівняно висока вартість.

Контрольні запитання

1. Перелічіть системи і класи точності приладів.
2. Яка роль коректора, заслінковача та дзеркальної шкали в приладах?
3. Поясніть будову і принцип дії приладів електромагнітної та магнітоелектричної систем.
4. Яка будова електродинамічного та індукційного приладів? Які у них принципи дії?
5. Яке призначення шупів та додаткових резисторів?
6. Поясніть принцип роботи логометра.
7. Як вимірюють потужність і енергію?

Розділ VI. ТРАНСФОРМАТОРИ

§ 56. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСФОРМАТОРИ

Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, який перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм тієї ж частоти, але іншої напруги.

Трансформатори набули широкого практичного застосування для передачі електричної енергії на великі відстані, для розподілу енергії між пристроями та в різних випрямних, сигналних, підсилювальних та інших пристроях.

У передачі електричної енергії від електростанцій до споживачів велике значення має сила струму, що протікає по проводах. Залежно від сили струму вибирають площу перерізу проводів для лінії передачі енергії, а у зв'язку з цим визначають вартість проводів та втрати в них енергії.

Якщо за однієї і тієї самої передаваної потужності збільшити напругу, то такою ж мірою зменшиться сила струму, а це дасть змогу використовувати проводи з меншою площею поперечного перерізу для влаштування лінії передачі електричної енергії та знизити витрату кольорових металів, а також зменшити втрати потужності в лінії. Площа поперечного перерізу проводу та втрати потужності в лінії визначаються за такими виразами: $q = I/\delta$; $P_\delta = I^2 R = \rho I \delta P/U$, оскільки $R = \rho l/q = \rho \delta / I$, де q — площа поперечного перерізу проводу, мм^2 ; I — сила струму, A ; δ — густина струму, $\text{A}/\text{мм}^2$; P_δ — втрати потужності в лінії електропередачі, Вт ; R — опір проводу, Ω ; ρ — питомий опір матеріалу проводу, $\Omega \cdot \text{мм}^2/\text{м}$; l — довжина лінії, м ; P — потужність, що передається, Вт ; U — напруга в лінії електропередачі, В . Отже, якщо передавана потужність не змінюється, площа поперечного перерізу проводу і втрати потужності в лінії обернено пропорційні напрузі.

Електрична енергія виробляється на електростанціях синхронними генераторами при напрузі 11...18 кВ (у деяких випадках при 30...35 кВ). Хоча ця напруга дуже велика для безпосереднього використання її споживачами, проте вона недостатня для економічної передачі електроенергії на великі відстані. Для збільшення напруги застосовують підвищувальні трансформатори.

Приймачі електричної енергії (лампи розжарення, електродвигуни тощо) розраховуються на більш низьку напругу, виходячи з міркувань безпеки для осіб, які користуються цими пристроями. Крім того, для високої напруги потрібна підсиленна ізоляція струмоведучих частин, що робить конструкцію апаратів і приладів дуже складною. Тому високу напругу, при якій передається енергія, не можна безпосередньо використати для живлення пристроя, внаслідок чого до споживачів енергія підводиться через знижувальні трансформатори.

Отже, електрична енергія при передачі її від місця виробництва до місця споживання трансформується три-четири рази. Крім того, знижувальні трансформатори в розподільних мережах вмикаються неодноважно і не завжди на повну потужність, тому потужності встановлених трансформаторів у сім-вісім разів більші від потужності генераторів, які виробляють електроенергію на електростанціях.

Дві ізольовані обмотки трансформатора розміщені на сталевому магнітопроводі. Обмотка, ввімкнена в мережу джерела електричної енергії, називається первинною, а обмотка, від якої енергія подається до пристроя, — вторинною.

Напруги первинної і вторинної обмоток неоднакові. Якщо первинна напруга менша від вторинної, то трансформатор називається підвищувальним, якщо ж первинна напруга більша за вторинну, то — знижувальним. Будь-який трансформатор можна використати як підвищувальний, так і знижувальний.

§ 57. ПРИНЦИП ДІЇ ТА БУДОВА ТРАНСФОРМАТОРА

Дія трансформатора ґрунтується на явищі електромагнітної індукції. Якщо первинну обмотку трансформатора ввімкнути в мережу джерела змінного струму, то по ній протікатиме змінний струм, який збудить в осерді трансформатора змінний магнітний потік. Магнітний потік, пронизуючи витки вторинної обмотки трансформатора, індукує в ній ЕРС. Під дією цієї ЕРС по вторинній обмотці і через пристрій енергії протікатиме струм. Отже, електрична енергія, трансформуючись, передається з первинного кола у вторинне, але з іншою напругою, на яку розраховані пристрій енергії, ввімкнений у вторинне коло.

Щоб поліпшити магнітний зв'язок між первинною та вторинною обмотками, їх розміщують на сталевому магнітопроводі. Для зменшення втрат від вихрових струмів магнітопроводи трансформаторів складають із тонких пластин (затовшки 0,5 і 0,35 мм) трансформаторної сталі з нанесеною ізоляцією (жаростійким лаком). Трансформаторна сталь може бути гаряче- та холоднокатаною.

У холоднокатаній сталі висока магнітна проникність (більша, ніж у гарячекатаній) у напрямку, що збігається з напрямком прокатування, в той час як поперек прокатування магнітна проникність відносно низька. Тому магнітопроводи з холоднокатаної сталі виготовляють так, щоб магнітні лінії замикалися в напрямку прокатування сталі. Магнітопроводи трансформаторів малої потужності виготовляють з стрічки холоднокатаної сталі.

У трансформаторах великих потужностей магнітопроводи складають зі сталевих штаб. Холоднокатану сталь розрізають так, щоб напрямок магнітних ліній у складеному магнітопроводі збігався з напрямком прокатування сталі. У гарячекатаній сталі магнітна проник-

яєсть однакова в усіх напрямках і в разі малих потужностей магнітопроводи складають із пластин Ш-або П-подібної форми, які штампують з листової сталі.

Залежно від форми магнітопроводу та розміщення обмоток на ньому трансформатори можуть бути стержневими та броньовими. У магнітопроводі стержневого однофазного трансформатора є два стержні, на яких розміщені його обмотки (рис. 74, а). Ці стержні з'єднані ярмом з обох боків так, що магнітний потік замикається по сталі. У магнітопроводі броньового однофазного трансформатора (рис. 74, б) є один стержень, на якому розміщені обмотки трансформатора. Стержень з обох боків охоплюється (бронюється) ярмом так, що обмотка частково захищена магнітопроводом від механічних пошкоджень.

Магнітопроводи з холоднокатаної сталі — стержневі (рис. 74, в) і броньові (рис. 74, г) — виконуються стрічковими.

Трансформатори великої потужності виготовляють стержневими, оскільки у них простіша, ніж у броньових, ізоляція обмоток вищої напруги від магнітопроводу. У трансформаторах малої потужності напруги обмоток пізькі, тому ізолявання їх від магнітопроводу значно спрощується. Трансформатори малої потужності часто виготовляють із броньовим магнітопроводом, у якого один комплект з двома обмотками, в той час як у стержневого — два комплекти.

У броньовому магнітопроводі магнітний потік, виходячи зі стержня, розгалужується на дві однакові частини, причому та частина, що замикається через ярмо, удвічі менша, ніж та, що у стержні; через це передріз ярма передбачають удвічі меншим від передрізу стержня.

Для вимірювальних і лабораторних трансформаторів, а також у разі підвищеної частоти застосовують торoidalні (кільцеподібні) магнітопроводи, перевагами яких є відносно малий магнітний опір і майже повна відсутність зовнішнього потоку розсіяння. За рівномірного розподілу обмоток по обводу тороїда такі трансформатори не чутливі до зовнішніх магнітних полів незалежно від їхнього напрямку. Тороїдні магнітопроводи виготовляють зі стрічки холоднокатаної сталі, а обмотки намотують на спеціальному верстаті човникового типу.

Обмоткам трансформатора надають переважно форму циліндричних (круглих) котушок, які концентрично нанизують на стержень магнітопроводу. Обмотки такої форми краще витримують радіальні механічні зусилля, що виникають під час роботи трансформатора. У деяких випадках застосовують котушки складнішої форми — прямокутні, овальні та ін. Для малої сили струму обмотки намотують із мідного або алюмінієвого ізольованого проводу круглого поперечного перерізу, а для великої — прямокутного поперечного перерізу.

Розміщення циліндричних обмоток показано на рис. 75. Більше до стержня магнітопроводу знаходить обмотка нижчої напруги (НН), бо її легше ізолювати від магнітопроводу, ніж обмотку вищої напруги (ВН). Обмотку НН ізолюють від магнітопроводу прокладками, рей-

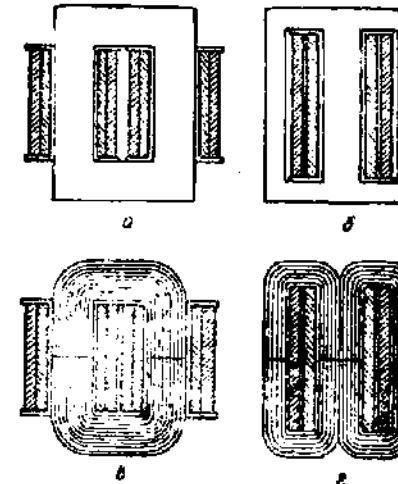


Рис. 74. Магнітопроводи однофазних трансформаторів:

а — стержневий; б — броньовий; в — стрічковий стержневий; г — стрічковий броньовий

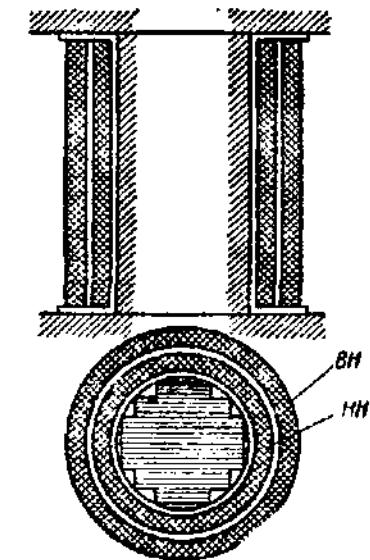


Рис. 75. Розміщення обмоток потужного трансформатора на магнітопроводі.

ками, шайбами та іншими ізоляційними деталями (частіше з електрокартону). Обмотку ВН ізолюють від обмотки НН.

Якщо обмотки циліндричні, то краще, коли поперечний переріз магнітопроводу має круглу форму, оскільки в цьому випадку у площині, що охоплюється обмотками, не залишається проміжків, не заповнених сталлю. Чим менше незаповнених проміжків, тим менша довжина витків обмоток, отже, менша маса обмотувального проводу при заданій площині поперечного перерізу магнітопроводу. Проте магнітопроводів круглого поперечного перерізу не роблять, бо такий магнітопровід треба складати з великої кількості сталевих листів різної ширини. Тому у трансформаторів великої потужності магнітопровід має ступінчастий поперечний переріз з дев'ятьма-десятьма ступенями. Кількість ступенів перерізу осердя обумовлюється кількістю кутів у одній чверті обводу. На рис. 75 магнітопровід має три ступені поперечного перерізу.

Для кращого охолодження у магнітопроводах потужних трансформаторів передбачають охолоджувальні канали у площинах, паралельних площинам сталевих листів і перпендикулярних до цих площин. Охолоджувальні канали влаштовують і в обмотках.

У малопотужних трансформаторів поперечний переріз магнітопроводу має прямокутну форму і обмоткам надають форму прямокут-

них котушок. У разі малих сил струмів радіальні механічні зусилля, що виникають під час роботи трансформатора і діють на обмотки, будуть невеликі, отже, виготовлення обмоток спрощується.

Магнітопровід трансформатора складають встик або випуск. Якщо встик, то всі частини магнітопроводу складають роздільно з окремих штаб або пластин і потім разом. За такого складання просто виконувати монтаж і демонтаж трансформатора, але в місці стикування треба помістити ізоляційну прокладку, яка збільшує магнітний опір. Пластиини ярма точно не збігатимуться із пластинами стержня, внаслідок чого пластиини ярма і стержня будуть замкнені. Таке замикання призведе до збільшення вихрових струмів, які обумовлюють високе нагрівання сталі у місці стику. Нагрівання може бути таке високе, що сталеві пластиини сплавляться в суцільну масу і трансформатор вийде з ладу.

Якщо магнітопровід складають випуск, то сталеві пластиини укладають так, щоб у штаб, які знаходяться поруч, розрізи були в різних точках. Такий спосіб ускладнює монтаж і демонтаж трансформатора, але й дає змогу значно зменшити магнітний опір, оскільки пластиини щільно прилягають одна до одної.

У паспорти трансформатора зазначають його номінальну потужність P , номінальні напруги U_1 і U_2 та сили струмів I_1 і I_2 першичної та вторинної обмоток при повному (номінальному) навантаженні.

Номінальною потужністю трансформатора називається повна потужність, яку відає його вторинна обмотка при повному (номінальному) навантаженні. Номінальна потужність вимірюється в одиницях повної потужності, тобто у вольт-амперах або кіловольт-амперах. У ватах і кіловатах виражають активну потужність, яка може бути перетворена з електричної в механічну, теплову, хімічну, світлову тощо.

Площи перерізу проводів обмоток та всіх частин машини чи будь-якого електричного апарату обумовлюються не активною складовою сили струму чи активною потужністю, а повною силою струму, що протікає по провіднику, отже, повною потужністю.

У трансформаторів малої потужності питома поверхня охолодження, тому природного повітряного охолодження для них цілком досить. Для трансформаторів великої потужності передбачають масляне охолодження. Для цього їх поміщають у металеві баки, наповнені мінеральним маслом. Дуже поширене природне охолодження стінок трансформаторного бака. Для збільшення охолоджуваної поверхні в стінки баків вварюють сталеві труби або радіатори.

У процесі експлуатації масло в трансформаторному бакі стикається з навколошнім повітрям і зазнає окислення, зволоження та забруднення, внаслідок чого знижується його електрична тривкість. Щоб забезпечити нормальну експлуатацію трансформатора, треба контро-

лювати температуру масла, замінювати його новим, періодично висулювати й чистити. Зміна температури трансформатора призводить до зміни рівня масла. У зв'язку з цим трансформаторні баки забезпечують розширниками. Розширник являє собою циліндричну посудину з листової сталі. Його встановлюють над кришкою бака і з'єднують патрубком. Рівень масла змінюється тільки в розширнику, що дає змогу зменшити площину поверхні масла, яка стикається з повітрям, і запобігти забрудненню та зволоженню масла.

§ 58. РОБОЧИЙ РЕЖИМ ТРАНСФОРМАТОРА

У разі холостого ходу трансформатора (без навантаження) вторинна обмотка його розімкнена, і струм у цій обмотці не протікає. У первинній обмотці при цьому протікає струм холостого ходу силою I_0 , яка набагато менша від сили струму цієї обмотки за номінального навантаження трансформатора. Магніторушійна сила холостого ходу $I_{0\omega}$ збуджує змінний магнітний потік, який замикається по магнітопроводу й індукує у первинній та вторинній обмотках електрорушійну силу.

Всяка змінна магнітного потоку, що пронизує будь-який виток, обумовлює індукування в цьому витку ЕРС, яка однакова за значенням і обернена за знаком зміні магнітного потоку в часі. Якщо магнітний потік змінився на $\Delta\Phi$ протягом часу Δt , у витку індукується ЕРС $e = -\Delta\Phi/\Delta t$. Коли $\Delta\Phi$ виражена у веберах, а Δt — у секундах, то ЕРС буде у вольтах. Знак мінус означає напрямок ЕРС, при якому струм, що протікає у витку під її дією, утворює магнітний потік, який перешкоджає зміні основного магнітного потоку. Наприклад, якщо основний магнітний потік збільшується ($\Delta\Phi$ має додатне значення), то струм, що виникає у витку під дією ЕРС, утворює магнітний потік, спрямований назустріч основному магнітному потоку. Якщо ж основний магнітний потік зменшується ($\Delta\Phi$ має від'ємне значення), то струм, що виникає у витку під дією ЕРС, утворює магнітний потік, який збігається за напрямком з основним магнітним потоком.

Обмотки трансформатора мають велику кількість витків: первинна — w_1 , вторинна — w_2 . У кожному витку обох обмоток індукується однакова ЕРС, бо всі витки цих обмоток зчеплені з одним і тим же магнітним потоком. Тому ЕРС кожної обмотки дорівнює сумі ЕРС усіх витків, тобто добуткові кількості витків на ЕРС, що індукується в одному витку:

$$e_1 = -w_1 \Delta\Phi/\Delta t; \quad e_2 = -w_2 \Delta\Phi/\Delta t.$$

Практично магнітний потік у магнітопроводі завжди змінюється в часі синусоїдно: $\Phi = \Phi_m \sin \omega t$ (рис. 76), якщо первинна обмотка трансформатора ввімкнена в мережу, напруга якої синусоїдна.

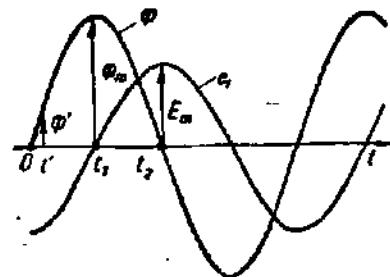


Рис. 76. Криві зміни в часі магнітного потоку в магнітопроводі та ЕРС первинної обмотки трансформатора.

ЕРС в обмотках максимальні, а в моменті t_1 вони дорівнюють нулеві.

У проміжку часу від t_1 до t_2 магнітний поток зменшується, тобто приєст від'ємний ($\Delta\Phi < 0$), отже, ЕРС в обмотках додатні. Так можна визначити ЕРС первинної та вторинної обмоток трансформатора у будь-який момент часу. На рис. 76 зображене криву зміни в часі ЕРС первинної обмотки трансформатора e_1 . Аналогічна крива покаже зміну ЕРС вторинної обмотки e_2 , але значення ЕРС e_1 та e_2 у будь-який момент часу різні, через те що обмотки мають неоднакову кількість витків. Найбільшого значення e_1 досягає в моменти часу $t = 0$, t_1 і т. д. Для визначення значення ЕРС виберемо момент t' так, щоб відрізок часу Δt від 0 до t' був дуже малим. Протягом часу Δt магнітний поток зміниться від 0 до Φ' , тобто $\Delta\Phi = \Phi' - \Phi_m \sin \omega t' = \Phi_m \sin \omega t' - \Phi_m \sin \omega t' = \Phi_m \sin (\omega t' - \omega t) = \Phi_m \sin \Delta\theta$. Оскільки ми вибрали дуже малий відрізок часу $\Delta t = t_1 - t$, то кут $\Delta\theta$ також дуже малий, а при малих кутах буде справедливою наближенна рівність $\sin \Delta\theta = \Delta\theta$.

Отже, найшвидша зміна магнітного потоку в часі ($\Delta\Phi/\Delta t$)_{max} = $= \Phi'/t' = (\Phi_m \sin \omega t')/t' = \Phi_m \omega$, а найбільша ЕРС первинної обмотки трансформатора $E_{1m} = \omega_1 (\Delta\Phi/\Delta t)_{max} = \omega_1 \Phi_m \omega = 2\pi f \omega_1 \Phi_m$. Діюче значення ЕРС первинної обмотки $E_1 = E_{1m}/\sqrt{2} = 4,44 \omega_1 f \Phi_m$, бо $2\pi/\sqrt{2} = 4,44$. Кількість витків вторинної обмотки трансформатора відрізняється від кількості витків первинної обмотки, і діюче значення ЕРС вторинної обмотки $E_2 = 4,44 \omega_2 f \Phi_m$.

Оскільки під час холостого ходу у вторинній обмотці струму немає, то напруга на затискачах цієї обмотки дорівнює ЕРС, тобто $U_2 = E_2$. У первинній обмотці протікає струм невеликої сили холостого ходу і напруга цієї обмотки незначно відрізняється від ЕРС, тобто $U_1 \approx E_1$. Відношення напруги на затискачах первинної та вторинної обмоток трансформатора під час холостого ходу (без навантаження) називається коефіцієнтом трансформації і позначається літерою n , тобто $n = U_1/U_2 = E_1/E_2 = \omega_1/\omega_2$; $U_1 = U_2 \omega_1/\omega_2 = n U_2$.

Отже, якщо у трансформаторі первинна та вторинна обмотки мають різну кількість витків, то в разі ввімкнення первинної обмотки в мережу змінного струму з напругою U_1 на затискачах вторинної обмотки виникає напруга U_2 , яка не дорівнює напрузі U_1 .

Якщо вторинну обмотку трансформатора замкнути на будь-який приймач електричної енергії (рис. 77, а), то у вторинному колі про-

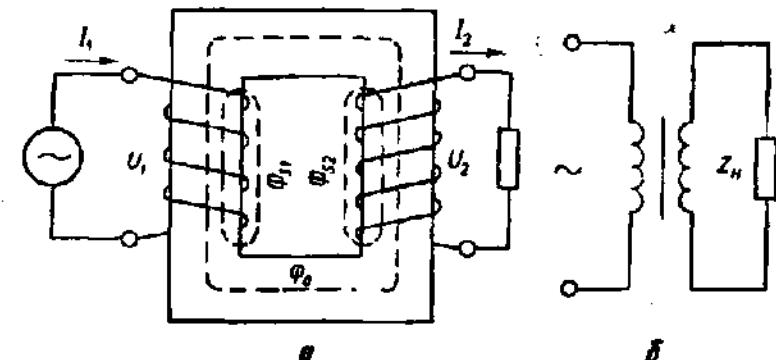


Рис. 77. Схема роботи трансформатора (а) та його умовне позначення (б).

тікатиме струм силою I_2 , а у первинній обмотці — струм силою I_1 , яку можна подати як геометричну суму струмів холостого ходу та навантаження.

Первинна та вторинна обмотки трансформатора електрично не з'єднані. Проте слід мати на увазі, що під дією магнітного зв'язку між цими обмотками зміна сили струму у вторинній обмотці I_2 обумовить відповідну зміну сили струму у первинній обмотці I_1 . Якщо збільшити силу струму у вторинній обмотці, то зросте сила струму і в первинній. Навпаки, зі зменшенням сили струму у вторинній обмотці знизиться сила струму і в первинній. Якщо розімкнути вторинну обмотку, то сила струму в ній дорівнюватиме нулеві, а в первинній обмотці сила струму знизиться до малого значення (сила струму холостого ходу I_0).

У первинній і вторинній обмотках при навантаженні протікають струми неоднакової сили. Якщо зважувати втратами потужності в трансформаторі, то потужність, яку віддає трансформатор приймачеві енергії $U_2 I_2$, дорівнює потужності, яка споживається з мережі джерела енергії $U_1 I_1$, тобто $U_2 I_2 = U_1 I_1$; $I_2/I_1 = U_1/U_2 = n$; $I_2 = n I_1$.

Нехтуючи спадом напруги в опорах первинної обмотки трансформатора, можна припустити, як це було показано вище, що за будь-якого його навантаження абсолютно збігається прикладеної напруги U_1 та ЕРС первинної обмотки, що зрівноважує цю напругу, приблизно

однакові, тобто $U_1 = E_1$. На основі цього можна сказати, що за незмінної прикладеної напруги U_1 буде приблизно незмінною і ЕРС E_1 , яка індукується у первинній обмотці трансформатора за будь-якого його навантаження. А оскільки ЕРС E_1 залежить від магнітного потоку Φ_m , то й магнітний потік у магнітопроводі трансформатора за будь-якої зміни навантаження буде приблизно незмінним. Отже, в разі незмінної прикладеної напруги амплітуда магнітного потоку в осерді трансформатора практично незмінна за будь-якої зміни навантаження.

Сила струму I_2 , що протікає у вторинній обмотці при навантаженні трансформатора, утворює свій магнітний потік, який, згідно з законом Ленца, спрямований назустріч магнітному потоку в осерді і прагне його зменшити. Щоб результатуючий магнітний потік в осерді залишився незмінним, зустрічний магнітний потік вторинної обмотки має бути зірвіноважений магнітним потоком первинної обмотки.

Отже, зі збільшенням сили струму вторинної обмотки зростає розмагнічувальний магнітний потік цієї обмотки й одноважно збільшується сила струму первинної обмотки I_1 та магнітний потік, утворюваний цим струмом. Оскільки магнітний потік первинної обмотки зірвіноважує розмагнічувальний потік вторинної обмотки, то результатуючий магнітний потік в осерді буде незмінним.

У знижувальному трансформаторі напруга первинної обмотки U_1 більша від напруги вторинної обмотки U_2 в n разів, отже, і сила струму вторинної обмотки I_2 більша від сили струму первинної обмотки I_1 також у n разів. У підвищувальному трансформаторі існує протилежне співвідношення між напругами обмоток і між силами струмів у них.

Отже, у обмотці з вищою напругою сила струму менша, ніж у обмотці з нижчою напругою. У обмотці з вищою напругою більша кількість витків; її намотують з проводу з меншою площею поперечного перерізу, ніж обмотку з нижчою напругою.

Під час роботи трансформатора під навантаженням у його первинній і вторинній обмотках протікають струми, що утворюють потоки розсіяння Φ_{s1} та Φ_{s2} . Ці магнітні потоки зчеплені тільки з витками тієї обмотки, струмом якої вони утворюються, і завжди набагато менші, ніж основний магнітний потік Φ_m , який замикається по магнітопроводу трансформатора (по сталі), оскільки потоки розсіяння в основному проходять у немагнітному середовищі. Потоки розсіяння індукують в обмотках ЕРС розсіяння, які незначною мірою змінюють напругу вторинної обмотки трансформатора в разі зміни його навантаження. Умовне позначення трансформатора наведено на рис. 77, б.

Щоб не встановлювати окремого трансформатора на кожну робочу напругу, доцільно на одному трансформаторі влаштовувати кілька вторинних обмоток з різною кількістю витків. Такі трансформатори, що звуться багатообмотковими, широко застосовують у

радіоприймачах, телевізорях, підсилювачах та іншій апаратурі, яка потребує для живлення кілька різних змінних напруг. Співвідношення кількості витків у обмотках обумовлюються іхньою напругою: $w_2/w_1 = U_2/U_1$; $w_3/w_1 = U_3/U_1$, і т. д.

Сила струму в первинній обмотці дорівнює сумарній силі струму всіх вторинних обмоток: $I_1 = I_2 U_2 / U_1 + I_3 U_3 / U_1 + \dots$

Зміна сили струму у будь-якій вторинній обмотці обумовлює відповідну зміну сили струму первинної обмотки. При цьому дещо змінюються напруги всіх вторинних обмоток трансформатора, тобто напруга будь-якої вторинної обмотки залежить від сили струму як у цій обмотці, так і в будь-якій іншій вторинній обмотці трансформатора.

§ 59. ТРИФАЗНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

Трифазні трансформатори виготовляють головним чином стержневими. Схему побудови магнітопроводу трифазного стержневого трансформатора наведено на рис. 78, а. Три одинакові однофазні тран-

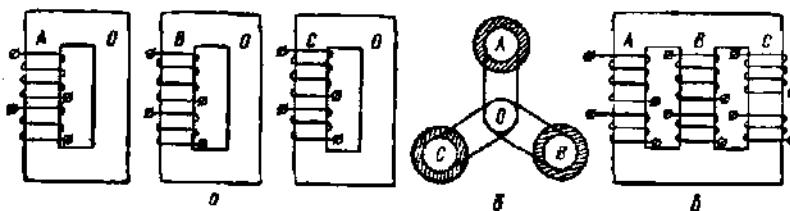


Рис. 78. Схема побудови трансформатора:
а — три однофазні трансформатори; б — три однофазні трансформатори, об'єднані в один магнітопровід; в — схема трифазного стержневого трансформатора.

сформатори виконані так, що їхні первинні і вторинні обмотки розміщені на одному стержні кожного магнітопроводу, а другий стержень без обмотки. Якщо ці три трансформатори розмістити так, щоб стержні без обмоток знаходилися поруч, то три стержні можна об'єднати в один (рис. 78, б). Через об'єднаний стержень замикатимуться магнітні потоки трьох однофазних трансформаторів, які одинакові за амплітудою і зсунуті за фазою на третину періоду. Оскільки сума трьох одинакових за амплітудою і зсунутих за фазою на третину періоду магнітних потоків дорівнює нулеві у будь-який момент часу ($\Phi_A + \Phi_B + \Phi_C = 0$), то в об'єднаному стержні магнітного потоку немає і потреба в цьому стержні відпадає. Отже, для магнітопроводу досить мати три стержні, які з конструктивних міркувань розміщуються в одній площині (рис. 78, в). На кожному стержні трифазного трансформатора розміщаються обмотки вищої й нижчої напруг однієї фази. Стержні з'єднуються між собою ярмом зверху і знизу. Довжина магнітних ліній потоку середнього стержня менша, ніж крайніх стерж-

нів, отже, магнітний потік середнього стержня зустрічає на своєму шляху менший магнітний опір, ніж магнітні потоки крайніх стержнів. Тому у фазі, обмотка якої розміщена на середньому стержні, протікає намагнічувальний струм меншої сили, ніж у фазах, обмотки яких розміщені на крайніх стержнях.

Конструктивно обмотки трифазних трансформаторів виконують так само, як і однофазних. Початки фаз обмотки вищої напруги позначаються великими літерами A, B, C , а кінці фаз — X, Y, Z . Якщо обмотка вищої напруги має виведену нульову точку, то цей затискач позначається цифрою 0. Початки фаз обмотки нижчої напруги позначають малими літерами a, b, c , а кінці фаз — x, y, z ; вивід нульової точки — 0.

Обмотки трифазних трансформаторів можуть бути з'єднані зіркою або трикутником. У разі з'єднання обмоток зіркою кінці (або початки) трьох фаз з'єднуються у спільній точці, утворюючи нейтральну або нульову точку, а вільні затискачі початків (або кінців) трьох фаз приєднуються до трьох проводів мережі джерела (або приймача) електричної енергії змінного струму. У разі з'єднання обмоток трикутником початок першої фази з'єднується з кінцем другої, початок другої фази — з кінцем третьої, початок третьої фази — з кінцем першої. Точки з'єднання початку однієї фази з кінцем іншої приєднуються до проводів трифазної мережі змінного струму.

З'єднання обмоток трифазних трансформаторів зіркою позначається Y , а трикутником Δ . Якщо обмотка з'єднана зіркою і має виведену нульову точку, то таке з'єднання позначається Y_0 .

Групи трифазних трансформаторів позначаються знаками такого вигляду: $\text{Y}/\text{Y}-0; \text{Y}/\Delta-11$ і т. д., де знак перед косою лінією означає схему з'єднання обмотки вищої напруги, знак після косої лінії — схему з'єднання обмотки нижчої напруги, цифра — кут між векторами лінійних ЕРС обмоток вищої й нижчої напруг, виражений у кутових одиницях, кратних 30° . Так, перше позначення групи показує, що обмотки вищої і нижчої напруг з'єднані зіркою, причому обмотка нижчої напруги має виведену нульову точку, і кут між векторами лінійних ЕРС обмоток вищої і нижчої напруг дорівнює $0 \cdot 30^\circ$, тобто 0° .

Групи трифазних трансформаторів залежать від схем з'єднання обмоток, позначення затискачів фаз обмоток вищої й нижчої напруг та від їх напрямку. Якщо напрямки витків обмоток вищої й нижчої напруг однакові, то ЕРС, що індукуються у фазах обмоток вищої й нижчої напруг, збігаються за фазою; якщо ж у обмоток зустрічні напрямки, то ЕРС фаз вищої й нижчої напруг перебувають у протифазі.

В Україні застосовуються такі стандартні групи трифазних трансформаторів:

$\text{Y}/\text{Y}-0; \text{Y}/\Delta-11; \text{Y}/\Delta-11$

У стандартних схемах обмотки вищої напруги з'єднані зіркою, оскільки за такої схеми фазна напруга в $\sqrt{3}$ разів менша від лінійної, завдяки чому спрощується ізоляція обмоток. Обмотки нижчої напруги частіше з'єднуються трикутником, бо за такого з'єднання трансформатор менш чутливий до несиметрії фазного навантаження. Обмотки нижчої напруги з'єднуються також зіркою з нулем; за такої схеми у чотирипроводній мережі можна одержати дві різні напруги — лінійну і фазну (наприклад, 127 і 220 В; 220 і 380 В і т. д.). Для збільшення потужності трансформаторної підстанції та для спрощення резерву використовують паралельне приєднання трансформаторів, однією з неодмінних умов якого є належність їх до однакових груп.

§ 60. ДОСЛІД ХОЛОСТОГО ХОДУ Й КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Для випробування трансформатора проводять дослід холостого ходу й дослід короткого замикання. Під час проведення досліду холостого ходу (рис. 79, а) вторинна обмотка трансформатора розімкнена

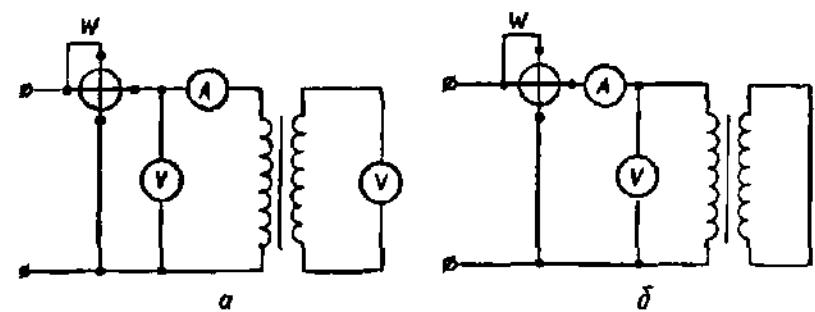


Рис. 79. Схема дослідів холостого ходу (а) та короткого замикання (б) трансформатора.

І струму в ній немає ($I_2 = 0$). Якщо первинну обмотку трансформатора ввімкнути в мережу джерела електричної енергії змінного струму, то в цій обмотці протікатиме струм холостого ходу силою I_0 . У трансформаторах великої потужності сила струму холостого ходу може становити 5...10 % номінальної сили струму. У трансформаторах малих потужностей сила цього струму досягає 25...30 % номінальної.

Струм холостого ходу утворює магнітний потік у магнітопроводі трансформатора. Для збудження магнітного потоку трансформатор споживає реактивну потужність із мережі. Що стосується активної потужності, то вона витрачається на покриття втрат потужності в магнітопроводі, обумовлених гістерезисом та вихровими струмами. Оскільки реактивна потужність під час холостого ходу трансформатора значно більша від активної потужності, то його коефіцієнт потужності $\cos \phi$ надзвичайно малий і становить 0,2...0,3.

У разі короткого замикання вторинної обмотки опір трансформатора дуже малий і сила струму короткого замикання в багато разів більша від номінальної. Така велика сила струму обумовлює сильне нагрівання обмоток трансформатора і призводить до виходу його з ладу. Тому трансформатор обладнують системою захисту, яка вимикає його в разі короткого замикання.

Під час досліду короткого замикання (рис. 79, б) вторинна обмотка трансформатора замкнена накоротко, тобто напруга на затисках вторинної обмотки дорівнює нульові. Первинна обмотка вмикається в мережу з такою зниженою напругою, за якої сили струмів у обмотках дорівнюють номінальним. Така знижена напруга називається напругою короткого замикання u_k і виражається в процентах від номінального значення.

Активний, реактивний і повний опори короткого замикання трансформатора визначаються за такими виразами:

$$R_k = P_k/I^2; \quad Z_k = U_k/I; \quad X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2},$$

де U_k , I і P_k — напруга, сила струму і потужність, які показують вимірювальні прилади, ввімкнені в коло первинної обмотки трансформатора.

Якщо випробовують трифазний трансформатор, то в наведені вище формули підставляють фазні значення напруги, сили струму й потужності.

Напруга короткого замикання та її активна й реактивна складові становлять:

$$u_k = I_n Z_k / U_n \cdot 100; \quad u_a = I_n R_k / U_n \cdot 100;$$

$$u_x = I_n X_k / U_n \cdot 100,$$

де U_n та I_n — номінальні напруга й сила струму первинної обмотки трансформатора.

§ 61. ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА ДАНИМИ ДОСЛІДІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ Й КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Властивості трансформатора при роботі його під навантаженням можна визначити безпосереднім його випробуванням. Якщо трансформатор ввімкнути на певне навантаження і змінювати це навантажен-

ня, то за показами приладів можна простежити, як змінюватиметься напруга на затисках вторинної обмотки та ККД трансформатора. Проте під час випробування трансформатора під навантаженням відбувається дуже велика витрата електроенергії (тим більша, чим вища потужність трансформатора), і для утворення активного, індуктивного та ємісного навантажень потрібне громіздке обладнання (реостати, індуктивні катушки та конденсатори). Крім того, безпосереднє випробування трансформатора дає дуже неточні результати.

Робочі властивості трансформатора можна визначити за даними дослідів холостого ходу й короткого замикання. При цьому потрібна порівнянно невелика витрата енергії, відпадає потреба у громіздкому обладнанні, крім того, значно підвищується точність вимірювань порівняно з безпосереднім випробуванням.

За даними досліду холостого ходу вимірюють напругу первинної і вторинної обмоток U_1 і U_2 , силу струму холостого ходу I_a і споживану при холостому ході потужність P_a , яка витрачається на покриття втрат у сталі магнітопроводу ($P_a = P_{ct}$).

У процесі досліду короткого замикання вимірюють напругу короткого замикання U_k , силу струму первинної обмотки, яка дорівнює номінальній I_n , потужність P_k , споживану трансформатором під час досліду короткого замикання і витрачувану на покриття втрат у обмотках за номінального навантаження ($P_k = P_{ctm}$), опори (повний, активний і реактивний) трансформатора при короткому замиканні Z_k , R_k і X_k , а також відносні значення напруги короткого замикання u_k , її активної u_a та реактивної u_x складових.

За даними дослідів холостого ходу й короткого замикання можна визначити напругу на затисках вторинної обмотки та ККД трансформатора для будь-якого навантаження.

Зниження вторинної напруги у процентах для будь-якого навантаження становить

$$\Delta u = [(U_{20} - U_2)/U_{20}] \cdot 100 = \beta (u_a \cos \phi_a + u_k \sin \phi_k),$$

де $\beta = I/I_n$ — коефіцієнт навантаження; I — сила струму при вибраному навантаженні; ϕ_k — зсув за фазою між напругою та силою струму вторинної обмотки.

Напруга вторинної обмотки при навантаженні $U_2 = U_{20} (1 - \Delta u/100)$, де U_{20} — напруга при холостому ході.

Отже, напруга вторинної обмотки залежить не тільки від величини, але й від характеру навантаження.

Якщо навантаження має індуктивний характер, то напруга знижується зі зростанням навантаження більшою мірою, ніж у випадку, коли навантаження чисто активне. Якщо навантаження ємісне, то напруга підвищується зі збільшенням навантаження. Беручи певні значення β і ϕ_k , можна визначити Δu та U_2 для будь-якого навантаження трансформатора, не випробовуючи його під навантаженням.

Коефіцієнтом корисної дії (ККД), або видат-
вістю трансформатора називається відношення корисної
потужності трансформатора P_2 до потужності, споживаної ним із
мережі джерела електричної енергії, P_1 , тобто $\eta = P_2/P_1$.

Споживана потужність P_1 завжди буде більшою від корисної по-
тужності P_2 , бо під час роботи трансформатора відбуваються втрати
перетворюваної ним енергії. Втрати у трансформаторі складаються
із втрат у сталі магнітопроводу P_{ct} та втрат у обмотках P_{obm} . Отже,
споживану трансформатором потужність можна виразити так: $P_1 =$
 $= P_2 + P_{ct} + P_{obm}$.

Корисна потужність однофазного трансформатора $P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$,
трифазного $P_2 = \sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2$.

Отже, ККД одно- і трифазного трансформаторів можна визначити
за такими формулами:

$$\eta_{1\Phi} = U_2 I_2 \cos \varphi_2 / (U_2 I_2 \cos \varphi_2 + P_{ct} + P_{obm});$$

$$\eta_{3\Phi} = \sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2 / (\sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2 + P_{ct} + P_{obm}).$$

ККД трансформатора буде найбільшим при навантаженні, для
якого втрати у сталі дорівнюють втратам у обмотках. У сучасних
трансформаторів ККД дуже високий і досягає при повному наван-
таженні 95...99,5 %.

Беручи певні значення корисної потужності P_2 (наприклад, 0; 25; 50; 75; 100; 125 % номінальної потужності), для кожного з вибра-
них значень визначають втрати у трансформаторі.

Втрати в сталі магнітопроводу P_{ct} залежать від марки сталі,
з якої виготовлено осердя, від частоти струму в мережі та магнітної
індукції в магнітопроводі. Оскільки частота струму в мережі й маг-
нітна індукція залишаються незмінними під час роботи трансформатора,
то і втрати в сталі не залежать від навантаження і залишаються
сталими.

Втрати в обмотках ідуть на нагрівання провідників цих обмоток
струмами, що протікають до них, і прямо пропорційні силі струму
у квадраті. Отже, при навантаженні 0,5 номінального силі струмів у
обмотках будуть вдвічі, а втрати в обмотках у чотири рази меншими,
ніж при номінальному навантаженні. Беручи певні значення $\cos \varphi_2$,
визначають ККД для будь-якого навантаження трансформатора.

§ 62. АВТОТРАНСФОРМАТОРИ

У конструктивному відношенні автотрансформатор подібний до
трансформатора: на сталевому магнітопроводі розміщені дві обмот-
ки з провідників різного поперечного перерізу. Кінець однієї обмотки
електрично з'єднаний з початком другої так, що дві послідовно
з'єднані обмотки утворюють загальну обмотку вищої напруги. Об-
моткою нижчої напруги, яка є частиною обмотки вищої напруги,

служить одна з двох обмоток автотрансформатора. Отже, між обмот-
ками вищої й нижчої напруги автотрансформатора існує не тільки
магнітний, але й електричний зв'язок.

Принципову схему знижувального автотрансформатора наведено
на рис. 80. Первинну напругу підведено до затискачів $A - X$ пер-
винної обмотки з кількістю витків w_1 . Вторинною обмоткою є частина первин-
ної $a - X$ з кількістю витків w_2 .

За холостого ходу $I_2 = 0$. Нехтуючи
спадом напруги в опорах первинної
обмотки, можна записати рівняння рів-
новаги ЕРС для первинної та вторинної
обмоток у такому вигляді: $U_1 = E_1 =$
 $= 4,44 w_1 / \Phi_m$; $U_2 = E_2 = 4,44 w_2 / \Phi_m$.

Відношення напруги первинної і
вторинної обмоток за холостого ходу
називається коефіцієнтом
трансформації автотрансформатора, тобто $U_1/U_2 = w_1/w_2 =$
 $= n$.

Якщо вторинну обмотку автотрансформатора замкнути на при-
ймач енергії, то у вторинному колі протікатиме струм силою I_2 . Нех-
туючи втратами енергії, потужність, споживану автотрансформатором
із мережі, можна вважати такою, що дорівнює потужності, яку він
віддає у вторинну мережу: $P = U_1 I_1 = U_2 I_2$, звідки $I_1/I_2 = w_2/w_1 =$
 $= 1/n$.

Отже, основні співвідношення трансформатора залишаються без
зміни в автотрансформаторах.

У спільній для мереж вищої і нижчої напруг частині обмотки $a -$
 $- X$ протікають струми силою I_1 та I_2 , спрямовані назустріч один
одному. Якщо знатичувати струмом холостого ходу, значення сили
якого надто мале, то можна вважати, що сили струмів I_1 та I_2 зсуну-
ті за фазою на 180° і сила струму I_{12} в частині обмотки $a - X$ до-
рівнює арифметичній різниці між силами струмів вторинної і первин-
ної мереж, тобто $I_{12} = I_2 - I_1 = I_2 (1 - 1/n)$.

У знижувальному автотрансформаторі сила струму I_{12} збігається
за напрямком із силою струму I_1 , а в підвищувальному I_{12} спрямова-
на протилежно до сили струму I_1 .

Перевагами автотрансформатора перед трансформатором тієї ж
корисної потужності є менша витрата активних матеріалів — обмотко-
вого проводу і сталі, нижчі втрати енергії, вищий ККД, менша зміна
напруги в разі зміни навантаження.

Маса обмоткового проводу автотрансформатора менша від маси
обмоткового проводу трансформатора за однакової густини струму.
Це пояснюється тим, що у трансформатора на магнітопроводі є дві

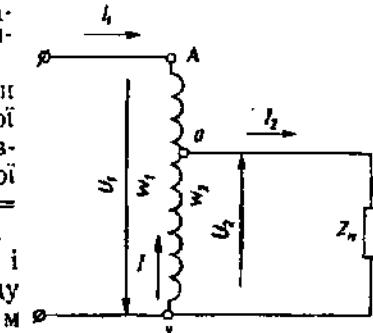


Рис. 80. Схема знижувального автотрансформатора.

обмотки — первинка з кількістю витків ω_1 , поперечний переріз проводу якої розрахований на силу струму I_1 , і вторинна з кількістю витків ω_2 , поперечний переріз проводу якої розрахований на силу струму I_2 . Автотрансформатор також має дві обмотки, але витки однієї з них (частина A — a) кількістю ($\omega_1 = \omega_2$) із проводу, поперечний переріз якого розрахований на силу струму I_1 , а витки другої (частини a — X) кількістю ω_2 — із проводу, поперечний переріз якого розрахований на різницю між силами струмів $I_{12} = I_2 - I_1$.

Поперечний переріз і маса сталі магнітопроводу в автотрансформаторі також менші, ніж у трансформаторі. Це пояснюється тим, що у трансформаторі енергія з первинної мережі у вторинну передається магнітним шляхом внаслідок електромагнітного зв'язку між обмотками. В автотрансформаторі енергія з первинної мережі у вторинну частково передається електричним шляхом, тобто електричним з'єднанням первинної та вторинної мереж. Оскільки в процесі передачі цієї енергії магнітний потік участі не бере, електромагнітна потужність автотрансформатора менша, ніж трансформатора.

Корисна потужність автотрансформатора за активного навантаження становить $P_2 = U_2 I_2$. Маєчи на увазі, що $I_2 = I_1 + I_{12}$, дістанемо $P_2 = U_2 I_1 + U_2 I_{12} = P_m + P_e$, де P_m — електромагнітна потужність автотрансформатора, яка обумовлює потрібний магнітний потік, площа поперечного перерізу та масу сталі магнітопроводу. Ця истинність є розрахунковою, або габаритною потужністю автотрансформатора.

Поряд з перевагами, автотрансформатори мають і суттєві недоліки: малій опір короткого замикання, що обумовлює велику кратність сили струму короткого замикання; можливість потраплення вищої напруги в мережу нижчої напруги внаслідок електричного зв'язку між цими мережами. Наявність електричного зв'язку між мережами джерела і приймача енергії унеможливило застосування автотрансформатора у тому випадку, коли у приймача енергії є заземлений полюс (у вилрямних пристроях).

Переваги автотрансформаторів будуть виражені тим дужче, чим більше наближатиметься до одиниці коефіцієнт трансформації. Тому автотрансформатори застосовують при невеликих коефіцієнтах трансформації ($n = 1\dots 2$).

У трифазних мережах використовують автотрансформатори, обмотки яких з'єднуються зіркою.

§ 63. ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

Вимірювальні трансформатори поділяються на трансформатори напруги та трансформатори сили струму. Їх застосовують у колах змінного струму для розширення меж вимірювання вимірювальних

приладів та для ізоляції цих приладів від струмопровідних частин, що перебувають під високою напругою.

Трансформатори напруги конструктивно являють собою звичайні трансформатори малої потужності. Первінна обмотка такого трансформатора вмикається у два лінійні проводи мережі, напруга якої вимірюється або контролюється; у вторинну обмотку вмикають вольтметр або паралельну обмотку ватметра, лічильника тощо. Коефіцієнт трансформації трансформатора напруги вибирають таким, щоб за номінальної первинної напруги напруга вторинної обмотки становила 100 В.

Режим роботи трансформатора напруги аналогічний режимові холостого ходу звичайного трансформатора, оскільки опір вольтметра або паралельної обмотки ватметра, лічильника і т. д. великий і силу струму у вторинній обмотці можна знехтувати. Ввімкнення у вторинну обмотку великої кількості вимірювальних приладів небажане. Якщо паралельно вольтметру, ввімкненому у вторинну обмотку трансформатора, приєднати ще один вольтметр або паралельну обмотку ватметра, лічильника і т. д., то сила струму у вторинній обмотці трансформатора збільшиться, що обумовить спад напруги на затисках вторинної обмотки, і точність показів приладів знизиться.

Трансформатори сили струму служать для перетворення змінного струму. Їх виготовляють такими, щоб при великій номінальній сили струму первинного кола сила струму у вторинній обмотці становила 5 А. Первінна обмотка трансформатора сили струму вмикається в розріз лінійного проводу (послідовно з навантаженням), сила струму в якому вимірюється; вторинна обмотка замкнена на амперметр або на послідовну обмотку ватметра, лічильника тощо, тобто на вимірювальний прилад з малим опором.

Режим роботи трансформатора сили струму суттєво відрізняється від режиму роботи звичайного трансформатора. У звичайному трансформаторі в разі зміни навантаження магнітний потік в осерді залишається практично незмінним, якщо постійно прикладено напругу. Якщо у звичайному трансформаторі зменшити навантаження, тобто силу струму у вторинній обмотці, то і в первинній обмотці сила струму зменшиться, і якщо вторинну обмотку розімкнути, то сила струму у первинній обмотці знизиться до сили струму холостого ходу I_0 .

Під час роботи трансформатора сили струму його вторинна обмотка замкнена на вимірювальний прилад з малим опором і режим роботи трансформатора наближається до короткого замикання. Тому в магнітопроводі трансформатора магнітний потік малий. Якщо розімкнути вторинну обмотку трансформатора сили струму, то струму в цій обмотці не буде, в той час як у первинній обмотці сила струму залишається незмінною.

Отже, якщо вторинна обмотка трансформатора сили струму розімкнена, то магнітний потік у магнітопроводі, який збуджений

струмом первинної обмотки і не зустрічає розмагнічувальної дії струму вторинної обмотки, та ЕРС вторинної обмотки будуть дуже величини, що небезпечно для цілості ізоляції цієї обмотки та для обслуговуючого персоналу. Тому при вимкненні вимірювальних пристрій із вторинної обмотки трансформатора сили струму цю обмотку треба замкнути пакоротко.

Вимкнення великої кількості вимірювальних пристрій у вторинну обмотку трансформатора сили струму знижує точність вимірювання.

Конструкції трансформаторів сили струму залежно від призначення надзвичайно різноманітні й поділяються на стаціонарні та переносні.

Під час роботи вимірювальних трансформаторів напруги й сили струму можливий пробій ізоляції їхніх первинних обмоток і, як наслідок, електричне з'єднання первинної обмотки з магнітопроводом або з вторинною обмоткою. Для безпеки обслуговування магнітопроводи та вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів заземлюють. Умовне позначення вимірювальних трансформаторів наведено на рис. 81.

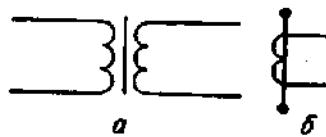


Рис. 81. Умовне позначення вимірювальних трансформаторів:
а — заземлення напруги; б — заземлення струму.

Контрольні запитання

1. Поясніть призначення та принцип дії трансформаторів.
2. Яку форму мають магнітопроводи однофазних трансформаторів?
3. Яким виразом визначається діюче значення ЕРС обмотки трансформатора?
4. Що називається коефіцієнтом трансформації?
5. Поясніть будову й роботу автотрансформатора.

Розділ VII. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

§ 64. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електричні машини широко застосовують на електрических станціях, у промисловості, на транспорті, в авіації, в системах автоматичного регулювання та керування, у побуті. Вони перетворюють механічну енергію в електричну і, навпаки, електричну енергію в механічну. Машина, що перетворює механічну енергію в електричну, називається генератором. Перетворення електричної енергії в механічну здійснюється двигуном.

Будь-яку електричну машину можна використати як генератор і як двигун. Ця властивість її змінювати напрямок перетворюваної нею

енергії називається обертністю машини. Її можна також використати для перетворення електричної енергії одного роду струму (частоти, кількості фаз змінного струму, напруги постійного струму) в енергію іншого роду струму. Такі електричні машини називаються перетворювачами.

Електричні машини залежно від роду струму електроустановки, в якій вони мають працювати, поділяються на машини постійного і машини змінного струму. Машини бути одно- та багатофазними. Найширше синхронні та асинхронні машини, а також колекторні машини змінного струму, які дають змогу здійснювати економічне регулювання частоти обертання в широких межах.

Принцип дії електричної машини ґрунтуються на використанні законів електромагнітної індукції та електромагнітних сил. Якщо в магнітне поле полюсів постійних магнітів або електромагнітів (рис. 82) помістити провідник і під дією певної сили F_1 переміщувати його перпендикулярно до магнітних ліній, то в ньому виникне електрорушійна сила $E = Blv$, де B — магнітна індукція в місці, де перебуває провідник; l — активна довжина провідника (тієї його частини, що знаходиться в магнітному полі); v — швидкість переміщення провідника у магнітному полі. Напрямок ЕРС (на рисунку від глядача за площину креслення), що індукується у провіднику, визначається згідно з правилом правої руки.

Якщо цей провідник замкнути на приймач енергії то у замкненому колі під дією ЕРС протікатиме струм, напрямок якого збігається з напрямком ЕРС у провіднику. Внаслідок взаємодії струму в провіднику з магнітним полем полюсів утворюється електромагнітна сила F_e , напрямок якої визначається за правилом лівої руки. Ця сила буде спрямована назустріч силі, яка переміщує провідник у магнітному полі. Якщо $F_1 = F_e$, провідник переміщуватиметься зі сталою швидкістю. Отже, у такій найпростішій електричній машині механічна енергія, що витрачається на переміщення провідника, перетворюється в електричну енергію, яка віддається опорові зовнішнього приймача енергії, тобто машина працює генератором. Та ж найпростіша електрична машина може працювати і двигуном. Якщо від стороннього джерела електричної енергії через провідник пропустити струм, то внаслідок взаємодії струму у провіднику з магнітним полем полюсів утворюється електромагнітна сила F_e , під дією якої провідник почне переміщуватися в магнітному полі, додаючи силу гальмування будь-якого механічного приймача енергії.

Для збільшення ЕРС та електромеханічних сил електричні маши-

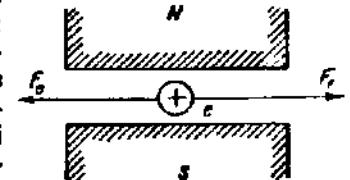


Рис. 82. Схема, що пояснює принцип дії електричної машини.

змінного струму можуть застосовуватися трифазні синхронні та асинхронні машини, а також колекторні машини змінного струму, які дають змогу здійснювати економічне регулювання частоти обертання в широких межах.

ни мають обмотки, що складаються з великої кількості проводів, які з'єднуються між собою так, щоб ЕРС у них мали одинаковий напрямок і додавались. У провіднику ЕРС буде індукована і в тому разі, коли провідник нерухомий, а переміщується магнітне поле полюсів.

§ 65. ПРИНЦІП ДІЇ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Найпоширенішим з електрических двигунів є трифазний асинхронний двигун, вперше сконструйований відомим російським електротехником М. О. Доліво-Добровольським.

Асинхронний двигун відрізняється простотою конструкції та нескладністю обслуговування. Як і будь-яка машина змінного струму, асинхронний двигун складається з двох основних частин — статора і ротора. Статором називається нерухома частина машини, ротором — її обертова частина. Властивістю асинхронної машини є її обертливість, тобто вона може бути використана в режимі генератора і в режимі двигуна. Через ряд суттєвих недоліків асинхронні генератори майже не застосовуються, в той час як асинхронні двигуни набули великого поширення.

Багатофазна система змінного струму утворює обертове магнітне поле, частота обертання якого $n_1 = 60f_1/p$. Якщо частота обертання ротора дорівнює частоті обертання магнітного поля ($n_2 = n_1$), то така частота називається синхронною. Якщо ж частота обертання ротора не дорівнює частоті обертання магнітного поля ($n_2 \neq n_1$), то така частота називається асинхронною.

У асинхронному двигуні робочий процес протікає тільки за асинхронної частоти, тобто коли частота обертання ротора не дорівнює частоті обертання магнітного поля. Частота обертання ротора може мало чим відрізнятися від частоти обертання поля, але під час роботи двигуна вона завжди буде менша ($n_2 < n_1$).

Робота асинхронного двигуна ґрунтується на явищі, що називається «диск Араго — Ленца» (рис. 83). Це явище полягає у тому: якщо перед полюсами постійного магніту помістити мідний диск 1, який вільно сидить на осі 2, й обертати магніт навколо його осі за допомогою рукоятки 3, то мідний диск обертається у тому ж напрямку. Це пояснюються тим, що під час обертання магніта його магнітне поле пронизує диск і індукує в ньому вихрові струми. Внаслідок взаємодії вихрових струмів з магнітним полем магніту виникає сила, яка приводить диск в обертання. На основі закону Ленца напрямок

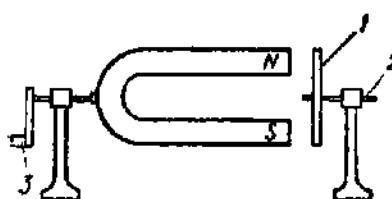


Рис. 83. Схема, що пояснює принцип дії асинхронного двигуна.

будь-якого індукованого струму такий, що він протидіє причині, яка його викликала. Тому вихрові струми в тілі диска прагнуть затягнути обертання магніту, але не маючи можливості зробити це, приводять диск в обертання так, що він обертається слідом за магнітом. При цьому частота обертання диска завжди менша, ніж частота обертання магніту. Якби ці частоти з якоєю причини стали одинаковими, то магнітне поле не переміщувалось би відносно диска, а отже, в ньому не виникали б вихрові струми, тобто не було б сили, під впливом якої диск обертається.

У асинхронних двигунів постійне магнітне поле замінене обертовим магнітним полем, яке утворює трифазна система, ввімкнена в мережу змінного струму. Обертове магнітне поле статора перетинає провідники обмотки ротора й індукує в них ЕРС. Якщо обмотка ротора замкнена на якийсь опір або накоротко, то по ній під дією індукованої ЕРС протікає струм. Внаслідок взаємодії струму в обмотці ротора з обертовим магнітним полем обмотки статора утворюється обертуючий момент, під дією якого ротор починає обертатися за напрямком обертання магнітного поля.

Отже, для зміни напрямку обертання ротора, тобто для реверсування двигуна, потрібно змінити напрямок обертання магнітного поля, утвореного статорною обмоткою. Це досягається зміною чергування фаз статорних обмоток, для чого слід поміняти місцями відносно затискачів мережі будь-які два із трьох проводів, які з'єднують обмотку статора з мережею. Реверсивні двигуни обладнуються перемикачами, за допомогою яких можна змінювати чергування фаз статорних обмоток, а отже, і напрямок обертання ротора.

Якщо припустити, що в певний момент часу частота обертання ротора дорівнює частоті обертання статорного поля, то провідники роторної обмотки не перетинають магнітного поля статора і струму в роторі не буде. У цьому разі обертаючий момент дорівнюватиме нульові і частота обертання ротора зменшиться порівняно з частотою обертання статорного поля, доки не виникне обертаючий момент, що трівноважує гальмівний момент, який складається з моменту навантаження на валі і моменту сил тертя в машині.

§ 66. БУДОВА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Осердя статора 1 (рис. 84) набирають зі сталевих пластин завтовшки 0,35 або 0,5 мм. Пластини штампують із западинами (лазами), ізоляють лаком або окалиною для зменшення втрат на вихрові струми, складають в окремі пакети і закріплюють у станині двигуна 3. До станини прикріплюють також бічні щити з розміщеннями на них підшипниками, на які спирається роторний вал. Станину встановлюють на фундаменті. У поздовжні пази статора вкладають провідники його обмотки 2, які відповідно з'єднують між собою так, що утворюється


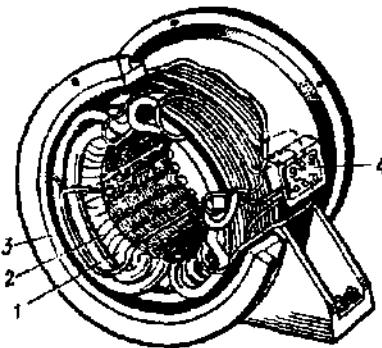


Рис. 84. Будова статора асинхронного двигуна.

Рис. 85. Приєднання затискачів на щитку двигуна при з'єднанні статорних обмоток трикутником (а) та зіркою (б).

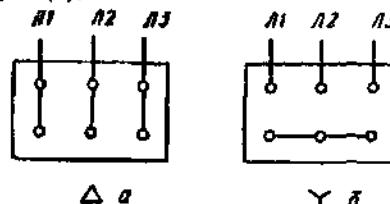

трифазна система. На щитку машини 4 знаходяться шість затискачів, до яких приєднуються початки та кінці обмоток кожної фази. Для приєднання статорних обмоток до трифазної мережі їх можна з'єднати зіркою або трикутником, що дає змогу вмикати двигун у мережу з двома різними лінійними напругами. Наприклад, двигун може працювати від мережі з напругою 380 та 220 В. На щитку машини зазначено обидві напруги мережі, на які розрахований двигун, тобто 220/127 В або 380/220 В.

Для нижчих напруг, що зазначені на щитку, статорна обмотка з'єднується трикутником, для вищих — зіркою.

Щоб з'єднати статорні обмотки трикутником, на щитку машини верхні затискачі приєднують перемичками до нижніх (рис. 85, а), а кожну пару з'єднаних затискачів приєднують до лінійних проводів трифазної мережі. Для вмикання зіркою три нижні затискачі на щитку з'єднують перемичками у спільну точку, а верхні приєднують до лінійних проводів трифазної мережі (рис. 85, б).

Осердя ротора 1 (рис. 86, а) також набирають зі сталевих пластин завтовшки 0,5 мм, ізольованих лаком або окалиною для зменшення втрат на вихрові струми. Пластини штампують із западицами і складають у пакети, які закріплюють на валі машини. З пакетів утворюється циліндр із поздовжніми пазами, в які укладають провідники роторної обмотки 2. Залежно від типу обмотки асинхронні машини можуть бути з фазним та короткозамкненим роторами. Короткозамкнену обмотку виконують за типом білячого колеса (рис. 86, б). В пазах ротора укладають масивні стержні, з'єднані на торцювих боках мідними кільцями 3 (див. рис. 86, а). Часто короткозамкнену обмотку ротора виготовляють з алюмінію. Алюміній у гарячому стані заливають у пази ротора під тиском. Така обмотка завжди замкнена накоротко, і ввімкнення в неї опору неможливе. Фазна обмотка ротора виконана аналогічно статорній, тобто провідники відповідно з'єднані між собою, утворюючи трифазну систему. Обмотки трьох фаз з'єднані зіркою. Початки цих обмоток приєднані до трьох контактних мідних

Так само протікає процес зміни частоти обертання ротора і моменту, що розвивається, у разі зменшення навантаження двигуна. Зі зменшенням навантаження на валі двигуна гальмівний момент становимо від обертаючого, що призводить до збільшення частоти обертання ротора або до зменшення ковзання. У підсумку змінюються ЕРС і сила струму в роторній обмотці, а отже, й обертаючий момент, який знову дорівнює гальмівному моментові.

Магнітне поле статора перетинає провідники статорної обмотки і індукує в ній ЕРС E_1 , яка зрівноважує прикладену напругу мережі U . Якщо знехтувати спадом напруги в опорі статорної обмотки, який дуже малий порівняно з ЕРС, то між абсолютними значеннями прикладеної напруги та ЕРС статорної обмотки можна допустити наближену рівність, тобто $U_1 = E_1$.

Отже, за незмінної напруги в мережі майже незмінною буде й ЕРС статорної обмотки. Магнітний потік у повітряному зазорі машини, як і в трансформаторі, за будь-якої зміни навантаження залишається майже сталим.

Струм роторної обмотки утворює своє магнітне поле, яке спрямоване проти магнітного поля струму статорної обмотки. Щоб результативний магнітний потік у машині залишався незмінним за будь-якої зміни навантаження двигуна, розмагнічувальне магнітне поле роторної обмотки має бути зрівноважене магнітним полем статорної обмотки. Тому в разі збільшення сили струму в роторній обмотці збільшується і сила струму в статорній.

Отже, асинхронний двигун схожий на трансформатор, у якого зі збільшенням сили струму у вторинній обмотці зростає сила струму і в первинній.

§ 68. ОБЕРТАЮЧИЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Обертаючий момент асинхронного двигуна утворюється внаслідок взаємодії обертового магнітного поля статора зі струмами у провідниках роторної обмотки. Тому обертаючий момент залежить від магнітного потоку статора Φ_m та від сили струму в роторній обмотці I_2 . Проте у процесі перетворення енергії (утворення обертаючого моменту) бере участь тільки активна потужність, споживана машиною з мережі. Внаслідок цього обертаючий момент залежить не від сили струму в роторній обмотці I_2 , а лише від його активної складової, тобто $I_2 \cos \Psi_2$, де Ψ_2 — фазний кут між ЕРС та силою струму в роторній обмотці.

Отже, обертаючий момент асинхронного двигуна $M = c\Phi_m I_2 \cos \Psi_2$, де c — конструктивна стала машини, що залежить від кількості її полюсів і фаз, кількості витків статорної обмотки та конструктивного виконання роторної обмотки.

За умови сталості прикладеної напруги магнітний потік також залишається сталим для будь-якої зміни навантаження двигуна. Отже, у формулі обертаючого моменту Φ_m^2 і $\cos \varphi_2$ є сталими, і обертаючий момент прямо пропорційний тільки активній складовій сили струму в роторній обмотці, тобто $M \propto I_2 \cos \varphi_2$.

Зміна навантаження або гальмівного моменту на валі двигуна змінює частоту обертання ротора і ковзання, що обумовлює зміну сили струму в роторі I_2 та його активної складової $I_2 \cos \varphi_2$. Силу струму в роторній обмотці можна виразити відношенням ЕРС до певного опору, тобто $I_2 = E_2/Z_2 = E_2/\sqrt{R_2^2 + X_2^2}$ та $\cos \varphi_2 = R_2/Z_2$, де Z_2 , R_2 та X_2 — повний, активний та реактивний опори фази роторної обмотки.

Разом із ковзанням змінюється частота струму в роторі. Якщо ротор нерухомий ($n_2 = 0$; $S = 1$), обertове поле з однаковою частотою перетинає провідники статорної й роторної обмоток і частота струму в роторі дорівнює частоті струму в мережі ($f_2 = f_1$). Зі зменшенням ковзання обмотка ротора перетинається магнітним полем з меншою частотою і частота струму в роторі зменшується. Коли ротор обертається синхронно з магнітним полем ($n_2 = n_1$; $S = 0$), провідники обмотки ротора не перетинаються магнітним полем і частота струму в роторі дорівнює нулеві ($f_2 = 0$). Отже, частота струму в роторі прямо пропорційна ковзанню: $f_2 = Sf_1$.

Активний опір роторної обмотки майже не залежить від частоти, в той час як ЕРС і реактивний опір прямо пропорційні частоті, тобто змінюються зі зміною ковзання: $E_2 = SE$ і $X_2 = SX$, де E та X — відповідно ЕРС та індуктивний опір фази обмотки нерухомого ротора.

Отже, маємо: $I_2 = SE/\sqrt{R_2^2 + (SX)^2}$; обертаючий момент $M \sim I_2 \cos \varphi_2 = SER_2/\sqrt{R_2^2 + (SX)^2}$; обертаючий момент $M \sim I_2 \cos \varphi_2 = SER_2/\sqrt{R_2^2 + (SX)^2}$.

При невеликому ковзанні (приблизно до 20 %), коли SX мало по-рівняно з R_2 , збільшення ковзання обумовлює зростання обертаючого моменту, оскільки при цьому збільшується активна складова сили струму в роторі ($I_2 \cos \varphi_2$). Якщо ковзання велике ($SX > R_2$), то збільшення його обумовлює зниження обертаючого моменту внаслідок значного зростання реактивного опору роторної обмотки.

На рис. 87 показано залежність обертаючого моменту від ковзання. При певному ковзанні S_m (приблизно 20 %) двигун розвиває максимальний момент, який визначає перевантажувальну здатність двигуна і в два-три рази перевищує номінальний момент.

Стійка робота двигуна можлива тільки на висхідній ділянці кривої залежності моменту від ковзання, тобто при зміні ковзання від 0 до S_m . Робота двигуна на пізхідній ділянці кривої цієї залежності, коли $S > S_m$, неможлива, бо тут не забезпечується стійка рівновага моментів.

Якщо припустити, що обертаючий момент дорівнює гальмівному ($M = M_r$) в точках A і B , то в разі порушення рівноваги моментів

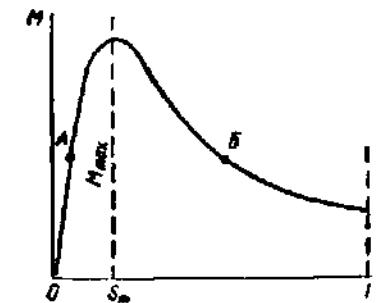


Рис. 87. Залежність обертаючого моменту асинхронного двигуна від ковзання.

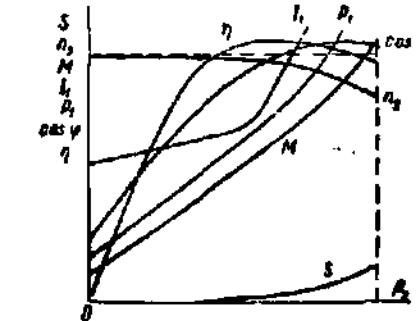


Рис. 88. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

у одному випадку вона відновлюється, в іншому — не відновлюється.

Припустимо, що обертаючий момент двигуна чомусь зменшився (наприклад, від зниження напруги в мережі), тоді ковзання почне збільшуватися. Якщо рівновага моментів знаходилася в точці A , то збільшення ковзання обумовить зростання обертаючого моменту двигуна і він знову дорівнюватиме гальмівному моментові, тобто рівновага моментів відновиться. Якщо ж рівновага моментів знаходилася в точці B , то збільшення ковзання обумовить зменшення обертаючого моменту, який залишатиметься завжди меншим від гальмівного моменту, тобто рівновага моментів не відновиться і частота обертання ротора безперервно зменшуватиметься до повної зупинки двигуна.

Якщо до вала двигуна прикладти гальмівний момент, то рівновага моментів не відновиться і ротор двигуна зупиниться.

Обертаючий момент двигуна прямо пропорційний квадратові прикладеної напруги, бо прямо пропорційні напрузі магнітний потік і сила струму в роторі. Тому зміна напруги в мережі обумовлює значну зміну обертаючого моменту.

§ 69. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Робочі характеристики асинхронного двигуна являють собою залежності ковзання S , частоти обертання ротора n_2 , моменту M , сили споживаного струму I_1 , витрачуваної потужності P_1 , коефіцієнта потужності $\cos \varphi$ та ККД η від корисної потужності P_2 на валі машини. Ці характеристики (рис. 88) змінюються за природних умов роботи двигуна, тобто коли двигун нерегульований, частота струму f_1 і напруга U_1 у мережі залишаються сталими, а змінюється лише навантаження на валі двигуна.

Зі збільшенням навантаження на валі двигуна ковзання зростає, причому в разі великих навантажень ковзання збільшується дещо швидше, ніж при малих навантаженнях. У разі холостого ходу двигуна ковзання дуже мале ($n_2 \approx n_1$, або $S \approx 0$). За номінального навантаження ковзання $S = 3\ldots 5\%$. Частота обертання ротора $n_2 = n_1 (1 - S) = (60f_1/p) (1 - S)$.

Зі збільшенням навантаження на валі двигуна ковзання зростає, а частота обертання зменшується. Проте зміна частоти обертання зі збільшенням навантаження від 0 до номінального дуже незначна і не перевищує 5 %. Тому швидкісна характеристика асинхронного двигуна є жорсткою — у кривій надто малий нахил до горизонтальної осі.

Обертаючий момент M , що розвивається двигуном, зрівноважений гальмівним моментом на валі M_g , та моментом M_0 , який іде на подолання механічних втрат: $M = M_g + M_0 = P_2/\Omega_2 + M_0$, де P_2 — корисна потужність двигуна; Ω_2 — кутова швидкість ротора.

У разі холостого ходу двигуна $M = M_0$; зі збільшенням навантаження на валі обертаючий момент також збільшується, причому за рахунок деякого зменшення частоти обертання ротора обертаючий момент збільшується швидше, ніж корисна потужність на валі.

Сила струму I_1 , споживаного двигуном із мережі, нерівномірно змінюється зі збільшенням навантаження на валі двигуна. У разі холостого ходу $\cos \phi$ малий і сила струму має велику реактивну складову. За малих навантажень на валі двигуна активна складова сили струму в статорі менша від реактивної складової, тому активна складова незначною мірою впливає на силу струму I_1 , що обумовлюється в основному реактивною складовою. Якщо навантаження великі, активна складова сили струму в статорі стає більш реактивною і зміна навантаження обумовлює значну зміну сили струму I_1 .

Графічно залежність споживаної двигуном потужності P_1 , зображується майже прямою лінією, яка незначною мірою відхиляється вгору у разі великих навантажень, що можна пояснити збільшенням втрат у статорній і роторній обмотках зі зростанням навантаження.

Коефіцієнт потужності змінюється залежно від навантаження на валі двигуна таким чином. У разі холостого ходу $\cos \phi$ малий (до 0,2), оскільки активна складова сили струму в статорі, обумовлена втратами потужності в машині, мала порівняно з реактивною складовою цієї сили струму, яка утворює магнітний потік. Зі збільшенням навантаження на валі $\cos \phi$ зростає (досягаючи найбільшого значення — 0,8…0,9) внаслідок збільшення активної складової сили струму в статорі. У разі дуже великих навантажень $\cos \phi$ дещо зменшується, оскільки внаслідок значного збільшення ковзання та частоти струму в роторі зростає реактивний опір обмотки ротора.

Крива ККД ї має такий самий вигляд, як у будь-якої машини чи трансформатора. У разі холостого ходу ККД дорівнює нулеві. Зі збільшенням навантаження на валі двигуна ККД різко збільшується,

а потім зменшується. Найбільшого значення ККД досягає за навантаження, коли втрати потужності в статорі та механічні втрати, що не залежать від навантаження, дорівнюють втратам потужності в обмотках ротора і статора, які залежать від навантаження.

§ 70. ПУСК АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Під час ввімкнення асинхронного двигуна в мережу змінного струму по обмотках його статора й ротора протікатимуть струми, сила яких у кілька разів більша від номінальної. Це пояснюється тим, що обертове магнітне поле перетинає обмотку нерухомого ротора з високою частотою, яка дорівнює частоті обертання магнітного поля у просторі, й індукує в цій обмотці велику ЕРС. Ця ЕРС утворює в колі ротора струм великої сили, що обумовлює виникнення струму відповідної сили і в обмотці статора.

Зі збільшенням частоти обертання ротора ковзання зменшується, що призводить до зниження ЕРС і сили струму в роторній обмотці. Це в свою чергу обумовлює зменшення сили струму в обмотці статора.

Велика сила пускового струму небажана як для двигуна, так і для джерела, від якого двигун одержує енергію. Коли пуски здійснюються часто, то велика сила пускового струму призводить до різкого підвищення температури обмоток двигуна, а це може обумовити передчасне старіння його ізоляції. У мережі при великій сили струму знижується напруга, що впливає на роботу інших приймачів енергії, ввімкнених у цю ж мережу. Тому прямий пуск двигуна безпосереднім ввімкненням його в мережу допускається лише в тому разі, коли потужність двигуна набагато менша від потужності джерела енергії, яке живить мережу. Якщо потужність двигуна порівнянна з потужністю джерела енергії, то треба зменшити силу струму, споживаного цим двигуном під час пуску.

У двигунів із фазним ротором дуже хорої пускові характеристики. Щоб знизити, силу пускового струму, обмотку ротора замикають на активний опір, який називається пусковим реостатом (рис. 89). Якщо такий опір ввімкнути в коло роторної обмотки, то сила струму в ній знизиться, а отже, знизиться сила струму в статорній обмотці і сила струму, споживаного двигуном із мережі. При цьому збільшуються активна складова сили роторного струму і обертаючий момент, що розвивається двигуном під час пуску.

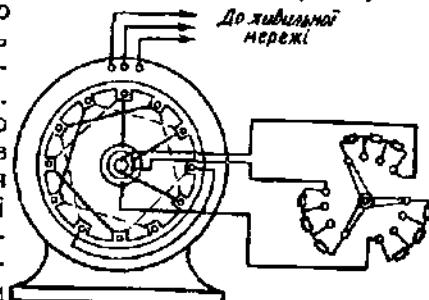


Рис. 89. Схема ввімкнення пускового реостата в коло фазного ротора асинхронного двигуна.

§ 71. ДВИГУНИ З ПОЛІПШЕНИМИ ПУСКОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

У пускових реостатів є кілька контактів, тому можна поступово зменшувати опір, введений в коло роторної обмотки. Після досягнення ротором нормальної частоти обертання реостат повністю виводиться, тобто роторну обмотку замикають накоротко. За нормальної частоти обертання ротора ковзання мале і ЕРС, що індукується в його обмотці, також незначна. Тому в колі ротора не потрібен жодний додатковий опір.

Пускові реостати працюють нетривалий час у процесі розгону двигуна і розраховуються на короткочасну дію. Якщо реостат буде ввімкненим тривалий час, то він вийде з ладу.

Пуск двигуна з короткозамкненим ротором при малій потужності його порівняно з потужністю джерела енергії здійснюють безпосереднім увімкненням у мережу. У разі великої потужності двигуна силу пускового струму зменшують, знижуючи прикладену напругу. Щоб знизити напругу на час пуску, двигун вмикають у мережу через знижувальний автотрансформатор або реактори. Якщо ротор обертається з нормальнюю частотою, двигун перемикають на повну напругу мережі.

Недоліком такого способу пуску двигуна є різке зменшення пускового моменту. Для зниження сили пускового струму в n разів треба прикладену напругу також знизити в n разів. При цьому пусковий момент, прямо пропорційний квадратові напруги, зменшиться в n^2 разів.

Отже, зниження напруги допускається під час пуску двигуна без навантаження або з малим навантаженням, коли пусковий момент може бути невеликим.

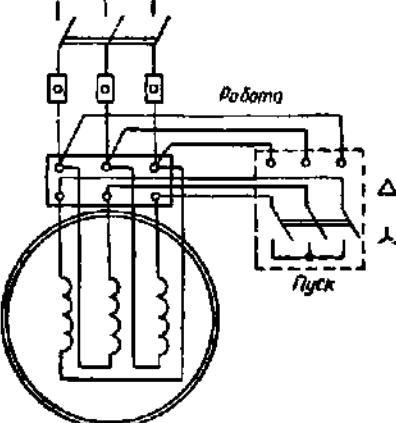


Рис. 90. Схема пуску короткозамкненого асинхронного двигуна перемиканням обмотки статора з зірки на трикутник.

Часто застосовують пуск двигунів способом перемикання статорної обмотки з зірки на трикутник (рис. 90). В момент пуску статорну обмотку з'єднують зіркою, а після того як двигун розв'єє частоту, наблизену до нормальної, її перемикають трикутником. За такого способу пуску двигуна сила пускового струму в мережі знижується в три рази порівняно з силою пускового струму, який споживався б двигуном, коли б статорна обмотка під час пуску була з'єднана трикутником. Цей спосіб пуску можна застосовувати для двигуна, статорна обмотка якого, живлячись від мережі з певною напругою, має бути з'єднана трикутником.

Простота конструкції та надійність в експлуатації двигунів з короткозамкненим ротором є їх суттєвими перевагами, завдяки яким вони набули широкого застосування в промисловості. Проте ці двигуни мають погані пускові характеристики. Значного поліпшення пускових характеристик асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором можна досягти зміною конструкції ротора: використанням ротора з подвійною короткозамкненою обмоткою та з глибокими пазами. Ротор з подвійною короткозамкненою обмоткою вперше був запропонований М. О. Доліво-Добровольським у 1889 р. Він складається з двох короткозамкнених обмоток (рис. 91, а). Кількість пазів

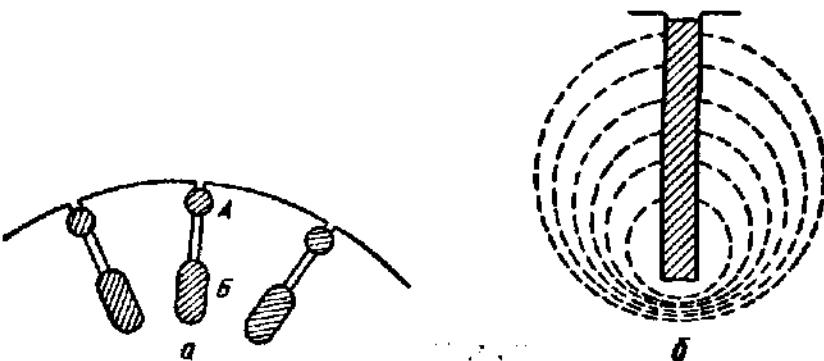


Рис. 91. Схема будови ротора:
а — з подвійною короткозамкненою обмоткою; б — з глибокими пазами.

верхньої A та нижньої B обмоток може бути однаковою або різною. Зовнішня обмотка A виконана із стержнів малого поперечного перерізу, а внутрішня B — із стержнів великого поперечного перерізу. Тому активний опір обмотки A буде значно більшим від активного опору обмотки B ($R_A \gg R_B$). Внаслідок того, що стержні внутрішньої обмотки B глибоко занурені в тіло ротора й оточені сталлю, індуктивний опір внутрішньої обмотки значно більший, ніж зовнішньої ($X_B \gg X_A$).

Принцип дії цього двигуна полягає ось у чому. У момент ввімкнення двигуна в мережу ротор нерухомий і частота струму в роторі дорівнює частоті струму в мережі: $f_2 = f_1$. Сила струму в обмотках A і B розподіляється обернено пропорційно їхнім повним опорам. Оскільки реактивні опори обмоток асинхронних машин значно більші від їхніх активних опорів, то під час пуску двигуна розподіл струму між обмотками A і B приблизно обернено пропорційний їхнім індуктивним опорам. Тому під час пуску струм протикає в основному

по провідниках зовнішньої обмотки A , у якої менший індуктивний і більший активний опори. Ця обмотка називається пусковою.

У робочому режимі ковзання мале, отже, частота струму в роторі також мала ($f_2 \approx 0$). Тому індуктивні опори обмоток не мають значення і сили струмів у обмотках A і B обернено пропорційні їхнім активним опорам. Отже, у робочому режимі струм у основному протикає по провідниках внутрішньої обмотки B , у якої менший активний опір. Ця обмотка називається робочою. За такої конструкції ротора збільшується активний опір його обмотки в момент пуску двигуна, що зменшує силу пускового струму і збільшує пусковий момент так само, як увімкнення пускового реостата в коло фазного ротора.

У двигунів із глибокими пазами на роторі короткозамкнену обмотку ротора виготовляють у вигляді тонких і високих штаб (рис. 91, б). За такої конструкції обмотки струм відтісняється до верхньої частини провідників внаслідок того, що нижні частини провідників зчеплені з більшим магнітним потоком розсіяння, ніж верхні частини.

Це явище відтіснення струму у верхні частини провідників особливо проявляється в момент увімкнення двигуна, коли частота струму в роторі дорівнює частоті струму в мережі, отже, під час пуску двигуна підвищується активний опір роторної обмотки, що збільшує пусковий момент. Зі збільшенням частоти обертання ротора частота струму в його обмотці знижується і струм рівномірніше розподіляється по перерізу стержнів; за нормальної частоти обертання нерівномірність розподілу струму по перерізу стержнів майже повністю вникає.

Пусковий момент двигунів цього типу $M_n = (1...1,5)M_b$, а сила пускового струму $I_n = (4...5) I_b$.

Отже, у двигунів із подвійною короткозамкненою обмоткою та з глибокими пазами пускові моменти більші, а сили пускових струмів менші, ніж у звичайних короткозамкнених двигунів. Проте робочі характеристики цих двигунів дещо гірші, ніж звичайних короткозамкнених: дещо менші cos φ, ККД та максимальний момент, оскільки більші потоки розсіяння, тобто вищі індуктивні опори роторних обмоток.

§ 72. РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Частота обертання ротора визначається виразом $n_2 = n_1 (1 - S) = 60f_1 (1 - S)/p$. З цього виразу видно, що частоту обертання ротора можна регулювати зміною будь-якого з трьох параметрів, що обумовлюють її, тобто зміною частоти струму в мережі f_1 , кількості пар полюсів p та ковзання S .

Регулювати частоту обертання асинхронних двигунів зміною частоти струму в мережі складно, бо для цього потрібен регульований перетворювач частоти або генератор. Тому такий спосіб не набув широкого застосування.

Кількість полюсів машини можна змінити, якщо на статорі ϵ кілька (звичайно дві) обмоток з різною кількістю полюсів або одна обмотка, яку можна перемикати на різну кількість полюсів, чи дві обмотки, кожну з яких можна перемикати на різну кількість полюсів.

На рис. 92, а схематично показано дві катушки однієї фази, з'єднані послідовно. Струм, протікаючи по них, утворює магнітне поле

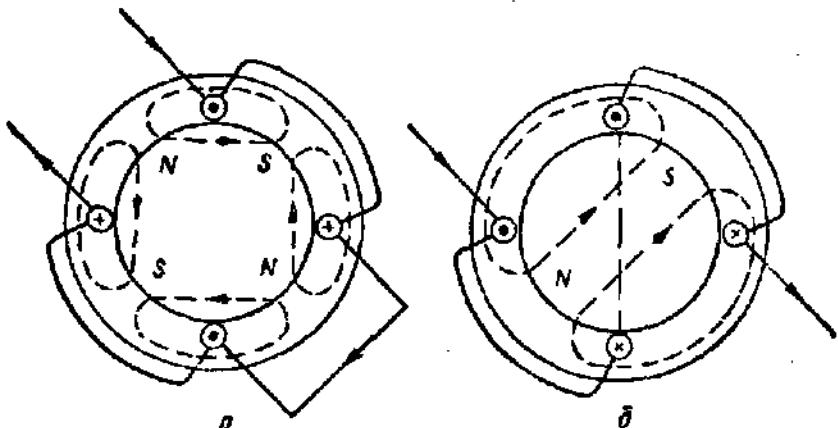


Рис. 92. Схема перемикання статорної обмотки на різну кількість полюсів:
а — один полюс; б — два полюси.

з чотирма полюсами. Якщо змінити напрямок струму в одній із катушок, ввімкнувши її назустріч другій, то обмотка утворюватиме двополюсне магнітне поле (рис. 92, б). У разі зміни кількості полюсів обмотки статора зміниться й частота обертання його магнітного поля, а також частота обертання ротора. Цей спосіб регульовання частоти обертання асинхронного двигуна економічний, але недоліком його є ступенева зміна частоти. Крім того, вартість такого двигуна значно зростає через ускладнення статорної обмотки та збільшення габаритів машини.

Регульовання частоти обертання зміною кількості полюсів застосовується у двигунів з короткозамкненим ротором; у двигунів із фазним ротором цей спосіб не використовується, оскільки в них одночасно зі зміною кількості полюсів статорної обмотки потрібно такою ж мірою змінювати кількість полюсів роторної обмотки, що дуже складно.

Заводи випускають двигуни з синхронними частотами обертання 500—750—1000—1500 об/хв. На статорі таких двигунів є дві обмотки, кожна з яких допускає перемікання на різну кількість полюсів.

Ковзання можна змінити регулювальним реостатом, введеним у коло роторної обмотки, а також зміною напруги в мережі. Під час регулювання напруги в живильній мережі змінюється обертаючий момент двигуна, який прямо пропорційний квадратові напруги. Зі зменшенням обертаючого моменту зменшується й частота обертання ротора, тобто збільшується ковзання.

Регулювальний реостат вмікається в коло обмотки фазного ротора, як і пусковий реостат, але на відміну від пускового цей реостат розраховується на тривале протікання струму. З увімкненням регулювального реостата сила струму в роторі знижиться, а це обумовить зниження обертаючого моменту двигуна, отже, зменшення частоти обертання або збільшення ковзання. Зі збільшенням ковзання зростають ЕРС і сила струму в роторі. Частота обертання і ковзання змінююватимуться до відновлення рівноваги моментів, тобто доки сила струму в роторі не набуде свого початкового значення. Цей спосіб регулювання частоти обертання може використовуватись тільки у двигунах із фазним ротором і незважаючи на те, що він неекономічний (бо в регулювальному реостаті відбуваються значні втрати енергії), набув широкого застосування.

§ 73. ОДНОФАЗНІ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ

Однофазні асинхронні двигуни широко застосовують при невеликих потужностях (до 1...2 кВт). Такий двигун відрізняється від звичайного трифазного тим, що на його статорі розміщується однофазна обмотка. Ротор однофазного асинхронного двигуна має фазну або короткозамкнену обмотку. Особливістю однофазного асинхронного двигуна є відсутність початкового або пускового моменту, тобто з увімкненням такого двигуна в мережу ротор залишатиметься нерухомим.

Якщо ж під дією якоїсь зовнішньої сили вивести ротор зі стату спокою, то двигун розвиватиме обертаючий момент. Відсутність початкового моменту є суттєвим недоліком однофазних асинхронних двигунів. Тому вони завжди укомплектовуються пусковим пристроям.

Найпростішим пусковим пристроям є дві обмотки, які розташовані на статорі і зміщені одна відносно одної на половину полюсної поділки (90 ел. град.). Ці обмотки живляться від симетричної двофазної мережі, тобто напруги, прикладені до обмоток, дорівнюють одній і зсунуті на чверть періоду за фазою.

При таких напругах струми, що проходять по обмотках, будуть також зсунутими за фазою на чверть періоду, що на додаток до просторового зсуву обмоток дає змогу одержати обертове магнітне поле. За наявності обертового магнітного поля двигун розвиває пусковий момент.

У дійсності двофазна мережа звичайно відсутня, і пуск однофазного двигуна здійснюється ввімкненням двох обмоток в одну спільну для них однофазну мережу. Щоб одержати кут зсуву фаз між силами струму в обмотках, який приблизно дорівнює $\pm\pi/2$ (чверті періоду), одну з обмоток (робочу) вмікають у мережу безпосередньо або з пусковим активним опором, а другу обмотку (пускову) — послідовно з катушкою (рис. 93, а) або конденсатором (рис. 93, б).

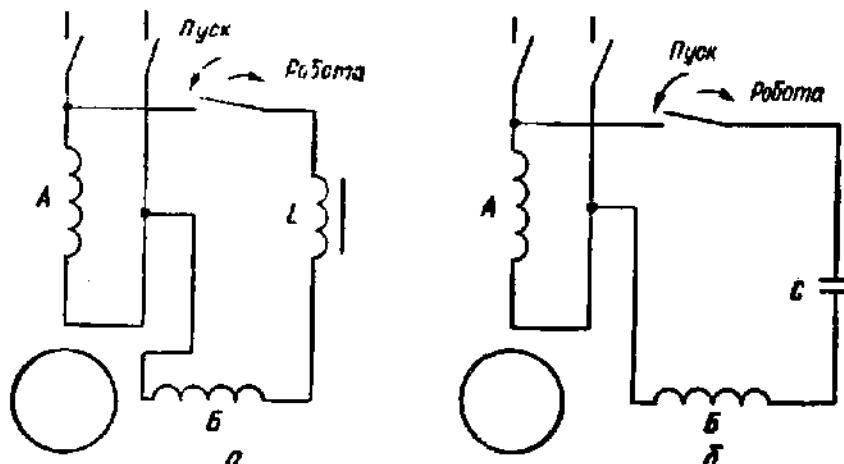


Рис. 93. Схема пуску однофазного двигуна в разі ввімкнення в коло пускової обмотки катушки індуктивності (а) із конденсатором (б).

Пускова обмотка вмікається тільки на період пуску двигуна. В момент, коли ротор набуває певної частоти обертання, пускова обмотка вимикається з мережі відцентровим вимикачем або спеціальним реле і двигун працює як однофазний. Як однофазний може бути використаний будь-який трифазний асинхронний двигун. Для роботи трифазного двигуна як однофазного робоча, або головна, обмотка, що складається з двох послідовно з'єднаних фаз, вмікається безпосередньо в однофазну мережу, а третя фаза, яка є пусковою, або допоміжною, обмоткою, вмікається в ту саму мережу через пусковий елемент — резистор, катушку чи конденсатор.

Конденсаторний (двофазний) двигун являє собою однофазний асинхронний двигун з двома обмотками на статорі та короткозамкненим ротором. Допоміжна обмотка розрахована на тривале протікання струму і залишається ввімкненою не тільки під час пуску двигуна, але й у процесі роботи. Під час роботи конденсаторного двигуна виникає обертове магнітне поле, яке поліпшує його робочі характеристики порівняно з однофазним. У разі збільшення ємності конденсатора зростає й пусковий момент двигуна. Проте збільшення ємності кон-

денсаторної батареї в робочому режимі небажане, оскільки це приводить до зниження частоти обертання і ККД двигуна. Тому конденсаторні двигуни виготовляють із двома батареями конденсаторів — робочою та пусковою.

§ 74. ПРИНЦІП ДІЇ ТА БУДОВА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

У синхронних машин частота обертання ротора дорівнює частоті обертання магнітного поля статора, отже, залежить від частоти струму в мережі та кількості пар полюсів: $n = 60f/p$; $f = pn/60$.

Як і будь-яка електрична машина, синхронна машина оборотна, тобто може працювати і генератором, і двигуном.

Електрична енергія виробляється синхронним генератором, первинним двигуном якого є або гідралічна, або парова турбіна, або двигун внутрішнього згоряння.

Звичайно обмотки збудження стримують енергію від обмотки, яким є генератор постійного струму. Збудник знаходитьться на одному валі з робочою машинкою; його потужність становить приблизно 1..5 % потужності синхронної машини, яка збуджується ним. У разі невеликої потужності часто використовуються схеми живлення обмоток збудження синхронних машин від мережі змінного струму через напівпровідникові вилрямлячі.

Найпростішим генератором може бути виток із провідників 1 і 2, який обертається в магнітному полі (див. рис. 30). Магнітне поле збуджується струмом обмотки збудження, розміщеної на полюсах статора N — S . Під час обертання витка провідники 1 і 2 перетинають магнітне поле полюсів N — S , внаслідок чого у витку індукується ЕРС. Кінці витка з'єднані з кільцями 3, що обертаються разом з витком. Якщо на кільцях розмістити нерухомі щітки і з'єднати їх з приймачем електричної енергії, то по замкненому колу, що складається з витка, кільце, щіток та приймача енергії, потече електричний струм під дією ЕРС. Одержану у такому генераторі ЕРС безперервно змінюватиметься залежно від положення витка в магнітному полі. Коли провідники 1 і 2 перебувають під осами полюсів, то під час обертання витка вони перетинають за одиницю часу найбільшу кількість ліній магнітного поля. Отже, в даний момент індукована у витку ЕРС матиме найбільше значення. У подальшому з повертанням витка зміниться кількість ліній магнітного поля, що перетинаються за одиницю часу провідниками 1 і 2. З повертанням витка на 90° у просторі провідники переміщуватимуться у вертикальному напрямку, який збігається з напрямком магнітних ліній поля. Отже, провідники 1 і 2 не перетинають магнітних ліній, і ЕРС у витку дорівнює нулю. З повертанням витка на кут, більший за 90° , зміниться напрямок переміщення цих провідників у магнітному полі, а також напрямок ЕРС, що індукується у витку.

Якщо магнітне поле розподілятиметься між полюсами N і S рівномірно, то ЕРС змінюватиметься в часі синусоїдно. За один оберт витка у просторі ЕРС, що індукується в ньому, змінюється на один період.

Якщо виток обертається за допомогою будь-якого первинного двигуна зі сталою частотою обертання n за хвилину, то в цьому витку індукується змінна ЕРС з частотою $f = n/60$.

Виникнення ЕРС у провідниках можливе в разі переміщення цих провідників у нерухомому магнітному полі, а також у разі переміщення магнітного поля відносно нерухомих провідників. У першому випадку полюси, тобто частина машини, що індукує ЕРС і збуджує магнітне поле, розміщаються на нерухомій частині машини (на статорі), а індукована частина (якір), тобто провідники, в яких утворюється ЕРС, — на обертовій частині машини (на роторі). У другому випадку полюси розміщаються на роторі, а якір — на статорі.

Вище ми розглянули принцип дії синхронного генератора з нерухомими полюсами та обертовим якорем. У такому генераторі енергія, що виробляється ним, передається приймачеві енергії через ковзі контакти — контактні кільця і щітки. Ковзний контакт у колі великої потужності спричиняє значні втрати енергії, а за високих напруг наявність такого контакту вкрай небажана. Тому генератори з обертовим якорем і нерухомими полюсами виготовляють тільки для невисоких напруг (до 380/220 В) та невеликих потужностей (до 15 кВ · А).

Найширшого застосування набули синхронні генератори, в яких полюси розміщені на роторі, а якір — на статорі. Струм збудження протікає по обмотці збудження, яка являє собою послідовно з'єднані катушки, розміщені на полюсах ротора. Кінці обмотки збудження з'єднані з контактними кільцями, які закріплюються на валі машини. На кільцях розміщаються нерухомі щітки, через які в обмотку збудження підживляється постійний струм від стороннього джерела енергії — генератора постійного струму, який називається збудником.

На рис. 94 подано загальний вигляд синхронного генератора зі збудником. Будова статора синхронного генератора аналогічна будові статора асинхронної машини. Ротор синхронних генераторів виконують або з явно вираженими (виступішими) полюсами, або з неявно вираженими полюсами, тобто без виступів полюсів.

У машинах з відносно малою частотою обертання (за великої кількості полюсів) у ротора явно виражені полюси (рис. 95, а), рівномірно розміщені по його обводу. Полюс складається з осердя 1, полюсного накінечника 2 та обмотки збудження 3.

Первинні двигуни синхронних генераторів з явно вираженими полюсами являють собою гідралічні турбіни, які є тихохідними машинами. За великої частоти обертання така будова ротора не може забезпечити потрібної механічної міцності і тому високошвидкісні

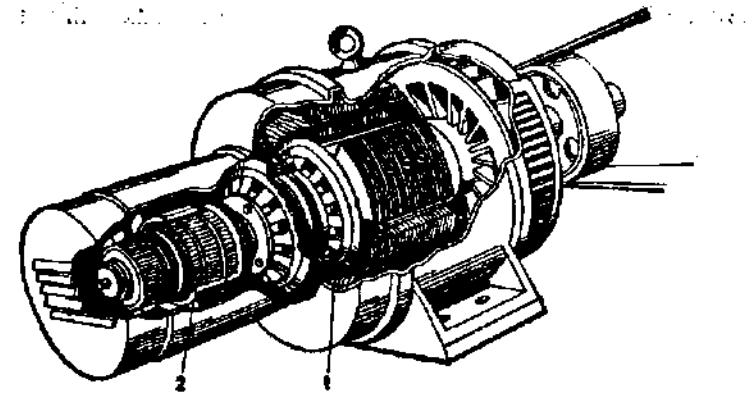


Рис. 94. Будова синхронного генератора:
1 — синхронний генератор; 2 — оббудка.

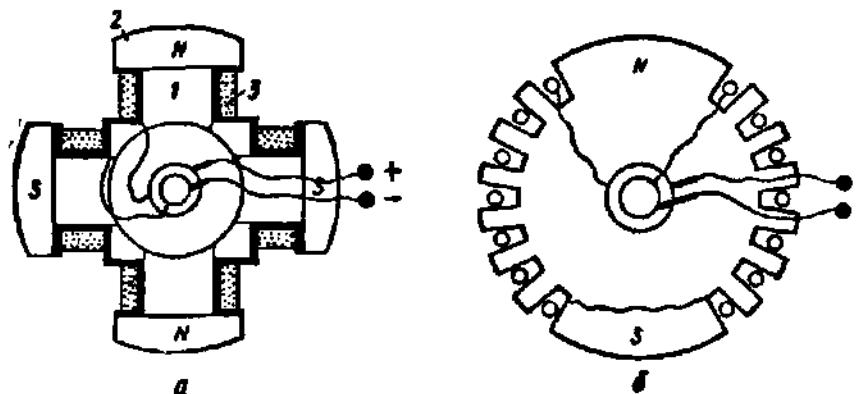


Рис. 95. Ротор синхронної машини:
а — з явно вираженими полюсами; б — з неявно вираженими полюсами.

машини обладнані роторами з неявно вираженими полюсами (рис. 95, б). Осердя роторів з неявно вираженими полюсами виготовляють із сушильних поковок, на поверхні яких фрезеруються пази. Після укладання обмоток збудження пази ротора забивають клинами, а лобові з'єднання обмотки збудження закріплюють стальевими бандажами, розміщеними на торцевих частинах ротора. За такої конструкції ротора допускаються високі частоти обертання.

Для генераторів з неявно вираженими полюсами первинними двигунами є парові турбіни, які належать до швидкохідних машин.

§ 75. РОБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

Якщо синхронний генератор не навантажений, тобто працює вхолосту, то струму в обмотках статора немає. Магнітний потік полюсів, утворений струмом збудження, індукує у трифазній обмотці статора ЕРС.

Якщо генератор навантажений, то в обмотці статора протікає струм. У разі симетричного навантаження сили струмів статорної обмотки однакові і зсунуті на третину періоду. Статорні струми утворюють обertове магнітне поле, частота обертання якого $n_1 = \frac{60f}{p} = n$, тобто магнітне поле, утворене струмами у статорній обмотці, обертається синхронно з магнітним полем полюсів. У статорній обмотці синхронного генератора утворюється ЕРС, яка залежить від магнітного потоку полюсів. Якщо магнітний потік полюсів дуже малий, то й ЕРС також мала. Зі збільшенням магнітного потоку зростає й ЕРС машини. Отже, за сталої частоти обертання ротора ЕРС прямо пропорційна магнітному потокові, який збуджується постійним струмом, що протікає по провідниках обмотки збудження. Якщо підвищити силу струму в обмотці збудження, то зросте й магнітний потік полюсів, що обумовить збільшення ЕРС машини. Отже, зі зміною сили струму в обмотці збудження відповідно змінюється й ЕРС машини, а це дає змогу регулювати напругу на затискачах генератора.

У разі холостого ходу синхронного генератора напруга на його затискачах дорівнює ЕРС, що індукується у статорній обмотці. Якщо генератор навантажений, то напруга не дорівнює ЕРС, оскільки в опорі (активному й реактивному) статорної обмотки виникає спад напруги. Крім того, струми, протікаючи по статорних обмотках, утворюють потік якірної реакції, який діє на потік полюсів. Отже, при навантаженні магнітний потік не дорівнюватиме магнітному потокові полюсів при роботі генератора вхолосту. Тому зміна навантаження, тобто сили струму у статорі генератора, обумовлюватиме зміну напруги на затискачах генератора, якщо сила струму в обмотці збудження залишиться незмінною.

На рис. 96, а зображені зовнішні характеристики синхронного генератора при активному та реактивному навантаженнях. Ці характеристики показують залежність напруги на затискачах генератора від сили струму навантаження у разі незмінних частоти обертання ротора й сили струму збудження. Різний вигляд цих характеристик для активного, індуктивного та ємнісного навантажень пояснюється неоднаковою дією якірної реакції на магнітний потік полюсів.

Для нормальної роботи будь-якого приймача електричної енергії потрібна стала напруга в мережі. Щоб забезпечити сталу напругу в мережі при зміні навантаження у синхронному генераторі, змінюють і силу струму збудження.

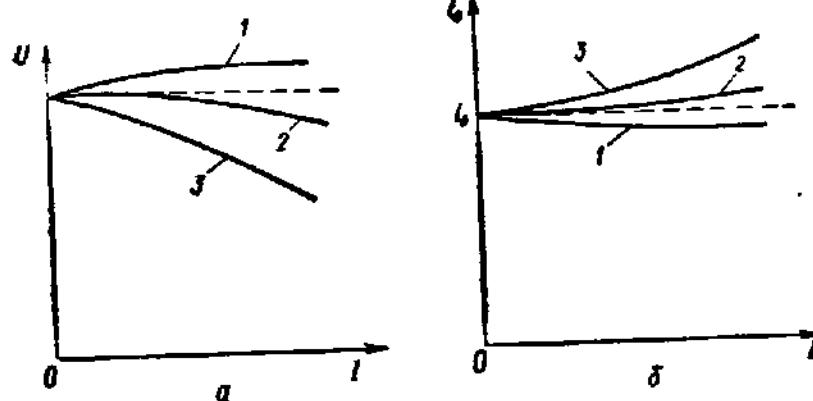


Рис. 96. Зовнішні (а) та регулювальні (б) характеристики синхронного генератора:
1 — емкісна; 2 — активна; 3 — індуктивна.

Залежність, що показує, як потрібно змінювати силу струму в обмотці збудження для того, щоб у разі зміни навантаження генератора напруга на його затисках залишалась неzmінною, називається регуляльною характеристикою (рис. 96, б). За активного навантаження збільшення сили струму в статорі обумовлює незначне зниження напруги, оскільки реакція якоря мало зменшує магнітний потік. При цьому навантаженні потрібно незначною мірою збільшити силу струму збудження для забезпечення сталості напруги. За індуктивного навантаження утворюється розмагнічувальне поле якірної реакції, яке зменшує потік полюсів. Тому для сталості напруги, тобто для сталості результуючого магнітного потоку, треба більшою мірою підвищити силу струму збудження, щоб компенсувати розмагнічувальне поле якірної реакції. За ємісного навантаження відбувається підсилення магнітного поля і для сталості напруги треба знизити силу струму збудження зі збільшенням сили струму у статорі.

Найчастіше синхронні генератори працюють на спільну потужну мережу електростанції або енергосистеми. Напруга такої мережі U_n та частота струму в ній неzmінні. Напруга на затисках генератора U_r та частота струму в ній дорівнюють і протилежна за знаком напрузі в мережі: $U_r = -U_n$. Результуюче магнітне поле Φ_p статора, що обертається з частотою $n_1 = 60/p$ у просторі, випереджає напругу U_r на 90° (рис. 97).

За неzmінної напруги в мережі U_n амплітуда магнітного потоку Φ_p , результуючого магнітного поля статора також неzmінна. За активного навантаження генератора сила струму статора I збігається за фазою з напругою U_r . Потік якірної реакції Φ_a збігається за фазою

в силу струму I , отже, вони зображені одним вектором, але різного масштабу. Результуючий магнітний потік утворюється дією потоку полюсів Φ_m та потоку якірної реакції Φ_a , і може бути поданий геометричною сумою цих магнітних потоків.

Зміна сили струму збудження в генераторі не обумовлює зміни його активної потужності, оскільки потужність, споживана ним від первинного двигуна, залишається незмінною (обертаючий момент первинного двигуна і частота обертання — за значенням незмінні). Тому активна складова сили струму статора стала і кінець вектора I (Φ_a) знаходиться на прямій AB , що паралельна горизонтальній осі. Якщо збільшити силу струму збудження, то зросте магнітний потік полюсів Φ_m , вектор якого знаходиться між прямою AB і кінцем незмінного вектора Φ_p . У цьому випадку зміниться і за значенням, і за напрямком вектор I' і Φ_m , тобто сила струму збудження зменшиться за фазою від напруги генератора. Зі зниженням сили струму збудження зменшиться також і потік полюсів Φ_m , що призведе до зміни сили струму в статорі I'' і Φ_m'' за значенням і за фазою. Отже, зміна сили струму збудження в генераторі, який працює на потужну мережу, обумовлює зміну реактивної складової сили струму в статорі, тобто змінює реактивну потужність, яку виробляє генератор.

Щоб змінити активну потужність, треба змінити обертаючий момент первинного двигуна, який приводить в обертання ротор синхронного генератора. Під дією обертаючого моменту первинного двигуна M_1 ротор машини з розміщеннями на ньому полюсами приводиться в обертання з частотою обертів за хвилину n . Результуюче магнітне поле статора обертається у тому ж напрямку з частотою $n_1 = n$ (рис. 98, а). Отже, поле полюсів Φ_m і результуюче поле статора Φ_p обертаються синхронно, залишаючись нерухомими одно відносно другого, і між цими полями встановлюється взаємодія. Внаслідок цього утворюється електромагнітний гальмівний момент M_e , який зрівноважує момент первинного двигуна. За рівноваги моментів $M_1 = M_e$ кут між осями магнітних полів θ залишається незмінним.

Якщо збільшити момент первинного двигуна M_1 (рис. 98, б), то він виявиться більшим від гальмівного моменту, і ротор, одержавши певне прискорення, почне переміщатися відносно поля статора, яке обертається зі сталою частотою $n_1 = 60/p$ (частота струму в

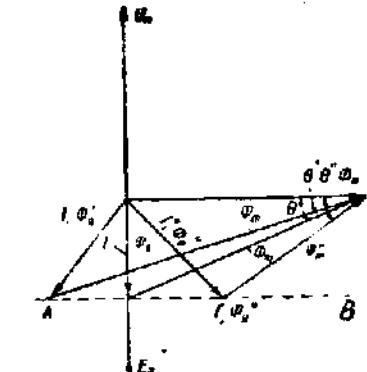


Рис. 97. Векторна діаграма синхронного генератора при різних силах струму збудження.

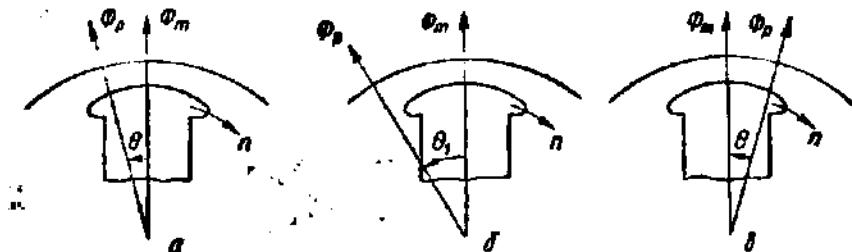


Рис. 98. Кут між осями магнітних полів ротора і статора при меншому (а) та більшому (б) моментах первинного двигуна і в разі роботи синхронної машини двигуном (с).

мережі f стала). При цьому кут між осями магнітних полів ротора і статора θ_1 зростає, збільшуючи гальмівний електромагнітний момент M_e' так, що знову відновиться рівновага моментів, тобто $M_1 = M_e'$.

Для ввімкнення генератора в мережу потрібно: однакове чергування фаз у мережі і в генераторі; однакові значення напруги в мережі та ЕРС генератора; однакові частоти ЕРС генератора та струму в мережі; вмикання генератора в той момент, коли ЕРС генератора в кожній фазі спрямована назустріч напрузі в мережі. Невиконання цих вимог призводить до того, що в момент ввімкнення генератора в мережу виникають струми, які можуть бути досить високими і вивести генератор з ладу. Для вмикання генераторів у мережу використовують спеціальні пристрої — синхроноскопи. Найпростіший синхроноскоп являє собою три лампи розжарення, які приєднуються між затискачами генератора і мережі. Лампи розраховані на пілвіну напругу мережі; до ввімкнення генератора вони повинні одночасно загорятися й гаснути. У той момент, коли ЕРС генератора дорівнює напрузі в мережі і спрямована назустріч їй, лампи погаснуть, оскільки напруга на кожній лампі дорівнюватиме нульові. Коли лампи погасли, генератор вмикается в мережу. До вмикання генератора в мережу, його ЕРС вимірюють вольтметром і, регулюючи силу струму збудження, встановлюють її однаковою з напругою мережі. Частоту ЕРС генератора регулюють зміною частоти обертання первинного двигуна.

§ 76. СИНХРОННІ ДВИГУНИ

Синхронний двигун не має принципових конструктивних відмінностей від синхронного генератора. Як і в генераторі, на статорі синхронного двигуна розміщено трифазну обмотку, у разі ввімкнення якої в мережу трифазного змінного струму утворюватиметься обертове магнітне поле Φ_p з частотою обертання за хвилину $n_p = 60 f/p$. На роторі двигуна знаходиться обмотка збудження, яка вмикается в мережу джерела постійного струму. Струм збудження утворює маг-

нітний потік полюсів Φ_m . Обертове магнітне поле, утворене струмами статорної обмотки, веде за собою роторні полюси (рис. 98, в). При цьому ротор може обертатися тільки синхронно з полем, тобто з частотою, яка дорівнює частоті обертання статорного поля. Отже, частота обертання синхронного двигуна стала, якщо незмінна частота струму живильної мережі.

Основною перевагою синхронних двигунів є можливість їх роботи зі споживанням випереджаючого струму, тобто двигун може являти собою емісіє навантаження для мережі. Такий двигун підвищує $\cos \phi$ всього підприємства, компенсиуючи реактивну потужність інших пристрій енергетики.

Як і в генераторів, у синхронних двигунів зміна реактивної потужності, тобто зміна $\cos \phi$, досягається регулюванням сили струму збудження. За сили струму збудження, яка відповідає нормальному збудженню, $\cos \phi = 1$. Зменшення сили струму збудження обумовлює появу відстаючого (індуктивного) струму в статорі, а збільшення сили струму збудження (перебуджений двигун) — випереджаючого (емісійного) струму в статорі.

Перевагою синхронних двигунів є також менша, ніж у асинхронних, чутливість до зміни напруги живильної мережі. У синхронних двигунів обертаючий момент прямо пропорційний напрузі мережі у першому степені, а в асинхронних — квадратові напруги.

Обертаючий момент синхронного двигуна утворюється внаслідок взаємодії магнітного поля статора з магнітним полем полюсів. Від напруги живильної мережі залежить лише магнітний потік статорного поля.

Синхронні двигуни виготовляють переважно з явно вираженими полюсами і працюють вони в нормальному режимі з випереджаючим струмом при $\cos \phi = 0,8$. Збудження вони набувають або від збудника, або від мережі змінного струму через напівпровідникові випрямлячі.

Пуск синхронного двигуна безпосереднім увімкненням його в мережу неможливий, оскільки ввімкнення статорної обмотки в мережу обумовлює утворення обертового магнітного поля, а ротор у момент ввімкнення перуходом, отже немає взаємодії магнітних полів статора і ротора, тобто двигун не розвиває обертаючого моменту. Тому для пуску двигуна треба попередньо довести частоту обертання ротора до синхронної частоти або такої, що наближається до неї.

Зарах застосовується переважно так званий асинхронний пуск синхронних двигунів, суть якого полягає ось у чому. У полюсних чакінечниках ротора синхронного двигуна укладено пускову обмотку, виконану у вигляді білячого колеса, подібно до короткозамкненої обмотки ротора асинхронної машини. Статорна обмотка двигуна вмикается у трифазну мережу, і пуск його відбувається так само, як і пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Після

того як двигун розіб'є частоту, що наближається до синхронної (приблизно 95 %), обмотка збудження вмикається в мережу постійного струму і двигун входить у синхронізм, тобто частота обертання ротора збільшується до синхронної.

Під час пуску двигуна обмотка збудження замикається на опір, який у 10...12 разів більший від опору самої обмотки. Не можна обмотку збудження під час пуску залишати розімкненою або замикати накоротко. Якщо під час пуску обмотка збудження виявиться розімкненою, то в ній індукуватиметься дуже велика ЕРС, яка небезпечна як для ізоляції обмотки, так і для обслуговуючого персоналу. Це пояснюється тим, що під час пуску двигуна статорне поле з великою частотою перетинає провідники обмотки збудження.

Якщо обмотку збудження замкнути накоротко під час пуску двигуна під навантаженням, то він може розвити швидкість, що наблигається до половини синхронної, й увійти в синхронізм не зможе.

Робота синхронної машини зі споживанням в мережі випереджаючого струму дає змогу використати її як компенсатор. Компенсатором є синхронний двигун, що працює без навантаження і призначений для підвищення cos φ підприємства. Отже, компенсатор є генератором реактивної потужності. Конструктивно компенсатор відрізняється від синхронного двигуна незначною мірою: він не несе механічного навантаження, тому його вал і ротор легші, а повітряний зазор менший, ніж у двигуна.

Основний недолік синхронних двигунів — потреба в джерелах змінного й постійного струму. Потреба в джерелі постійного струму для живлення обмотки збудження синхронного двигуна робить його вкрай неекономічним у разі невеликих потужностей. Тому синхронні двигуни малої потужності зі збудженням постійним струмом не застосовуються. У цих випадках широко використовують реактивні синхронні двигуни. У ротора такого двигуна явно виражені полюси. Для дуже малих потужностей роторроблять з алюмінію у вигляді циліндра, у який під час виливання закладають стержні з м'якої сталі, які виконують функцію явно виражених полюсів. Циліндрична форма ротора спрощує його обробку й балансування, а також знижує втрати на тертя об повітря в процесі роботи машини, що важливо для двигунів дуже малих потужностей.

У реактивних синхронних двигунів обертаючий момент утворюється внаслідок орієнтування ротора в магнітному полі так, щоб магнітний опір для цього поля був найменшим. Тому ротор завжди займатиме таке положення у просторі, за якого магнітні лінії обертового поля статора замкнуться через сталь ротора і він обертається разом з магнітним полем статора.

Контрольні запитання

1. Поясніть принцип дії асинхронного двигуна.
2. Як змінити напрямок обертання ротора асинхронного двигуна?
3. Яка будова асинхронних двигунів із фазним та з короткозамкненим ротором?
4. Від чого залежить обертовий момент асинхронного двигуна?
5. Покажіть графічно робочі характеристики асинхронного двигуна.
6. Як здійснюються пуск та регулювання частоти обертання трифазних асинхронних двигунів?
7. Поясніть принцип роботи та будову синхронного генератора.
8. Яку залежність відображають зовнішні та регулювальні характеристики синхронного генератора?
9. Які умови потрібно виконати, щоб увімкнути синхронний генератор у мережу?
10. Поясніть принцип роботи синхронного двигуна.

Розділ VIII. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

§ 77. ПРИНЦИП ДІЇ ТА БУДОВА ГЕНЕРАТОРА ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

Найпростішим генератором є виток, що обертається в магнітному полі полюсів N і S (див. рис. 30). У такому витку індукується зміна у часі ЕРС. Тому при з'єднанні кінців витка з контактними кільцями, що обертаються разом з витком, у навантаженні через нерухомі щітки протікає змінний струм, тобто така машина буде генератором змінного струму.

Для перетворення змінного струму в постійний застосовують колектор, принцип дії якого полягає ось у чому. Кінці витка I (рис. 99, a) приєднуються до двох мідних напівкілець (сегментів), що називаються колекторними пластинами 4. Пластини жорстко закріплені на валі машини й ізольовані одна від одної та від вала. На пластинах розміщені перуходомі щітки 2 і 3, електрично з'єднані з прижмачем енергії.

Під час обертання витка колекторні пластини також обертаються разом з валом машини і кожна з нерухомих щіток 2 і 3 стикається то з однією, то з іншою пластиною. Щітки на колекторі встановлені так, що вони переходять з однієї пластини на другу в той момент, коли ЕРС, що індукується у витку, дорівнює нульові. У цьому разі під час обертання якоря у витку індукується змінна ЕРС, яка змінюється синусоїдно за рівномірного розподілу магнітного поля, але кожна щітка стикається з тією колекторною пластиною і відповідно з тим провідником, який у даний момент перебуває під полюсом певної полярності.

Отже, ЕРС на щітках 2 і 3 знає не змінює, і струм по зовнішній ділянці замкненого електричного кола протікає в одному напрямку —

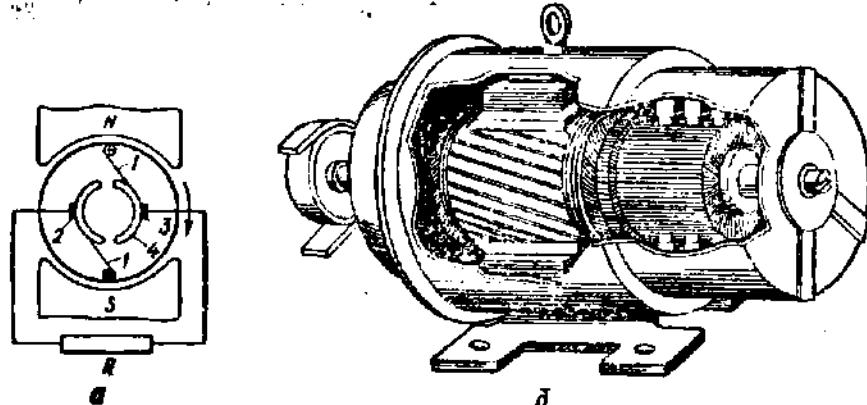


Рис. 99. Генератор постійного струму:
а — схема будови; б — загальний вигляд

від щітки 2 через опір R до щітки 3. Проте, незважаючи на незмінність напрямку ЕРС у зовнішньому колі, її значення міняється з часом, тобто одержано не стала, а пульсуючу ЕРС. Струм у зовнішньому колі буде також пульсуючим.

Якщо розмістити на якорі два витки під кутом 90° один до одного і кінці цих витків з'єднати з чотирма колекторними пластинами, то пульсація ЕРС і сила струму у зовнішньому колі значно зменшаться. Зі збільшенням кількості колекторних пластин пульсація швидко зменшується і при великій кількості колекторних пластин ЕРС і сила струму практично сталі.

На рис. 99, б показано загальний вигляд машини постійного струму. Її нерухома частина — індукуюча, тобто вона утворює магнітне поле, а обертова частина — індукована (якорь).

Нерухома частина машини (рис. 100, а) складається з головних полюсів 1, додаткових полюсів 2 і станини 3. Головний полюс (рис. 100, б) являє собою електромагніт, який утворює магнітний потік. Він складається з осердя 4, обмотки збудження 6 та полюсного накінечника 7. Полюс закріплюється на станині 3 болтом 5. Осердя полюса з поперечним перерізом овальної форми відливають зі сталі. На осерді полюса розміщується обмотка збудження з ізольованого мідного проводу. Котушки всіх полюсів з'єднуються послідовно, утворюючи обмотку збудження. Струм, що протікає по обмотці збудження, утворює магнітний потік. Полюсний накінечник утримує обмотку збудження на полюсі і забезпечує рівномірний розподіл магнітного поля під полюсом. Полюсному накінечнику надають такої форми, за якої повітряний зазор між полюсами та якорем однаковий по всій довжині полюсної дуги. У додаткових полюсів також є осердя та обмотки.

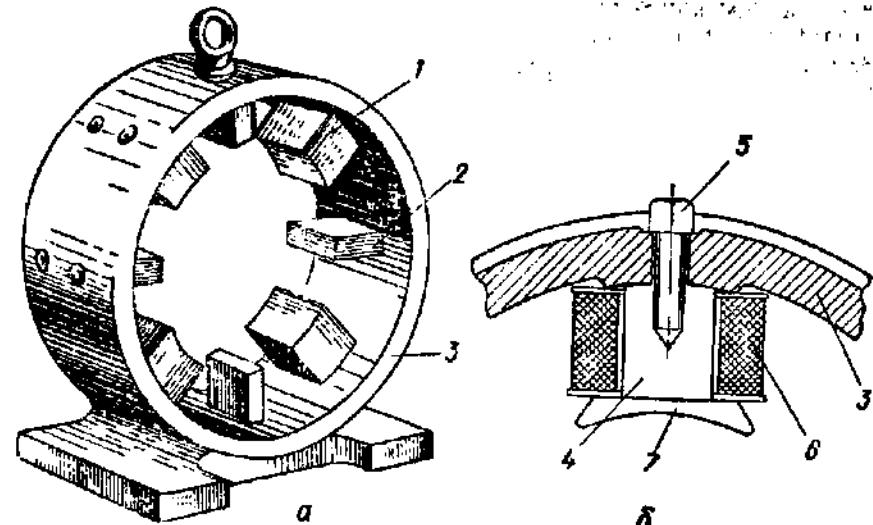


Рис. 100. Будова статора машини постійного струму:
а — схема статора; б — схема головного полюса.

Додаткові полюси розміщені між головними полюсами і кількість їх може або дорівнювати кількості головних полюсів, або бути вдвічі меншою. Додаткові полюси встановлюють у машинах великих потужностей; вони служать для усунення іскріння під щітками. У машинах малих потужностей додаткових полюсів немає.

Станину, яка є остовом машини, виливають зі сталі. На ній закріплюють головні й додаткові полюси, а на торцевих боках її — бічні щити з підшипниками, які утримують вал машини. За допомогою станини машину закріплюють на фундаменті.

Обертова частина машини — якорь (рис. 101, а) — складається з осердя 1, обмотки 2 і колектора 3. Осердя являє собою циліндр, складений із листів електротехнічної сталі. Листи ізолюють один від одного лаком або папером для зменшення втрат на вихрові струми. Сталеві листи штампують на верстатах по шаблону; у них є пази, в які укладають провідники якорної обмотки. У тілі якоря передбачають повітряні канали для охолодження обмотки й осердя. Обмотку старанно ізолюють від осердя й закріплюють у пазах немагнітними клинами. Лобові з'єднання закріплюють сталевими бандажами. Усі секції обмотки, розміщені на якорі, з'єднують послідовно, утворюючи замкнене коло, і приєднують до колекторних пластин.

Колектор являє собою циліндр, що складається з скремих пластин. Колекторні пластини виготовляють із твердотягненої міді й ізолюють між собою та від корпуса прокладками в міканіту. Для

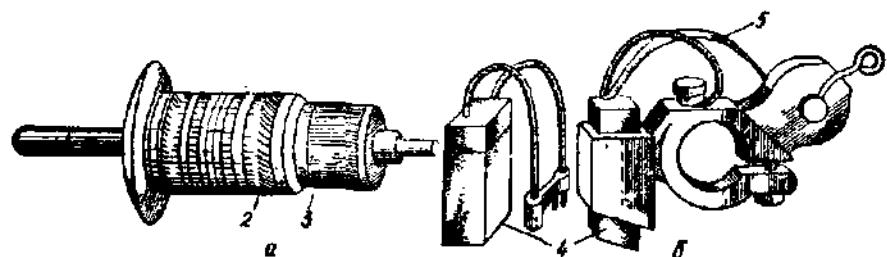


Рис. 101. Якір машини постійного струму:
а — загальний вигляд; б — щітка і щіткотримач.

закріплення на втулці колекторним пластинах надають форми «ластівчиного хвоста», який затискується між виступом на втулці і шайбою, які мають форму, що відповідає формі пластини. Шайбу прикріплюють до втулки болтами.

Колектор — це найскладніша у конструктивному відношенні і найвідповідальніша в роботі частина машини. Поверхня колектора має бути строго циліндричною, щоб уникнути биття та іскріння щіток.

Для з'єднання якірної обмотки з зовнішнім колом на колекторі розміщують нерухомі щітки, які можуть бути графітними, вугільно-графітними або бронзо-графітними. У машинах високої напруги застосовують графітні щітки з великим перехідним опором між щіткою й колектором, у машинах низької напруги — бронзо-графітні щітки. Щітки розміщують у особливих щіткотримачах (рис. 101, б). Щітка 4, розміщена в обоймі щіткотримача, притискується пружиною 5 до колектора. На кожному щіткотримачі може знаходитися кілька щіток, приєднаних паралельно.

Щіткотримачі закріплюють на щітових болтах-пальцях, які в свою чергу закріплені на траверсі. Для закріплення на щітовому пальці у щіткотримача є отвір. Щітові пальці ізоляють від траверси ізоляційними шайбами та втулками. Кількість щіткотримачів дорівнює кількості полюсів. Траверсу встановлюють на підшипниковому щиті в машинах малої й середньої потужності або прикріплюють до станини — у машинах великої потужності. Траверсу можна повертати і цим міняти положення щіток відносно полюсів. Траверсу встановлюють у такому положенні, за якого розміщення щіток у просторі збігається з розміщенням осей головних полюсів.

§ 78. ЯКІРНІ ОБМОТКИ ТА ЕРС МАШИН ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

Якірні обмотки машини постійного струму виготовляють з ізольованих мідних проводів, а машин великих потужностей — із шин прямокутного поперечного перерізу; обмотки виконують замкненими.

Якірні обмотки виготовляють із шин прямокутного поперечного перерізу, то їх роблять стержневими, а кожна секція може складатися з двох активних проводів (одновиткова секція). Секції обмоток з ізольованого мідного проводу мають вигляд котушок з певною кількістю витків (багатовиткові секції).

У машинах постійного струму найширше застосовуються двошарові обмотки, у яких пазах яких активні частини секцій розміщуються двома шарами. Кожна секція обмотки складається з двох активних частин, розміщених одна від одної на відстані, що наближається до полюсного поділу (відстань між осіми сусідніх різномінних полюсів). За такої відстані між активними провідниками (крок обмотки) ЕРС, що індукуються в цих провідниках, будуть спрямовані в один бік, і ЕРС секції буде найбільшою, оскільки ЕРС її активних частин додаються (рис. 102). Одна активна частина секції знаходиться

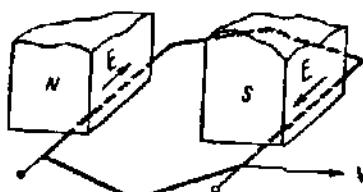


Рис. 102. Спряження ЕРС в активних частинах обмоткової секції:

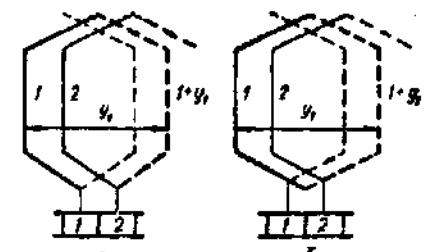


Рис. 103. Секції простої паралельної обмотки:
а — одновиткова; б — багатовиткова.

у верхньому шарі паза, друга — у нижньому. На розгорнутих схемах обмоток активні частини, що знаходяться у верхньому шарі паза, зображені суцільною лінією, а частини нижнього шару — переривчастою. Кінці секцій з'єднуються з іншими секціями обмотки та в колекторних пластинах.

Секції, які утворюють обмотки, з'єднуються між собою так, щоб індуковані в них ЕРС були спрямовані в один бік. Для цього початкові (кінцеві) провідники послідовно з'єднаних секцій мають знаходитися в будь-який момент під полюсами однакової полярності.

Залежно від порядку з'єднання секцій обмотки можуть бути паралельними (петлевими) та послідовними (хвильовими).

На рис. 103 показані (жирнішою лінією) одновиткові (а) та багатовиткові (б) секції паралельної обмотки; секція складається з активної частини верхнього шару паза 1 та нижнього шару паза 1 + y_1 . У цих обмотках послідовно з'єднуються між собою початкові (кінцеві) секції, активні частини яких знаходяться під однім полюсом у розташованих поруч пазах. Отже, кінці секції паралельної обмотки приєднуються до двох сусідніх колекторних пластин (1 1 2), причо-

му в багатовиткових секціях до пластини 1 приєднується початок першого витка, а до пластини 2 — кінець останнього витка, з'єднаний з початком наступної секції. Будь-яка колекторна пластина (наприклад, 1) з'єднується з двома активними проводами, у кожному з яких протікає струм одного паралельного відгалуження обмотки силою i_s , тому між двома щітками різної полярності обмотка утворює два паралельні відгалуження. За паралельних обмоток кількість щіток завжди має дорівнювати кількості полюсів $2p$, отже, кількість паралельних відгалужень $2a$ в цих обмотках дорівнює кількості полюсів: $2a = 2p$ ($a = p$).

У разі великої кількості полюсів паралельна обмотка утворює багато паралельних відгалужень, а це дає змогу обмежити силу струму в одному відгалуженні і зменшити поперечний переріз обмоткового проводу.

У послідовних обмотках початкові (кінцеві) активні проводи секцій перебувають під різними полюсами однакової полярності (рис. 104). Активні частини першої знаходяться під полюсами N_1 і S_1 . Активні частини другої секції, послідовно з'єднаної з першою, знаходяться під полюсами N_2 і S_2 , третьої секції — під полюсами N_3 і S_3 , і т. д. Після приєднання всіх секцій по обводу якоря з'єднують верхній провідник пари $n=1$, що знаходитьться поруч (звичайно зліва), з провідником пари n , від якого почали обхід обмотки. Послідовно з верхнім провідником пари $n=1$ приєднують провідники, що знаходяться під полюсами S_1 , N_2 , S_3 і т. д., по обводу

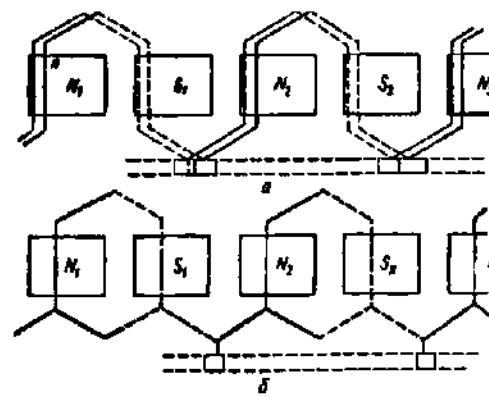


Рис. 104. Розгорнута схема двох секцій простої послідовної обмотки:
а — одновиткової; б — багатовиткової.

якоря, а потім провідник, що знаходитьться поруч з провідником $n=1$. Після цього знову з'єднують пари провідників, що знаходяться під різними полюсами по обводу якоря і т. д., поки всі провідники не будуть приєднані в замкнене коло.

Незалежно від кількості полюсів проста послідовна обмотка утворює два паралельні відгалуження, тобто $2a = 2$. Тому за будь-якої кількості полюсів у машині може бути лише дві щітки, якщо якорна обмотка послідовна, причому ці щітки мають розміщуватися на відстані $0,5p$ колекторного обводу. Наприклад, при $p = 2$ відстань між щітками повинна дорівнювати четвертій частині колекторного обводу.

Це уможливлює доступ для огляду не всього обводу колектора, а лише його частини. Наявність тільки двох паралельних відгалужень свідчить про те, що в кожному відгалуженні з'єднується велика кількість активних проводів і ЕРС машини може бути великою. Тому послідовні обмотки застосовуються в машинах високої напруги.

З провіднику, що переміщується в магнітному полі у напрямку, перпендикулярному до напрямку магнітних ліній цього поля, утворюється ЕРС $e = Blv$, де B — середнє значення магнітної індукції, Гц; I — довжина провідника, м; v — швидкість переміщення провідника, м/с.

На якорі машини укладається велика кількість активних провідників, яку позначимо літерою N . У кожному паралельному відгалуженні обмотки буде послідовно приєднано $N/(2a)$ активних провідників. Отже, ЕРС машини $E = EN/(2a) = BlvN/(2a)$.

Швидкість переміщення провідників у магнітному полі $v = 2ptn/60$, де $2p$ — кількість полюсів машини; t — полюсний поділ; n — частота обертання якоря за хвилину.

Маючи на увазі, що добуток середнього значення магнітної індукції B на осьову довжину полюса l та на полюсний поділ t являє собою магнітний потік одного полюса $\Phi = Blt$, дістанемо для ЕРС машини такий вираз: $E = n\Phi N/(60a)$.

Для кожної машини p , N та a — величини сталі, тому відношення $pN/(60a) = c$ стало для даної машини. Отже, ЕРС машини постійного струму визначається виразом $E = cn\Phi$, тобто вона дорівнює добуткові сталого конструктивного параметра c на частоту обертання якоря n та магнітний потік полюсів Φ . Цей вираз показує, що для зміни ЕРС (або напруги) машини треба змінити або частоту обертання якоря, або магнітний потік полюсів. Оскільки зміна частоти обертання двигуна, який приводить у рух генератор, пов'язана зі звичними труднощами, то на практиці ЕРС і напругу регулюють зміною магнітного потоку, який залежить від сили струму в обмотці збудження. В коло обмотки збудження приєднують реостат для зміни сили струму збудження.

§ 79. МАГНІТНЕ ПОЛЕ МАШИНИ ПОСТИЙНОГО СТРУМУ ЗА НАЯВНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ

У разі холостого ходу машини струму в якорі немає і магнітне поле утворюється магніторушійною силою полюсів. Воно симетричне відносно осі полюсів і розподіляється рівномірно у повітряному зазорі (рис. 105, а). Припустимо, що щітки встановлені на геометричній нейтралі, тобто на лінії, що проходить через центр якоря і перпендикулярна до осі полюсів.

За наявності навантаження машини в якорній обмотці протікає струм, що утворює своє магнітне поле, яке, діючи на магнітне поле

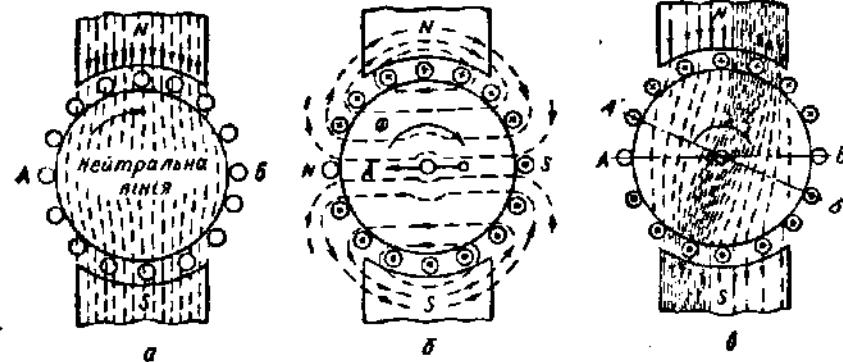


Рис. 105. Магнітне поле машини постійного струму:
а — магнітне поле полюсів; б — магнітне поле якоря; в — результатуюче магнітне поле за наявності навантаження

полюсів. змінє і спотворює його, тобто у магнітному колі замкнеться результичний магнітний потік Φ_p під дією магніторушійних сил полюсів і якоря. Результичний магнітний потік Φ_p не дірівнює потокові полюсів Φ_m за холостого ходу. Дія поля, утвореного струмом машини, на магнітне поле полюсів називається **реакцією якоря**.

Якщо через провідники якірної обмотки незбудженої машини пропустити від стороннього джерела струм такої сили, як і в разі навантаження машини, то виникне магнітне поле якоря (рис. 105, б). Це поле замикається у напрямку, перпендикулярному до осі полюсів, і називається поперечним полем якірної реакції.

Магніторушійна сила якоря під одним краєм полюса (під набіжним для генератора і збіжним для двигуна) спрямована назустріч магніторушійній силі полюсів, а під другим краєм (під збіжним для генератора і набіжним для двигуна) — згідно з магніторушійною силою полюсів. Отже, під одним краєм полюса зменшується магнітна індукція, а під другим — збільшується.

Якщо машина перебуває під навантаженням, то результичне магнітне поле буде несиметричне відносно осі полюсів (рис. 105, в), тобто поперечне поле якірної реакції перерозподіляє магнітне поле полюсів, послаблюючи його під одним краєм і підсилюючи під другим. Поле якірної реакції також зміщує фізичну нейтраль, тобто лінію, що проходить через центр якоря і перпендикулярну до MPC результичного магнітного поля.

Якщо магнітна система машини не наасичена, то збільшення магнітного потоку під одним краєм полюса дорівнюватиме зменшенню магнітного потоку під другим краєм, і результичний магнітний потік залишиться безмінним зі зміною навантаження.

Оскільки машини працюють за наявності порівняно сильних магнітних полів, то внаслідок наасичення сталі збільшення магнітного потоку під одним краєм полюса буде нижчим, ніж зменшення магнітного потоку під другим краєм. Тому результичний магнітний потік за наявності навантаження буде меншим від магнітного потоку полюсів, тобто від магнітного потоку в разі холостого ходу.

Зміна магнітного потоку машини призводить до зміни ЕРС генератора та напруги на його затискачах. Якщо, наприклад, у генераторі за певмішою сили струму збудження збільшиться навантаження (сила струму в якорі), то внаслідок розмагнічувальної дії поля якірної реакції магнітний потік машини зменшиться, що обумовить зниження ЕРС генератора та напруги на затискачах. Тому у випадках, коли потрібна сталість ЕРС та напруги на затискачах генератора, зі збільшенням навантаження машини збільшують і силу струму збудження, щоб зростання магнітного потоку полюсів компенсувало розмагнічувальну дію якірної реакції. Крім того, за наявності навантаження напруга зменшується внаслідок спаду напруги в опорі якірної обмотки.

§ 80. КОМУТАЦІЯ СТРУМУ

Під комутацією розуміють перемикання секцій з одного паралельного відгалуження на інше та зміна при цьому напрямку струму.

Під час обертання якоря машини колекторні пластини почергово стикаються зі щітками, тому в певні проміжки часу секція чи кілька секцій замикаються щіткою. Оскільки переходний опір між щіткою та колекторною пластинкою порівняно невеликий, то замикання секцій наближається до короткого замикання.

На рис. 106, а показано секцію простої паралельної обмотки. У цій секції протікає струм одного паралельного відгалуження. Сила цього струму $i_a = I/(2a)$, де I — сила струму навантаження; $2a$ — кількість паралельних відгалужень обмотки.

Під час обертання якоря його обмотка і колектор переміщується відносно перухомої щітки справа наліво. У певний момент, що відповідає початку комутації, щітка стикається з колекторною пластиною 1, з'єднаною з двома проводами обмотки, в кожному з яких протікає струм одного паралельного відгалуження. Отже, через колекторну пластину і щітку протікає струм, сила якого дорівнює сумі сил струмів двох паралельних відгалужень $2i_a$. У виділеній нами секції сила струму дорівнює силі струму одного паралельного відгалуження і в даний момент струм спрямований проти годинникової стрілки.

Далі під час обертання якоря щітка стикатиметься з колекторними пластинами 1 і 2, замикаючи виділену нами секцію (рис. 106, б). У певний момент щітка повністю переїде на колекторну пластину 2, і струм у цій секції змінить напрямок на зворотний (рис. 106, в).

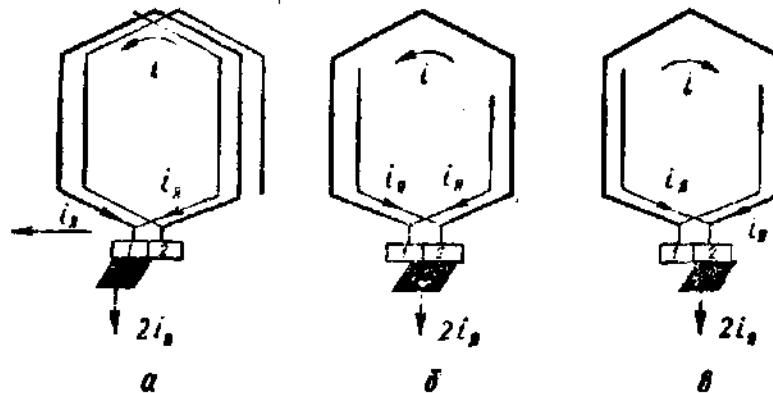


Рис. 106. Комутована секція обмотки:
а — до початку комутації; б — під час комутації; в — після закінчення комутації.

тобто секція перемикається з одного паралельного відгалуження на інше. Час перемикання секції, що називається *періодом комутації*, малий, і за цей час сила струму в секції зміниться від $+i_s$ до $-i_s$. Зі зміною сили струму в секції утворюється ЕРС самоіндукції, яка може досягати порівняно великих значень. Крім того, оскільки процес комутації відбувається одночасно в кількох секціях під усіма щітками, то в кожній секції виникають ЕРС взаємоіндукції. Ці ЕРС самоіндукції та взаємоіндукції, які називаються *реактивними ЕРС* e_r , перешкоджають зміні сили струму і обумовлюють нерівномірний розподіл густини струму під щіткою, що є причиною утворення іскріння, яке особливо інтенсивне в момент розмикання щіткою обмоткової секції.

Надмірна густина струму за наявності різниці потенціалів між щіткою та колектором призводить до утворення дугового розряду, який іонізує найтоміші шари повітря, що знаходиться між щіткою та колектором, і сприяє розвиткові дуги. Дуга може перейти до щітки іншої полярності, утворивши коловий вогонь на колекторі, а це приведе до його пошкодження.

Іскріння щіток може бути обумовлене також низкою інших причин: нерівністю поверхні колектора, биттям щіток, забрудненістю поверхні колектора, наявністю вологи на ній тощо. Навіть незначне іскріння щіток небажане, бо воно збільшує зношення щіток і колектора й підвищує нагрівання колектора внаслідок зростання переходіного опору між щіткою й колектором.

Найефективнішим способом поліпшення комутації є компенсація реактивних ЕРС. Для цього в зоні комутації, в якій знаходяться активні частини комутованих секцій, треба утворити таке зовнішнє магнітне поле, за якого індукована в секціях ЕРС обертання e_r до-

рівнюватиме реактивний ЕРС e_r , і буде протилежною їй, тобто $e_r = -e_r$. Для створення такого зовнішнього магнітного поля встановлюють додаткові полюси N_k і S_k , розміщуючи їх між головними полюсами.

Якщо якір генератора (рис. 107) обертається від якогось двигуна в напрямку годинникової стрілки, то в якірній обмотці індукується ЕРС i в разі навантаження протиєстує струм. Напрямки ЕРС і струму в провідниках збігаються. На схемі відмілено провідники I і 2 комутованої секції. Реактивна ЕРС e_r , перешкоджаючи змінам іструму в комутованій секції, буде спрямована у провідниках I і 2 назустріч змінам струму. Для компенсації реактивної ЕРС у провідниках I і 2 треба утворити ЕРС обертання $e_r = -e_r$, для чого і встановлені додаткові полюси N_k і S_k .

Отже, полярність додаткового полюса в генераторі має бути відповідною полярності наступного за ним у напрямку обертання якоря головного полюса. У двигуні полярність додаткового полюса має відповісти полярності попереднього за напрямком обертання якоря головного полюса.

Обмотку збудження додаткових полюсів з'єднують послідовно з обмоткою якоря для того, щоб реактивна ЕРС була компенсована за будь-якого навантаження машини. Для цього ж магнітне коло додаткових полюсів непасичне, тобто між осердям якоря й додатковим полюсом створено порівняно великий повітряний простір. Оскільки реактивна ЕРС прямо пропорційна силі струму в якорі, то вона компенсується за будь-якого навантаження машини в тому випадку, якщо ЕРС обертання також прямо пропорційна силі струму навантаження. Тому магнітне поле в зоні комутації має змінюватися прямо пропорційно силі струму в якорі.

§ 81. РОБОТА МАШИНИ ПОСТИГНОГО СТРУМУ В РЕЖИМІ ГЕНЕРАТОРА

Якір генератора приводиться в обертання будь-яким двигуном, що розвиває обертаючий момент M_1 . Під час переміщення провідників якірної обмотки в магнітному полі в них індукується ЕРС, напрямок якої визначається правилом правої руки (рис. 108). Якщо якір

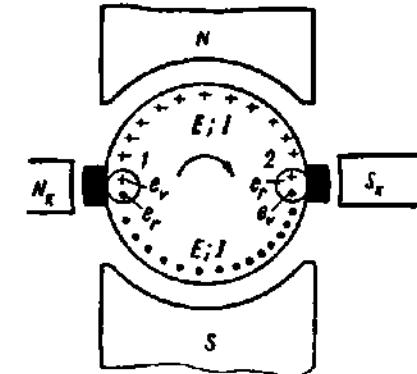


Рис. 107. Полярність додаткових полюсів у генераторах постійного струму.

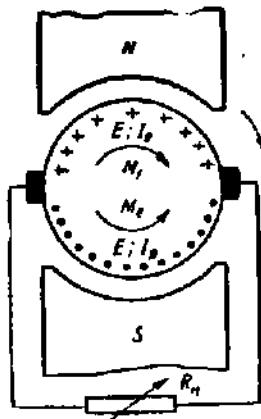


Рис. 108. Схема роботи генератора постійного струму.

У разі рівноваги моментів, тобто коли $M_1 = M_e$, якір машини обертається з незмінною частотою. Порушення рівноваги моментів обумовлює зміну частоти обертання якоря. Якщо з якоїсь причини момент первинного двигуна зменшиться, тобто стане меншим від електромагнітного моменту генератора ($M_1 < M_e$), частота обертання якоря машини почне зменшуватися. При цьому зменшуватиметься ЕРС і сила струму в якірній обмотці, що знизить гальмівний електромагнітний момент генератора. Зі збільшенням моменту первинного двигуна ($M_1 > M_e$) частота обертання якоря, а також ЕРС і сила струму в його обмотці зростатимуть, що збільшить гальмівний електромагнітний момент.

У разі порушення рівноваги моментів частота обертання якоря, ЕРС і сила струму в його обмотці зазнають зміни до відновлення рівноваги моментів, тобто до тих пір, поки електромагнітний момент генератора не дорівнюватиме обертаочному моменту первинного двигуна.

Отже, будь-яка зміна моменту первинного двигуна, тобто споживаної генератором потужності, обумовлює відповідну зміну електромагнітного моменту генератора і вироблюваної ним потужності. Так само зі зміною навантаження генератора потрібна відповідна зміна моменту первинного двигуна для підтримання сталості частоти обертання якоря генератора.

Струм якірної обмотки I в разі навантаження генератора зустрічає на своєму шляху опір зовнішнього навантаження R_a , опір якірної обмотки $R_{\text{ж}}$ та опір перехідних контактів між щітками і колектором $R_{\text{щ}}$. Позначивши через $R_{\text{в}}$ внутрішній опір машини, який являє

собою суму опорів якірної обмотки та щітових контактів ($R_{\text{об}} + R_{\text{щ}}$), для сили струму в якорі запишемо такий вираз: $I = E/(R_{\text{в}} + R_a)$.

Опір $R_{\text{щ}}$ несталий і залежить від великої кількості факторів: сили і напрямку струму, стану колектора, сили натиску щіток на колектор, частоти обертання.

Спад напруги в щітових контактах залишається приблизно незмінним за зміни навантаження (береться 2 В на пару вугільних та графітних щіток). Тому внутрішній опір машини також не станий залежною навантаження генератора.

Оскільки $IR_{\text{в}} = U$, де U — напруга на затисках генератора з навантаженням, то рівняння рівноваги ЕРС для генератора має вигляд $U = E - IR_a$. З цього рівняння легко одержати рівняння потужностей, тобто $UI = EI - I^2R_a$, або $P_2 = P_e - P_a$, де P_2 — корисна потужність генератора, що віддається споживачу електричної енергії; P_e — внутрішня, або електромагнітна потужність генератора, перетворена ним в електричну; $I^2R_a = P_a$ — втрати потужності в якірній обмотці та щітових контактах.

За холостого ходу генератора електромагнітна потужність дорівнює нулеві ($P_e = 0$), але для обертання якоря машини первинний двигун має затратити деяку потужність P_0 , що витрачається на покриття втрат холостого ходу. Потужність P_0 складається з механічних втрат на тертя в підшипниках і тертя об повітря обертових частин машини $P_{\text{тер}}$ та з втрат у сталі на гістерезис і вихрові струми $P_{\text{ст}}$. У генераторах із самозбудженням у потужність P_0 входить також потужність, витрачена на утворення магнітного потоку, тобто на збудження машини. У разі навантаження генератора первинний двигун витрачає потужність $P_1 = P_e + P_0$.

Електромагнітний момент машини $M_e = P_e \Omega$, де $\Omega = 2\pi f/60$ — кутова швидкість якоря, рад/с; оскільки $P_e = EI$ та $E = \frac{\rho N}{60a} \cdot n\Phi$, то електромагнітний момент машини визначиться виразом $M_e = \frac{\rho N}{2\pi a} \cdot I\Phi$.

Параметри ρ , N і a сталі для даної машини, тому вираз $P_e/N(2\pi a)$ являє собою сталій для цієї машини коефіцієнт; електромагнітний момент $M_e = K/I\Phi$, тобто він прямо пропорційний добуткові сили струму в якорі на магнітний потік полюсів.

Генератори постійного струму можуть бути виконані з магнітним та електромагнітним збудженням. Для утворення магнітного потоку в генераторах первого типу використовують постійні магніти, а в генераторах другого типу — електромагніти.

Постійні магніти застосовують лише в машинах дуже малих потужностей. Отже, електромагнітне збудження є найширше використовуваним способом утворення магнітного потоку. За цього способо-

бу збудження магнітний потік утворюється струмом, що протікає в обмотці збудження.

Залежно від способу живлення обмотки збудження генератори постійного струму можуть бути з незалежним збудженням та з самопостійним струмом можуть бути з незалежним збудженням (рис. 109, а) обмотку збудженням. За незалежного збудження (рис. 109, а) обмотку збудженням.

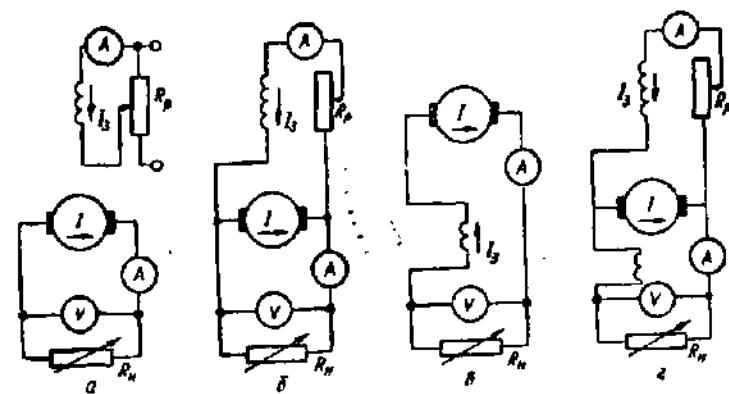


Рис. 109. Схеми збудження генераторів постійного струму:
а — незалежного збудження; б — паралельного збудження; в — послідовного збудження;
г — змішаного збудження.

дження приєднують в мережу допоміжного джерела енергії постійного струму.

Для регулювання сили струму збудження I_x в коло обмотки введено опір R_p . За такого збудження сила струму I_x не залежить від сили струму в якорі I .

Недоліком генераторів незалежного збудження є потреба в додатковому джерелі енергії. Тому генератори незалежного збудження мають дуже обмежене застосування лише в машинах високих напруг, у яких живлення обмотки збудження від кола якоря неприпустиме з конструктивних міркувань.

Генератори з самозбудженням залежно від способу приєднання обмотки збудження можуть бути паралельного (рис. 109, б), послідовного (рис. 109, в) та змішаного (рис. 109, г) збудження.

У генераторів паралельного збудження сила струму збудження дуже мала (кілька процентів номінальної сили струму в якорі) і обмотка збудження має велику кількість витків. За послідовного збудження сила струму збудження дорівнює силі струму в якорі і обмотка збудження має малу кількість витків. У разі змішаного збудження на полюсах генератора розміщують дві обмотки збудження — паралельну і послідовну.

Процес самозбудження генераторів постійного струму протікає

однаково за будь-якої схеми збудження. Наприклад, у генераторах паралельного збудження, які пабули пайшишого застосування, процес самозбудження протікає таким чином. Першній двигут обертає якір генератора, магнітне коло (ярмо й осердя полюсів) якого має невеликий залишковий магнітний потік Φ . Цей магнітний потік в обмотці якоря, що обертається, індукує ЕРС E_o , яка становить кілька процентів номінальної напруги машини. Під дією ЕРС E_o в замкненому колі, що складається з якоря й обмотки збудження, протікає струм силою I_x . Магніторушійна сила обмотки збудження wI_x (w — кількість витків) сирякова узгоджено з потоком залишкового магнетизму, збільшує магнітний потік машини Φ , що обумовлює зростання ЕРС в обмотці якоря E та силу струму в обмотці збудження I_x . Збільшення сили струму в обмотці збудження призводить до подальшого зростання Φ , що в свою чергу збільшує E та I_x .

Через насичення сталі магнітного кола машини самозбудження відбувається не безмежно, а до якоїсь певної напруги, залежної від частоти обертання якоря машини та від опору в колі обмотки збудження. У разі насичення сталі магнітного кола збільшення магнітного потоку сповільниться і процес самозбудження закінчується. Збільшення опору в колі обмотки збудження зменшує силу струму в ній та магнітний потік, збуджуваний цим струмом. Тому знижується ЕРС і напруга, до якої збуджується генератор.

Зміна частоти обертання якоря генератора обумовлює зміну ЕРС, яка прямо пропорційна частоті, внаслідок чого змінюється й напруга, до якої збуджується генератор.

Самозбудження генератора відбуватиметься лише за умов, наведених нижче.

1. У генераторі має бути потік залишкового магнетизму. У разі відсутності цього потоку не утворюватиметься ЕРС E_o , під дією якої в обмотці збудження починає протікати струм, тому збудження генератора буде неможливе. Якщо машина розмагнічена і не має залишкового намагнічування, то через обмотку збудження треба пропустити постійний струм від стороннього джерела електричної енергії. Після від'єднання обмотки збудження в машині внову буде залишковий магнітний потік.

2. Обмотка збудження має бути приєднана узгоджено з потоком залишкового магнетизму, тобто так, щоб намагнічувальна сила цієї обмотки збільшувала потік залишкового магнетизму. У разі зустрічного приєднання обмотки збудження її магніторушійна сила зменшує залишковий магнітний потік і за тривалої роботи може повністю розмагнітити машину. Якщо обмотка збудження приєднана зустрічно, то потрібно змінити напрямок струму в ній, тобто поміняти місцями провідники, що підходять до затискачів цієї обмотки.

3. Опір кола обмотки збудження має бути не дуже великим; у разі дуже великого опору самозбудження генератора неможливе.

4. Опір зовнішнього навантаження має бути великим, оскільки в низького опору сила струму збудження буде також малою і самозбудження не відбудеться.

§ 82. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Характеристики генератора визначають його робочі властивості і являють собою залежності між основними параметрами, якими є ЕРС в обмотці якоря E , напруга на його затискачах U , сила струму в якорі I , сила струму збудження I_s та частота обертання якоря n .

Характеристики являють собою залежності між двома з названих основних параметрів за умови незмінності решти параметрів. Ці залежості не однакові для генераторів різних типів.

Характеристики машини знімають за сталої частоти обертання якоря, оскільки в разі її змінюваності міняються всі характеристики генераторів.

Характеристика холостого ходу генератора являє собою залежність між ЕРС у якорі та силою струму збудження, одержану без наявності навантаження і за сталої частоти обертання.

Для генераторів незалежного збудження без навантаження (холостий хід) сила струму в якорі дорівнює нульові. Оскільки ЕРС, індукована в якірній обмотці, $E = c\Phi$, то за сталої частоти обертання ЕРС буде прямо пропорційна магнітному потокові. Тому в змінному масиві характеристика холостого ходу являє собою магнітну характеристику машини.

Якщо $I_s = 0$, то у магнітного кола машини (головним чином у ярма) є деякий залишковий магнітний потік $\Phi_{\text{за}}$, який індукує в якірній обмотці ЕРС $E_{\text{за}}$ (рис. 110, а). Ця ЕРС становить кілька процен-тів ($2..5\%$) номінальної напруги машини. Зі збільшенням сили струму збудження зростають магнітний потік та ЕРС, індукована в якірній обмотці. Отже, з постійним поступовим збільшенням I_s зростає й ЕРС (крива 1). Якщо після зняття висхідного відгалуження залежності від точки А поступово знижувати силу струму збудження I_s , то ЕРС зменшуватиметься, але за рахунок намагнічування сталі низхідне відгалуження (крива 2) піде лещо вище висхідного відгалуження цієї характеристики. Змінюючи I_s не тільки за значенням, а й за напрямком, можна зняти весь цикл перемагнічування сталі. Практично у висхідного й низхідного відгалуження магнітної характеристики зовсім незначне розходження, і за основу характеристику приймається середня залежність (крива 3).

На рис. 110, б показано характеристики холостого ходу, зняті для різної частоти обертання якоря. Обертанню якоря машини з номінальною частотою n_n , зазначеною в паспорті генератора, відповідає крива 1. Для всіх машин нормального типу точка номінальної напруги (точка А) знаходитьсь на перегині магнітної характеристики, що

відповідає найбільш вдалим робочим і регулювальним властивостям генератора. Вибір точки номінальної напруги на лінійній ділянці магнітної характеристики призводить до різних коливань напруги на затискачах генератора з навантаженням, оскільки незначні коливання магніторушійної сили обумовлюють різну зміну ЕРС. Вибір цієї точки на пологій ділянці магнітної характеристики обмежує регулювання напруги на затискачах генератора, бо для зміни ЕРС потрібні дуже великі зміни сили струму збудження.

За частоти обертання генераторного якоря, яка відрізняється від номінальної, змінюються характеристика холостого ходу, оскільки ЕРС прямо пропорційна частоті обертання. Якщо $n > n_n$, характеристика холостого ходу розташовується вище (крива 2), а якщо $n < n_n$ — нижче (крива 3), під за номінальної частоти обертання.

Отже, в разі зміни частоти обертання якоря точка номінальної напруги знаходитьться або на лінійній (точка В), або на пологій (точка С) ділянці магнітної характеристики, що обумовлює зміну всіх характеристик генератора. Тому первинного двигуна для обертання генераторного якоря треба взяти такого, щоб його частота обертання наближалася до номінальної частоти обертання генератора.

Для генераторів паралельного збудження за холостого ходу сила струму в якорі дорівнює сілі струму збудження ($I = I_s$). Оскільки ця сила струму мала (кілька процентів номінальної сили струму генератора), то напруга на затискачах машини за холостого ходу приблизно дорівнює ЕРС і характеристика холостого ходу цього генератора практично збігається з характеристикою генератора незалежного збудження. Проте весь цикл перемагнічування в генераторах паралельного збудження зняти не можна, оскільки зі зміною напрямку струму в обмотці збудження магнітний потік її буде спрямовуватись назустріч потокові залішкового магнетизму і самозбудження генератора виявиться неможливим.

Для генераторів послідовного збудження характеристика холостого ходу значення не має, оскільки за холостого ходу в якорі й обмотці збудження сила струму дорівнює нульові, і характеристику можна зняти лише за схемою незалежного збудження. Для цього обмотка збудження генератора має бути приєднана в мережу незалежного джерела струму.

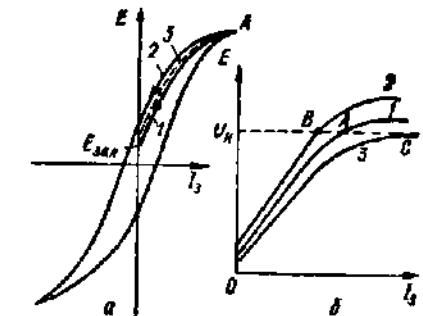


Рис. 110. Характеристика холостого ходу генератора незалежного збудження:
а — у разі перемагнічування сталі; б — у разі зміни частоти обертання якоря.

Для генераторів змішаного збудження характеристика холостого ходу збігається з характеристикою генератора паралельного збудження.

Зовнішня характеристика являє собою залежність напруги на затисках генератора від сили струму навантаження. Ця характеристика відповідає природним умовам роботи машини, тобто машина нерегульована (опір кола збудження R_s сталій) і змінюється за незмінної частоти обертання.

Для генераторів незалежного збудження зі сталим R_s незмінна також і сила струму збудження I_{B0} . Зовнішні характеристики такого генератора показано на рис. III, а. Крива 1 являє собою зовнішню характеристику на зниження напруги, що відповідає силі струму збудження, за якої напруга генератора дорівнює номінальній для холостого ходу генератора. Зі зростанням навантаження (сили струму в якорі генератора I_n) збільшується спад напруги в опорі якорної обмотки та розмагнічувальна дія реакції якоря, що обумовлює зниження напруги. Зі зміною навантаження від нуля до номінального напруга на затисках генератора зменшується на $\Delta U_{\text{н}}$.

Характеристиці на підвищення напруги (крива 2) відповідає така сила струму збудження, щоб за номінального навантаження генератора напруга на його затисках дорівнювала номінальній, після чого напруга генератора зменшується. Зі зниженням навантаження (сили струму в якорі) зменшується спад напруги в опорі якорної обмотки та шіткових контактах, а також розмагнічувальна дія якорної реакції, що обумовлює підвищення напруги. Зі зміною навантаження від номінального до нуля напруга на затисках генератора збільшується на $\Delta U_{\text{п}}$. Внаслідок насичення сталі підвищення напруги буде меншим, ніж зниження, через те що розмагнічувальна дія якорної реакції позначатиметься тим дужче, чим меншою буде міра насичення сталі.

У генераторах паралельного збудження за сталою опорою кола збудження R_s сила струму збудження не залішається сталою, оскільки залежить від напруги на затисках генератора, яка зі зміною навантаження змінюється. У генераторах незалежного збудження збільшення навантаження обумовлює зниження напруги під дією спаду напруги в опорі машини та реакції якоря (крива 1 на рис. III, б).

У генераторах паралельного збудження зі зниженням напруги зменшується сила струму збудження та магнітний потік, що обумовлює зниження напруги. Отже, зі збільшенням навантаження напруга на затисках генератора цього типу знижується більшою мірою (крива 2), ніж у генераторах незалежного збудження.

Зменшення зовнішнього опору навантаження обумовлює зростання сили струму до значення I_{\max} , яке не перевинує номінальну силу струму більш як у 2...2,5 раза. З подальшим зменшенням зовнішньо-

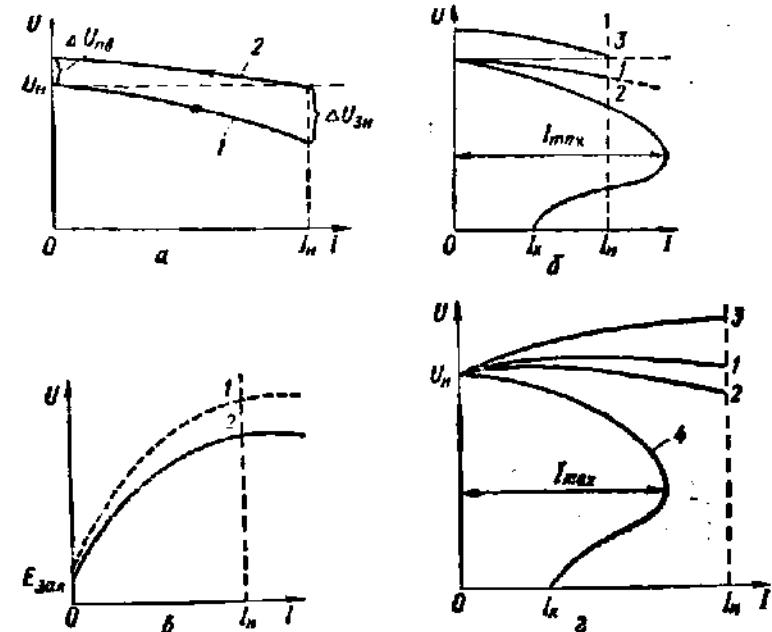


Рис. III. Зовнішні характеристики генераторів незалежного (а), паралельного (б), послідовного (с) і змішаного (д) збудження.

го опору сила струму знижується і в разі короткого замикання буде внаочно нижчою від номінальної. Зменшення опору навантаження обумовлює зниження сили струму збудження, оскільки напруга генератора знижується. Якщо сила струму збудження знизилася так, що машина стала розмагніченою, то ЕРС зменшується більшою мірою, ніж опір навантаження, що обумовлює зниження сили струму в якорі. За короткого замикання генератора паралельного збудження сила струму I_s дорівнює нульові і обмотка збудження не створює магнітного потоку. Тому в якорній обмотці буде ЕРС лише від залишкового магнітного потоку $E_{\text{剩}}$ з малим значенням, а отже, сила струму короткого замикання I_s буде також низькою.

Незважаючи на мале значення усталеної сили струму короткого замикання, не можна сказати, що для генераторів цього типу режим короткого замикання не являє небезпеки. У разі раптового короткого замикання такого генератора сила струму в обмотці збудження знизиться одразу до нуля не може, так само як і магнітний потік. Тому в обмотці якоря в момент короткого замикання буде індукована велика ЕРС, а сила струму буде в багато разів більшою від номінальної, внаслідок чого утвориться інтенсивне іскріння під щітками, яке переходитиме в коловий вогонь, і машина може вийти з ладу.

Зовнішня характеристика на підвищення напруги в генератора паралельного збудження (крива 3) має такий же вигляд, як і в генератора незалежного збудження.

У генераторі послідовного збудження (рис. 111, а) сила струму збудження дорівнює силі струму якоря ($I_3 = I$), і за холостого ходу ($I = 0$) в якірній обмотці буде створена ЕРС за рахунок залишкового магнетизму $E_{\text{зл}}$. Зі збільшенням навантаження зросте також сила струму в обмотці збудження, що обумовить збільшення ЕРС (крива 1). Напруга на затискачах генератора з навантаженням менша від ЕРС внаслідок спаду напруги в опорі машини та реакції якоря (крива 2). Отже, у генераторів послідовного збудження напруга різко міняється зі зміною навантаження, тому такі генератори не знайшли застосування.

У генераторах змішаного збудження (рис. 111, б) можливе узгоджене й зустрічне приєднання послідовної й паралельної обмоток. У разі узгодженого приєднання обмоток збудження результатуюча магніторушійна сила, яка створює магнітний потік, дорівнює сумі магніторушійник сил паралельної й послідовної обмоток, а в разі зустрічного приєднання — різниці цих намагнічувальних сил. Зі збільшенням навантаження такого генератора змінюється напруга на його затискачах внаслідок спаду напруги в його опорах та реакції якоря. Проте зі збільшенням навантаження зростає також сила струму в послідовній обмотці збудження. Тому за узгодженого приєднання обмоток збільшення навантаження обумовлюватиме зростання магнітного потоку та ЕРС якірної обмотки. Якщо ЕРС зі збільшенням навантаження зростає на величину, що дорівнює зниженню напруги генератора внаслідок спаду напруги в його опорі та реакції якоря, то напруга на затискачах генератора практично залишатиметься незмінною зі зміною навантаження від холостого ходу до номінального (крива 1). Такий генератор, що називається нормальним збудженням, не потребує регулювання сили струму збудження зі зміною навантаження. Якщо зменшуватиметься кількість витків послідовної обмотки, ЕРС зі зростанням навантаження збільшуватиметься меншою мірою і не компенсуватиме зниження напруги, отже, напруга на затискачах генератора зменшуватиметься (крива 2), тобто генератор буде незбуджений. Коли кількість витків послідовної обмотки збудження більша від тієї, яка відповідає нормальному збудженню машини, то генератор буде перебудженим і напруга на його затискачах підвищуватиметься зі збільшенням навантаження (крива 3).

У разі зустрічного приєднання обмоток збудження зовнішня характеристика схожа на зовнішню характеристику генератора паралельного збудження (крива 4), проте сили струмів — максимальна I_{\max} та короткого замикання I_k — у цього генератора будуть меншими від аналогічних сил струмів генератора паралельного збудження

внаслідок розмагнічувальної дії магніторушійних сил послідовної обмотки.

Найчастіше застосовують генератори нормальню збуджені, а також перебудженні, які дають змогу компенсувати спад напруги в лінії, з'єднувальних проводах тощо, щоб напруга на навантаженні залишалась сталою зі зміною сили струму.

Генератори з зустрічним приєднанням обмоток збудження не забезпечують сталості напруги, тому широкого застосування не панували. Їх використовують у тих випадках, коли потрібно обмежити силу струму короткого замикання (наприклад, в електрозварюванні).

Регулювальна характеристика генератора являє собою залежність сили струму збудження від сили струму навантаження за сталої напруги на затискачах генератора. Регулювальна характеристика генератора показує, як потрібно змінити силу струму в обмотці збудження для того, щоб напруга на затискачах генератора залишалася стала зі зміною сили струму навантаження.

У генераторах змішаного збудження зі збільшенням сили струму навантаження потрібно збільшувати силу струму збудження, для того щоб компенсувати спад напруги на внутрішньому опорі машини та розмагнічувальну дію якірної реакції.

У генераторах змішаного збудження (нормально збуджених) напруга зі зміною навантаження не зазнає змін, отже, потреба в регулюванні сили струму збудження відпадає.

§ 83. РОБОТА МАШИНИ ПОСТОЇНОГО СТРУМУ В РЕЖИМІ ДВИГУНА

Під час ввімкнення двигуна постійного струму в мережу під дією прикладеної напруги протікає струм у якірній обмотці та в обмотці збудження. Струм збудження утворює магнітний потік полюсів. Внаслідок взаємодії струму в провідниках якірної обмотки з магнітним полем полюсів виникає обертаючий момент і якір машини починає обертатися. Отже, електрична енергія перетворюється в механічну.

Припустимо, що генератор паралельного збудження ввімкнено в мережу великої потужності (рис. 112). Сила струму навантаження генератора $I = (E - U) R_a$, де I — сила струму в якірній обмотці; R_a — опір цієї обмотки; E — ЕРС, що індукується в цій обмотці; U — напруга в мережі.

Напрямок ЕРС і струму в активних провідниках якоря південного на схемі (рис. 113, а). Машина розвиває електромагнітний момент M_e , який є гальмівним, тобто споживає механічну енергію і виробляє електричну (режим генератора).

Якщо знизити силу струму збудження, то зменшиться магнітний потік та ЕРС, індукована в якірній обмотці. Це обумовить зменшення навантаження генератора. Змінюючи опір регулювального реостата

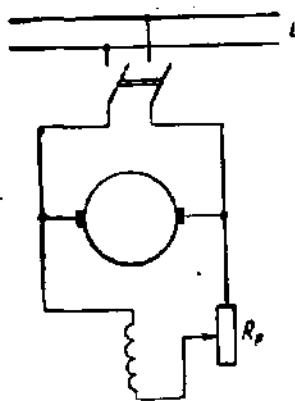


Рис. 112. Схема вимкнення генератора паралельного вбудження в мережу.

тун, то якір машини продовжуватиме обертатися під дією електромагнітного моменту M_e , що розвивається.

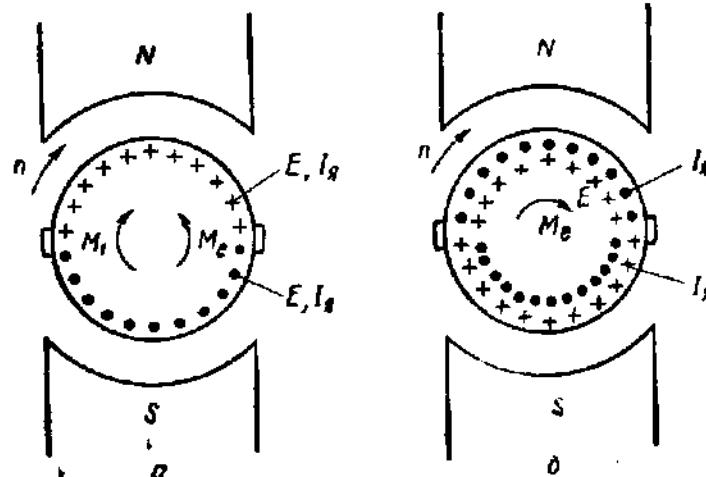


Рис. 113. Схеми роботи машин постійного струму в режимах:
а — генератора; б — двигуна.

Під час обертання якоря в провідниках його обмотки індукується ЕРС, напрямок якої протилежний напрямкові струму. Тому її називають проти-ЕРС або зворотною ЕРС. Ця ЕРС відіграє роль регулятора споживаної потужності, тобто сила споживаного струму змінюється.

ся внаслідок зміни проти-ЕРС $E = c\Phi$. Обертаючий момент, що розвивається двигуном, $M_e \rightarrow K\Phi$.

Прикладена напруга зрівноважується проти-ЕРС і спадом напруги в опорі якірної обмотки та щіткових контактів. Отже, $U = E + IR_a$.

Сила струму в обмотці та частота обертання якоря визначаються за виразами

$$I = (U - E)/R_a \text{ та } n = (U - IR_a)/(c\Phi).$$

Умовою усталеного режиму двигуна є однаковість обертаючого й гальмівного моментів. Якщо обертаючий момент M_e , що розвивається двигуном, зрівноважений гальмівним моментом на валі M_r , то частота обертання якоря залишається сталою. У разі порушення рівноваги моментів з'являється додатковий момент, який створює додатне або від'ємне прискорення обертання якоря. Якщо збільшити навантаження (гальмівний момент на валі двигуна M_r), то рівновага моментів порушиться ($M_e < M_r$) і частота обертання якоря почне знижуватися. При цьому зменшується також проти-ЕРС, що обумовлює збільшення сили струму в якорі та обертаючого моменту двигуна. Зміна частоти обертання, проти-ЕРС і сили струму в якорі відбувається до відновлення рівноваги моментів, тобто доти, поки обертаючий момент не дорівнюватиме знову гальмівному моменту на валі двигуна.

Якщо рівновага моментів не відновлюється і гальмівний момент залишається більшим від обертаючого моменту ($M_r > M_e$), то частота обертання зменшується безперервно до зупинки двигуна. Такі випадки можуть виникати при великих гальмівних моментах на валі і значних зниженнях напруги в мережі.

Зі зменшенням навантаження на валі двигуна ($M_e > M_r$) обертання якоря почне прискорюватися, що обумовить збільшення проти-ЕРС у його обмотці. Знижується сила струму в якірній обмотці та обертаючий момент двигуна. Зміна частоти, проти-ЕРС та сили струму в якорі протікатиме також до відновлення рівноваги моментів ($M_e = M_r$).

Проте у двигунах постійного струму порівняно часто створюються умови, за яких рівновага моментів не відновлюється з будь-якою зміною частоти, тому обертаючий момент завжди залишається більшим від гальмівного моменту на валу двигуна ($M_e > M_r$). У таких випадках частота обертання якоря безперервно збільшується, теоретично прагнучи до нескінченості. Практично в разі значного перевищення номінальної частоти машина руйнується — розриваються бандажі, що скріплюють лобові з'єднання обмотки, провідники обмотки виходять із лазів тощо. Такий аварійний режим називається розносом двигуна.

Напрямок обертання якоря залежить від полярності полюсів та від напрямку струму в провідниках якірної обмотки. Отже, для реверсування двигуна, тобто для зміни напрямку обертання якоря, потріб-

но або змінити полярність полюсів, перемикувши обмотку збудження, або змінити напрямок струму в якірній обмотці.

Обмотка збудження має значу індуктивність і перемикання її небажане. Тому двигуни постійного струму реверсують перемиканням якірної обмотки.

§ 84. ПУСК ДВИГУНІВ ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

У початковий момент пуску якір двигуна нерухомий і проти-ЕРС дорівнює нулеві ($E = 0$). З безпосереднім ввімкненням двигуна в мережу в якірній обмотці протікатиме струм великої сили $I_{\text{пуск}} = U/R_a$. Тому безпосереднє ввімкнення в мережу допускається лише для двигунів дуже малої потужності, у яких спад напруги в якорі відносно високий і зміни сили струму не дуже значні.

У машинах постійного струму великої потужності спад напруги в якірній обмотці за повного навантаження становить кілька процен-тів номінальної напруги, тобто $I_{R_a} \approx (0,02 \dots 0,1) U$. Отже, сила пускового струму в разі ввімкнення двигуна в мережу з номінальною напругою в багато разів перевищує номінальну силу струму.

Щоб обмежити силу пускового струму, для пуску двигуна використовують реостати, які з'єднують послідовно з якорем. Пускові реостати являють собою дротяні опори, які розраховані на коротко-часний режим роботи. Їх виконують ступінчастими, що дає змогу змінювати силу струму в якорі у процесі пуску двигуна.

Схему двигуна паралельного збудження з пусковим реостатом наведено на рис. 114, а. У пускового реостата три затискачі, позначені літерами L , Я, Ш. Затискач L з'єднаний з повзуном реостата й приєднаний до одного з полюсів рубильника (до лінії). Затискач Я приєднаний до якоря і з'єднаний з опором реостата і приєднаний до якірного затискача. Затискач Ш з'єднаний з металевою шиною, розміщеною на реостаті. Повзун реостата ковзає по шині так, що між ним встановлюється безперервний контакт. До затискача Ш через регулювальний резистор R_p приєднується обмотка збудження. Інші затискачі якоря та обмотки збудження з'єднані між собою перемичкою й під'єднані до другого полюса рубильника, який вмикає двигун у мережу.

Для пуску вмикається рубильник і повзун реостата перекочує на контакт I . Від цього послідовно з якорем буде з'єднано повний опір пускового реостата PR , який вибирають таким, щоб найбільша сила струму під час пуску I_{max} не пере-

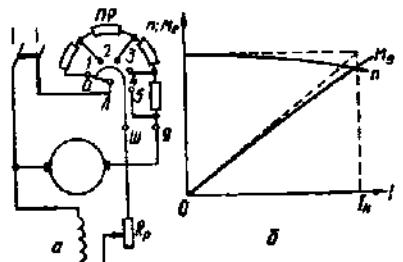


Рис. 114. Схема (а) та характеристики (б) двигуна паралельного збудження з пусковим реостатом.

вищувала номінальної сили струму більш як у 1,7...2,5 раза, тобто $R_p = (U/I_{\text{max}}) - R_a$.

Під час ввімкнення двигуна в мережу по обмотці збудження також протікає струм, який збуджує магнітний потік. Внаслідок взаємодії струму в якорі з магнітним полем полюсів виникає пусковий момент.

Якщо пусковий момент виявиться більшим від гальмівного моменту на валі двигуна ($M_{\text{пуск}} > M_r$), то якір машини почне обертатися. Під дією інерції частота обертання не може зазнавати миттєвих змін і поступово збільшується. Разом з нею зростає проти-ЕРС, а сила струму в якорі почне зменшуватися, що обумовить зниження обертаючого моменту двигуна.

У робочому режимі опір пускового реостата має бути повністю виведений, оскільки він розрахований на короткочасний режим роботи і в разі тривалого протікання струму вийде з ладу.

Коли сила струму в якорі знизиться до невеликого значення I_{min} , повзун пускового реостата переводиться на контакт 2. При цьому опір пускового реостата зменшується на один ступінь, що збільшує силу струму. Опір усіх ступенів пускового реостата вибирають таким, щоб із переведенням повзуна з одного контакта на інший сила струму в якорі змінилася від I_{min} до I_{max} .

Зі збільшенням сили струму в якорі зросте обертаючий момент, внаслідок чого частота обертання знову підвищиться. З підвищенням частоти обертання якоря зросте проти-ЕРС, що обумовить зменшення сили струму в якорі. Коли сила струму в якорі досягне знову найменшого значення, повзун реостата переводиться на контакт 3. Отже, опір пускового реостата поступово (ступенями) зменшується, поки він повністю не буде виведений (повзун реостата на контакті 5), і в робочому режимі сила струму і частота обертання якоря набирають усталених значень, які відповідають гальмівному моменту на валі двигуна.

Найменша сила струму в процесі пуску двигуна залежить від режиму його роботи. Якщо двигун пускають з повним навантаженням, то $I_{\text{min}} = 1,1I_n$. У разі пуску двигуна без навантаження або з малим навантаженням ця сила струму може бути меншою від номінальної сили струму двигуна.

Кількість ступенів пускового реостата залежить від різниці $I_{\text{max}} - I_{\text{min}}$, причому чим менша ця різниця, тим більша кількість ступенів. Звичайно пускові реостати мають від 2 до 7 ступенів. Для пуску двигуна регулювальний резистор R_p у колі збудження має бути повністю виведений, тобто сила струму збудження повинна бути найбільшою, що дає змогу знизити силу пускового струму. Крім того, потрібно утворити пусковий момент, який був би більшим від гальмівного моменту на валі. Оскільки $M_{\text{пуск}} = KI_{\text{пуск}}\Phi$, то для зменшення сили пускового струму треба збільшити магнітний потік, тобто збільшити силу струму в обмотці збудження.

Для вимкнення двигуна в мережі металева шина пускового реостата має бути з'єднана з затискачем 1. Це потрібно для того, щоб не було розриву в колі обмотки збудження, яка має значну індуктивність. Крім того, повзун пускового реостата переводиться на холостий контакт 0, і рубильник вимикається. При цьому обмотка збудження буде замкнена на опір пускового реостата і якоря, що дає змогу уникнути перенапруг і дугоутворень.

§ 85. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНІВ ПОСТОЙНОГО СТРУМУ

Робочі властивості двигунів обумовлюються їх робочими характеристиками, які являють собою залежності частоти обертання n , обертаючого моменту M_e , сили споживаного струму I , потужності P_1 та ККД η від корисної потужності на валі P_2 . Ці залежності відповідають природним умовам роботи двигуна, тобто коли машина не регульується і напруга в мережі залишається сталою. Зі зміною корисної потужності P_2 (тобто навантаження на валі) змінюється й сила струму в якорі машини, тому робочі характеристики часто будуються залежно від сили струму в якорі. Залежності обертаючого моменту та частоти обертання від сили струму в якорі для двигуна паралельного збудження зображені на рис. 114, б.

Частота обертання двигуна визначається виразом

$$n = (U - IR_a)/(c\Phi).$$

Зі збільшенням навантаження на валі двигуна зростає й сила струму в якорі. Це обумовлює збільшення спаду напруги IR_a в опорі якірної обмотки й щіткових контактів. Оскільки сила струму збудження залишається незмінною (машина нерегульована), то магнітний потік також сталій. Проте зі збільшенням сили струму в якорі зросте розмагнічувальна дія потоку якірної реакції й магнітний потік Φ дещо зменшиться. Збільшення IR_a обумовлює зменшення частоти обертання двигуна, а зменшення Φ підвищує частоту обертання. Спад напруги впливає на зміну частоти дещо більшою мірою, ніж реакція якоря, тому зі збільшенням сили струму в якорі частота змінюється. Зміна частоти обертання у двигуна цього типу незначна й не перевищує 5 % зі зміною навантаження від нуля до номінального, тобто у двигунів паралельного збудження жорстка швидкісна характеристика.

Обертаючий момент двигуна $M_e = K/\Phi$. За незмінного магнітного потоку залежність моменту від сили струму в якорі можна подати прямою лінією. Але під дією якірної реакції зі збільшенням навантаження деякою мірою зменшується магнітний потік, і залежність моменту відхиляється вниз від прямої лінії.

Схему двигуна послідовного збудження наведено на рис. 115, а.

У пускового реостата цього двигуна лише два затискачі, бо обмотка збудження та якір утворюють одне послідовне коло. Характеристики двигуна зображені на рис. 115, б. Частота обертання двигуна послідовного збудження визначається виразом

$$n = [U - I(R_a + R_c)]/(c\Phi),$$

де R_c — опір послідовної обмотки збудження.

У двигуна послідовного збудження магнітний потік не залишається сталим, а різко змінюється зі зміною навантаження, що обумовлює значну зміну частоти обертання. Оскільки спад напруги в якірному опорі та в обмотці збудження дуже малі порівняно з прикладеною напругою, то частоту обертання можна приблизно визначити за виразом $n \approx U/(c\Phi)$.

Якщо знатувати насиченням сталі, то можна вважати магнітний потік прямо пропорційним силі струму збудження, яка дорівнює силі струму в якорі. Отже, у двигуна послідовного збудження частота обертання обернено пропорційна силі струму в якорі і різко зменшується зі збільшенням навантаження, тобто у двигуна м'яка швидкісна характеристика. Зі зменшенням навантаження частота обертання двигуна збільшується. На холостому ходу ($I = 0$) частота двигуна безмежно зростає, тобто двигун іде в рознос.

Характерною властивістю двигунів послідовного збудження є недопустимість скидання навантаження, тобто роботи вхолосту або з малими навантаженнями. Мінімальне допустиме навантаження двигуна становить 25..30 % номінального. Якщо його навантаження менше за мінімально допустиме, то частота обертання різко збільшується, а це може обумовити його руйнування. Тому, коли можливі скидання чи різні зменшення навантажень, двигуна послідовного збудження не застосовують. У двигунів дуже малих потужностей скидання навантаження не викликає розносу, бо для них механічні втрати будуть досить великим навантаженням.

Враховуючи пряму пропорційну залежність між магнітним потоком та силою струму в якорі ($\Phi = c'I$), обертаючий момент двигуна послідовного збудження можна визначити за формулою $M_e = K/I^2 = K'/I^2$, де $K' = Kc'$, тобто обертаючий момент прямо пропорційний квадратові сили струму. Проте в разі великої сили струму позначається насичення сталі і графік залежності моменту наближається до прямої лінії. Отже, двигуни цього типу розвивають великі обертаючі моменти, що має суттєве значення для пуску великих інерційних

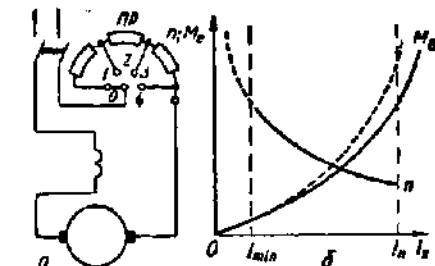


Рис. 115. Схема (а) та характеристики (б) двигуна послідовного збудження.

мас та наявності перевантажень. III двигуни широко використовують у транспортних та підйомальних пристроях.

У двигунах змішаного збудження можливе узгоджене й зустрічне приєднання обмоток збудження. Двигуни з зустрічним приєднанням обмоток не набули широкого застосування, оскільки вони мають погані пускові властивості і працюють нестійко. Характеристики двигунів змішаного збудження займають проміжні положення між характеристиками двигунів паралельного й послідовного збудження.

У двигунів постійного струму є можливість плавно й економно регулювати частоту обертання в широких межах. Завдяки такій цінній властивості вони набули поширення і часто незамінні.

Частоту обертання якоря двигуна з будь-якою схемою збудження визначають за виразом $n = [U - I(R_s + R_c)]/(c\Phi)$, де R_c — опір послідовної обмотки збудження (для двигуна паралельного збудження $R_c = 0$). Цей вираз показує, що частота обертання двигуна залежить від напруги в мережі, опору якірного кола та магнітного потоку.

Частоту обертання регулюють, змінюючи напругу в мережі, у тому випадку, коли джерелом електричної енергії двигуна є будь-який генератор.

Для регулювання частоти обертання двигуна змінюю опору якірного кола використовують регулювальний реостат, з'єднаний послідовно з якорем. На відміну від пускового регулювального реостата потрібно розраховувати на тривале протікання струму. В опорі регулювального реостата відбуваються великі втрати енергії, внаслідок чого різко знижується ККД двигуна.

Частоту обертання якоря регулюють також зміною магнітного потоку, який залежить від сили струму в обмотці збудження. У двигунів паралельного й змішаного збудження для цього приєднують регулювальний реостат, а у двигунів послідовного збудження шунтують обмотку збудження будь-яким регулюванням опором. Цей спосіб регулювання частоти практично не створює додаткових втрат і економічний.

§ 86. ВТРАТИ ТА ККД МАШИН ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

У машинах постійного струму в процесі роботи відбуваються втрати енергії, які мають три складові.

Першою складовою є втрата у сталі P_{ct} на гістерезис та вихрові струми, що виникають у якірному осерді. Під час обертання якоря сталь його осердя безперервно перемагнічується. На її перемагнічування витрачається потужність, що називається втратами на гістерезис. Водночас під час обертання якоря в магнітному полі в його осерді індукуються вихрові струми. Втрати на гістерезис та вихрові струми, що називаються втратами в сталі, перетворюються в теплоту і нагрівають якірне осердя.

Втрати в сталі залежать від магнітної індукції та частоти перемагнічування якірного осердя. Магнітна індукція обумовлює ЕРС машини або, інакше, напругу, а частота перемагнічування залежить від частоти обертання якоря. Тому під час роботи машини постійного струму в режимі генератора або двигуна втрати в сталі будуть сталими, не залежними від навантаження, якщо напруга на якірних затискачах і частота обертання якоря будуть сталі.

До другої складової належать втрати енергії на нагрівання проводів обмотки збудження та якірної обмотки струмами, що протікають по них. Вони називаються втратами в міді P_{ob} .

Втрати в якірній обмотці та в щітових контактах залежать від сили струму в якорі, тобто є змінними — міняються зі зміною навантаження.

Третя складова — механічні втрати P_{mek} являють собою втрати енергії на тертя в підшипниках, тертя обертових частин об повітря та щіток об колектор. Ці втрати залежать від частоти обертання якоря. Тому механічні втрати також сталі й не залежать від навантаження.

ККД машини в процентах $\eta = P_2/P_1 \cdot 100\%$, де P_2 — корисна потужність; P_1 — потужність, споживана машиною.

Під час роботи машини в режимі генератора корисна потужність $P_2 = UI$, де U — напруга на затискачах генератора; I — сила струму в навантаженні. Споживана потужність $P_1 = UI + P_{ct} + P_{ob} + P_{mek}$ і ККД

$$\eta = \frac{UI}{UI + P_{ct} + P_{ob} + P_{mek}} \cdot 100\%.$$

Якщо машина працює в режимі двигуна, то споживана потужність $P_1 = UI$, корисна потужність $P_2 = UI - P_{ct} - P_{ob} - P_{mek}$ а ККД

$$\eta = \frac{UI - P_{ct} - P_{ob} - P_{mek}}{UI} \cdot 100\%.$$

§ 87. УНІВЕРСАЛЬНІ КОЛЕКТОРНІ ДВИГУНИ

Принципово будь-який двигун постійного струму може працювати від мережі змінного струму, оскільки обертаючий момент, що розвивається двигуном і залежить від добутку сили струму в якорі на магнітний потік полюсів, не змінює напрямку за одночасної зміни напрямку струму в якорі та магнітного потоку полюсів.

Для створення досить великого обертаючого моменту потрібна одночасна зміна напрямку струму в якорі та магнітного потоку полюсів, тобто збіг за фазою сили струму в якорі та магнітного потоку полюсів. У двигуні паралельного збудження такого збігу за фазою досягнути не можна, через те що магнітний потік, який утворюється обмоткою збудження, відстає за фазою від прикладеної напруги

приблизно на чверть періоду. У двигуні послідовного збудження струм у якорі є водночас і струмом збудження. Нехтуючи кутом зсуву фаз між силою струму збудження та магнітним потоком, можна вважати, що сила струму в якорі та магнітний потік збігаються за фазою, тобто їхні зміни одночасні.

Колекторні двигуни малих потужностей роблять універсальними, тобто вони призначаються для роботи від мережі змішного і постій-

ного струму. Такі двигуни виконують без компенсаційної обмотки. У разі роботи від мережі постійного струму двигуна приєднують затискачами «0» та «=» (рис. 116), а якщо від мережі змінного струму — затискачами «0» та «~». Отже, в разі роботи на змінному струмі в обмотці збудження значно менше витків, ніж за роботи на постійному струмі, тому коефіцієнт потужності виявляється порівняно високим, незважаючи на відсутність компенсаційної обмотки.

Характеристики універсального колекторного двигуна змінного струму аналогічні характеристикам двигуна постійного струму з послідовним збудженням.

Рис. 116. Схема універсального двигуна.

на статорі колекторного двигуна розміщують компенсаційну обмотку, магнітний потік якої спрямований назустріч потоку якірної реакції. Компенсаційна обмотка може бути з'єднана послідовно з якорем і може мати з ним трансформаторний зв'язок; крім того, на статорі може бути одна обмотка, яка одночасно є й обмоткою збудження, і компенсаційною.

Інколи застосовують двигуни з трансформаторним зв'язком статора й ротора, які називаються індукційними, або репульсійними колекторними двигунами. Такі двигуни застосовують переважно у побутових пристроях для безпосереднього ввімкнення в мережу змінного струму. У таких двигунів обмотка, що вмикається в мережу, служить одночасно обмоткою збудження і компенсаційною, а якірна обмотка коротко замкнена щітками на колекторі.

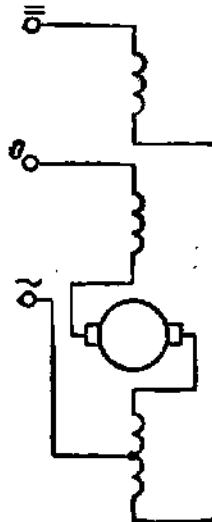


Рис. 116. Схема универсального двигатуна.

Контрольні запитання

1. Від чого залежить ЕРС машини постійного струму?
 2. Для чого встановлюють додаткові полюси?
 3. Як протікає процес самозбудження генератора?
 4. Зобразіть і поясніть зовнішні характеристики генераторів.
 5. Як здійснити реверсування двигуна постійного струму?
 6. Від чого залежать обертаючий момент та частота обертання двигуна постійного струму?
 7. Зобразіть і поясніть характеристики двигунів постійного струму.
 8. Як регулюють частоту обертання двигуна постійного струму?

Роздiл IX. ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

§ 88. ЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ

В електронних лампах протікання струму пов'язане з переміщенням електронів у вакуумі, який є непровідним середовищем. Під вакуумом розуміють такий високий ступінь розрідження повітря або газу, за якого електрони рухаються без зіткнення з молекулами газу. Джерелом електронів у електронних лампах служить металевий електрод — катод, з поверхні якого електрони виходять у навколошнє середовище. У металах навколо атомів є слабко зв'язані з ними електрони. За нормальної температури та відсутності зовнішнього електричного поля електрони з катода не виходять через недостатність кінетичної енергії. Невелика частина електронів з найбільшою енергією виходить за межі металу, утворюючи електронний шар навколо катода, який разом з розташованим на поверхні катода шаром позитивних іонів (атомів, які позбавлені електронів) утворює деяку різницю потенціалів, що називається потенціальним бар'єром. Ця різниця потенціалів перешкоджає виходу електронів за межі провідника.

Для виходу з катода електронам потрібно надати енергії, яка дорівнює роботі на подолання гальмівної дії електричного поля або потенціального бар'єру. Ця енергія називається роботою виходу W_a , а її відношення до електричного заряду — потенціалом виходу $\Phi_a = W_a/e$. Залежно від способу надання електронам додаткової енергії для виходу з катода розрізняють такі види емісії: термоелектронну, вторинну, від ударів важких часток, автоелектронну, фотоселектронну.

Термоелектронна емісія називається явище виходу електронів із катода під час його нагрівання. З підвищеннем температурн металу швидкість руху електронів та їх кінетична енергія зростають і кількість електронів, які залишають катод, збільшується.

Вторинна електронна смісія — це явище виходу вторинних електронів від дії ударів первинних електронів об поверхні

шотіла. Летючі первинні електрони ударяються об поверхню провідника й проходять у його поверхневий шар, відаючи частину своєї енергії вторинним електронам провідника. Якщо внаслідок зіткнення вторинні електрони матимуть енергію, вищу від роботи виходу, то воно вийдуть за межі провідника. Оскільки первинний електрон, який має значну енергію, може віддати її одному чи кільком електронам, то кількість вторинних електропів може бути більшою, ніж первинних.

Електронною емісією від ударів важких часток називається явище виходу електронів під дією ударів іонів або збуджених атомів (молекул) об поверхню провідника, тобто цей вид емісії подібний до вторинної електронної емісії.

Під автомобільною емісією розуміють явище виходу електронів із катода під дією сильного електричного поля біля його поверхні. Сила, що діє на електрон, який перебуває в електричному полі, прямо пропорційна зарядові електрона й напруженості поля. Тому за досить великої напруженості електричного поля сили, що діють на електрони, стають достатніми для подолання потенціального бар'єру та виходу їх із холодного катода.

Фотоелектронна емісія — це явище виходу електропів під дією випромінювання, яке поглинається катодом, коли електрони катода отримують додаткову енергію для виходу від часток світла — фотонів. Променіста енергія вилучається й поглинається певними порціями — квантами. Якщо енергія кванта більша від роботи виходу, то електрон може залишити катод. Явище виходу електронів із катода під дією світлової енергії називається фотефектом.

Усі електрони, що вилітають із катода за одиницю часу, відвідуються від нього зовнішнім електричним полем і утворюють електричний струм емісії. З підвищенням температури катода та зі збільшенням енергії первинних електронів або важких часток, напруженості прискорюваного поля поблизу катода і світлового потоку сила струму емісії зростає, оскільки збільшується кількість емітованих (таких, що вилітали з катода) електронів. Якщо ж зовнішнього прискорюваного поля немає й смітовані електрони не віддаляються від катода, то вони накопичуються навколо нього, утворюючи об'ємний негативний заряд (електронну хмару), який створює поблизу катода гальмівне електричне поле, що перешкоджає виходу електропів із катода.

§ 89. ЕЛЕКТРОДИ ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ЛАМП

Електроди електронних ламп — це катоди, аноди та сітки.

Катоди лампи, який емітує електрони, характеризується такими основними параметрами, як максимальна густина катодного струму, ефективність, робоча температура та довговічність.

Катодний струм являє собою електронний потік, спрямований від катода до інших електродів. Для збільшення довговічності електронної лампи потрібно, щоб максимальний катодний струм був значно меншим від певного емісійного струму катода. Максимально допустимий катодний струм, що припадає на одиницю площині поверхні катода, який емітує електрони, називається максимальною густинною катодного струму, яка в сучасних електронних лампах становить $0,1 \dots 1 \text{ A/cm}^2$.

Ефективність катода показує силу його емісійного струму в міліамперах на 1 Вт потужності, витраченої на розігрівання катода: $H = I_{emiss}/U_p I_p$, де I_{emiss} — максимальна сила емісійного струму катода; I_p та U_p — сила струму та напруга розжарення. Чим вища ефективність, тим більшу силу емісійного струму можна одержати від нього з меншою витратою потужності в колі розжарення. Ефективність катода становить $2 \dots 100 \text{ mA/Vt}$.

Робоча температура також обумовлює економічність катода. Чим нижча робоча температура катода, тим менша потужність потрібна для його нагрівання. Звичайно робоча температура становить $1000 \dots 2500 \text{ }^\circ\text{C}$.

Довговічність катода характеризується часом, протягом якого катод може безперервно працювати, зберігаючи свої найважливіші параметри в межах установлених норм.

Термоелектронні катоди (до 50 основних типів) за родом емітуючих поверхонь можна поділити на чотири групи: металеві, металоплівкові, напівпровідникові та складні (металона півлпровідникові та металокерамічні).

Металеві (або однорідні) катоди неактивовані й найменш економічні, але добре працюють у складних температурних умовах, мають високу стійкість до бомбардування їх іонами залишкових газів під дією сильних електрических полів. Їх застосовують у потужних лампах та в тих випадках, коли потрібна висока стабільність параметрів катода в часі. Для виготовлення металевих катодів використовують метали з високою температурою плавлення, які характеризуються такими механічними властивостями, як міцність, ковкість, тягучість. Найпоширенішим типом металевого катода є вольфрамовий (робоча температура — $2500 \text{ }^\circ\text{C}$, температура плавлення — $3395 \text{ }^\circ\text{C}$). Рідине матеріалом катода служать tantal та ніобій.

Металоплівкові катоди являють собою металеву поверхню, покриту одним або кількома шарами речовини з позитивним зарядом, який утворює електричне поле, що знижує роботу на вихід електронів.

Найпоширенішими металоплівковими катодами є карбідовані та барієво-вольфрамові. Такі катоди економічніші від металевих, але поступаються їм відносно стабільності параметрів та механічної міцності.

Напівпровідникові катоди високоефективні й набули дуже широкого застосування. Їх основа покрита відносно товстим шаром активної речовини з електропровідністю електронного типу. До напівпровідниковых катодів належать оксидний та торієво-оксидний.

Складні катоди можуть бути металонапівпровідниковими, виконаними на основі оксидних катодів, та металокерамічними. Оксидні катоди поділяються на дві групи: перша — катоди зі складної пористої структури, насиченої активною масою; друга — оксидно-нікелеві катоди, одержані на основі пресування карбонатів та нікелевого порошку з подальшою обробкою й активуванням.

Металокерамічні катоди виготовляють із порошків вольфраму, оксиду торію і кераміки способом пресування та спікання при високої температурі.

За своєю конструкцією катоди можуть бути прямого та непрямого розжарення; катоди непрямого розжарення називають підігрівними. У катодах прямого розжарення волосок розжарення є емітуючою поверхнею. Їх застосовують у лампах великої потужності і виконують із дроту або стрічки, яким надають різноманітної форми: нитки, решітки, Л-або М-подібної, спіральної, білячого колеса. У катодів прямого розжарення мала маса, а отже, низька теплоємність, тому час їх розігрівання відносно невеликий і ефективність вища, ніж у катодів непрямого розжарення. Особливістю катодів прямого розжарення є їх нееквіпотенціальність, тобто зміна потенціалу вздовж волоска внаслідок спаду напруги від струму, що протікає по ньому. У разі живлення катодів прямого розжарення змінним струмом нееквіпотенціальність призводить до появи фону змінного струму в анодному колі лампи. До недоліків катодів прямого розжарення відносяться також мала площа емітуючої поверхні та недостатня жорсткість конструкції. Катоди прямого розжарення виконують металевими та активованими торієм або барієм.

У катодів непрямого розжарення емітуюча поверхня та підігрівник віддалені одна від одного і можуть бути електрично не з'язані між собою. У них велика площа емітуючої поверхні та значна маса, що дає змогу одержати емісійний струм великої сили та високу теплову інерцію. Проте час розігрівання у них тривалий, а ефективність вищча, ніж у катодів прямого розжарення. Потенціал катода непрямого розжарення, однаковий на всій довжині, та фон змінного струму, обумовлений нееквіпотенціальністю поверхні, тут відсутні.

Анод є колектором електронів, які віддають йому кінетичну енергію, одержану чим у прискорюваному полі лампи. При цьому анод нагрівається і, щоб максимальна температура анода не перевищувала температури, встановленої для даної лампи, його охолоджує. Існує п'ять способів охолодження анода: випромінюванням через вакуум (анод знаходитьться всередині балона), тепlopровідністю через масивний вивід (анод знаходитьться всередині скляного або мета-

локерамічного балона, на його вивід надіто радіатор), повітряне, водяне та пароводяне. У першочи і другому випадках охолодження природне, у решти трьох — примусове потоком повітря, води або пари.

Границю допустиму температуру анода вибирають залежно від його матеріалу, типу катода, способу охолодження, газовиділення з анода та матеріалу лампового балона.

Максимальна потужність, що розсіюється на аноді, $P_a = U_a I_a$, де I_a та U_a — сила анодного струму та напруга. Щоб температура анода не перевищувала допустиму, потрібно, щоб $P_a < P_{a,\text{доп}}$, тобто щоб потужність P_a , яка розсіюється на аноді, була меншою від допустимої $P_{a,\text{доп}}$ для даної лампи. Допустиму потужність, що розсіюється на аноді, встановлюють залежно від допустимої температури анода, його матеріалу, площи охолоджуваної поверхні, кольору цієї поверхні та способу охолодження.

Матеріалом анодів у лампах з невеликими навантаженнями слугують нікель та алюмінієве залізо, а в лампах з великими навантаженнями за природного охолодження — молібден, тантал і титан, за штучного охолодження — мідь. В іонних приладах, крім цього, використовують графіт. Конструктивно анодам електронних ламп надають циліндричної, еліптичної чи коробчастої форми.

Сітки електровакуумних ламп виготовляють спіральними, рамочними та штампованими. Спіральні сітки накручують із дроту різного діаметра на спеціальні автоматах і зварюють із траверсами (тримачами) точковим зварюванням. Для виготовлення рамочних сіток на рамку натягають дріт дуже малого діаметра; такі сітки завдяки своїй жорсткості дають змогу одержати дуже малі відстані між електродами. В електронних лампах може бути від однієї до шести сіток і кожна з них має своє призначення й назву. Залежно від призначення сіток матеріалом для них може бути вольфрам, молібден, сплави нікелю тощо.

Електроди електронних ламп розміщуються в балонах із скла (натрієвого, боросилікатного, свинцевого, кварцевого), яке широко застосовується завдяки своїм фізичним властивостям (малі тепlopровідність і газовиділення) та низькій вартості. Застосовують також комбіновані оболонки — металосклін та металокерамічні. Для комбінованих оболонок використовують сталь, мідь, алюміній і титан, а керамічні оболонки виготовляють з оксиду алюмінію, кремнезему, форстериту та стеатиту. Недоліками скла є невисока механічна міцність і термостійкість, внаслідок чого скло не витримує великих перепадів температур. Цих недоліків позбавлена металокерамічна конструкція, у якої малі діелектричні втрати, що дуже важливо для роботи на НВЧ (надвисокі частоти).

Щоб підтримувати в лампах високий вакуум, застосовують гетеровибріч газів, що виділяються з електродів під час їх нагрівання або електроно-іонного бомбардування. Найпоширенішим гетером є

барій, який, зв'язуючи залишковий газ, осідає у вигляді оксидів і чистого барію на стінках колби, забарвлюючи її в сірувато-зеркальний колір.

Колбу електронної лампи з електродами розміщують на цоколі. По периферії цоколя симетрично закріплюють вісім металевих штирків, а в центрі розміщують видовженого пластмасового штиря-ключа з виступом, який забезпечує правильне встановлення лампи. Штирки нумерують від виступу ключа за годинниковою стрілкою. До них приєднують лампові електроди, причому в багатьох ламп частини штирків немає. Схема з'єднання електродів зі штирками позначається цоколем вколо лампи й наводиться в довіднику.

У мініатюрних (пальчикових) та надмініатюрних ламп цоколя немає, а виводи електродів виконують гнучкими проводами, які припають до відповідних точок схеми. При цьому відлік виводів провадять від кольоворової позначки, нанесеної на одному з них.

§ 90. ДВОЕЛЕМЕНТРОДНІ ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ (ДІОДИ)

Діод є найпростішою електронною лампою, в колбі якої розміщені два електроди — анод і катод. Виводи електродів приєднуються до штирків, упресованіх у пластмасовий цоколь лампи, або проходять безпосередньо крізь колбове скло. У високовольтних діодах анодний вивід розташований у верхній частині лампи (рис. 117), катод має форму волоска.

На рис. 118 наведено умовні позначення діодів з катодами прямого й непрямого розжарення. Аноди ламп з'єднують з одним штирком цоколя, катод прямого розжарення — з двома штирками, катод непрямого розжарення — з трьома.

Катод або волоски розжарення (підігрівники) живляться від батареї розжарення B_p з напругою кілька вольт або від обмотки трансформатора. Нагрітий катод емітує електрони, які прямують до анода, якщо між анодом і катодом існує прискорюване електричне поле, тобто анод лампи з'єднаний з позитивним полюсом анодної батареї B_a , а катод — з негативним (рис. 118, а). Електрони, що емітуються катодом і досягають анода, утворюють у колі анодний струм силою I_a (діод відкритий), а різниця потенціалів між анодом і катодом лампи є анод-

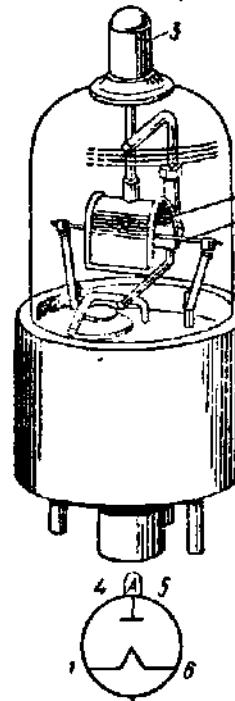


Рис. 117. Будова діода ІЦС 14 цоколькою:
1 — анод; 2 — катод; 3 — висушеній вивід.

ною напругою U_a . Напрямок анодного струму в лампі протилежний напрямкові руху електронів.

Якщо анод лампи з'єднати з негативним полюсом анодної батареї, а катод — з позитивним (рис. 119, б), то електричне поле між анодом і катодом лампи для електронів, що залишили катод, виявиться гальмівним і під дією цього поля електрони повертаються на катод, тобто струму в анодному колі не буде (діод закритий). У цьому випадку напруга, прикладена до лампи, називається зворотною анодною напругою.

Отже, струм через діод протікає лише в одному напрямку — від анода до катода, тобто діод має однобічну провінціальність, властиву електричним вентилям.

Якщо діод відкритий, то сила анодного струму зростає зі збільшенням анодної напруги. Залежність сили анодного струму від анод-

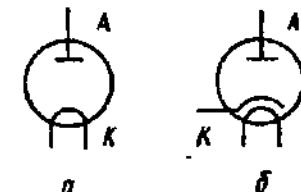


Рис. 118. Умовні позначення діодів на схемах:

a — з катодом прямого розжарення;
b — з катодом непрямого розжарення;

A — анод;

K — катод.

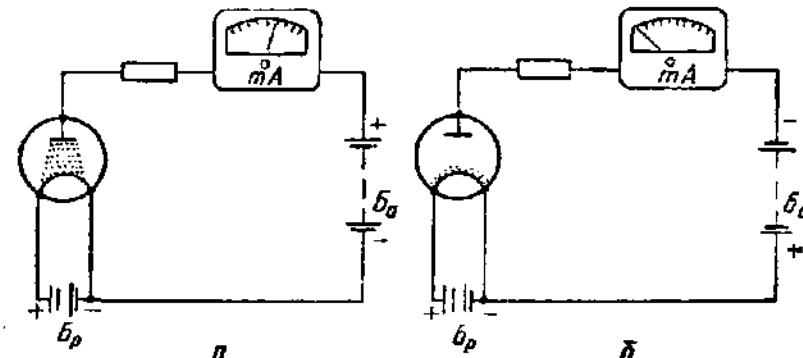


Рис. 119. Принцип дії діода:

a — діод відкритий; *b* — діод закритий.

ної напруги $I_a = f(U_a)$ за незмінної напруги розжарення $U_p = \text{const}$ називається анодною, або вольт-амперною харacterистикою діода (рис. 120). Коли анодна напруга $U_a = 0$, то через діод протікає початковий струм діода незначної сили I_{a0} , який обумовлений електронами з запасом спергії, достатнім для досягнення анода. Щоб знизити цю силу струму до нуля, потрібно прикласти до лампи зворотну напругу $U_{a\text{сп}}$ (до 1 В) для утворення гальмівного електричного поля. З підвищеннем прямої (позитивної) анодної напруги сила струму, що протікає через лампу, збільшується спочатку незначною мірою, а потім зростає швидше, оскільки з підвищеннем анодної напруги зменшується негативний заряд, який

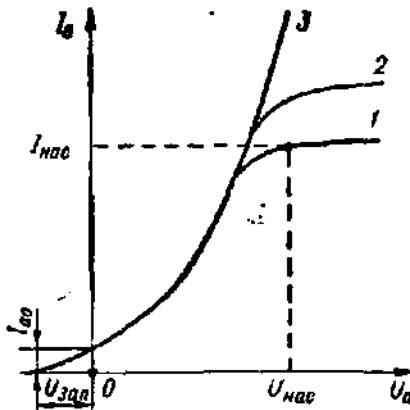


Рис. 120. Анодна характеристика діода.

температура катода і електронна емісія зростає, внаслідок чого збільшується й сила струму насичення діода (крива 2).

Основні параметри лампи такі: крутість характеристики, внутрішній опір, допустима потужність, що виділяється на аноді, допустима зворотна напруга.

Крутістю характеристики називається відношення приросту сили анодного струму ΔI_a до відповідного приросту анодної напруги: $S = \Delta I_a / \Delta U_a$. У діодів різних типів крутість характеристики становить 1...50 мА/В.

Внутрішнім, або диференціальним опором діода називається відношення приросту анодної напруги до приросту сили анодного струму. Внутрішній опір обернено пропорційний крутості характеристики, тобто $R_i = \Delta U_a / \Delta I_a = 1/S$, і для діодів різних типів становить сотні омів.

Крутість, як і внутрішній опір діода, на різних ділянках характеристики через її нелінійність неоднакова. Для визначення S та R_i у робочій точці на вольт-амперній характеристиці знаходять відрізок ΔI_a і відповідний йому відрізок ΔU_a , відношення яких обумовлює крутість характеристики та внутрішній опір діода.

Потужність, що виділяється на аноді, $P_a = -U_a I_a$ має бути меншою від допустимої потужності $P_{a\text{ доп}}$. Для кожної лампи зазначають граничне значення потужності $P_{a\text{ доп}}$, що розсіюється анодом, та найбільшу допустиму зворотну напругу $U_{z\text{ an}}$, яка може бути прикладена до лампи в непровідному напрямку без небезпеки її пробою. Якщо зворотна напруга стане більшою від допустимої, то може статися самостійний розряд і наступить пробій.

До параметрів лампи належать також номінальні напруга та сила струму розжарення.

Конструктивно діоди виготовляють одно- та двоанодними; двоанодні являють собою два діоди в одному балоні. У двоанодних діодів може бути один спільній або два ізольовані катоди.

Діоди застосовують для випрямлення змінного струму (кенотропи) та перетворення високочастотних коливань (високочастотні діоди для детектування, моделювання та перетворення частот).

Система позначення електровакуумних діодів: перша (цифра) показує (округлено) напругу розжарення; друга (літера) — тип лампи (Д — діод, Ц — кенотроп, Х — подвійний діод); третя (цифра) — порядковий номер даного типу приладу; четверта (літера) — конструктивне оформлення (С — скляна оболонка, К — керамічна оболонка, П — скляні надмініатори, Н — металокерамічна). Відсутність четвертого знака (літери) означає металеву оболонку.

§ 91. ТРИЕЛЕКТРОДНІ ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ (ТРІОДИ)

Тріод (рис. 121), крім анода й катода, має третій електрод — сітку, яка керує потоком електронів, тобто струмом лампи. Керуюча сітка розміщена між анодом і катодом більше до катода. Часто в одному корпусі розміщують два тріоди (рис. 122).

Різниця потенціалів між сіткою й катодом називається сітковою напругою. Якщо в діоді на електрони, що вилітають із розжареного катода, діють об'ємний заряд та електричне поле, утворене анодною напругою U_a , то в тріоді електричне поле обумовлюється не тільки анодною, але й сітковою напругою U_s . Оскільки сітка розташована більше до катода, то дія сіткової напруги на електричне поле між анодом і катодом буде дужкою від цієї анодної напруги.

Якщо сіткова напруга $U_s = 0$, то електричне поле визначається анодною напругою. У разі додатної напруги на сітці ($U_s > 0$) на прискорюване поле, утворене анодною напругою, накладається прискорюване поле сітки так, що напруженість поля між сіткою й катодом зростає і сила анодного струму лампи збільшується. Проте, коли $U_s > 0$, частина емітованих електронів потрапляє на сітку й утворює в її колі сітковий струм силою I_s , який шкідливо впливає на робочий режим лампи.

Якщо на ламповій сітці буде від'ємний потенціал ($U_s < 0$), то на прискорюване поле, утворене анодною напругою, між катодом і сіткою накладатиметься гальмівне поле сітки, яке зменшує напруженість поля та силу анодного струму.

За певмінної анодної напруги U_a результуюче поле між сіткою й катодом обумовлюється сітковим потенціалом; при певелікій від'ємній напрузі U_s результуюче поле залишииться ще прискорюваним і між анодом і катодом протікатиме анодний струм. Зі збільшен-

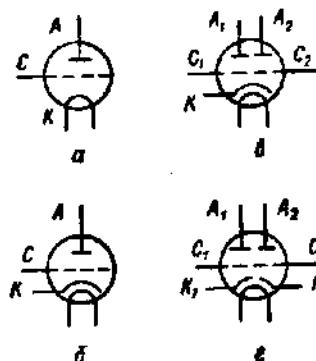


Рис. 121. Умовні позначення тріодів:

а — з катодом прямого розжарення; б — з катодом кінцевого розжарення; в — з двох тріодів з катодом кінцевого розжарення; А — анод; К — катод; С — сітка.

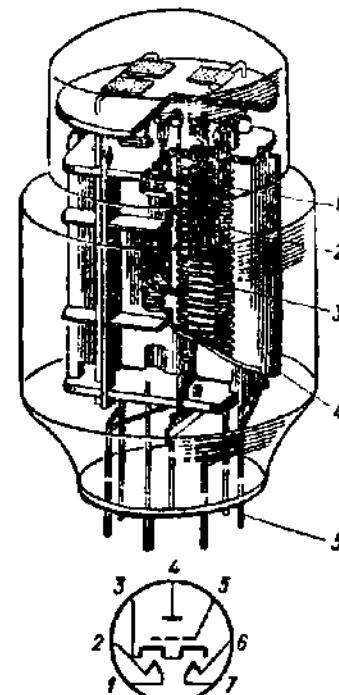


Рис. 122. Будова тріодів 6С1 і 33С та їх цоколівка:
1 — підігрівник; 2 — катод; 3 — сітка; 4 — анод; 5 — зовнішній виводи.

ням від'ємної напруги U_c результуюче поле між сіткою й катодом ослаблює і сила анодного струму знижується. За певного значення від'ємної сіткової напруги, яке називається за пірним ($U_c = U_s$), результуюче поле між сіткою й катодом стає гальмівним і сила анодного струму дорівнює нулеві, тобто лампа запирається.

На рис. 123, а зображені анодні характеристики тріода, що являють собою залежність сили анодного струму від анодної напруги $I_a = f(U_a)$ при незмінній сітковій напрузі ($U_c = \text{const}$). Якщо сіткова напруга $U_c = 0$, анодна характеристика тріода практично не відрізняється від анодної характеристики діода. За додатної напруги на сітці ($U_c > 0$) сила анодного струму зростає і характеристика розташовується лівіше від характеристики, знятій при $U_c = 0$, і тим вище, чим більша U_c . Якщо зняти анодну характеристику при деякій від'ємній сітковій напрузі ($U_c < 0$), то вона, зберігаючи форму й нахил, зміститься в площину вищих напруг, тобто розташується справа від характеристики, знятій при $U_c = 0$. У разі невеликих анодних напруг лампа запирається від'ємною сітковою напругою відпирається, коли анодна напруга досягне значення U_{a1} , за якого прискорюване анодне поле повністю компенсує гальмівне поле сітки. Чим біль-

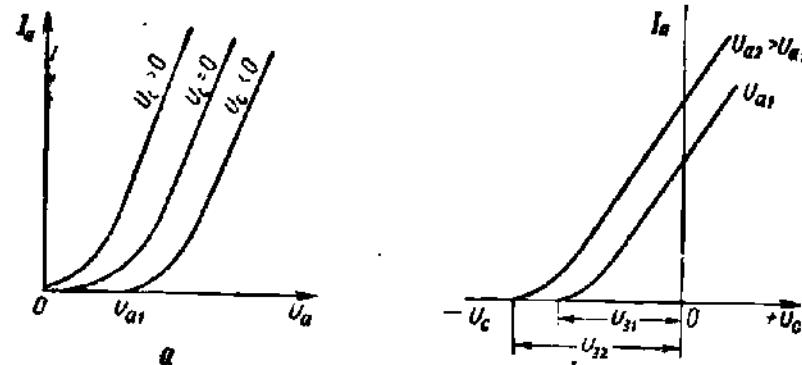


Рис. 123. Характеристики тріода:
а — анодні; б — анодно-сіткові.

ша від'ємна напруга на сітці, тим вищою буде анодна напруга, за якої відпирається лампа.

Сумісність анодних характеристик, знятих для різних сіткових напруг, називається сім'єю анодних характеристик.

Анодно-сіткові характеристики (рис. 123, б) являють собою залежність сили анодного струму від сіткової напруги $I_a = f(U_c)$ і змінюються за певмінної анодної напруги ($U_a = \text{const}$). З характеристики видно, що чим більша анодна напруга, тим більшою має бути від'ємна сіткова напруга для запиралля лампи.

До основних параметрів, що характеризують властивості тріода, належать крутість, внутрішній опір та коефіцієнт підсилення.

Крутістю анодно-сіткової характеристики (крутістю тріода) називається відношення приросту сили анодного струму ΔI_a до приросту сіткової напруги ΔU_c за певмінної анодної напруги, тобто $S = \Delta I_a / \Delta U_c$ при $U_a = \text{const}$. Крутість тріода характеризує здатність сітки керувати анодним струмом.

Біутрішизм (або диференційний опір) тріода називається відношення приросту анодної напруги ΔU_a до обумовленого цим приросту сили анодного струму, ΔI_a за певмінної сіткової напруги, тобто $R_i = \Delta U_a / \Delta I_a$ при $U_c = \text{const}$. Внутрішній опір характеризує вплив анодної напруги на силу анодного струму в лампі.

Коефіцієнтом підсилення тріода називається відношення приросту анодної напруги ΔU_a до приросту сіткової напруги ΔU_c , яке обумовлює одинаковий приріст сили анодного струму, тобто $\mu = \Delta U_a / \Delta U_c$ при $I_a = \text{const}$. Коефіцієнт підсилення показує, у скільки разів зміна сіткової напруги діє на силу анодного струму дужче, ніж зміна анодної напруги.

Між основними параметрами тріода існує така залежність:

$$SR_i = \Delta I_a / \Delta U_c - \Delta U_a / \Delta I_a = \Delta U_a / \Delta U_c = \mu.$$

У тріоді знаходяться три металеві електроди, між якими існують такі ємності: вхідна ємність сітка — катод C_{c-k} , вихідна ємність анод — катод C_{a-k} та прохідна ємність анод — сітка C_{a-c} . Ці ємності залежать від розмірів і форми електродів, відстані між ними та інших показників. Звичайно ці ємності малі (до 10...20 пФ), але за високих частот ємнісні опори стають невеликими і сили ємнісних струмів помітно можуть збільшитися. Наприклад, вхідна ємність сітка — катод обумовлює ємісний струм в колі сітки та джерела вхідної напруги, що призводить до спаду напруги на внутрішньому опорі джерела і до зменшення напруги на вході тріода. Негативний вплив прохідної ємності C_{a-c} полягає в тому, що з анодного кола через цю ємність відгалужується струм у колі сітки, тобто вихідна напруга діє на вход лампи. Отже, будь-яка зміна анодної напруги через ємність C_{a-c} діє на сіткове коло, що може спровоцирути підсилювані сигнали й викликати самозбудження підсилювача.

§ 92. БАГАТОСІТКОВІ ЕЛЕКТРОННІ ЛАМПИ

Недоліком тріода є його малий коефіцієнт підсилення. Щоб підвищити цей коефіцієнт, потрібно збільшити частоту намотування керуючої сітки, але при цьому зменшиться запірна напруга й анодно-сіткові характеристики змістяться вправо, де робота підсилювальної лампи стає неможливою через сіткові струми. Крім того, у тріоді відносно велика прохідна ємність C_{a-c} , яка погіршує роботу підсилювача. Ці недоліки тріода усуваються застосуванням другої (екрануючої) сітки, яку розміщують між анодом та керуючою сіткою. Такі електронні лампи з двома сітками називаються тетродами. Керуючу сітку в тетроді роблять рідкою, щоб запірна напруга була більшою й анодно-сіткові характеристики розміщувались у лівій частині. Друга сітка має бути густою, щоб була якісним екраном для катодата для керуючої сітки від анодного поля. Тому вплив анодної напруги на напруженість електричного поля поблизу катода виявляється слабким, оскільки основне його поле утворюється екрануючою сіткою, на яку подається додатна напруга U_{ce} , дещо нижча від анодної.

Частина електронів, пролітаючи між витками екрануючої сітки, досягає анода й утворює анодний струм. Друга частина їх потрапляє на екрануючу сітку й утворює сітковий струм, який має бути по можливості малим.

Постаблення поля між анодом та керуючою сіткою зменшує прохідну ємність між цими електродами C_{a-c} у багато разів, а постаблення анодного поля поблизу катода зменшує вплив анодної напруги на силу анодного струму, тобто збільшує коефіцієнт підсилення,

оскільки вплив потенціалу керуючої сітки на силу анодного струму залишається попереднім. Тому коефіцієнт підсилення та внутрішній опір тетрова значно вищий, ніж у тріода, в той час як крутість однакова.

Суттєвим недоліком тетрова є виникнення потоку електронів вторинної емісії від анода до екрануючої сітки. Електрони, що легнуть з великою швидкістю до анода, ударяють в нього й вибивають з його поверхні вторинні електрони. Якщо під час роботи лампи напруга екрануючої сітки буде вищою від анодної ($U_{ce} > U_a$), то вторинні електрони притягуватимуться полем цієї сітки, збільшуючи силу струму екрануючої сітки й зменшуючи силу анодного струму, незважаючи на підвищення анодної напруги. Явище зниження сили анодного струму зі зростанням анодної напруги, обумовлене вторинною емісією, називається динатронним ефектом. Якщо анодна

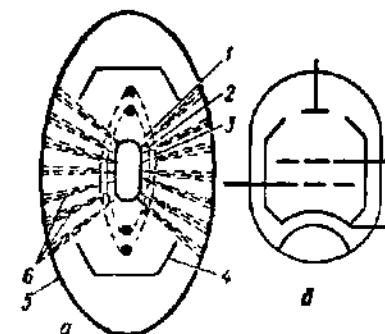


Рис. 124. Схема будови променевого тетрова (а) та його умовне позначення (б).

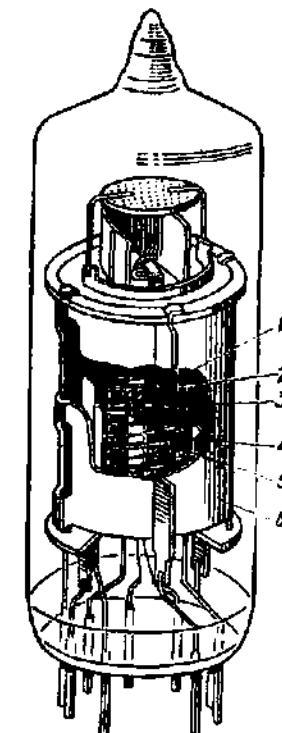


Рис. 125. Будова променевого тетрова 6П1П:
1 — керуюча сітка; 2 — катод; 3 — підігрівник; 4 — екрануюча пластинка; 5 — екрануюча сітка; 6 — анод.

напруга перевищує напругу екрануючої сітки, динатронний ефект припиняється, вторинні електрони повертаються на анод і сила анодного струму зростає зі збільшенням анодної напруги.

У променевому тетроді (рис. 124) динатронний ефект усувається утворенням між анодом 5 та екрануючою сіткою 3 негативного об'ємного заряду, поле якого гальмує вторинні електрони і повертає їх знову на анод. Катод має плоску форму, керуюча 2 та екрануюча

З сіткою виконані з однаковим кроком намотування. Між екрануючою сіткою 3 та анодом 5 з боків прикріплено дві променеутворювальні пластини 4, які з'єднані з катодом 1 і мають негативний потенціал відносно анода. За такої будови електродів електрони, що летять від катода до анода, формуються в щільні електронні пучки 6, а променеутворювальні пластини перешкоджають електронним променям з боків і концентрують їх у ділянці циліндричної поверхні анода. Концентрація електронних потоків між анодом та екрануючою сіткою утворює негативний об'ємний заряд, значною мірою послаблюючи динатронний ефект. Будову променевого тетрода наведено на рис. 125.

У п'ятиелектродних лампах (пентодах) для усунення негативного ефекту вторинної емісії між анодом та екрануючою сіткою розміщують ще одну (третю) сітку, яка називається захисною, або антидинатронною. Захисну сітку в пентодах в'єднують з катодом і вона перебуває під негативним потенціалом відносно анода, внаслідок чого вторинні електрони відштовхуються захисною сіткою і до екрануючої сітки не долітають, тобто усувається динатронний ефект.

Наявність третьої сітки в пентоді (рис. 126, а) призводить до ще більшого послаблення впливу анодної напруги на лампове поле та на силу анодного струму.

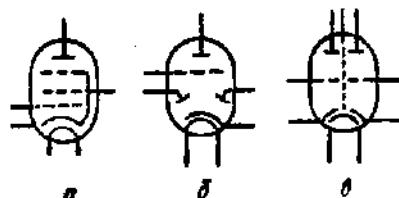


Рис. 126. Умовні позначення ламп:
а — пентода; б — подвійного діод-триода;
в — подвійного триода.

Тому коефіцієнт підсилення μ та внутрішній опір пентода R_p набагато вищі, ніж у тетрода.

Для зменшення габаритів електронних пристрій і для спрощен-

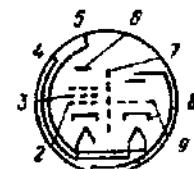
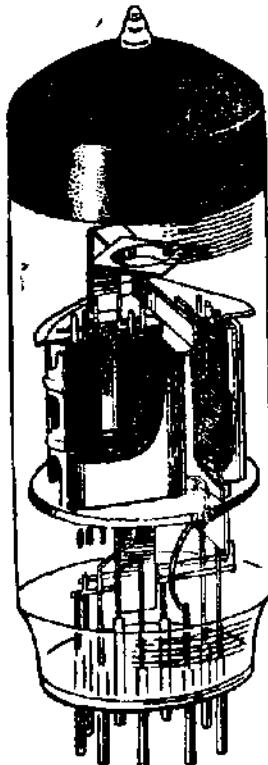


Рис. 127. Будова триод-пентода БФІП та його цоколівка.

я монтажу схем застосовують комбіновані та багатосіткові лампи. До комбінованих належать електронні лампи, у яких в одному балоні знаходиться кілька електропровідних систем, наприклад подвійний діод-триод (рис. 126, б), подвійний триод (рис. 126, в) та ін. На рис. 127 наведено будову триод-пентода з його цоколівкою.

Багатосітковими називаються електронні лампи, у яких є анод, катод і понад три сітки. У таких ламп кілька електродів можуть виконувати однакові функції, наприклад анодний струм може керуватися двома напругами, кожна з яких подається па свою сітку.Щоб зменшити вплив керуючих сіток, застосовують додаткову екрануючу сітку, розміщувану між керуючими.

Електронні лампи типу тетрода з шістьма електродами називаються гексодами, типу пентода з сімома електродами (п'ятьма сітками) — гептодами, з вісімома електродами — октодами.

§ 93. ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ТРУБКИ. ОСЦІЛОГРАФИ

Електронно-променевою трубкою називається електровакуумний прилад, у якому електронний потік формується в електронний промінь і використовується для перетворення електричних сигналів у світлові.

Скляний балон електронно-променової трубки має форму колби (рис. 128), у якій утворено високий вакуум. Електронний прожектор,

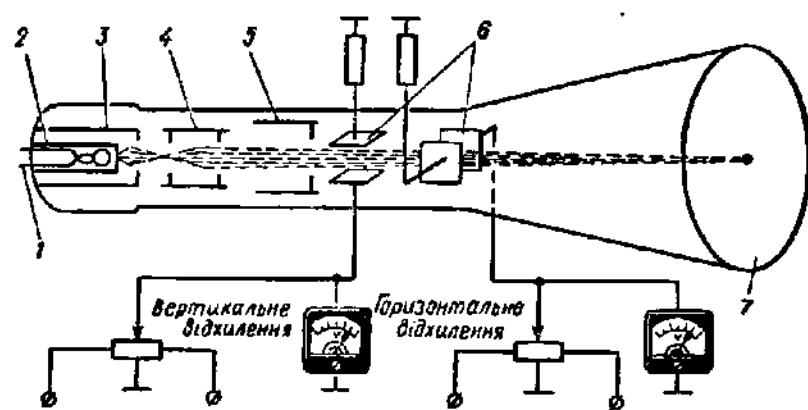


Рис. 128. Схема будови електронно-променової трубки.

або електронна гармата, складається з підігрівного катода 2, модулятора, або керуючого електрода 3 та анодів 4 і 5, які фокусують електронний промінь на екрані 7. Катод 2 являє собою никелевий

циліндр, усередині якого розміщено вольфрамовий підігрівник 1. На торцевій частині катода з зовнішнього боку нанесено оксидний шар, що забезпечує одержання електронів в один бік. Катод оточений керуючим електродом (модулятором) 3, який являє собою металевий циліндр з отвором у торці і призначений для регулювання кількості електронів у промені та для початкового його формування. Модулятор має певний від'ємний потенціал відносно катода, і електрони, що вилітають із катода й спрямовуються в бік модулятора, під дією електричного поля між катодом і модулятором змінюють напрямок свого руху, відхиляючись до осі променя.

Зі збільшенням від'ємного потенціалу модулятора частина електронів набуде великого відхилення й не пройде крізь отвір, тобто, змінюючи потенціал модулятора, можна регулювати кількість електронів у промені та яскравість плями на екрані. Пройшовши модулятор, електрони знову можуть відхилятися від осі променя. Для подальшого фокусування променя служать аноди 4 і 5. Обидва вони циліндричні з діафрагмою для обмеження поперечного перерізу променя. У першого анода 4, фокусуючого, додатний потенціал відносно катода становить 200...500 В. Під дією сил електричного поля він стискає потік електронів, утворюючи тонкий електронний промінь. Другий анод 5, прискорювальний, розміщений на лівій відстані від першого вздовж осі трубки і передуває під додатним потенціалом 1000...2000 В відносно катода. Між двома анодами виникає електричне поле, потрапивши в яке електрони відхиляються до осі променя й набувають прискорення у напрямку руху до екрана 7.

Екран електронно-променевої трубки 7 покритий спеціальною супішшю (люмінофором), який світиться під дією швидко летючих електропів, тобто коли сфокусований промінь потрапляє в яку-небудь точку екрана, ця точка починає світитися. Як люмінофори для екранів електронно-променевих трубок використовують оксиди цинку, берилійового цинку, суміш сульфату цинку з сульфатом кадмію тощо. Цим матеріалам характерна властивість післясвічення, тобто вони продовжують світитися певний час після припинення електронних ударів.

Електронний промінь, потрапляючи на екран, віддає йому енергію, частина якої перетворюється у світлову у вигляді світлої плями діаметром менше 1 мм. Перша частина енергії електронного променя передається електронам екрана, обумовлюючи вторинну емісію. Вторинні електрони вловлюються провідним графітовим шаром (акварагом), який частково покриває внутрішню циліндричну й конічну частину колби і з'єднаний з другим анодом.

Відхильні пластини 6 призначені для переміщення електронного променя на екрані. Перша пара пластин відхиляє електронний промінь у вертикальній площині й називається вертикально

відхильною, а друга пара відхиляє промінь у горизонтальній площині й називається горизонтально відхильною.

Електричне поле, що виникає між відхильними пластинами, діє на електронний промінь, відхиляючи його. Припустимо, що електронний промінь збігається з віссю трубки і світла пляма знаходитьсь в центрі екрана. Якщо прикладти до вертикальних відхилень пластин сталу напругу, то між ними виникне електричне поле, яке обумовить відхилення променя, і він зустрінеться з екраном в іншій точці, вище або нижче початкової. Під дією електричного поля відхильних пластин електрони й електрошар промінь відхиляються в бік пластин з додатним потенціалом. Змінюючи напругу на вертикальних відхильних пластинах і її полярність, можна міняти кут і напрямок зміщення променя, а точка свічення екрана переміщуватиметься по вертикалі. Analogічно зміна напруги та її полярності на горизонтальних відхильних пластинах обумовлюватиме відхилення променя і свічення екрана по горизонталі.

Електронно-променеві трубки з магнітним керуванням мають у своєму складі катод, модулятор та перший анод такої ж будови й призначення, що й у трубки з електричним керуванням. Другий анод для прискорення руху електронів вздовж осі виконано у вигляді графітного шару на внутрішній поверхні циліндричної й конічної частин колби. Промінь фокусується магнітним полем, збуджуваним постійним струмом спеціальної фокусуючої катушки. Під дією неоднорідного магнітного поля всередині цієї катушки електрони, рухаючись, відхиляються до осі трубки й фокусуються на екрані. Фокусування регулюється зміною струму фокусуючої катушки. Відхильна система являє собою дві пари відхильних катушок, осі яких розміщені взаємно перпендикулярно. Електрошар промінь у магнітному полі відхильних катушок змінює свою траекторію під дією сил, напрямок яких визначається правилом лівої руки.

За своїм призначенням електронно-променеві трубки можна поділити на три групи: осцилографічні — для дослідження періодичних та аперіодичних процесів; індикаторні — для реєстрації сигналів; приймальні телевізійні (кінескопи) — для одержання зображення на екрані.

Позначення електронно-променевих трубок розшифровується так: перший елемент (цифра) — заокруглений діаметр (ліагональ) екрана в сантиметрах; другий елемент (две літери) — тип трубки (ЛО — осцилографічна трубка, кінескоп з електростатичним відхиленням променя; ЛМ — трубка з електромагнітним відхиленням променя); третій елемент (цифра) — порядковий номер типу приладу; четвертий елемент (літера) — тип екрана (колір свічення, тривалість і колір післясвічення).

Електронно-променевим (електронним) осцилографом називається пристрій, призначений для стеження, запису, вимірювань і контролю за періодично змінюваними у часі електричними параметрами (напругою, силовою струмом тощо). Основною частиною осцилографа є електронно-променева трубка з електростатичним відхиленням променя. Щоб одержати криву досліджуваної напруги u її підводять до вертикально відхилювальних пластин. До горизонтально відхилювальних пластин підводять напругу розгортки u_p , пилкоподібної форми (рис. 129, а)

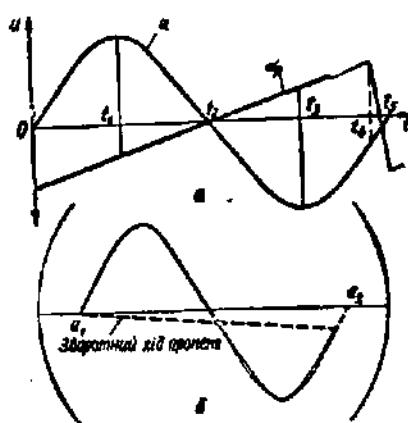


Рис. 129. Криві досліджуваної напруги u та напруги розгортки u_p (а) і зображення кривої напруги на екрані осцилографа (б).

a_1 (рис. 129, б) на екрані. У разі подачі на вертикально відхилювальні пластини досліджуваної напруги u електронний промінь під впливом електричного поля цих пластин відхиляється у вертикальному напрямку на відстань, прямо пропорційну мигтювому значенню досліджуваної напруги.

Однак, за одночасної подачі на відхилювальні пластини напруги розгортки та досліджуваної напруги електронний промінь накреслить на екрані криву зміни досліджуваної функції, стійкості якої сприяє світлова інерція екрана.

Якщо частоти напруг досліджуваного сигналу u та розгортки u_p не кратні одна одній, то зображення переміщуватиметься вздовж екрана і, щоб зупинити його переміщення, потрібно синхронізувати частоти цих напруг.

Дійсні криві пилкоподібної розгорткової напруги відрізняються від ідеальної кривої, і спадна частина кривої не вертикальна, а низька, що обумовлює випадання з графіка певної її частини. Зворот-

ний рух променя з точки a_1 в точку a_2 відбувається протягом часу $t_1 - t_2$, тобто значно швидше, ніж рух променя по прямій. Крім того, зворотний хід променя гасить і на екрані його не видно.

Електронні осцилографи застосовують також для одночасного дослідження двох періодично змінюваних функцій. Для цього використовують або двопроменевий осцилограф, або однопроменевий зі спеціальним електронним комутатором. Цей комутатор почергово вмикає одну, та іншу досліджувану функцію, яка діє на електронний промінь електронно-променевої трубки, внаслідок чого на її екрані одночасно висвітлюються дві криві досліджуваних функцій.

Контрольні запитання

1. Що таке термоелектронна емісія?
2. Яка електронна лампа називається діодом?
3. Яка будова триелектродної лампи?
4. Що називається круглою характеристикою тріода?
5. Поясніть будову променевого тетрода.
6. Яке призначення третьої (антидінаторної) сітки?
7. Як відбувається відхилення електронного променя в електронно-променевій трубці?

Розділ X. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ

§ 94. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Напівпровідниками називаються матеріали, що займають проміжне положення між провідниками й діелектриками. Особливість металевих провідників полягає у наявності вільних електронів, які є носіями електричних зарядів. У діелектриків вільних електронів немає, тому вони не проводять струм.

На відміну від провідників напівпровідникам характерна не тільки електронна, але й діркова провідність, яка значною мірою залежить від температури, освітленості, стиснення, електричного поля та інших факторів.

Хімічний зв'язок двох сусідніх атомів з утворенням на одній орбіті спільній пари електронів (рис. 130, а) називають ковалентним, або пароелектронним і умовно зображають двома лініями, які з'єднують електрони (рис. 130, б). Наприклад, германій належить до електронів четвертої групи періодичної системи елементів Д. I. Менделєєва і має на вищій орбіті чотири валентні електрони. Кожен атом у кристалі германію утворює ковалентні зв'язки з чотирма сусідніми атомами (рис. 130, в). У разі відсутності домішок і за температури, що наближається до абсолютноного нуля, всі валентні електрони атомів у кристалі германію взаємно пов'язані й вільних електронів

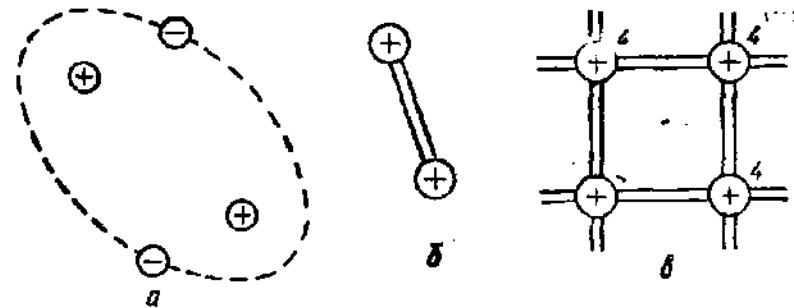


Рис. 130. Кристалічна гратка напівпровідника:
а — парослабентний (ковалентний) зв'язок атомів; б — його схематичне зображення; в — зв'язки у кристалічній гратці германію.

немає, тому германієві провідність не властива. З підвищеннем температури або в процесі опромінення збільшується енергія електронів, що призводить до часткового порушення ковалентних зв'язків і появи вільних електронів. Уже при кімнатній температурі під дією зовнішнього електричного поля вільні електрони переміщуються і в кристалі виникає електричний струм. Електропровідність, обумовлена переміщенням вільних електронів, називається електронною провідністю, або *n*-проводністю.

З появою вільних електронів у ковалентних зв'язках утворюється вільне, не заповнене електроном (вакантне) місце — електронна дірка. Оскільки дірка виникла в місці відриву електрона від атома, то в ділянці її утворення виникає надлишковий позитивний заряд. За

наявності дірки будь-який з електронів сусідніх зв'язків може зайняти місце дірки й нормальній ковалентний зв'язок у цьому місці відновиться, але буде порушеній у тому місці, звідки вийшов електрон. Нову дірку може зайняти ще якийсь електрон і т. д. Схему утворення й заповнення дірки умовно показано на рис. 131. У підставці встановлені підставці з чотирма отворами (дірками), в яких розміщено чотири кульки (електропі). Якщо кулька 1 зміститься праворуч, то вона звільнить отвір (дірку) і впаде в підставку, а в отвір, який займала ця кулька, переміститься кулька 2. Вільний отвір (дірку) кульки 2 займе кулька 3, а отвір кульки 3 — кулька 4.

Переміщення дірок схоже на переміщення позитивних зарядів. Під дією зов-

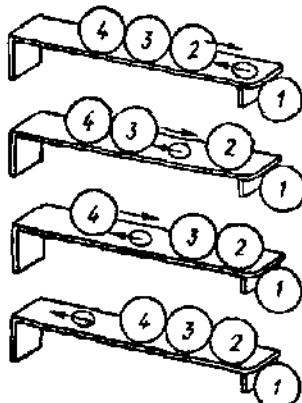


Рис. 131. Схема утворення й заповнення дірок у кристалі германію.

нішнього електричного поля дірки переміщуються в напрямку його сили, тобто в напрямку, протилежному переміщенню електронів. Протівідність, що виникає внаслідок переміщення дірок, називається дірковою провідністю, або *p*-проводністю.

Отже, в разі електронної провідності один вільний електрон проходить весь шлях у кристалі, а в разі діркової провідності велика кількість електропів почергово замінюють один одного у ковалентних зв'язках і кожен з них проходить свій відтинок шляху.

У кристалі чистого напівпровідника з порушенням ковалентних зв'язків виникає однакова кількість вільних електронів і дірок. Одночасно з цим відбувається зворотний процес — рекомбінація, під час якої вільні електрони заповнюють дірки, утворюючи нормальні ковалентні зв'язки. За певної температури кількість вільних електронів і дірок в одиниці об'єму напівпровідника в середньому залишається сталою. З підвищеннем температури кількість вільних електропів і дірок значно зростає і провідність германію так само збільшується, тобто напівпровідникам характерний негативний температурний коефіцієнт опору. Електропровідність напівпровідника за відсутності в ньому домішок називається його власною електропровідністю.

Властивості напівпровідників значною мірою міняються за наявності в ньому мізерної кількості домішок. Вводячи атоми інших елементів, у кристалі напівпровідника можна одержати перевагу вільних електронів порівняно з дірками або, навпаки, перевагу дірок над вільними електронами. Наприклад, у разі заміщення у кристалічній гратці атома германію атомом п'ятвалентної речовини (міш'яку, сурми, фосфору) чотири електрони цієї речовини утворять заповнені зв'язки з сусідніми атомами германію, а п'ятий електрон буде вільним (рис. 132, а), тому така домішка збільшить електронну провідність (*n*-проводність) і називатиметься донорною. У разі заміщення атома германію атомом тривалентної речовини (індію, галію, алюмінію) його електрони вступлять у ковалентний зв'язок із трьома сусідніми атомами германію, а зв'язків із четвертим атомом германію не буде, оскільки в індію немає четвертого електрона (рис. 132, б).

Відновлення всіх ковалентних зв'язків можливе, якщо четвертий електрон, якого бракує, буде одержаний від найближчого атома германію. Але при цьому на місці електрона, що залишив атом германію, з'явиться дірка, яка може бути заповнена електроном із сусіднього атома германію. Послідовне заповнення вільного зв'язку еквівалентне руху дірок. Домішки з меншою кількістю валентних електронів у атомі порівняно з атомом даного напівпровідника обумовлюють переважання діркової провідності й називаються акцепторами.

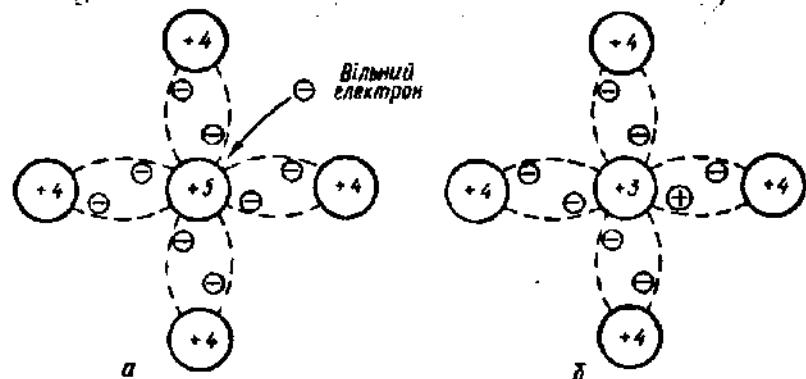


Рис. 132. Схема з'язку домішок з германієм:
а — п'ятивалентного (донарного); б — тривалентного (акцепторного).

Носії заряду, що визначають собою вид провідності у напівпровідникові, називаються основними (дірки в *p*-напівпровіднику та електрони в *n*-напівпровіднику), а носії заряду протилежного знаку — неосновними.

§ 95. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ

Напівпровідниковий діод (вентиль) являє собою контактне з'єднання двох напівпровідників, один з яких із електронною провідністю (*n*-типу), а другий — з дірковою (*p*-типу, рис. 133, а). Через велику концентрацію в напівпровідників *n*-типу електрони проникають із першого напівпровідника у другий. Аналогічно відбувається дифузія дірок із другого *p*-типу напівпровідника в перший *n*-типу. У тонкому суміжному шарі напівпровідника *n*-типу виникає позитивний заряд, а в суміжному шарі напівпровідника *p*-типу — негативний. Між цими шарами утворюється різниця потенціалів (потенціальний бар'єр) та електричне поле напруженістю E_n , яка перешкоджає дифузії електронів і дірок з одного напівпровідника в інший. Отже, на межі двох напівпровідників виникає тонкий шар, який збіднений носіями зарядів (електронів та дірок) і має великий опір. Цей шар називається запирним або *p* — *n*-перехідом.

Внаслідок теплового руху в електричне поле *p* — *n*-перехіду потрапляють неосновні носії зарядів (електрони з *p*-ділянки та дірки з *n*-ділянки). Рух неосновних носіїв зарядів під дією сил поля *p* — *n*-перехіду спрямований назустріч дифузійному струмові основних носіїв і називається дрейфом, або тепловим струмом, який значною мірою залежить від температури. За відсутності зовнішнього


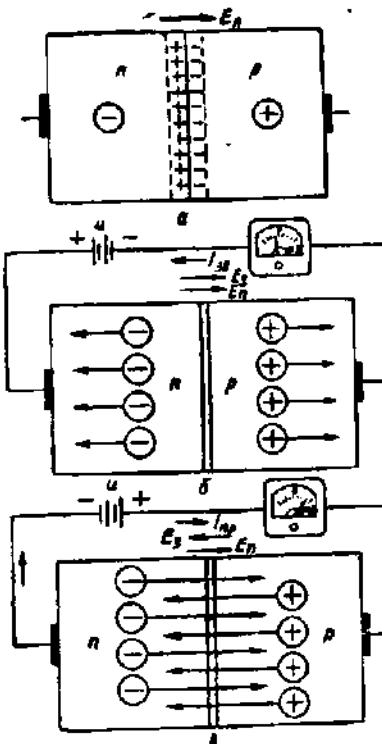


Рис. 133. Напівпровідниковий вентиль:
а — схема будови; б — схема вимикання у зворотному напрямку; в — схема вимикання у пряжочому напрямку

Рис. 134. Вольт-амперна характеристика германієвого вентиля та його умовне позначення.

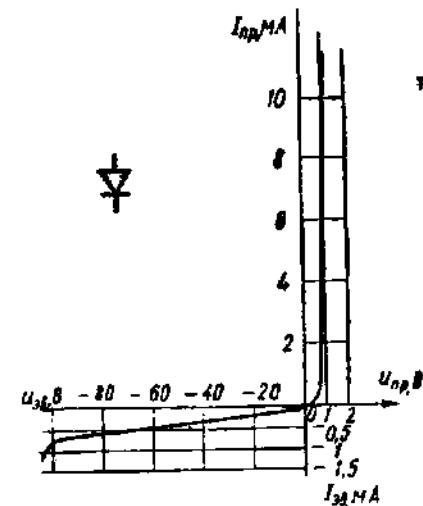

електричного поля дрейфовий струм зрівноважується дифузійним і сумарним струмом через *p* — *n*-перехід дорівнює нулю.

З'єднавши позитивний затискач джерела живлення з металевим електродом напівпровідника *n*-типу, а негативний затискач — з електродом напівпровідника *p*-типу, одержимо зовнішнє електричне поле напруженістю E_n , яке спрямовується уздовжено з полем *p* — *n*-перехіду напруженістю E_p і підсилює його (рис. 133, б). Таке поле ще більше перешкоджує проходженню основних носіїв зарядів через запірний шар, і через діод пройде малий зворотний струм силою I_{zv} , обумовлений неосновними носіями заряду. Сила зворотного струму діода значною мірою залежить від температури, збільшуючись із підвищеннем.

У разі зміни полярності джерела живлення (рис. 133, в) зовнішнє електричне поле напруженістю E_n буде спрямоване назустріч полю *p* — *n*-перехіду напруженістю E_p і під дією цього поля електрони й дірки почнуть рухатися назустріч одне одному і кількість основних носіїв заряду в переходному шарі зросте, зменшуючи потенціальний бар'єр і опір переходного шару. Отже, в колі встановлюється прямий струм,

сила якого $I_{\text{ср}}$ буде значною навіть за відносно невисокої напруги джерела живлення U .

На рис. 134 наведено вольт-амперну характеристику германієвого діода та його умовне позначення. Для більшої наочності пряме відгалуження (права частина графіка) та зворотне відгалуження (ліва частина графіка) характеристики зображені в різних масштабах. Характеристика показує, що в разі невеликої прямої напруги на затискачах діода ($U_{\text{пр}} = 1 \text{ В}$) у його колі протікає струм відносно великої сили, а в разі значних зворотних напруг $U_{\text{вр}}$ сила струму $I_{\text{вр}}$ зовсім низька.

Отже, напівпровідниковому діодові характеристика одностороння провідності, тобто такий діод є електричним вентилем.

Промисловість випускає германієві, кремнієві, селенові та мідно-закисні електричні вентилі. Германієві та кремнієві вентилі виготовляють двох типів: точкові та площинні. У точковому германієвому діоді (рис. 135, а) розміщено германієвий кристал 5 з електронною провідністю, в який вістрям входить контактний пружний вивід анода 3. Під контактним вістрям внаслідок спеціальної термічної обробки утворюється ділянка з дірковою провідністю. У площинному германієвому діоді (рис. 135, б) на германієву пластину 5 з електронною провідністю накладається таблетка з індієм, яка в процесі виготовлення діода нагрівається до 500°C і плавиться так, що її атоми дифузують у германій, утворюючи ділянку з дірковою провідністю. На межі двох ділянок (з електронною та дірковою провідністю) з'являється запірний $p - n$ -перехід. У точковому й площинному діодах германій 5 припоям 4 закріплено на кристалотримачі 6, до якого приварено нижній вивід катода 7. Вивід анода 3 також припоям 4 закріплено на ділянці з дірковою провідністю й виводиться назовні у верхній частині діода. Металевий корпус зварений із кристалотримачем 6 та скляним ізолятором 1.

Кремнієві діоди відрізняються від германієвих не тільки матеріалом напівпровідника, але й деякими перевагами, а саме: вищою гранічною температурою, значно вищою силою зворотного струму, вищою пробивною напругою. Проте опір кремнієвого вентиля в прямому напрямку значно більший, ніж германієвого.

Селеновий вентиль являє собою алюмінієвий диск, покритий з одного боку шаром кристалічного селену, якому характеристика діркова провідність. Одним електродом буде шар кристалічного селену, а другим — нанесений на селен шар сплаву з кадмію й олова, під час дифузії з якого атомів кадмію в селен утворюється шар з електронною провідністю. У селенових вентилів значно менші зворотні напруги (до 60 В) та густини струму ($0,1 \dots 0,2 \text{ А/см}^2$), ніж у германієвих та кремнієвих, тому їх габарити й маса значно більші. Проте характеристики селенових вентилів стабільніші, що дає змогу з'єднувати їх послідовно й паралельно для збільшення зворотних напруг і пра-

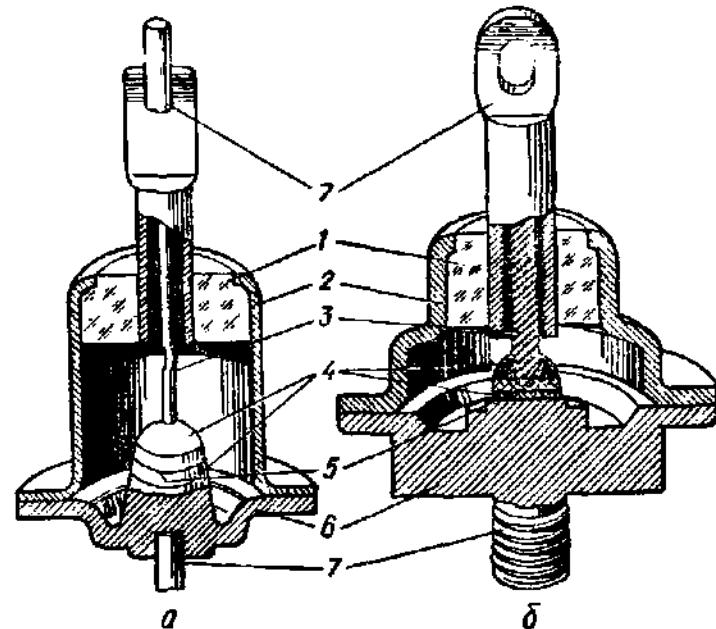


Рис. 135. Конструкції германієвих діодів:
а — точкового; б — площинного.

вих струмів. Крім того, селенові вентилі мають властивість самовідновлюватися, яка полягає в тому, що коли через пробиту шайбу пропустити струм великої сили, то селен нагріватиметься й плавитиметься, закриваючи місце пробою й відновлюючи вентильну властивість діода.

Міднозакисний вентиль являє собою мідний диск із шаром оксиду міді (І), до якого прилягає свинцевий диск із латунним радіатором великого діаметра. Шар оксиду міді (І) утворюється під час термічної обробки міді в атмосфері кисню. Зовнішній шар оксиду міді (І), одержаний за кисневого надлишку, має діркову провідність, а шар оксиду, одержаний за кисневої недостачі, — електронною провідністю. Між цими двома шарами виникає $p - n$ -перехід.

У міднозакисних вентилів низькі зворотні напруги (10 В) та густини струму ($0,1 \text{ А/см}^2$) і в перетворювальних пристроях не використовуються. Їх застосування обмежене вимірювальними пристроями зі стабільними характеристиками.

Багатофункціональним пристроям (для підсилення, генерації, перемикання тощо) для роботи переважно в ділянці надвисоких частот служить тунельний діод. Він може працювати й на нижчих

частотах, ніж міднозакисний вентиль, проте його ефективність у ньомі разі знижується.

Виготовляючи тунельний діод, в p -ділянку і в n -ділянку вводять легуючі домішки в дуже великій концентрації (на два-три порядки вище, ніж у звичайних діодах). Внаслідок цього ширина p — n -переходу надзвичайно мала й усередині нього виникає електричне поле високої напруженості.

На рис. 136, а зображено вольт-амперну характеристику тунельного діода, основними параметрами якого є: пікова сила струму I_1 , мінімальна сила струму западини I_2 , пікова напруга U_1 , напруга западини U_2 , напруга розчину U_3 — пряма напруга на другому вихідному відгалуженні при силі струму, що дорівнює піковій I_1 , ємність діода C — сумарна ємність переходу та діодного корпуса при напрузі западини U_2 .

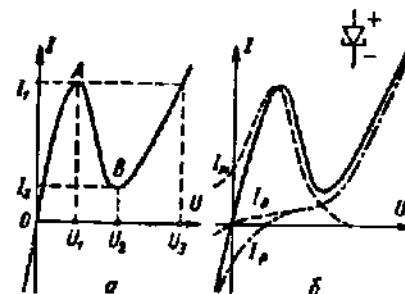


Рис. 136. Вольт-амперна характеристика тунельного діода:
а — характеристика; б — криві зміни сили струму.

становить кілька десятків мілівольт, а потім починає зменшуватися (ділянка АВ) до мінімального значення I_2 при напрузі U_2 , яка становить кілька сотень мілівольт. Далі сила прямого струму знову починає збільшуватися зі зростанням напруги. Силу струму, що протікає через тунельний діод, можна подати сумаю сил двох струмів: $I = I_1 + I_d$, де $I_1 = I_n - I_p$; $I_d = I_{\text{диф}} - I_{\text{др}}$; I_n — сила тунельного струму; I_p — сила струму, обумовленого тунельним переходом електронів із зони провідності p -ділянки у валентну зону p -ділянки; I_d — сила струму, обумовленого тунельним переходом електронів з валентної зони p -ділянки в зону провідності n -ділянки; I_a — сила струму звичайного діода; $I_{\text{диф}}$ — сила дифузійного струму основних носіїв обох ділянок через p — n -переход; $I_{\text{др}}$ — сила дрейфового струму неосновних носіїв обох ділянок через p — n -переход.

Виникнення спадної ділянки вольт-амперної характеристики (ділянка АВ) тунельного діода можна пояснити таким чином. З підвищенням напруги збільшується сила тунельного струму, але разом з тим зменшується напруженість електричного поля в p — n -переході. За певного значення прямої напруги U_3 (рис. 136, б) напруже-

ність електричного поля в p — n -переході різко знижується і тунельний струм припиняється, а p — n -переход набуває властивостей звичайного діода.

§ 96. БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ

Біполярним транзистором або просто транзистором називається напівпровідниковий прилад з двома p — n -переходами, який призначений для підсилення й генерування електричних коливань і являє собою кремнієву пластину, що складається з трьох ділянок. Дві крайні ділянки завжди мають одинаковий тип провідності, а середня — протилежний. Транзистори, у яких крайні ділянки мають електронну провідність, а середня — діркову, називаються транзисторами n — p — n -типу (рис. 137, а); транзистори, у яких крайні ділянки мають діркову, а середня — електронну провідність, називаються транзисторами p — n — p -типу (рис. 137, б).

Фізичні процеси, що відбуваються в транзисторах обох типів, аналогічні; різниця між ними полягає в тому, що полярності ввімкнення джерел живлення їх протилежні, а також у тому, що якщо у транзисторі n — p — n -типу електричний струм утворюється в основному електронами, то у транзисторі p — n — p -типу — дірками. Суміжні ділянки, відокремлені одна від одної p — n -переходами, називаються емітером (Е), базою (Б) та колектором (К).

Емітер являє собою ділянку, яка випускає (емітує) носії електронних зарядів у транзисторі n — p — n -типу та дірки — у транзисторі p — n — p -типу; колектор — ділянка, яка збирає носії зарядів: база — середня ділянка, основа.

В умовах роботи транзистора до лівого p — n -переходу прикладається напруга емітер — база U_{e-b} у прямому напрямку, а до правого p — n -переходу — напруга база — колектор U_{e-k} у зворотному напрямку. Під дією електричного поля велика частина носіїв зарядів з лівої ділянки (емітера), доляючи p — n -переход, переходить у дуже вузьку середину ділянки (базу). Далі велика частина носіїв зарядів продовжує рухатися до другого переходу і, наближаючись до нього, потрапляє в електричне поле, утворене зовнішнім джерелом U_{e-k} . Під впливом цього поля носії зарядів втягуються в праву ділянку (колектор), збільшуючи силу струму в колі батареї U_{e-k} . Якщо збільшити напругу U_{e-b} , то зростає кількість носіїв зарядів, що перейшли з емітера в базу, тобто збільшиться сила струму емітера на ΔI_{e-b} . При цьому також зросте сила струму колектора ΔI_{e-k} .

У базі незначна частина носіїв зарядів, що перейшли з емітера, рекомбінує з вільними носіями зарядів протилежної полярності, виникнення яких поповнюються новими носіями зарядів із зовнішнього колла, які утворюють базовий струм силою I_b . Отже, сила колекторного

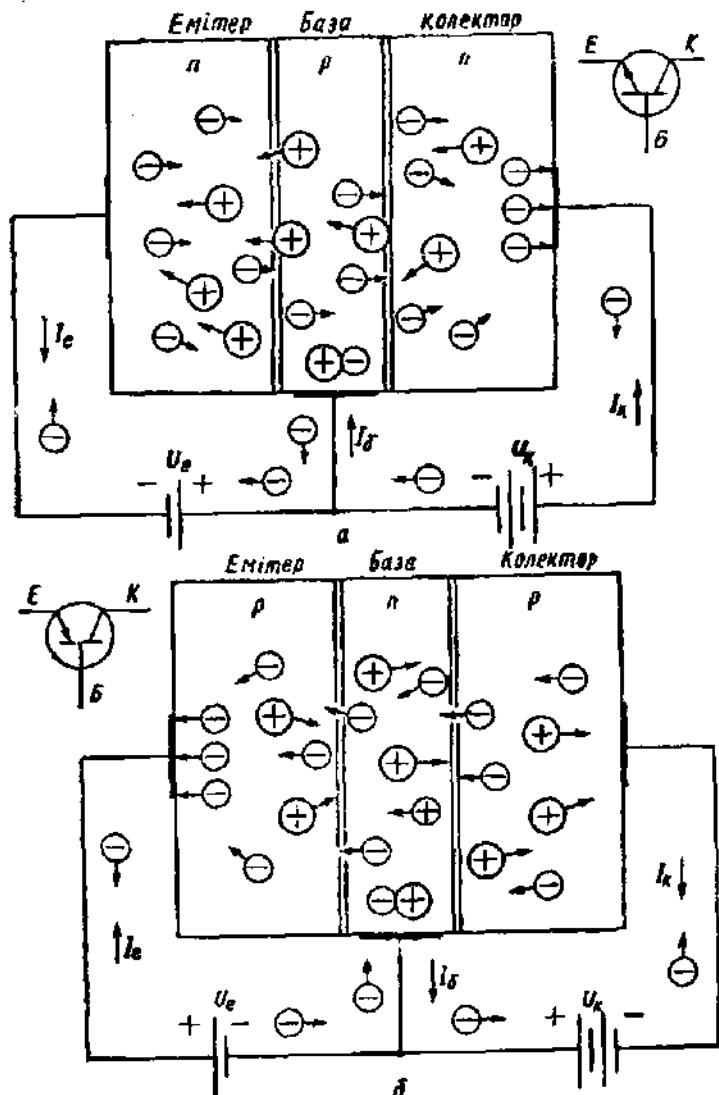


Рис. 137. Принцип роботи та умовне позначення транзистора:
а — $n-p-n$ -типу; б — $p-n-p$ -типу.

го струму $I_n = I_e - I_b$ буде дещо меншою від сили емітерного струму. Відношення $\alpha = \Delta I_n / \Delta I_e$ при $U_{b-k} = \text{const}$ називається коефіцієнтом підсилення за силою струму і становить 0,9...0,995.

Якщо коло емітер — база розімкнене і сила струму в ньому дорівнює нулеві ($I_e = 0$), а між колектором і базою прикладена напруга U_{k-b} , то в колі колектора протікатиме незначної сили зворотний (тепловий) струм $I_{k,zn}$, обумовлений неосновними носіями зарядів. Сила цього струму значною мірою залежить від температури і є одним із параметрів транзистора (чим менша сила струму, тим кращі якості у транзистора).

Оскільки емітерний $p-n$ -перехід перебуває під прямою напругою, то він має малий опір. На колекторний $p-n$ -перехід діє зворотна напруга і він має великий опір. Тому напруга, що прикладається до емітера, дуже мала (десяті частки вольта), а напруга, що подається на колектор, може бути досить великою (до кількох десятків вольт). Зміна сили струму в колі емітера, обумовлена малою напругою U_e , створює приблизно таку ж зміну сили струму в колі колектора, де діє значно вища напруга U_k , внаслідок чого транзистор збільшує потужність.

Для роботи транзистора як підсилювача електричних коливань вхідну змінну напругу $U_{\text{вх}}$ (сигнал, що підлягає підсиленню) подають послідовно з джерелом постійної напруги зміщення $U_{\text{зм}}$ між емітером і базою, а вихідну напругу $U_{\text{вих}}$ (підсиленний сигнал) зтімають з навантажувального резистора R_k .

Можливі три схеми приєднання транзисторів $n-p-n$ -типу (рис. 138, а) та $p-n-p$ -типу (рис. 138, б): зі спільною базою (СВ), спільним емітером (СЕ) та спільним колектором (СК). Назва схеми показує, який електрод транзистора є спільним для вхідного та вихідного кода. Схеми приєднання транзисторів відрізняються своїми властивостями, але принцип підсилення коливань залишається однаковим.

У схемі зі спільною базою позитивний приріст напруги на вході $\Delta U_{\text{вх}}$ обумовлює збільшення сили емітерного струму I_e , що призводить до зростання сили колекторного струму I_k та напруги виходу $\Delta U_{\text{вих}}$, причому $\Delta U_{\text{вих}} \gg \Delta U_{\text{вх}}$. У схемі з СВ джерело вхідної напруги введено в коло емітер — база, а навантаження та джерело живлення — в коло колектор — база. Вхідний опір схеми з СВ малий (кілька омів або десятки смів), оскільки емітерний перехід авімкнений у прямому напрямку. Вхідний опір схеми, навпаки, великий (сотні кілоомів), бо колекторний перехід авімкнено у зворотному напрямку. Малий вхідний опір схеми з СВ є істотним недоліком, який обмежує її застосування у підсилювачах. Через джерело вхідного сигналу в цій схемі протікає весь емітерний струм і підсилення за силою струму не відбувається (коефіцієнт підсилення за силою струму

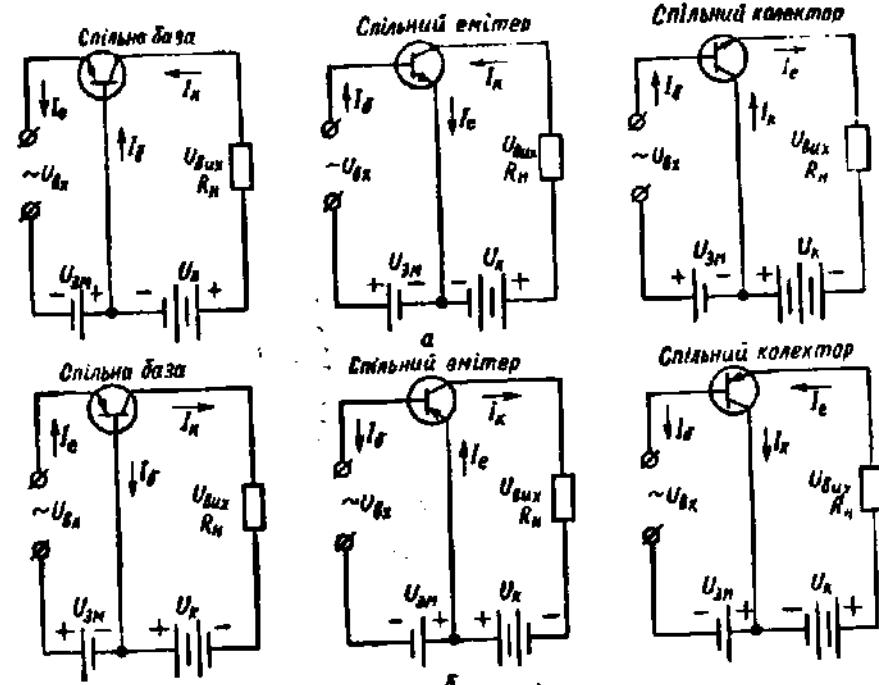


Рис. 138. Схеми приєднання транзисторів $p - n - p$ -типу (а) та $p - n - p$ -типу (б) зі спільною базою, спільним емітером та спільним колектором.

му $\alpha < 1$). Підсилення за напругою й потужністю в цій схемі може досягти кількох сот.

У схемі зі спільним емітером джерело вхідної напруги введено в коло емітер — база, а опір живлення — в коло емітер — колектор, тому емітер є спільним електродом для вхідного й вихідного кола. Вхідний опір схеми з СЕ більший, ніж вхідного й вихідного кола. Вхідний опір схеми з СЕ великий, бо вхідним струмом у цій схемі є базовий струм, сила якого набагато менша від сили емітерного й колекторного струму. Цей опір становить сотні омів. Вихідний опір схеми з СЕ великий і може доходити до ста кілоомів. Коефіцієнт підсилення за силою струму β в цій схемі є відношенням приросту сили колекторного струму ΔI_k до приросту сили базового струму ΔI_b за постійної напруги на I_k , тобто $\beta = \Delta I_k / \Delta I_b$ при $U_{e-k} = \text{const}$ і для різних транзисторів може мати значення $\beta = 10 \dots 200$. Ураховуючи рівності $I_e = I_k + I_b$ та $\alpha = \Delta I_k / \Delta I_e$, дістанемо

$$\beta = \Delta I_e / (\Delta I_e - \Delta I_b) = (\Delta I_k / \Delta I_e) / (1 - \Delta I_k / \Delta I_e) = \alpha / (1 - \alpha).$$

Коефіцієнт підсилення за напругою k_u для схеми з СЕ такий, як і для схеми з СБ. Коефіцієнт підсилення за потужністю $k_p = \beta k_u$ в багато разів більший, ніж у схемі з СБ.

У схемі зі спільним емітером з підсиленням вхідної напруги відбувається поворот фази вихідної напруги на півперіоду (на 180°): додатний приріст вхідної напруги обумовлює від'ємний приріст вихідної і навпаки.

У схемі зі спільним колектором джерело вхідної напруги вводиться в коло бази, а джерело живлення та опір навантаження — в коло емітера. Вхідним струмом є базовий струм, а вихідним — емітерний. Коефіцієнт підсилення за силою струму для цієї схеми

$$k_t = \Delta I_e / \Delta I_b = \Delta I_e / (\Delta I_e - \Delta I_k) = 1 / (1 - \alpha).$$

Вхідний опір схеми з СК великий (десятки кілоомів), а вихідний — малий (до $1 \dots 2$ кОм). Коефіцієнт підсилення за напругою $k_u = 0,9 \dots 0,96$, тобто наближається до одиниці; що схему часто називають емітерним повторювачем. Схему з СК використовують для узгодження окремих каскадів підсилення — джерела сигналу або навантаження з підсилювачем.

Характеристиками транзисторів називаються залежності між силами струмів і напругами у вхідному й вихідному колах. У різних схемах приєднання транзистора вхідні й вихідні кола різні, отже, й характеристики являють собою залежності різних параметрів.

Так, для схеми зі спільним емітером (СЕ) вхідним колом є базове коло і вхідна характеристика являє собою залежність сили базового струму від напруги емітер — база за сталої напруги між емітером і колектором: $I_b = f(U_{e-b})$ при $U_{e-k} = \text{const}$. Вихідним колом для цієї схеми є коло колектора і вихідною характеристикою буде залежність сили колекторного струму від напруги емітер — колектор за незмінної сили базового струму: $I_k = f(U_{e-k})$ при $I_b = \text{const}$. На рис. 139 показано приблизний вигляд вхідних і вихідних характеристик транзистора $p - n - p$ -типу. За малих значень напруги між емітером і базою (U_{e-b}) сила базового струму зростає повільно через великий опір $p - n$ -переходу, який зі збільшенням сили струму зменшується. Зі збільшенням колекторної напруги U_{e-k} вхідні характеристики зміщуються праворуч, тобто зі збільшенням U_{e-k} потрібно збільшити напругу, для того щоб сила базового струму залишалася позмінною. Вихідні характеристики показують, що в робочій ділянці напруга U_{e-k} незначною мірою впливає на силу колекторного струму I_k , оскільки вона залежить переважно від кількості дірок, що інжектуються в базу, тобто від сили емітерного струму.

Біполярні транзистори виготовляють з германію та кремнієм. Як приклад, розглянемо будову площинного германієвого транзистора $p - n - p$ -типу (рис. 140). Базою служить пластина З з кристалічного германію з електронною провідністю. З обох боків у пластину

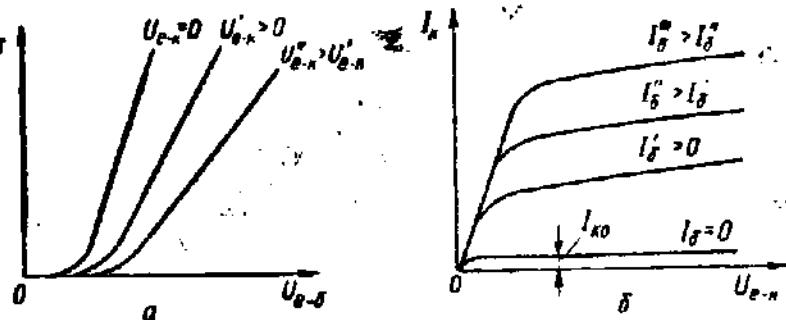


Рис. 139. Статичні характеристики транзистора $p - n - p$ -типу, приєднаного за схемою зі спільним емітером:
а — вхід; б — вихід

вплавлені індієві електроди — емітер b і колектор 8 . Під час плавлення індію між кожним із цих електродів і германієвою пластинкою (базою) утворюються ділянки з дірковою провідністю та емітерний 7 і колекторний 2 $p - n$ -переходи. Колектор 8 закріплюється на кристалотримачі 1 , від якого назовні проходить колекторний вивід 9 . Виводи емітера 5 та бази 4 ізольовані від корпусу скляними прохідними ізоляторами. Транзистор розміщують у металевому корпусі.

Рис. 140. Схема будови площинного германієвого транзистора $p - n - p$ -типу.

Спрощеність схеми й відсутність споживання потужності для розігрівання катода; велика механічна міцність і довговічність; постійна готовність до роботи; малі габарити й маса; низька напруга живлення та високий ККД.

До недоліків транзисторів належать залежність режиму роботи від температури навколошнього середовища; невелика вихідна потужність; чутливість до перевантажень; розкид параметрів, внаслідок чого окремі транзистори одного типу значно відрізняються між собою за своїми параметрами; значна відмінність між вхідними та вихідними опорами.

§ 97. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ

У польових транзисторах струм створюють основні носії зарядів під дією поздовжнього електричного поля, а керування струмом здійснюється поперечним електричним полем, яке утворюється напругою, прикладеною до керуючого електрода.

Потік основних носіїв заряду переміщується в каналі i , який являє собою напівпровідник n -або p -типу. Керування потоком основних носіїв здійснюється зміною поперечного перерізу каналу від дії електричного поля керуючого електрода.

У польових транзисторів три виводи: витік (B), по якому в канал протікають основні носії; стік (C), через який вони витікають із каналу; затвор (3), який регулює поперечний переріз каналу. Виводи B , C , 3 відповідають (у порядку їх перерахування) катоду, аноду та сітці електровакуумного тріода або емітеру, колектору та базі звичайного біполярного транзистора.

За своїми конструктивними особливостями польові транзистори можна поділити на дві групи: з $p - n$ -переходами (канальні, або уніпольяні) та з ізольованим затвором, або МДН-транзистори.

На рис. 141, a зображено схему будови польового транзистора з $p - n$ -переходами та схему його приєднання. Тонкий шар напівпро-

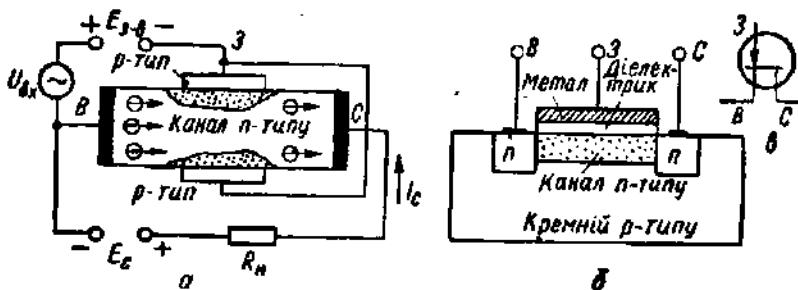


Рис. 141. Схеми будови польового транзистора:
а — з $p - n$ -переходами; б — з ізольованим затвором; * — позначення транзистора на схемах

відника n -типу (або p -типу), обмежений з обох боків $p - n$ -переходами, називається каналом. Канал може мати електропровідність як n -типу, так і p -типу, відмінність між якими полягає в полярності напруг життєвильних джерел. У вхідне коло приєднані джерело зворотного зміщення E_{z-v} на $p - n$ -переході між затвором і каналом та джерело змінної напруги сигналу E_e , яку потрібно підсилити. Вихідне коло складається з джерела постійної напруги та опору навантаження R_v . Якщо напруга E_e та опір навантаження R_v незмінювані, то сила струму у зовнішньому колі залежатиме від опору каналу.

З підвищенням напруги зворотного зміщення E_{z-v} збільшується товщина $p - n$ -переходу між затвором та каналом і зменшується струмопровідний переріз каналу, внаслідок чого зростає опір між витоком та стоком і зменшується сила струму I_c . У разі великих зворотних напруг на затворі переріз каналу дорівнюватиме нулеві і струм через нього не протікатиме. Такий режим називається режи-

мом відсікання. Зменшення зворотної напруги на затворі призводить до збільшення струмопровідного перерізу каналу, внаслідок чого його опір знижується і сила транзисторного струму зростає. Якщо на вхід транзистора подається напруга U_{bx} , яку потрібно підсилити, то у вихідному колі змінюватиметься сила струму, який, протікаючи через опір навантаження $R_{\text{н}}$, створює на ньому спад напруги, яка змінюється за законом зміни вхідної напруги U_{bx} . Цей ефект буде тим виразніший, чим більший питомий опір матеріалу напівпровідника, тому польові транзистори виготовляють із високоомного матеріалу.

Схему будови польового транзистора з ізольованим затвором (МДН-транзистора) наведено на рис. 141, б. Цей транзистор має структуру метал — діелектрик — напівпровідник і може бути двох типів: з індуктованим та з вбудованим каналами.

Основою польового транзистора з вбудованим каналом служить пластинка монокристалічного кремнію p -типу. Зони витоку й стоку являють собою ділянки кремнію, дуже леговані домішкою n -типу. Затвором служить металева пластинка, ізольована від напівпровідника шаром діелектрика. Між витоком і стоком утворюється вузька смуга кремнію p -типу (канал). У транзисторі з індуктованим каналом металевий затвор і напівпровідниковий матеріал n -типу, розділений діелектриком, утворюють плоский конденсатор. Якщо на металевий затвор подати додатну напругу, то позитивний заряд затвора індуктуватиме відповідний негативний заряд у напівпровідниковій ділянці каналу. У транзисторі з вбудованим каналом між витоком і стоком методом дифузії утворюють канал із провідністю n -типу, а основу — з провідністю p -типу.

Коли на затворі напруги немає, сила струму між витоком і стоком обумовлюється опором n -каналу. За від'ємної напруги на затворі концентрація носіїв зарялу в каналі зменшується і в ньому з'являється збіднений шар, внаслідок чого опір між стоком і витоком збільшується і сила струму в транзисторі знижується. У разі додатної напруги на затворі сила стокового струму збільшується, тому що електрони втягуються в канал із пластинки (основи), тобто канал збагачується носіями заряду.

Отже, польовий транзистор з ізольованим затвором може працювати з від'ємною і з додатною напругою на затворі, тобто зі збідненим і збагаченим каналом, у той час як транзистори з p — n -переходами можуть працювати лише з від'ємною напругою на затворі, тобто зі збідненим каналом.

На рис. 142, а зображені приблизні вигляди сім'ї вихідних (стокових) вольт-амперних характеристик польового транзистора з ізольованим затвором $I_c = f(U_c)$ при $U_{3-b} = \text{const}$. Якщо напруга між витоком і затвором $U_{3-b} = 0$, то підвищення напруги U_c на стоку обумовлюватиме зростання сили стокового струму I_c , майже прямо пропорційне зростанню напруги U_c . Проте зі збільшенням

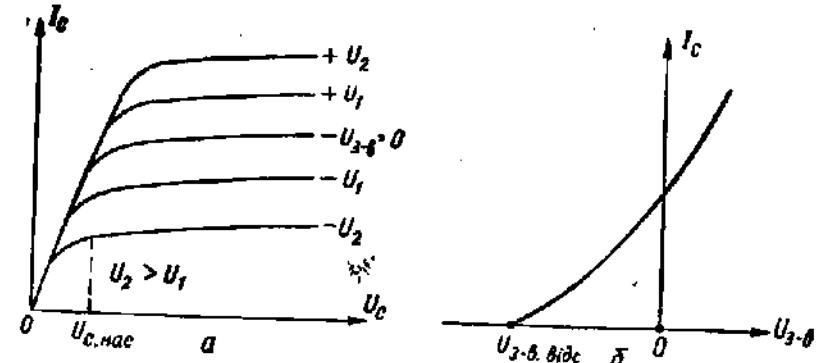


Рис. 142. Характеристики польового транзистора з ізольованим затвором:
а — вихідні стокові; б — стокозатворні.

I_c зростає спад напруги в каналі й підвищується зворотна напруга p — n -переходів, що сповільнює зростання сили струму I_c . Зрештою канал звужується так, що подальше підвищення напруги U_c не призводить до збільшення сили струму I_c і транзистор входить у режим насичення, а напруга U_c , за якої відбувається насичення, називається напругою насичення $U_{c,\text{нас}}$. Ця напруга буде різною залежно від напруги U_{3-b} . Якщо зняти залежність сили струму I_c від напруги U_c для різних напруг U_{3-b} , то дістанемо сім'ю вихідних характеристик польового транзистора з ізольованим затвором.

Залежність $I_c = f(U_{3-b})$ при $U_c = \text{const}$ називається стокозатворною характеристикою (рис. 142, б). Для транзисторів з p — n -переходами права частина стокозатворної характеристики відсутня, оскільки транзистори цього типу з додатною напругою на затворі працювати не можуть.

У розглянутих польових транзисторів канал з провідністю n -типу, а основа (пластинка) — з провідністю p -типу. Можливе й інше поєднання: канал з p -проводністю, а основа — з n -проводністю. У цьому разі полярність напруги на затворі матиме протилежний знак.

Перевагою польових транзисторів є те, що асортимент напівпровідникових матеріалів для їх виготовлення значно ширший, ніж для виготовлення біополярних транзисторів. Польові транзистори працюють лише з основними носіями заряду, тому можливе створення пристадів, стійких до температурних і радіоактивних впливів. Крім того, на відміну від біополярних у польових транзисторах виключається виникнення рекомбінаційного шуму.

Польові транзистори мають дуже високий вхідний опір, який у транзисторах із p — n -переходами становить 10^8 ... 10^9 Ом, а в транзисторах з ізольованим затвором — 10^{13} ... 10^{15} Ом. У транзисторах із p — n -переходами електронно-дірковий переход між затвором

і витоком приєднаний у зворотному напрямку, а в транзисторах з ізольованим затвором вхідний опір обумовлюється дуже великим опором витікання діелектрика.

Розглянемо основні параметри польових транзисторів.

Крутість характеристики $S = \Delta I_c / \Delta U_{c,-e}$ при $U_c = \text{const}$. Цей параметр характеризує ефективність керуючої дії затвора.

Напруга відсікання $U_{3,-e,\text{відс}}$ обернено пропорційна напрузі на затворі, за якої сила струму I_c дорівнює нульові.

Вхідний опір між затвором і витоком $R_{av} = \Delta U_{c,-e} / \Delta I_c$ визначається при максимально допустимій напрузі між цими електродами.

Вихідний опір між стоком і витоком $R_{vih} = \Delta U_c / \Delta I_c$ при $U_{3,-e} = \text{const}$ визначається в режимі насищення. Вихідний опір характеризується тангенсом кута нахилу вихідних характеристик до осі сили струму. Оскільки цей кут наближається до 90° , то вихідний опір виявляється досить великим (сотні кілоомів).

Температурна залежність сили виткового струму пов'язана зі зміною рухливості основних носіїв заряду в матеріалі каналу. Крутість S польових транзисторів зменшується з підвищеннем температури. Крім того, з підвищеннем температури знижується вхідний опір R_{av} і зростає сила струму I_c , що проходить через затвор, причому з підвищеннем температури на кожні 10°C сила струму I_c майже подвоюється.

Особливістю польових транзисторів є наявність у них термостабільної точки, тобто точки, в якій сила стокового струму практично не змінка за різних температур. З підвищеним температурою питома провідність каналу зменшується внаслідок зниження рухливості носіїв заряду. Одночасно скорочується ширина $p - n$ -переходу, розширюється провідний переріз каналу й збільшується сила струму I_c . Ці два протилежні процеси за певного вибору робочої точки можуть взаємно компенсуватися.

§ 98. ТИРИСТОРИ

Чотиришаровий кремнієвий вентиль з двома електродами (анодом і катодом) називається диністором. Якщо крім анода й катода є третій (керуючий) електрод, то вентиль стає керований і називається тиристором. Тиристори, а також диністори виготовляють чотиришаровими: $p - n - p - n$ (рис. 143). Середня ділянка тиристора p має вивід — керуючий електрод B . В тому разі, коли керуючий електрод від'єднаний, тиристор перетворюється в диністор. Якщо між анодом і катодом вентиля буде прикладена невелика стала напруга у прямому напрямку, то переходи $P1$ і $P3$ будуть відкритими і їхній опір малий. Переход $P2$ буде приєднаний у зворотному (непривідному) напрямку і його опір буде великим, тому вся прикладена до тиристора напруга буде практично на переході $P2$, а сила струму

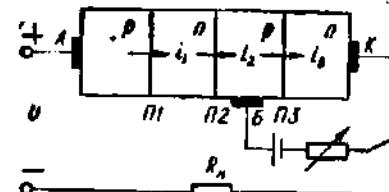


Рис. 143. Схема будови тиристора.


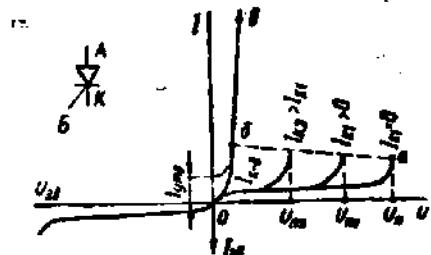


Рис. 144. Вольт-амперна характеристика тиристора та його умовне позначення.

в колі мала. З підвищеннем напруги U на тиристорі сила струму в колі зростає незначною мірою, бо її зростання обмежується великим опором переходу $P2$, і вольт-амперна характеристика тиристора буде подібна до зворотного відгалуження діодної характеристики (крива Oa на рис. 144). Якщо напруга досягне певного значення, що називається напругою перемикання U_{pl} , то в переході $P2$ напруженість електричного поля стає достатньою для іонізації й утворення нових вільних носіїв зарядів (електронів і дірок), опір переходу $P2$ різко зменшується і тиристор відкривається. Напруга на відкритому тиристорі (ділянка ba вольт-амперної характеристики) мала ($1\dots 2$ В) і майже незмінна, а сила струму в колі обмежується опором вовнішнього навантаження.

Максимальна сила струму в тиристорі лімітується гранично допустимою потужністю, яку він розсіює. Якщо знизити силу струму через відкритий тиристор, то він залишатиметься відкритим доти, поки сила струму тиристора буде достатньою для підтримання процесу утворення носіїв зарядів у переході $P2$. Якщо сила струму менша від певного значення, що називається силою струму утримання I_{thr} , тиристор закривається, тобто повертається в непривідний стан.

Якщо на керуючий електрод подати позитивний потенціал від струнного джерела, то в переході $P2$ виникне струм керування і з'являться додаткові носії зарядів, внаслідок чого зменшиться напруга перемикання цього переходу і тиристор відкріється при меншій напрузі U_{pl} . Чим вища сила струму керування $I_{c,-e}$, тим більше додаткових зарядів у переході $P2$ і нижча напруга перемикання тиристора. За певного (достатнього) значення сили струму керування $I_{c,d}$ тиристор працюватиме як некерований вентиль, тобто буде відкритий при будь-якій додатній напрузі на аноді. Отже, тиристор відкривається в разі подачі на анод напруги перемикання, а також струму керування достатнього значення $I_{c,d}$. Оскільки керуючий електрод після відкриття тиристора перестає впливати на його роботу, то в колі керуючого електрода протікає короткочасний імпульс струму прямотичної форми тривалістю приблизно 10 мкс.

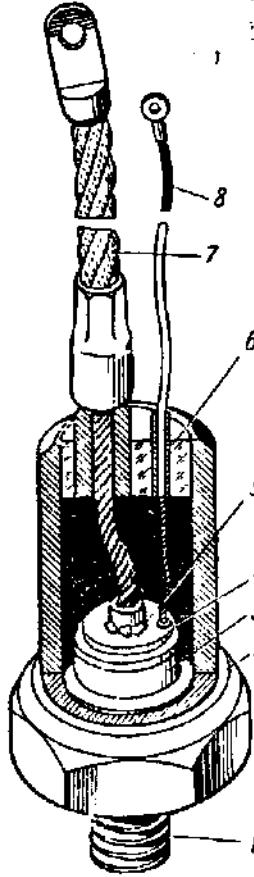

Якщо на затискачі тиристора подати зворотну напругу $U_{\text{ан}}$, то він буде закритий зворотною ввімкнутими переходами $P1$ та $P3$ незалежно від сили керуючого струму і його вольт-амперна характеристика практично не відрізняється від зворотного відгалуження вольт-амперної характеристики некерованого вентиля.

Тиристор має два стійкі стані: якщо він закритий, його опір дуже великий ($R \sim \infty$), якщо відкритий — малий ($R \sim 0$). Тому тиристори застосовують як безконтактні перемикачі в інверторах, регульованих випрямлювачах, у схемах захисту тощо.

Конструкцію потужного тиристора наведено на рис. 145. Чотиришарова кристалічна структура 4, закріплена на кристалотримачі 3, розміщена в металевому корпусі 2, в нижній частині якого знаходиться нарізний вивід катода 1. До верхнього р-шару припоею 5 прикріплено плетений вивід анода 7. В середину р-ділянку введено вивід керуючого електрода 8. Виводи анода й керуючого електрода закріплені в корпусі ізолятором 6.

Рис. 145. Конструкція потужного тиристора.

Контрольні запитання

- Поясніть будову атомів германію.
- В чому відмінність електронної та діркової провідності?
- Яка будова германієвого вентиля?
- Поясніть принцип роботи транзистора.
- Яка будова площинного германієвого транзистора?
- Перерахуйте схеми приєднання транзисторів.
- Зобразіть характеристики транзистора, приєднаного за схемою зі спільним емітером.
- Яка будова тиристора?
- Зобразіть вольт-амперну характеристику тиристора.

Розділ XI. ГАЗОРОЗРЯДНІ ПРИЛАДИ ТА ФОТОСЕЛЕМЕНТИ

§ 99. ІОНІЗАЦІЯ ГАЗУ І ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД

На відміну від електронних (вакуумних) ламп в іонних, або газорозрядних приладах струм створюється не тільки спрямованим переміщенням вільних електронів, але й унаслідок переміщення заряджених часток газу чи ртутної пари — іонів. У звичайних умовах газ містить надзвичайно малу кількість вільних електронів та іонів (носіїв зарядів) і абсолютно більшість атомів і молекул газу електрично нейтральні (не заряджені). Тому в звичайних умовах газ є гарним діелектриком. Провідність газу може бути обумовлена його іонізацією сильним електричним полем, високою температурою, радіактивними та космічними променями. Газ стає провідником, коли вміщує значну кількість носіїв заряду — вільних електронів та іонів. Процес утворення носіїв заряду називається іонізацією газу.

Іонні прилади наповнені розрідженим газом або ртутью парою. Електрони під час свого руху стикаються з атомами газу чи ртутною парою і віддають частину своєї енергії атомам газу. За досить великої швидкості руху електронна енергія, одержана атомом газу, виявляється достатньою для його збудження або іонізації. У збудженному атомі один з його електронів під дією одержаної під час співударення енергії переходить на вищий енергетичний рівень (на віддаленішу від ядра орбіту) і через нестійкість цього положення дуже швидко повертається на свій попередній рівень, виділяючи надлишок енергії у вигляді світлового випромінювання, тобто газ починає світитися.

Якщо енергія, одержана атомами внаслідок співударення, достатня для їхнього розщеплення на електрони та іони, то відбувається іонізація газу. Швидкість руху електронів та їхня кінетична енергія залежать від напруги, тобто збудження та іонізація атомів газу відбуваються за певних значень потенціалу збудження U_0 та потенціалу іонізації U_i , причому $U_i > U_0$. Наприклад, для ртутної пари $U_0 = 5$ В, $U_i = 10$ В.

Процес утворення носіїв зарядів внаслідок співударення вільних електронів з атомами газу називається іонізацією співударенням або ударною іонізацією. Внаслідок співударення вільні електрони можуть вибити електрони з нейтральних молекул (атомів) або приєднатися до них. У першому випадку утворюються іони, заряджені позитивно, у другому — заряджені негативно. Під дією електричного поля, утвореного напругою, прикладеною до електродів приладу, носії зарядів переміщуються в напрямку електричного поля (від позитивного електрода до негативного — позитивні іони і в протилежному напрямку — електрони та негативно заряджені іони). Зі збільшенням прикладеної напруги швидкість руху носіїв зарядів зростає.

Під час безперервної іонізації газу зі сталою інтенсивністю, крім розщеплення атомів газу на електрони та іони, відбувається зворотний процес їх часткового з'єднання (рекомбінація), тобто перетворення в нейтральні атоми, і кількість носіїв зарядів в одиниці об'єму залишається сталою.

Якщо напругу між електродами (анодом і катодом) іонного приладу збільшити до певного значення, яке називається напругою запалювання U_a , то швидкість руху електронів та їхня кінетична енергія стають достатніми, щоб під час зіткнення з нейтральними атомами іонізувати їх. Повооддержані вторинні заряди також іонізують нейтральні атоми газу, тобто процес іонізації розвивається лавиноподібно. Проміжок між електродами заповнюється іонізованим газом — газовою плазмою з високою провідністю. При цьому кількість вільних електронів, а також сила струму, що протікає через прилад, різко зростають і виникає тліючий розряд, який переходить у самостійний, що не потребує зовнішнього іонізатора для його підтримання. Тліючий розряд супроводжується світінням газу й характерним шиплячим звуком. Тліючий розряд підтримується при певній напрузі між електродами, яка дещо менша від напруги запалювання (на кілька вольтів). У цьому випадку позитивні іони, які мають відносно велику масу, ударяються об поверхню катода, нагрівають його і вибивають з нього вторинні електропри, які, рухаючись до анода, іонізують атоми газу, підтримуючи струм у приладі.

Якщо напруга між анодом і катодом буде меншою, ніж потрібно, то швидкість руху позитивних іонів знижиться і вони не зможуть вибити з катода електрони, внаслідок чого процес іонізації може припинитися.

Тліючий розряд використовується в неонових і цифрових лампах, тиратронах, стабілітронах та інших приладах. Якщо у приладі з тліючим розрядом збільшити силу струму понад максимально допустиму, то виникне дуговий розряд, який небезпечний для такого приладу, бо обумовлює руйнування катода внаслідок бомбардування його важкими позитивними іонами з великою силою.

Під час дугового розряду густина струму значно більша, ніж під час тліючого. Отже, дуговий розряд може виникнути в процесі тліючого розряду, якщо напругу на розрядному проміжку підвищити до певного значення, яке називається напругою запалювання дуги. При цьому дуга підтримується внаслідок термоелектронної емісії катода, розпеченої ударами позитивних іонів, і розряд називається самостійним. Якщо термоелектронна емісія катода утворюється нагріванням катода від стороннього джерела живлення, то дуговий розряд буде не самостійним. Електрична дуга виникає як у розрідженному газі, так і за нормальногого тиску. Якщо зблизити два електроди до зіткнення, то місце їхнього зіткнення дуже нагрівається струмом, який протікає, і становиться іонізація міжелек-

тродного проміжку та виникнення дуги при розсунутих електродах. У електричної дуги дуже висока температура і яскравість, які збільшуються з підвищением напруги. Вперше електричну дугу відкрив російський учений В. В. Петров у 1802 р. Вона використовується в електроізварюванні, електричних печах, потужних прожекторах.

Схожість із дуговим розрядом має і скровий розряд, за якого відбувається короткочасний (імпульсний) пробій проміжка між двома електродами.

Крім перерахованих видів електричних розрядів, часто можна спостерігати коронний розряд, який виникає на поверхні проводів малого перерізу або на загострених кінцях проводів, тобто там, де утворюються значні напруженості електричного поля. За деякого критичного значення напруженості поля відбувається розряд, обумовлений іонізацією газу і супроводжуваний слабким світінням, помітним у темряві. Такий розряд називається коронкою.

§ 100. ГАЗОТРОНИ

Газотрон являє собою двоелектродний іонний або газорозрядний прилад, призначений для випрямлення змінного струму. Склінний (або металевий) балон газотрона після створення в ньому вакууму заповнюється ртутною парою або інертним газом за низького тиску. Всередині балона розміщені два електроди (рис. 146). Анод 2 газотрона виконують із вікелю або графіту і вивід анода 1 розміщують у верхній частині колби; катод 3 вольфрамовий з нанесеним шаром оксиду. У потужних газотронах для зниження теплових втрат катод розміщують всередині циліндричного екрану. Для розігрівання катод виникає на низьку напругу розжарення: 2,5 В — у разі ртутного наповнення; 5 В — для інертного газу. Вища напруга розжарення не допускається, бо між катодними кінцями можливе виникнення дуги. Газ чи ртутна пара може іонізуватися під дією послідовного ступінчастого збудження атомів, якщо напруга буде значно меншою від потенціалу запалювання. Отже, сила струму розжарення значно більша (ампери й десятки амперів) від сили анодного струму. Тривалість розігрівання катода знаходитьться в межах від кількох до двадцяти-тридцяти хвилин.

З підвищением анодної напруги від нуля в газотроні виникає невеликої сили електронний струм, як і в вакуумному діоді, оскільки електрони в слабкому електричному полі переміщуються від катода до анода з малою швидкістю, недостатньою для іонізації газу. Цьому режимові роботи відповідає початкова ділянка вольт-амперної характеристики (рис. 147). Якщо анодну напругу підвищити до значення, яке дорівнює потенціалові запалювання U_a , то електронні під дією електричного поля розвинуть швидкість, достатню для збудження іонізації атомів газу або ртутної пари, тобто у приладі почнеться


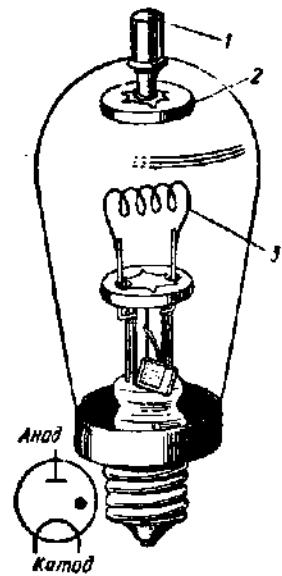


Рис. 146. Газотрон та його умовне позначення.

Рис. 147. Вольт-амперна характеристика газотрона.

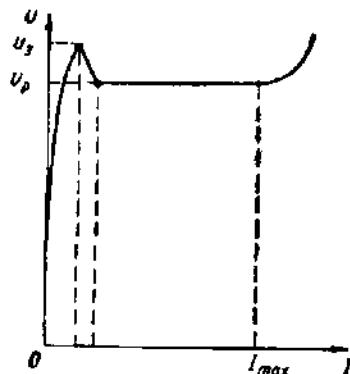

процес іонізації газу, внаслідок чого утвориться плазма й виникне дуговий розряд. Під час запалювання газотрона анодна напруга зменшується до робочої напруги U_p , після чого залишається майже незмінною зі зміною сили струму в газотроні. Спад напруги на відкритому газотроні складається зі спадів поблизу анода, у плазмі та поблизу катода, де він завжди значно більший від перших двох і становить 10...20 В. Не допускається збільшення сили анодного струму вище максимальної, оскільки при цьому збільшується спад напруги поблизу катода і важкі позитивні іони з великою силою ударяють катод, внаслідок чого руйнується активний шар і газотрон виходить з ладу.

Недоліком газотронів є їх висока чутливість до зміни напруги розжарення, яка допускається в межах +10 і -5 % номінальної. Збільшення напруги розжарення вище номінальної призводить до розпорошення катода і зменшення терміну роботи газотрона. Якщо напруга розжарення менша від номінальної, то знижується температура катода й зменшується швидкість електронів, що вилітають із катода. Внаслідок цього збільшується спад напруги поблизу катода й зменшується допустима максимальна сила струму, тобто руйнування катода починається при меншій сілі анодного струму. Катод руйнуватиметься також, якщо приєднати навантаження, коли він буде недостатньо нагрітий. Тому перед приєднанням навантаження катод слід прогріти протягом часу, зазначеного в паспорті газотрона. Нові газотрони перед ввімкненням прогрівають з малою силою анодного

струму для видалення нальотів і плям, які можуть з'явитися на електродах під час виготовлення газотрона.

Наповнені ртутною парою газотрони працюють довший строк, ніж наповнені інертним газом, але у разі ртутного наповнення газотрони чутливіші до зміни температури навколошнього середовища.

§ 101. ТИРАТРОНИ

Тиатрон відрізняється від газотрона наявністю третього електрода — сітки, яка керує моментом запалювання дуги. У скляному балоні тиатрона (рис. 148), наповненому сумішшю інертних

газів, розміщують анод 2, катод 5 і сітку 3. На рис. 148 зображені тиатрон з катодом непрямого розжарення, хоча часто тиатрони роблять і з прямим розжаренням. Катод оточений металевим екраном 6, який виключає можливість виникнення електричного поля між анодом і катодом поза сіткою. У верхній частині екран закритий сіткою, яка має форму диска з отворами. Вивід анода 1 знаходиться у верхній частині балона, выводи 7 катода й сітки — на цоколі, в нижній частині балона.

На відміну від вакуумного тріода в тиатроні зміна потенціалу сітки не впливає на силу анодного струму, а

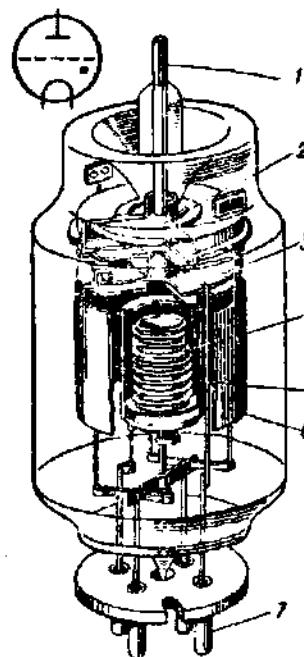


Рис. 148. Будова тиатрона з катодом непрямого розжарення та його умовне позначення.

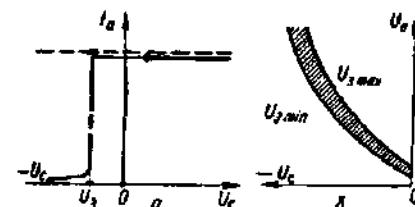


Рис. 149. Характеристики тиатрона:
a — анодно-сіткова; б — пускова.

зміщує момент запалювання приладу, тобто момент утворення дуги. Після запалювання тиатрона сітка втрачає керувальну дію і гасить дугу, отже заперти тиатрон, змінюючи потенціал сітки, неможливо.

На рис. 149, а зображені анодно-сіткову характеристику тиатрона. За досить великої від'ємної напруги на сітці відносно катода

електричне поле між сіткою й катодом, спрямоване назустріч основному полю тиаратрона, перешкоджатиме рухові електронів до анода і сила анодного струму дорівнюватиме нульові, тобто тиаратрон буде запертий. Зі зменшенням від'ємної напруги на сітці до певного значення в анодному колі з'явиться струм дуже малої сили, який зі зменшенням від'ємної напруги на сітці поступово збільшується, як і в вакуумному тріоді. Зі зменшенням сіткової напруги до U_s — напруги запалювання швидкість руху електронів стає достатньою для іонізації газу, виникає дуга й утворюється плазма, тобто тиаратрон відкривається. Запалювання тиаратрона супроводжується стрибкоподібним збільшенням сили анодного струму до певного значення, яке залежить від анодної напруги та опору навантаження R_n . Після запалювання дуги сіткова напруга не впливає на силу анодного струму. Якщо на сітку подавати додатну напругу $+U_c$, то її потенціал буде компенсований електронами й негативними іонами, які оточують сітку. Від'ємний потенціал сітки $-U_c$ компенсується позитивними іонами. Отже, сітка, втрачає свою керувальну дію і заперти лампу можна лише зниженням анодної напруги до нуля. Для обмеження сіткових струмів у коло сітки вводять опір 1...100 кОм.

При певній напрузі між сіткою й катодом запалювання тиаратрона відбувається за певної анодної напруги, яка дорівнює напрузі запалювання ($U_s = U_0$). Отже, змінюючи сіткову напругу, можна регулювати анодну напругу $U_a = U_0$, за якої виникає дуга. Крім сіткового потенціалу, на напругу запалювання U_s впливає тиск всередині балона, температура навколошнього середовища, сила струму розжарення, опір сіткового кола та інші фактори. Тому за певної сіткової напруги запалювання тиаратрона може статися при анодній напрузі, що перебуває в межах від $U_{s\min}$ до $U_{s\max}$, і пускова характеристика тиаратрона (рис. 149, б) визначається ділянкою, що знаходиться між кривими $U_s\min$ та $U_s\max$.

Вольт-амперна характеристика тиаратрона $U_s = f(I_a)$ має такий же вигляд, як і в газотрона.

Тиаратрони застосовують у регульованих випрямлячах, перетворювачах постійного струму у змінний (в інверторах), у схемах автоматичного регулювання, керування, захисту тощо.

Тиаратрон з холodним катодом являє собою іонний прилад із тліючим розрядом. Це скляний балон, заповнений сумішшю інертних газів (argon — неон, аргон — гелій та ін.). Всередині балона розміщено три електроди: анод, катод і сітка. З подачою між сіткою й катодом напруги U_s виникає електричне поле, під дією якого утворюється початкова іонізація і з'являється тихий, або темний розряд. Якщо на сітку буде подано додатний імпульс напруги, то сила струму в сітковому колі збільшиться і тихий розряд між катодом і сіткою перейде в тліючий. Якщо напруга між анодом і катодом U_a достатня для підтримання цього розряду, то він перекидється на

анод, після чого тиаратрон запалюється і сітка припиняє впливати на силу струму в тиаратроні. Для гасіння тиаратрона анодну напругу треба знизити так, щоб вона стала меншою від робочої.

Позитивними якостями тиаратронів з холodним катодом є малі габарити й маса, висока механічна міцність, значна тривалість функціонування, відсутність розжарення, широкий діапазон робочих температур (від -60 до $+100$ °C). Недолік таких тиаратронів — нестабільність характеристик.

§ 152. РТУТНІ ВЕНТИЛІ

Робота ртутного вентиля ґрунтуються на використанні автоелектронної емісії й іонізації ртутної пари. Ці вентилі належать до пристріїв із самостійним дуговим розрядом і застосовуються у випрямлячах великої потужності з силою струмів до кількох тисяч ампер та напругами до 15 кВ і вище.

Найпростіший однофазний ртутний вентиль (рис. 150) виконаний у вигляді скляної колби, з якої викачано повітря. У колбі розміщено два сталеві або графітні аноди $A1$ та $A2$. Нижня частина колби заповнена ртутью, яка служить катодом. Туди ж впаяно заповнений ртутью скляний відросток, який є анодом запалювання. Для запалювання вентиля в мережу приєднують основний і допоміжний трансформатори T_{p_o} і T_{p_d} , замикають рубильник $P2$ і нахиляють колбу так, щоби ртуть анода запалювання $A3$ з'єдналася з катодом. При цьому під дією напруги вторинної обмотки допоміжного трансформатора T_{p_d} в колі анода $A3$ і катода протікає струм. Коли колба повертається у вихідне положення, контакт між ртуттю анода $A3$ і катода розривається і між ними утворюється електрична дуга, а на ртuti катода виникає невелика світла пляма з високою температурою. Під дією теплоти ртуть випаровується і поблизу ртуті катода створюється електричне поле такої високої напруженості, що вириває вільні електрони з поверхні ртуті, тобто виникає автоелектронна (або електростатична) емісія. Електрони, що вилетіли з катода,

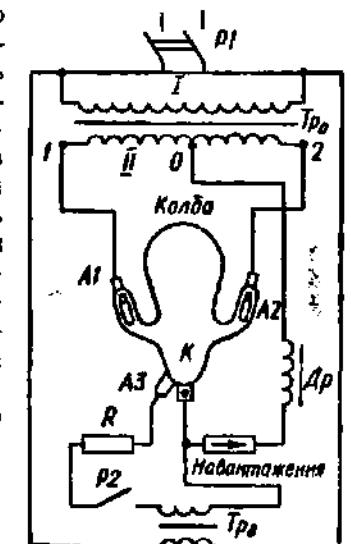


Рис. 150. Приципова схема ртутного випрямляча та умовне позначення вентиля.

спрямовуються до анода (A_1 або A_2), який має додатний потенціал відносно катода. На своєму шляху вони стикаються з молекулами ртутної пари й іонізують їх, тобто відокремлюють від них електрони й утворюють позитивні іони, які ударяються об катод і підтримують температуру катодної плями. У разі зміни за знаком потенціалу на аноді внаслідок зміни напруги вторинної обмотки основного трансформатора T_{p_0} дуга в колбі перекидається на другий анод, який у цей момент має додатний потенціал, тобто дуга з'єднує катод почергово ч кожним анодом.

Оскільки температура катодної плями висока, то диск ртутної пари в колбі великий і для підвищення допустимих зворотних напруг анод розміщують у вузьких відростках — рогах, щоб підвищити інтенсивність охолодження і знизити тиск ртутної пари біля нього. У процесі роботи вентиля на внутрішній поверхні рогів осідає ртутна пара, яка є посієм негативних зарядів і відіграє роль сітки з негативним зарядом. Ці заряди перешкоджають запалюванню колби, підвищуючи потенціал запалювання. Щоб компенсувати ці негативні заряди, на роги колби надівають «манжети», з'єднані з анодами, тому за додатного анодного потенціалу «манжета», з'єднана з ним, також матиме додатний потенціал.

Крім робочих анодів A_1 та A_2 , ртутний вентиль може мати ще допоміжні аноди, які під час вмикання вентиля запалюють дугу й підтримують її, коли навантаження знімається. Такий вентиль називається екстроном, його умовне позначення наведено на рис. 150. Екситрон може мати 3 або 6 робочих анодів.

Останнім часом замість крихких скляніх колб застосовують металеві з повітряним або водяним охолодженням.

Ртутний вентиль, який не має допоміжних анодів збудження, називається ігнітроном. Крім анода й катода, у ігнітроні є запалювач, який іскрою запалює дугу на початку кожної додатної половини змінної напруги. Ігніtron виготовляють у металевому корпусі з водяним охолодженням, всередині якого розміщаються графітовий анод, ртутний катод та запалювач з карбіду бору. Позитивні якості ігнітрона — малі габарити, високий ККД, невеликий спад напруги (15...20 В).

Вольт-амперна характеристика ртутного вентиля подібна до характеристики газотрона.

§ 203. ФОТОЕЛЕМЕНТИ З ЗОВНІШНІМ ФОТОЕФЕКТОМ. ФОТОПОМНОЖУВАЧІ

Фотоелементом називається електровакуумний, напівпровідниковий або іонний прилад, у якому дія променевої енергії оптичного діапазону обумовлює зміну його електричних властивостей.

Зовнішній фотоефект, або фотопровідність, полягає в тому, що джерело випромінювання надає частині електронів додаткової енергії, достатньої для виходу їх з речовини в навколошне середовище (вакуум або розріджений газ). У вакуумних або електронних фотоелементах рух електронів відбувається у вакуумі; у газонаповнених чи іонних фотоелементах електрони переміщуються у розріженному газі й іонізують атоми газу.

Фотоелемент з зовнішнім фотоефектом (рис. 151, а) розміщений у скляній колбі 2, де створено вакуум (у вакуумному фотоелементі) або яку після відкачування повітря заповнено розрідженим газом (argonом з низьким тиском — в іонних фотоелементах). Внутрішню поверхню колби, за винятком невеликого «вікна» для проходження світлового потоку 1, покрито фотокатодом 3, що являє собою шар срібла з начесеним на нього напівпровідниковим шаром оксиду цезію. Анод 4 фотоелемента виготовлено у вигляді кільця, щоб він не перекривав шлях світловому потоку до катода. Колбу розміщують у пластмасовому цоколі 5, у нижній частині якого знаходяться контактні штирки 6 з виводами від анода й катода.

Під дією прикладеної напруги U джерела живлення між анодом і катодом фотоелемента утворюється електричне поле, які електрони, що вилітають з освітленої поверхні катода, спрямовуються до позитивно зарядженого анода. Отже, в колі встановлюється фотострум I_Φ . Залежність якого від світлового потоку Φ за незмінної напруги джерела живлення ($I_\Phi = f(\Phi)$) називається світловою характеристикою.

В іонному фотоелементі електрони іонізують атоми газу й збільшують потік електронів, тобто збільшують силу струму фотоелемента, підвищуючи його чутливість.

Фотоелектронна емісія і фотострум фотоелемента залежать від довжини хвилі світлового випромінювання, тому, крім світлової чутливості, фотоелемент характеризується спектральною чутливістю.

Анодні вольт-амперні характеристики фотоелемента показують залежність сили струму від прикладеної до затискачів фотоелемента напруги за незмінного світлового потоку, що освітлює фотокатод.

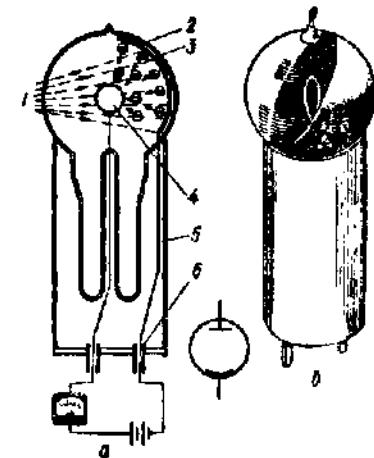


Рис. 151. Фотоелемент з зовнішнім фотоефектом:
а — схема розміщення; б — зовнішній вигляд та умовне позначення

тобто $I_\Phi = f(U)$ при $\Phi = \text{const}$. У електронного фотоелемента сила фотоструму спочатку швидко зростає зі збільшенням напруги, потім її зростання сповільнюється і, нарешті, майже зовсім припиняється, тобто настає режим насищення (рис. 152, а). Для іонного фотоелемента анодна вольт-амперна характеристика після горизонтальної ділянки (електронний потік) піднімається вгору внаслідок іонізації газу (рис. 152, б).

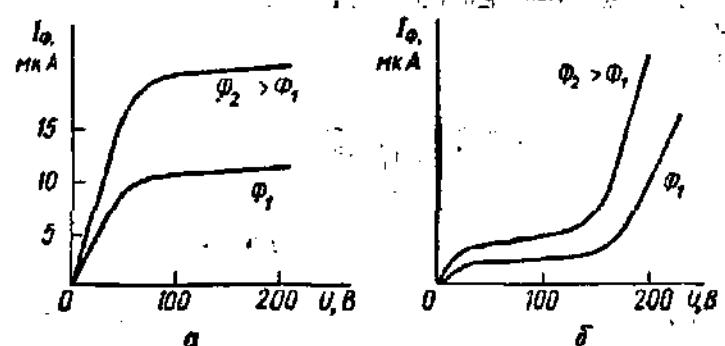


Рис. 152. Анондні вольт-амперні характеристики фотоелементів:
а - електронного; б - іонного.

У процесі роботи фотоелемента його параметри з часом змінюються, тобто проявляється їхня властивість «стомлюваності». Фотоелемент використовують разом з ламповим або транзисторним підсилювачем через малу силу фотоструму, який можна одержати від фотоелемента.

Поряд з фотоелементами існують фотоелектронні прилади з підсиленням фотоструму, які називаються ф о т о е л е к т р о н н и м и п о м ножувачами. Це прилади з зовнішнім фотоефектом, у яких підсилення фотоструму відбувається під дією вторинної електронної емісії. У скляному балоні, крім фотокатода й анода, розміщено ряд вторинних емісійних катодів (рис. 153), поверхня яких покрита емісійною речовиною. Між цими емісійними катодами встановлюється різниця потенціалів приблизно 100 В, яка в міру віддалення від фотокатода до анода збільшується. З поверхні освітленого фотокатода вилітають первинні електрони під дією електричного поля між катодом та емісійним катодом — емітером вторинних електронів першого каскаду, спрямовуються на цей емітер і вибирають з його поверхні вторинні електрони, кількість яких у кілька разів більша від кількості електронів, що потрапили на емітер первинних електронів.

Під дією електричного поля, утвореного між емітерами першого й

Рис. 153. Фотопомножувач:

а — принципова схема; 1 — фотопомножувач типу ФЕУ-23; 1 — світловий потік; 2 — перший каскад; 3 — третій каскад; 4 — вихід; 5 — четвертий каскад; 6 — другий каскад; 7 — фотокатод


другого каскадів, електрони, що вилітали з емітера першого каскаду, з великою швидкістю вдаються об емітер другого каскаду й вибивають з його поверхні вторинні електрони, яких також у кілька разів більше, ніж електронів, що потрапили на нього. Збільшений потік вторинних електронів з емітера другого каскаду потрапляє на емітер третього каскаду, підсилюється третьм і четвертим каскадами й досягає анода фотопомножувача. Отже, у фотопомножувачі відбувається багаторазове збільшення кількості вгоринних електронів, тобто підсилення фотоструму.

Фотоелектронні помножувачі застосовують для вимірювання дуже малих світлових потоків (до 10^{-8} лм). Сила їх вихідного струму не перевищує кількох десятків міліампер.

§ 104. ФОТОЕЛЕМЕНТИ З ВНУТРІШНІМ ФОТОЕФЕКТОМ ТА З ЗАПІРНИМ ШАРОМ


Внутрішній фотоефект полягає в тому, що джерело випромінювання світової енергії обумовлює збільшення енергії в частині електронів, іонізацію атомів і утворення нових носіїв зарядів (електронів і дірок), внаслідок чого зменшується електричний опір освітлюваного матеріалу. Якщо за зовнішнього фотоефекту електрони покидають межі освітлюваної речовини, то за внутрішнього фотоефекту вони залишаються всередині лін, збільшуючи кількість носіїв електричних зарядів.

Фотоелементи з внутрішнім фотоефектом називаються ф о т о е л е к т р о н н и м и (фотоопорами). Вони являють собою напівпровідникові прилади, електричний опір яких різко змінюється під дією падаючого на них світлового випромінювання. Напівпровідниками служать сірчастий свинець (фоторезистор ФСА), селенід кадмію (фоторезистор ФСД), сірчастий кадмій (фоторезистор ФСК). Фоторезистори ФСА застосовують у інфрачервоній, а інші — у видимій частині світла. Чутливість фоторезисторів значно вища від чутливості foto-

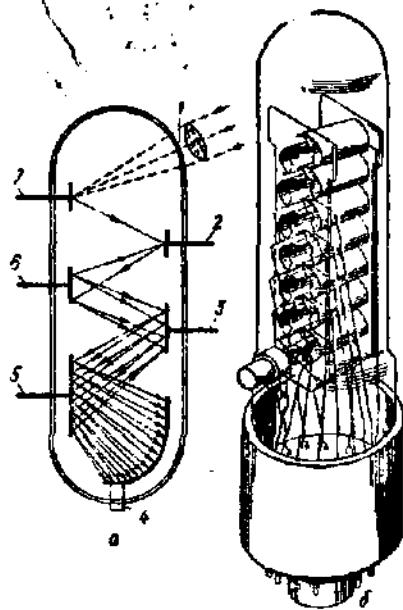

елементів із зовнішнім фотоефектом, тому в ряді пристрійв фоторезистори замінюють раніше використовувані фотоелементи з зовнішнім фотоефектом.

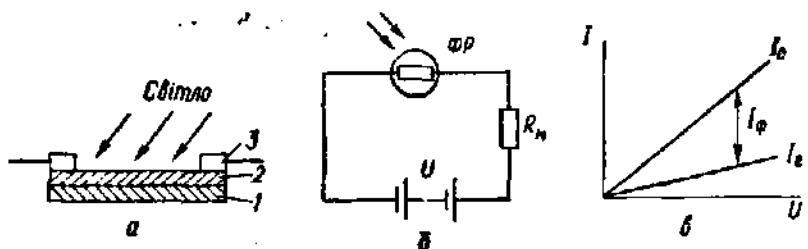Фоторезистор (рис. 154, а) являє собою скляну пластинку 1, на яку нанесено тонкий шар напівпровідника 2, покритого прозорим лаком для захисту від механічних пошкоджень і вологи. Від обох



кінців пластинки виведено два металеві електроди 3. Фоторезистор розміщено в пластмасовому корпусі з двома штирками, до яких приєднано електроди. Умовне позначення та схема приєднання фоторезистора наведено на рис. 154, б. Фоторезистор працює лише від зовнішнього джерела живлення й має одинаковий опір в обох напрямках.

У неосвітленого фоторезистора є великий «темновий» опір R (від сотень кілоомів до кількох мегаомів), через який протікає «темновий» струм малої сили I_t . У освітленого фоторезистора опір різко зменшується і сила струму збільшується до певного значення сили світлового струму I_c , яке залежить від інтенсивності освітлення. Різниця між силами світлового та «темнового» струмів називається сильою фотоструму: $I_c = I_t + I_r$. Вольт-амперна характеристика фоторезистора (рис. 154, в), тобто залежність сили фотоструму від напруги джерела живлення за незмінного світлового потоку $I_c = f(U)$ при $\Phi = \text{const}$, лінійна.

До недоліків фоторезисторів належать їх інерційність (з освітленням сила фотоструму не зразу досягає свого кінцевого значення, а лише через деякий час), нелінійність світлової характеристики (сила фотоструму зростає повільніше, ніж сила світла), залежність електричного опору й сили фотоструму від температури навколошнього середовища.

Фотоелементи з фотоефектом у запірному шарі називаються вентильними фотоелементами. Запірний шар знаходиться між напівпровідниками з p -та n -провідностями. У цих фотоелементах від дією світлового випромінювання виникає ЕРС, яка назива-


ється фото-ЕРС. Для виготовлення вентильних фотоелементів застосовують селен, сірчастий талій, сірчасте срібло, германій і кремній.

Освітлення поверхні фотоелемента поблизу p - n -перехіду обумовлює іонізацію атомів кристалу й утворення нових пар вільних носіїв зарядів — електронів і дірок. Під дією електричного поля p — n -перехіду утворювані внаслідок іонізації атомів кристалу електрони переходять у шар n , а дірки в шарі p , що призводить до надлишку електронів у шарі n та дірок — у шарі p . Під дією різниці потенціалів (фото-ЕРС) між шарами p і n у зовнішньому колі протікає струм силовою I , спрямований від електрода з шаром p до електрода з шаром n . Ця сила струму залежить від кількості носіїв зарядів — електронів і дірок, тобто від сили світла. Чутливість вентильних фотоелементів висока (до 10 мА/лм), їм не потрібне джерело живлення. Вони широко застосовуються в різних галузях електротехніки, автоматики, вимірювальної техніки тощо.

Схему будови кремнієвого фотоелемента з запірним шаром показано на рис. 155. На пластину кремнію 1 з домішкою, яка утворює електронну провідність, вводять домішку бору шляхом дифузії у вакуумі, внаслідок чого утворюється шар напівпровідника з дірковою провідністю 2 дуже малої товщини, тому світлові промені вільно проходять у переходну зону. Батареї кремнієвих елементів служать для безпосереднього перетворення сонячної енергії в електричну. Такі перетворювачі, що називаються сонячними батареями, застосовуються, наприклад, на штучних супутниках Землі для живлення їхньої апаратури.

Напівпровідниковий фотоелемент з двома електродами, розділеними p — n -перехідом, який називається фотодіодом, може працювати з зовнішнім джерелом живлення (перетворювальний режим) і без нього (генераторний режим).

Під час роботи в генераторному режимі освітлення фотодіода обумовлює виникнення фото-ЕРС, під дією якої у зовнішньому колі через навантаження протікає струм, тобто джерелом живлення є фотодіод. Під час роботи у фотоперетворювальному режимі напругу зовнішнього джерела живлення прикладено назустріч фото-ЕРС і фотодіод схожий на фоторезистор з відповідною чутливістю. Якщо фотодіод не освітлений, то через нього протікає зворотний струм («темновий» струм) невеликої сили під дією зовнішнього джерела живлення. З освітленням електронної ділянки фотодіода утворюються носії зарядів — електрони й дірки. Дірки досягають до p — n -перехіду й під дією електричного поля переходят в p -ділянку, тобто освітлення обумов-

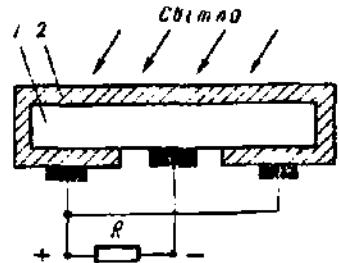

лює збільшення кількості неосновних носіїв, що перейшли з *n*-ділянки в *p*-ділянку, отже, сила струму в колі зростає (виникає фотострум).

Контрольні запитання

1. Чому у звичайних умовах газ є діелектриком?
2. Поясніть процес іонізації газу.
3. Які прилади називаються іонними?
4. Розкажіть про будову газотрона.
5. Зобразіть вольт-амперну характеристику газотрона.
6. Поясніть роботу тиристрона з розжарювальним катодом.
7. У чому полягає принцип роботи ртутного випрямлюча?
8. Які прилади називаються фотоелементами з зовнішнім та внутрішнім фотоефектом?

ЗМІСТ

Передмова	2
Розділ I.	
Постійний струм. Кола постійного струму	5
§ 1. Електричне коло постійного струму	5
§ 2. Електрорушійна сила	6
§ 3. Електричний опір	7
§ 4. Закон Ома	8
§ 5. Послідовне з'єднання резисторів	10
§ 6. Перший закон Кірхгофа	11
§ 7. Паралельне й змішане з'єднання резисторів	12
§ 8. Другий закон Кірхгофа	14
§ 9. Розрахунок складних електричних кіл	15
§ 10. Робота і потужність електричного струму	18
§ 11. Закон Ленца — Джоуля	21
§ 12. Нагрівання провідників електричним струмом	21
§ 13. Нелінійні спори	23
Розділ II.	
Хімічна дія електричного струму	25
§ 14. Електроліз	25
§ 15. Закони Фарадея	26
§ 16. Гальванічні елементи	28
§ 17. Акумулятори	30
Розділ III.	
Магнетизм та електромагнетизм	36
§ 18. Магніти і їх властивості	36
§ 19. Магнітне поле електричного струму	37
§ 20. Провідник зі струмом у магнітному полі. Магнітна індукція	38
§ 21. Напруженість магнітного поля. Закон повного струму	40
§ 22. Магнітна проникність. Магнітний потік	41
§ 23. Взаємодія провідників зі струмами	42

§ 24. Гістерезис	43
§ 25. Електромагнітна індукція	46
§ 26. Самоіндукція	50
§ 27. Енергія магнітного поля	52
§ 28. Взаємовідхилення	53
Розділ IV.	
Змінний струм в колі змінного струму	55
§ 29. Одержання змінної електрорушійної сили	55
§ 30. Синусоїдна електрорушійна сила	57
§ 31. Активний опір у колі змінного струму	59
§ 32. Котушка індуктивності в колі змінного струму	61
§ 33. Коло змінного струму з активним та індуктивним опорами	63
§ 34. Конденсатор у колі змінного струму	64
§ 35. Коло змінного струму з активним і ємнісним опорами	66
§ 36. Коло змінного струму з активним, індуктивним та ємнісним опорами	67
§ 37. Паралельне з'єднання реактивних опорів. Резонанс струмів	69
§ 38. Потужність змінного струму	72
§ 39. Трифазна система змінного струму	73
§ 40. З'єднання обмоток генератора	75
§ 41. Ввімкнення навантаження в мережу трифазного струму	78
§ 42. Потужність трифазного струму	80
§ 43. Обертове магнітне поле	82
Розділ V.	
Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади	87
§ 44. Загальні відомості та класифікація приладів	87
§ 45. Прилади електромагнітної системи	91
§ 46. Прилади магнітноелектричної системи	93
§ 47. Прилади електролінійної системи	94
§ 48. Прилади індукційної системи	96
§ 49. Прилади вібраційної системи	97
§ 50. Вимірювання сили струму та напруги	98
§ 51. Вимірювання опорів	99
§ 52. Логометрія	101
§ 53. Вимірювання потужності та енергії	102
§ 54. Вимірювання неелектрических параметрів	103
§ 55. Цифрові прилади	105
Розділ VI.	
Трансформатори	106
§ 56. Загальні відомості про трансформатори	106
§ 57. Принцип дії та будова трансформатора	107
§ 58. Робочий режим трансформатора	111
§ 59. Трифазні трансформатори	115

§ 60. Дослід холостого ходу й короткого замикання	117
§ 61. Визначення робочих властивостей трансформаторів за даними досліду холостого ходу й короткого замикання	118
§ 62. Автотрансформатори	120
§ 63. Вимірювальні трансформатори	122

Розділ VII.	
Електричні машини змінного струму	124

§ 64. Загальні положення	124
§ 65. Принцип дії асинхронного двигуна	126
§ 66. Будова асинхронного двигуна	127
§ 67. Робота асинхронного двигуна під навантаженням	130
§ 68. Обертаючий момент асинхронного двигуна	131
§ 69. Робочі характеристики асинхронного двигуна	133
§ 70. Пуск асинхронних двигунів	135
§ 71. Двигуни з поліпшеними пусковими характеристиками	137
§ 72. Регулювання частоти обертання трифазних асинхронних двигунів	138
§ 73. Однофазні асинхронні двигуни	140
§ 74. Принцип дії та будова синхронного генератора	142
§ 75. Робота синхронного генератора під навантаженням	145
§ 76. Синхронні двигуни	148

Розділ VIII.	
Електричні машини постійного струму	151

§ 77. Принцип дії та будова генератора постійного струму	151
§ 78. Якірні обмотки та ЕРС машин постійного струму	154
§ 79. Магнітне поле машин постійного струму за наявності навантаження	157
§ 80. Комутація струму	159
§ 81. Робота машин постійного струму в режимі генератора	161
§ 82. Характеристики генераторів постійного струму	166
§ 83. Робота машин постійного струму в режимі двигуна	171
§ 84. Пуск двигунів постійного струму	174
§ 85. Характеристики та регулювання частоти обертання двигунів постійного струму	176
§ 86. Втрати та ККД машин постійного струму	178
§ 87. Універсальні колекторні двигуни	179

Розділ IX.	
Електронні прилади	181

§ 88. Електронна емісія	181
§ 89. Електроди електровакуумних ламп	182
§ 90. Двоелектродні електронні лампи (ліоди)	186
§ 91. Триелектродні електронні лампи (тріоди)	189

§ 92. Багатосіткові електронні лампи	192
§ 93. Електронно-променеві трубки. Осцилографи	195
Розділ X.	
Напівпровідникові прилади	199
§ 94. Електропровідність напівпровідників	199
§ 95. Напівпровідникові діоди	202
§ 96. Біполярні транзистори	207
§ 97. Польові транзистори	212
§ 98. Тиристори	216
Розділ XI.	
Газорозрядні прилади та фотоелементи	219
§ 99. Іонізація газу й електричний розряд	219
§ 100. Газотрони	221
§ 101. Тиратрони	223
§ 102. Ртутні вентилі	225
§ 103. Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. Фотопомножувачі	226
§ 104. Фотоелементи з внутрішнім фотоефектом та з запірним шаром	229

Навчальне видання

Китаков Валентин Свєнкович

**ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
З ОСНОВАМИ ПРОМИСЛОВОЇ
ЕЛЕКТРОНІКИ**

Переклад з російської

**Художник обкладинка О. П. Мороз
Художній редактор Б. В. Сушко
Технічний редактор О. Г. Манілова
Коректор Н. М. Мірошниченко**

Здано на складання 22.02.94. Підписано до друку 20.07.94. Формат 60×84 $\frac{1}{4}$. Папір друкарський № 2. Гарнітура літературна. Друк високий. Ум. друк, арк. 13.96. Ум. Фарбо-відбільгувальний № 297.

Видавництво «Гудівельник», 261053, Київ, вул. Обсерваторна, 25.

Надруковано з матриць Головного підприємства республіканського виробничого об'єднання «Поліграфінга», 252057, Київ-57, вул. Далянка, 3 на Білоцерківській книжковій фабриці, 258400, м. Біла Церква, вул. Лесі Курбаса, 4.